
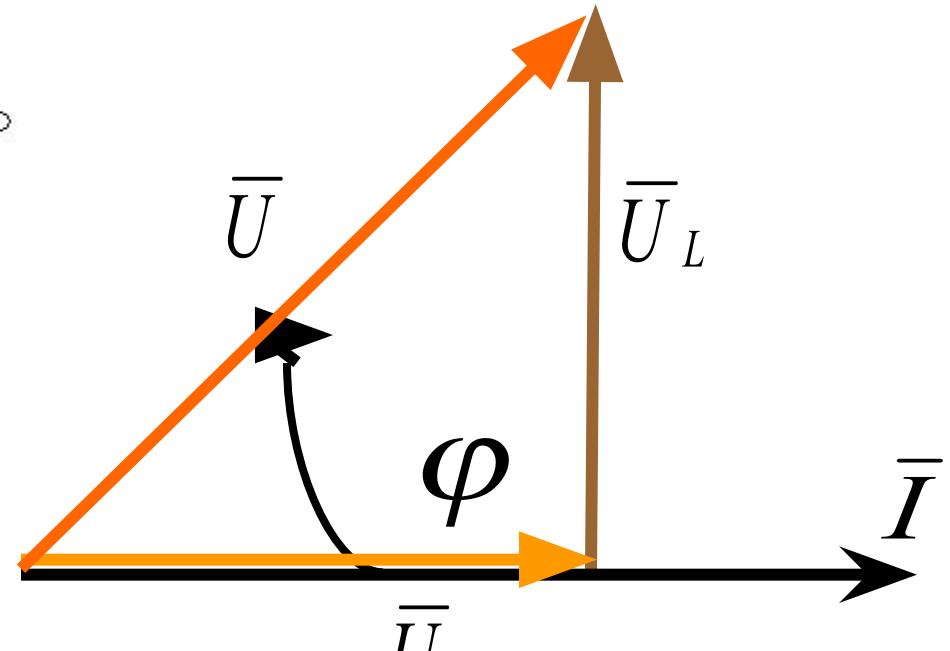


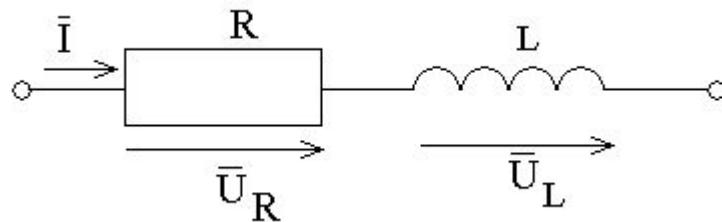Последовательное соединение элементов (неразветвленная цепь)





Ради простоты принимаем

$$\psi_i = 0$$

$$\bar{U} = \bar{U}_R + \bar{U}_L$$

Действующее значение напряжения U (В):

$$U = \sqrt{U_R^2 + U_L^2}$$

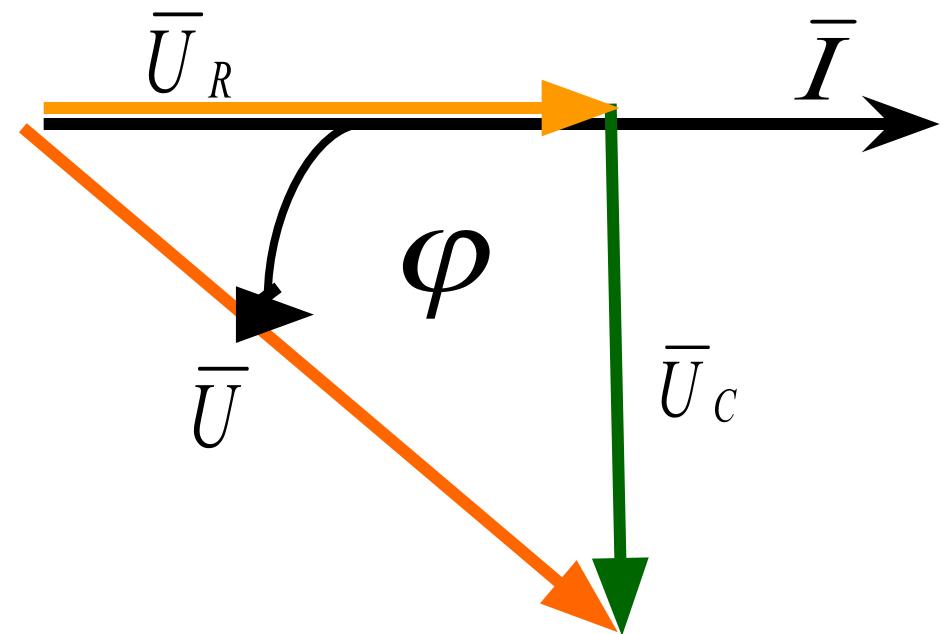
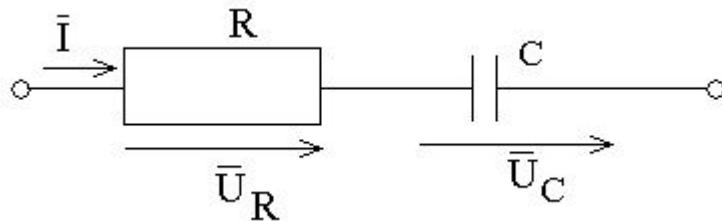



Напряжение на зажимах цепи

$$\bar{U} = \bar{U}_R + \bar{U}_C$$

Действующее значение напряжения

$$U = \sqrt{U_R^2 + U_C^2}$$

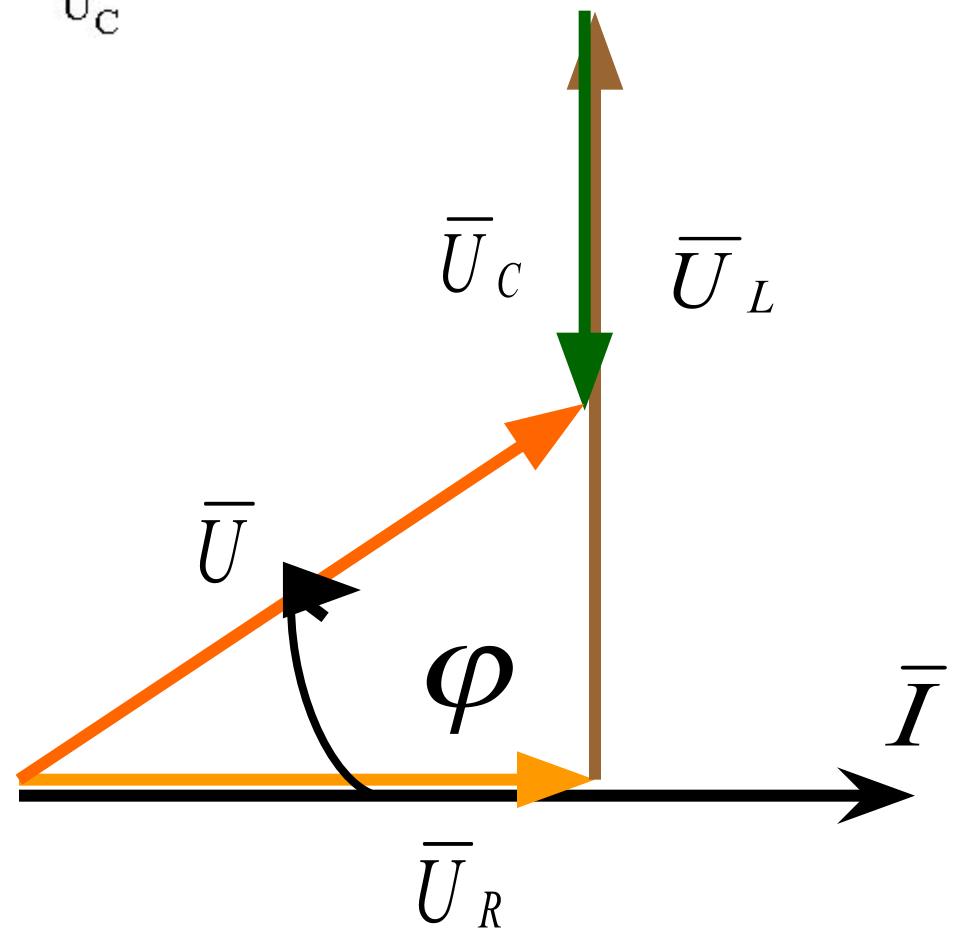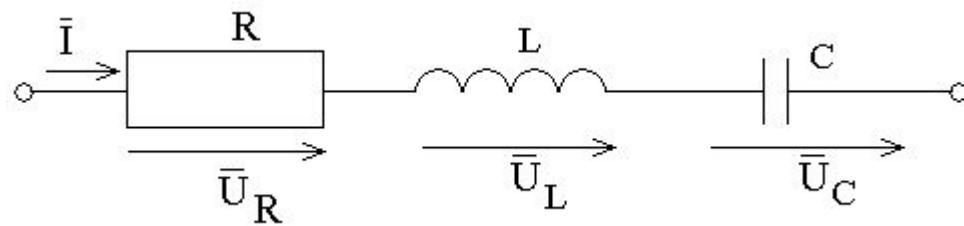

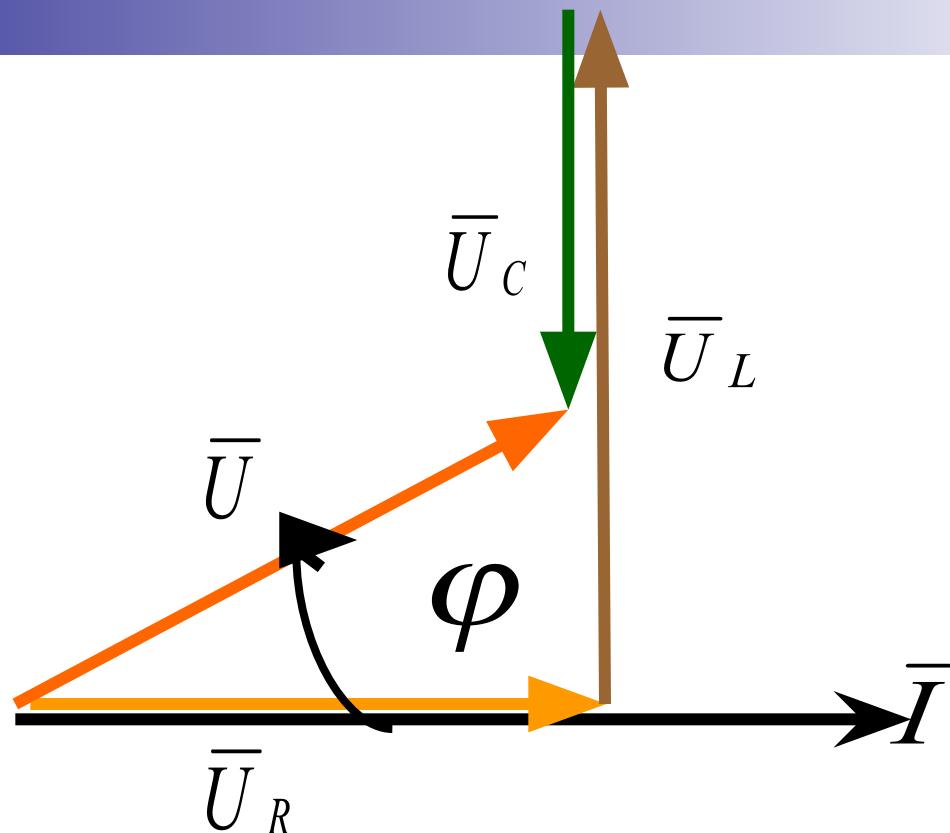


Значение напряжения на зажимах этой цепи равно сумме значений трех составляющих:

$$\bar{U} = \bar{U}_R + \bar{U}_L + \bar{U}_C$$

Действующее значение

$$U = \sqrt{U_R^2 + (U_L - U_C)^2}$$

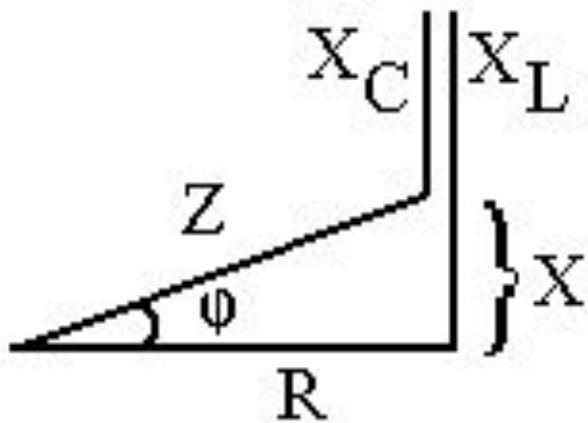


$X = X_L - X_C$ – реактивное сопротивление

$$Z = \frac{U}{I} = \sqrt{R^2 + X^2} = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

- полное сопротивление цепи

Разность фаз напряжения и тока

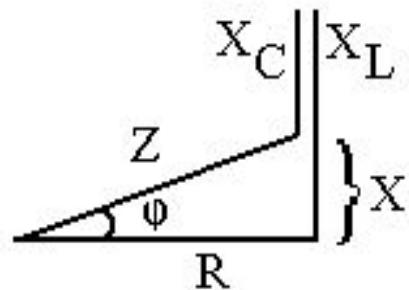

$$\varphi = \psi_u - \psi_i =$$

$$= \arctg \frac{X}{R} = \arctg \frac{X_L - X_C}{R}$$

В зависимости от соотношения между индуктивным и емкостным сопротивлениями в данной цепи возможны 3 режима работы.

Активно-индуктивный режим


Ради простоты принимаем $\psi_i = 0$

$$X_L \gg X_C$$

$$U_L \gg U_C$$

$$X \gg 0$$

$$\varphi \gg 0$$

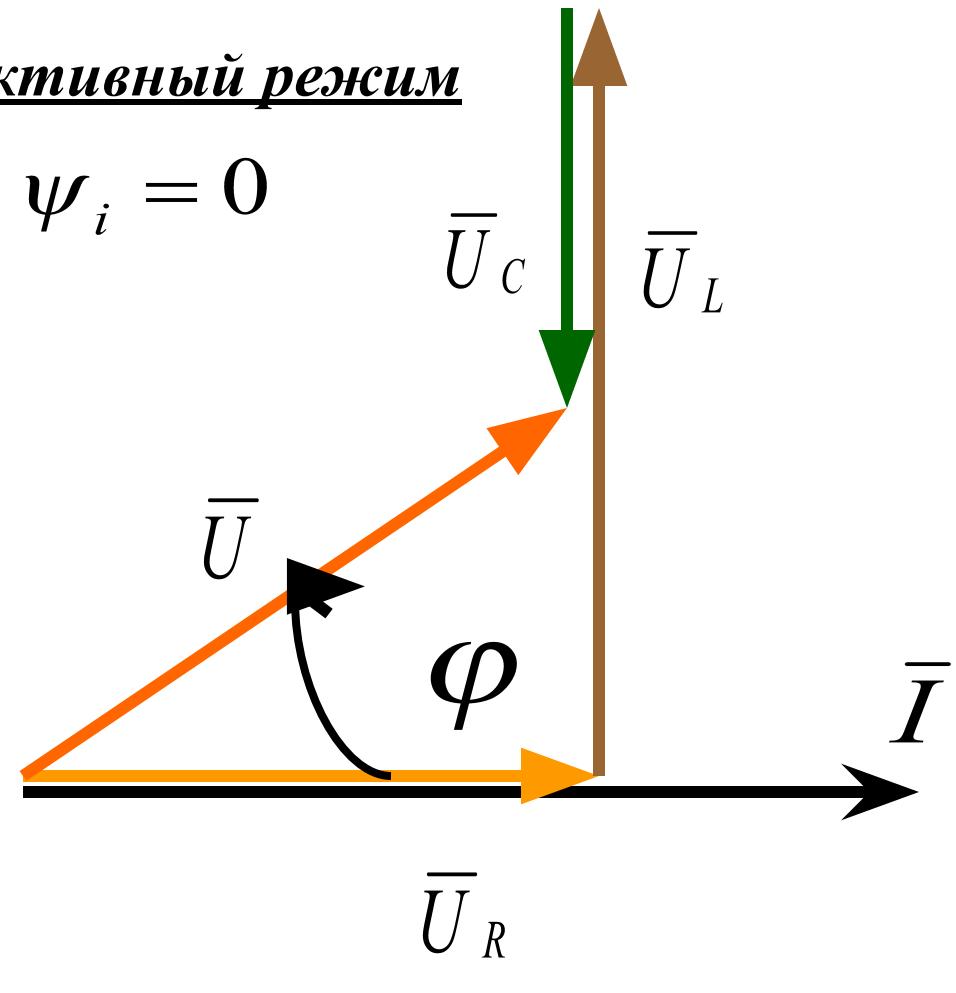


Активно-емкостный режим

$$X_L < X_C$$

$$U_L < U_C$$

$$X < 0$$

$$\varphi < 0$$

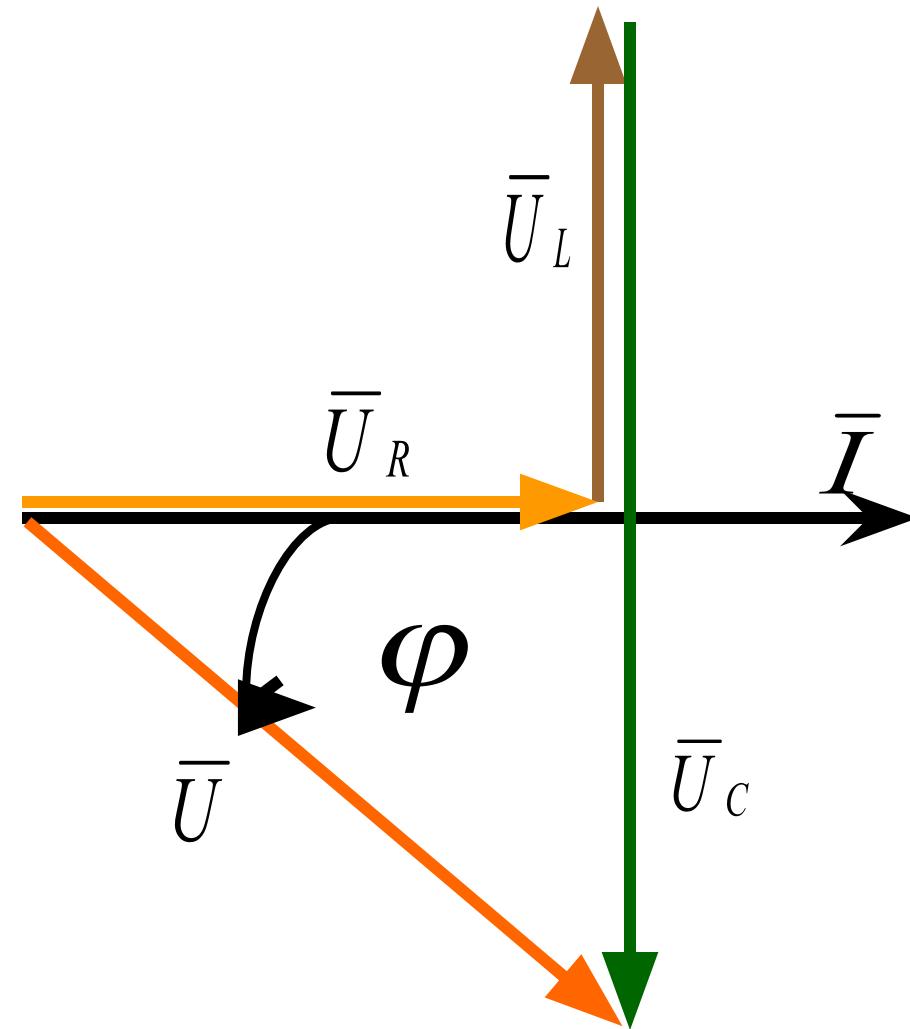


Резонанс напряжений

$$X_L = X_C$$

$$U_L = U_C$$

$$X = 0$$

$$\varphi = 0$$



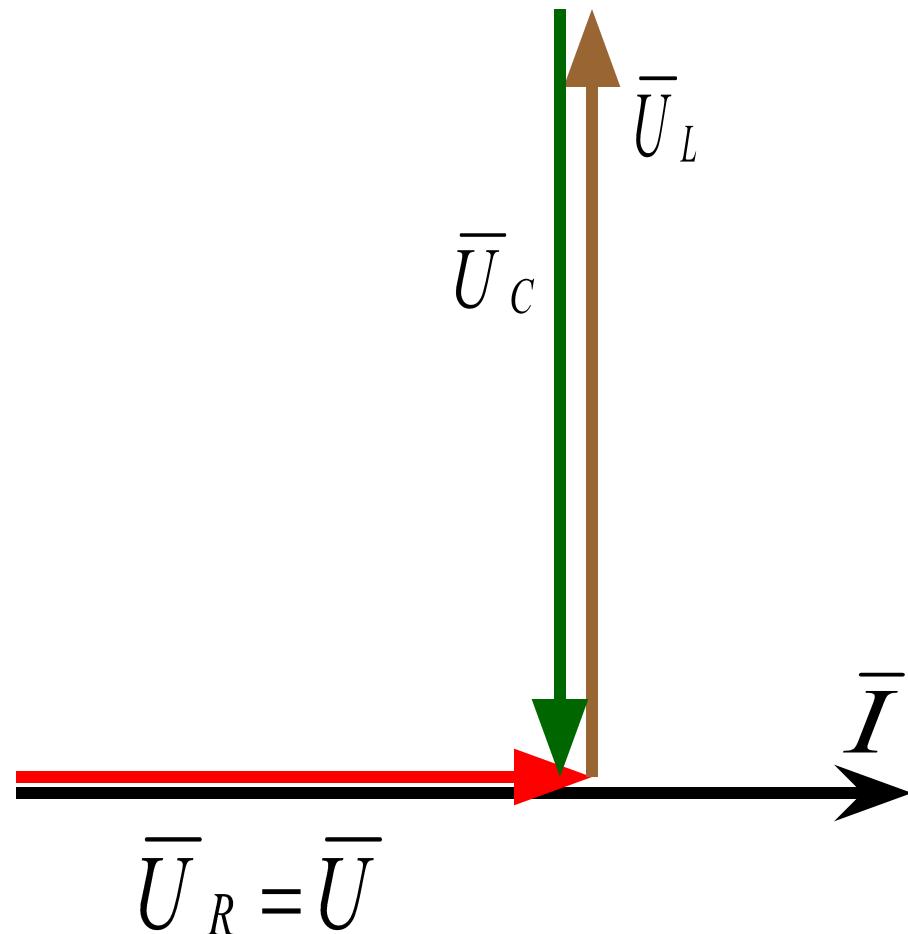


При резонансе напряжений полное сопротивление
минимально

$$Z_{pe3} = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = R$$

В связи со снижением полного сопротивления значение силы
тока максимально

$$I_{pe3} = \frac{U}{R}$$

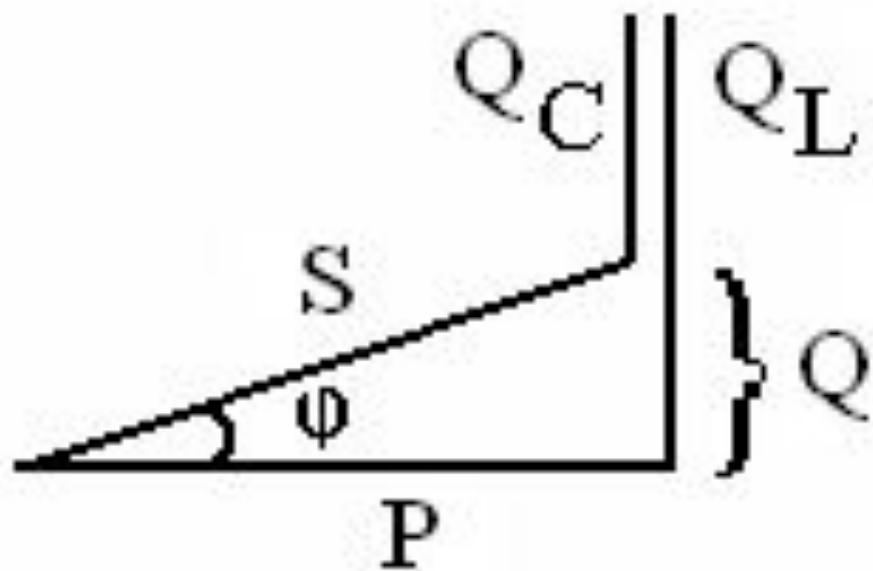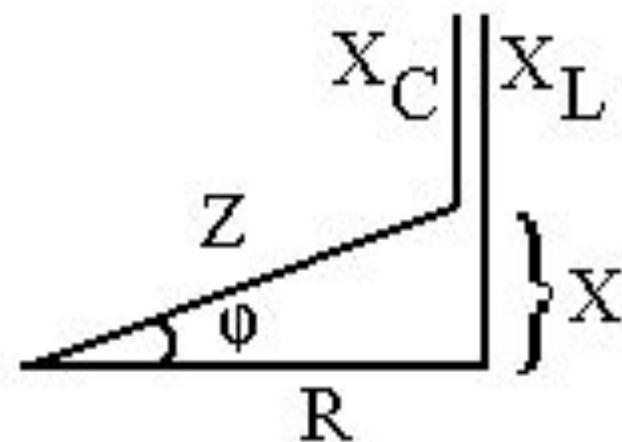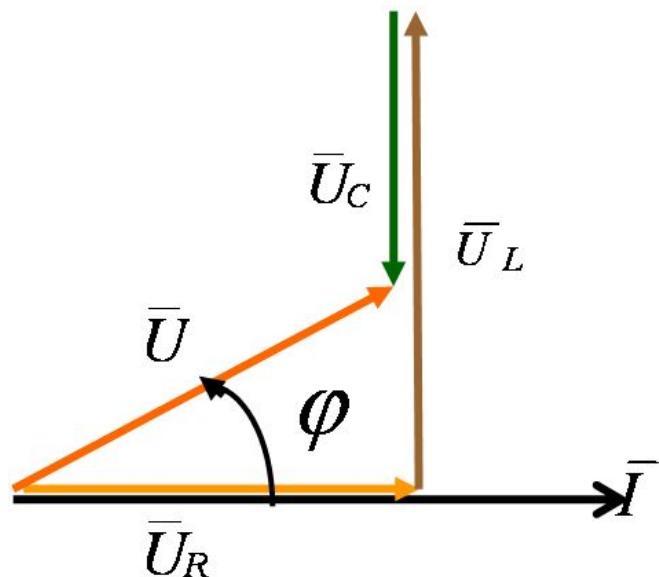

Активная мощность, Вт:

$$P = U I \cos\varphi = U_R I = I^2 R$$

Реактивная мощность, вар:

$$Q = U I \sin\varphi = X I^2 = (X_L - X_C) I^2 = X_L I^2 - X_C I^2 = Q_L - Q_C$$

Полная мощность, ВА:

$$S = U I = I^2 Z = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

Коэффициент мощности цепи


- отношение активной мощности P к полной мощности S , потребляемой цепью, т. е.

$$\cos \varphi = \frac{P}{S} = \frac{R}{Z}$$

Коэффициент мощности $\cos\varphi$ - важнейший энергетический параметр системы переменного тока.

При $\cos\varphi = 1$ ($\varphi = 0$) имеем наиболее благоприятный режим (по энергетическим соображениям) работы системы.

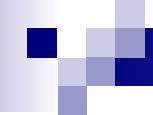В этом случае вся подводимая полная мощность $S = UI$, например, к цеху преобразуется, т. е. используется полезно.




**Допустимая минимальная величина коэффициента
мощности $\cos\varphi$ нагрузки цеха, участка и т. п. определена ГОСТом:**

$$\cos \varphi \geq 0,8$$

Для повышения значения коэффициента мощности $\cos\varphi$,
например, цеховой нагрузки, носящей, как правило,
резистивно-индуктивный характер, подключают параллельно
нагрузке батарею конденсаторов, уменьшая тем самым
полную реактивную мощность Q нагрузки


Цепь с параллельными ветвями

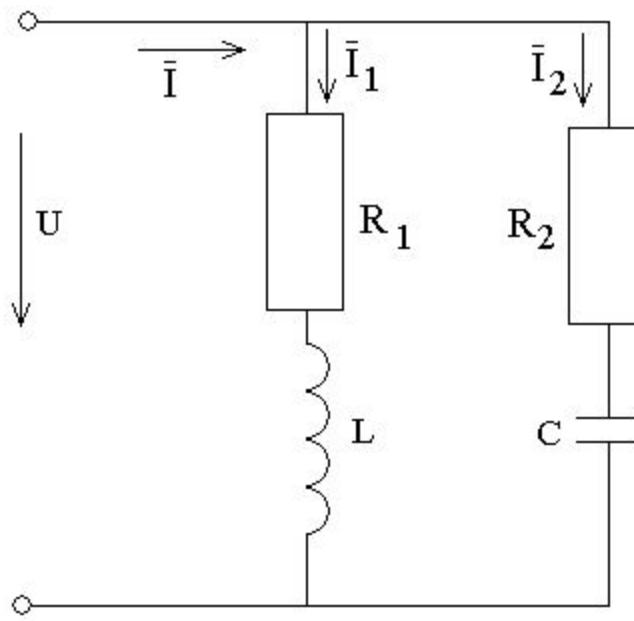

Рассмотрим разветвленную цепь, состоящую из двух ветвей. Ток неразветвленной части цепи может быть определен по закону Ома: $I = U/Z = UY$, где Y -полная проводимость цепи.

$$Y = \frac{1}{Z} = \sqrt{G^2 + B^2}$$

Цепь с параллельными ветвями

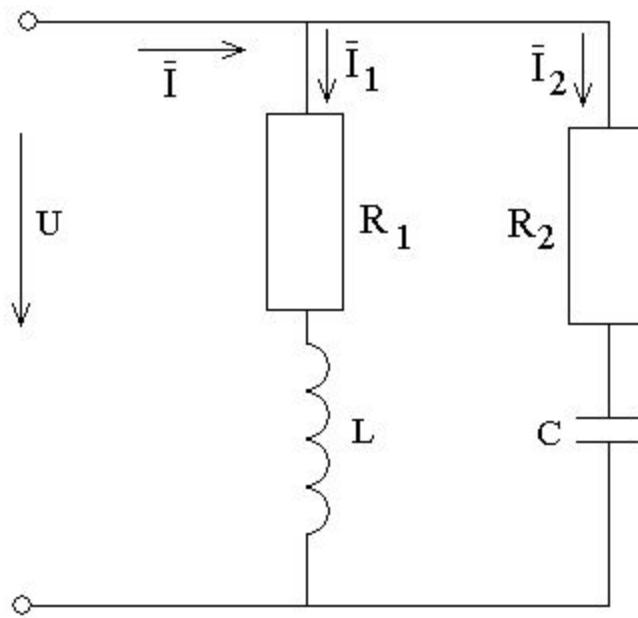


$$Y = \frac{1}{Z} = \sqrt{G^2 + B^2}$$

Активная проводимость цепи **G** равна арифметической сумме активных проводимостей параллельных ветвей:

$$G = G_1 + G_2 = \frac{R_1}{Z_1^2} + \frac{R_2}{Z_2^2}$$

Цепь с параллельными ветвями

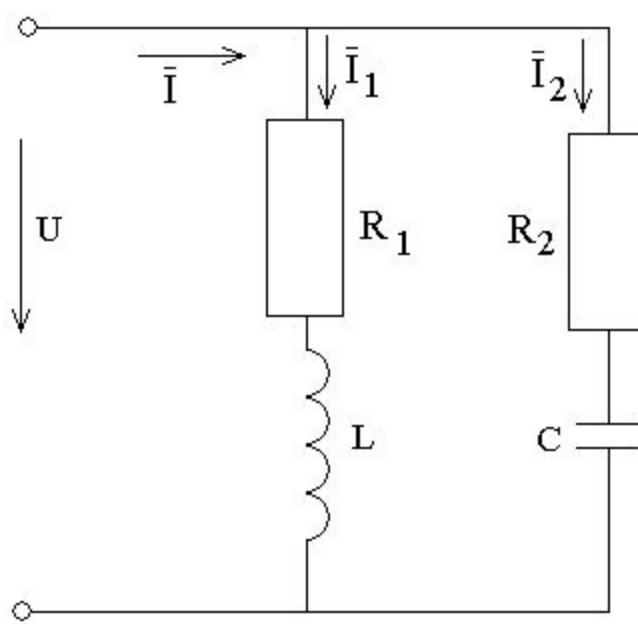


$$Y = \frac{1}{Z} = \sqrt{G^2 + B^2}$$

Реактивная проводимость цепи **B** равна разности индуктивных и емкостных проводимостей параллельных ветвей.

$$B = B_L - B_C = \frac{X_L}{Z_1^2} - \frac{X_C}{Z_2^2}$$

Резонанс токов

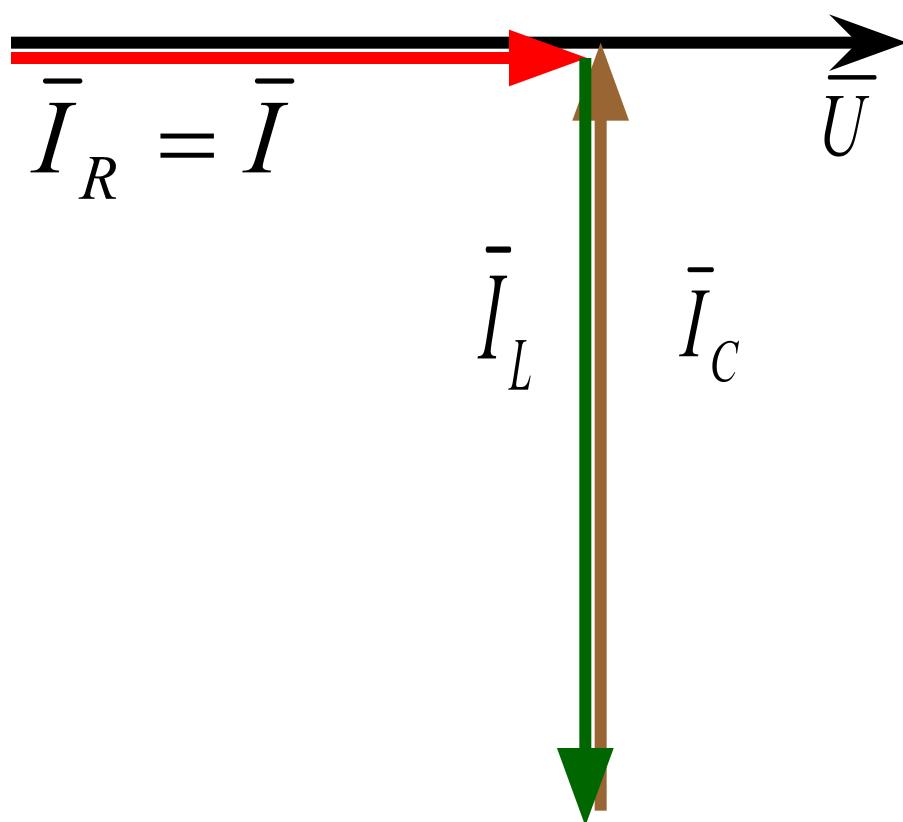


$$B_L = B_C$$

$$Y = G$$

$$\varphi = 0$$

Цепь обладает
только активной
мощностью.



Компенсация реактивной мощности

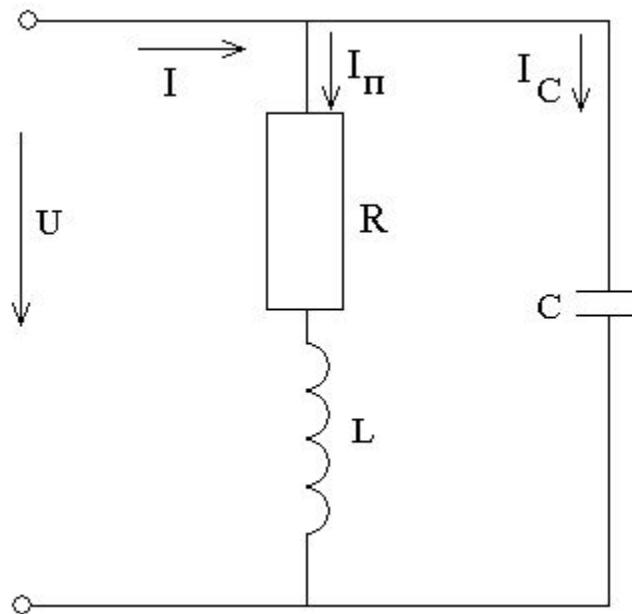

Идея компенсации реактивной энергии индуктивного потребителя заключается в подключении к нему емкостного потребителя, в результате чего потребление реактивной энергии всей установкой уменьшается.

Схема замещения индуктивного потребителя содержит резистивный и индуктивный элементы с сопротивлениями R и X_L , активная мощность P и напряжение U потребителя заданы.

Компенсация реактивной мощности

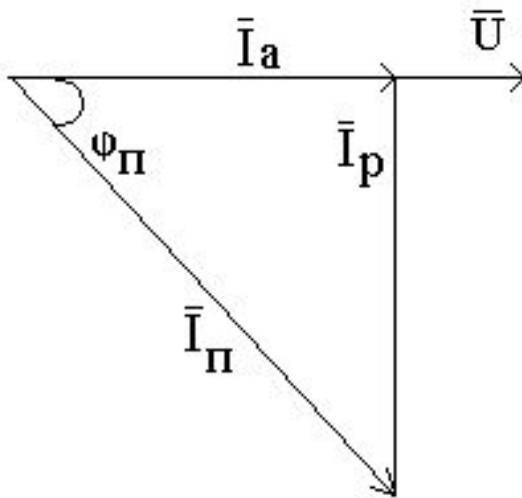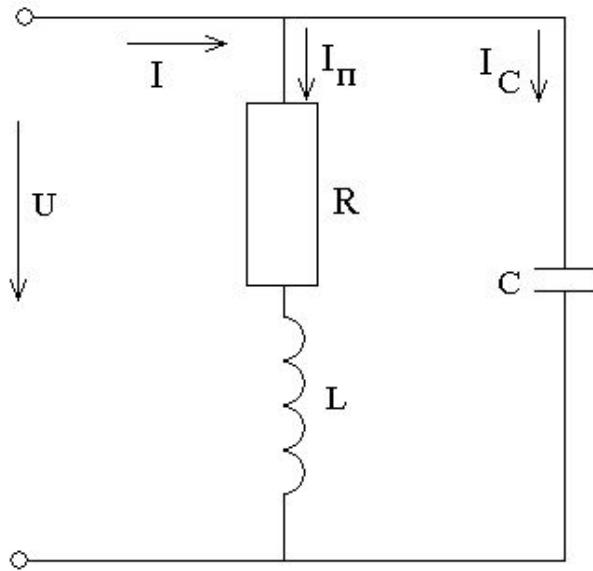


Ток потребителя I_{Π} отстает по фазе от напряжения U на угол ϕ_{Π} и может быть представлен как сумма двух составляющих: активной I_a и реактивной I_p .

Активная составляющая тока I_a определяет его активную мощность $P=UI_a$ и при заданных значениях P и U должна остаться неизменной.

Возможно уменьшение реактивной составляющей тока I_p .


Компенсация реактивной мощности

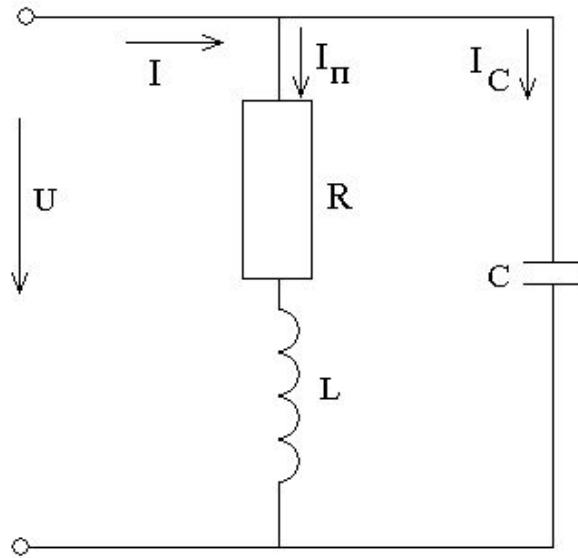

Необходимо включить параллельно индуктивному потребителю батарею конденсаторов, чтобы повысить коэффициент мощности потребителя **$\cos \Phi_{\pi}$** .

до заданного значения **$\cos \Phi$** .


Компенсация реактивной мощности

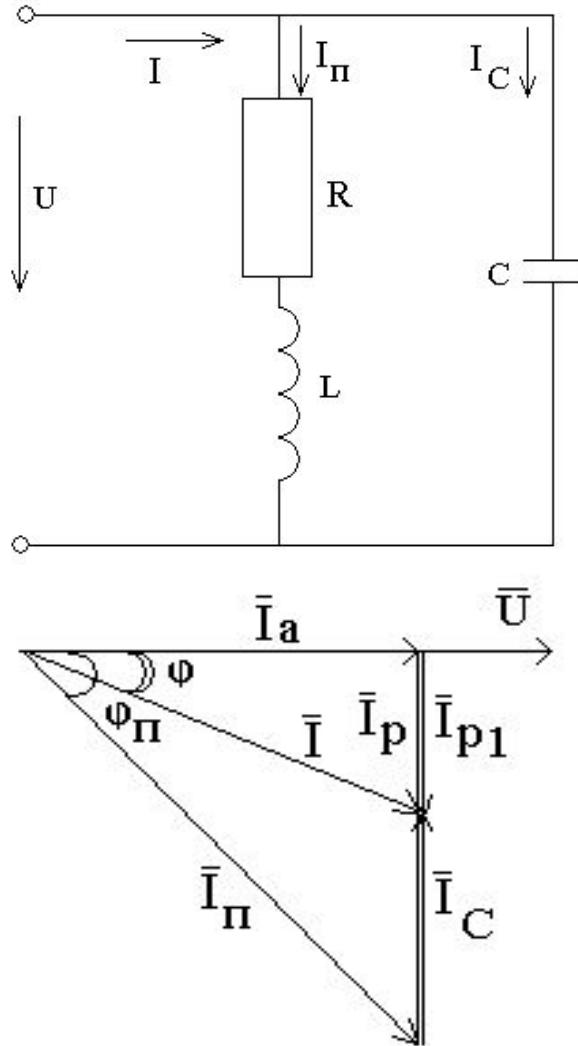

Ток батареи конденсаторов I_C , которая подключается параллельно индуктивному потребителю, должен быть равен разности реактивных составляющих токов потребителя до компенсации I_p и после компенсации I_{p1} .

$$\begin{aligned} I_C &= I_p - I_{p1} = I_a \operatorname{tg} \varphi_{\pi} - I_a \operatorname{tg} \varphi = \\ &= I_a (\operatorname{tg} \varphi_{\pi} - \operatorname{tg} \varphi) \end{aligned}$$

Компенсация реактивной мощности

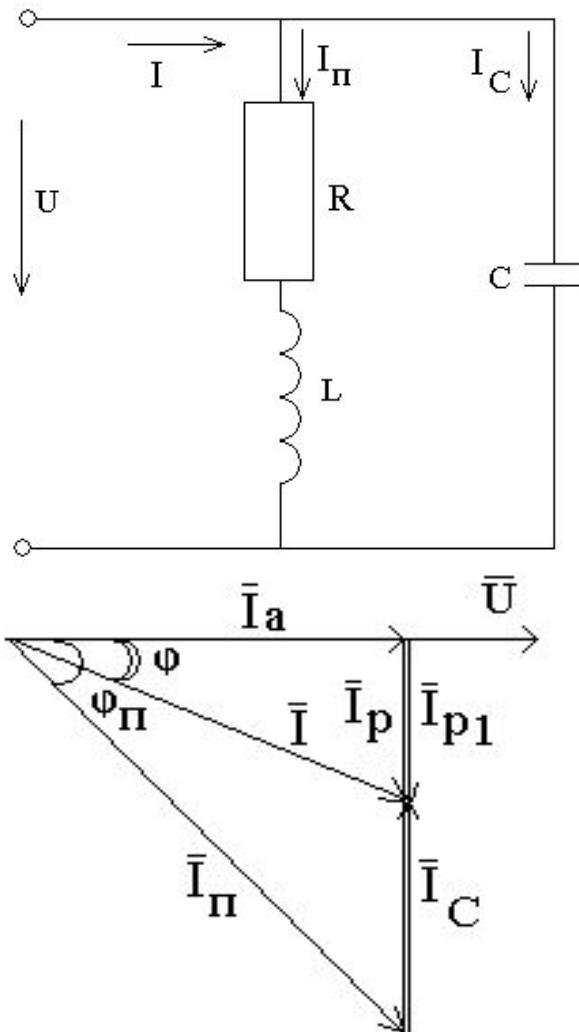

С другой стороны, ток
 $I_C = U/X_C$, $I_a = P/U$

Тогда $U\omega C = \frac{P}{U} (\operatorname{tg}\varphi_p - \operatorname{tg}\varphi)$

Откуда искомое значение емкости конденсатора

$$C = \frac{P}{\omega U^2} (\operatorname{tg}\varphi_p - \operatorname{tg}\varphi)$$

Обычно при помощи батареи компенсацию реактивной мощности осуществляют до $\cos\varphi = 0,90 \div 0,95$.