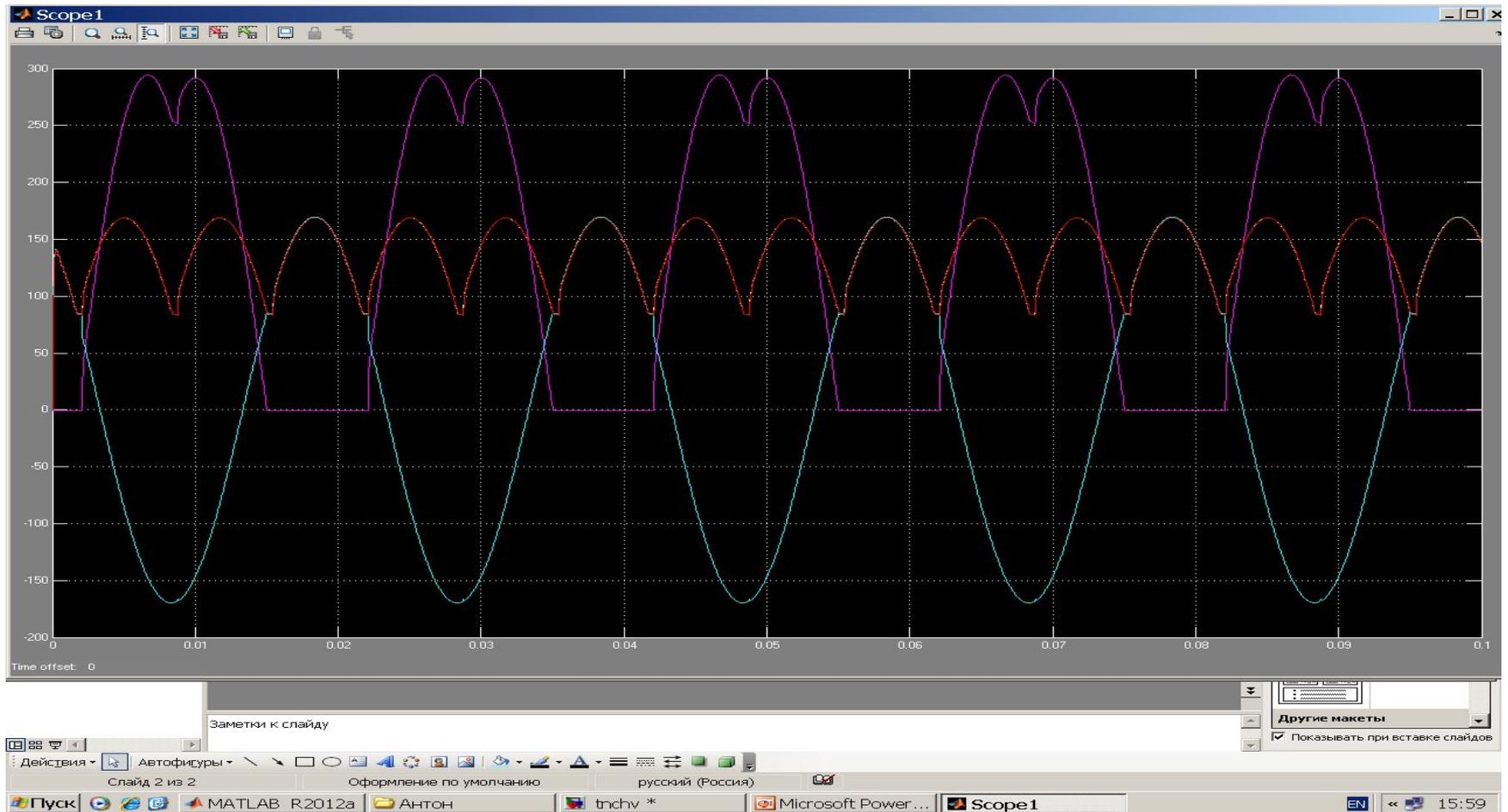


Ready 100% ode23s


```


Warning: Output port 2 of 'tnchv/Discrete_Fourier' is not connected.
Warning: Output port 2 of 'tnchv/Fourier' is not connected.
Warning: Input port 2 of 'tnchv/Scope1' is not connected.
Warning: Input port 3 of 'tnchv/Scope1' is not connected.
Warning: Input port 4 of 'tnchv/Scope1' is not connected.
Warning: Input port 2 of 'tnchv/Scope1' is not connected.
Warning: Input port 3 of 'tnchv/Scope1' is not connected.
Warning: Input port 4 of 'tnchv/Scope1' is not connected.
  
```

Осциллограф 1/1



Осциллограф 2/1

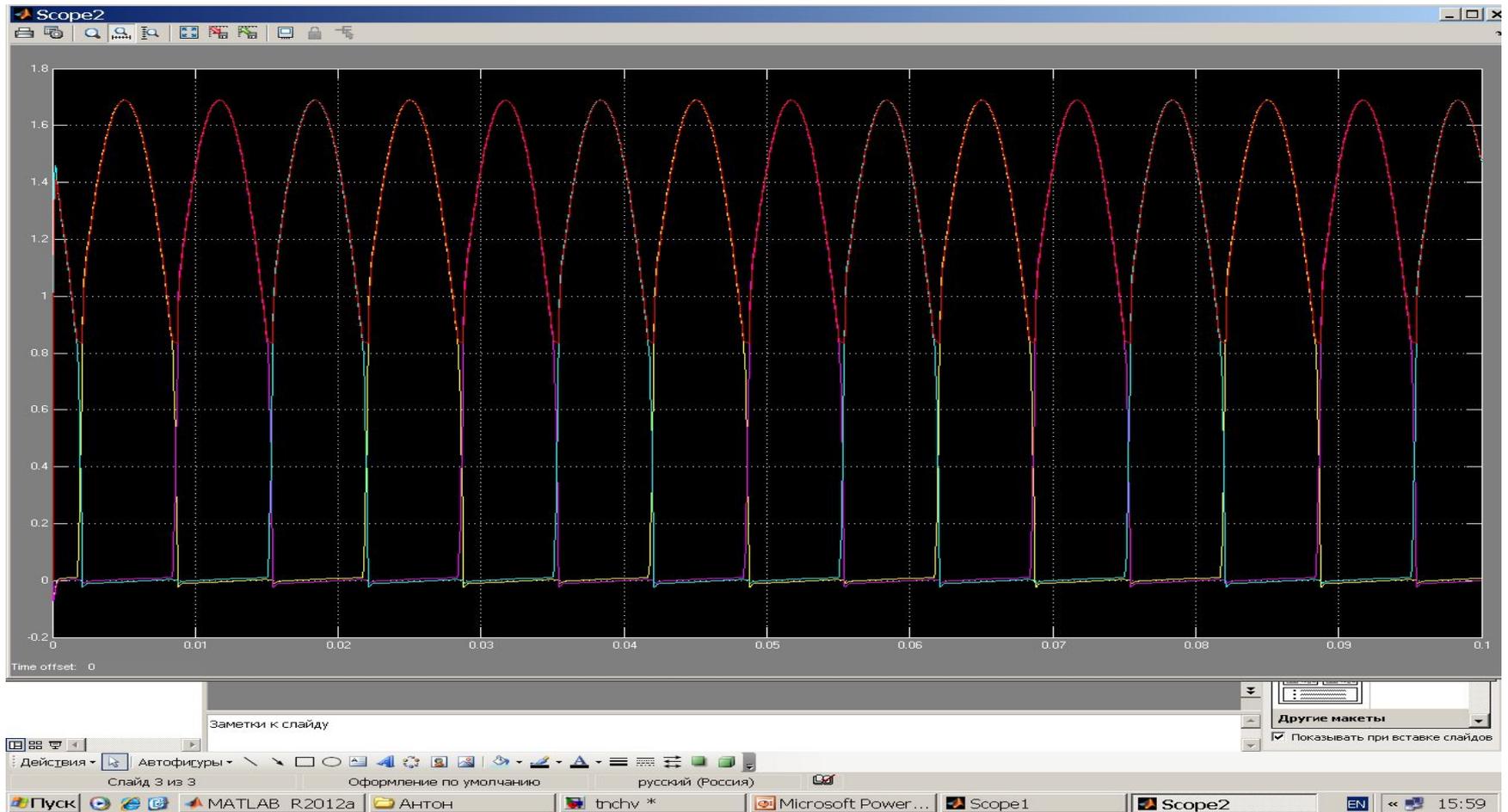

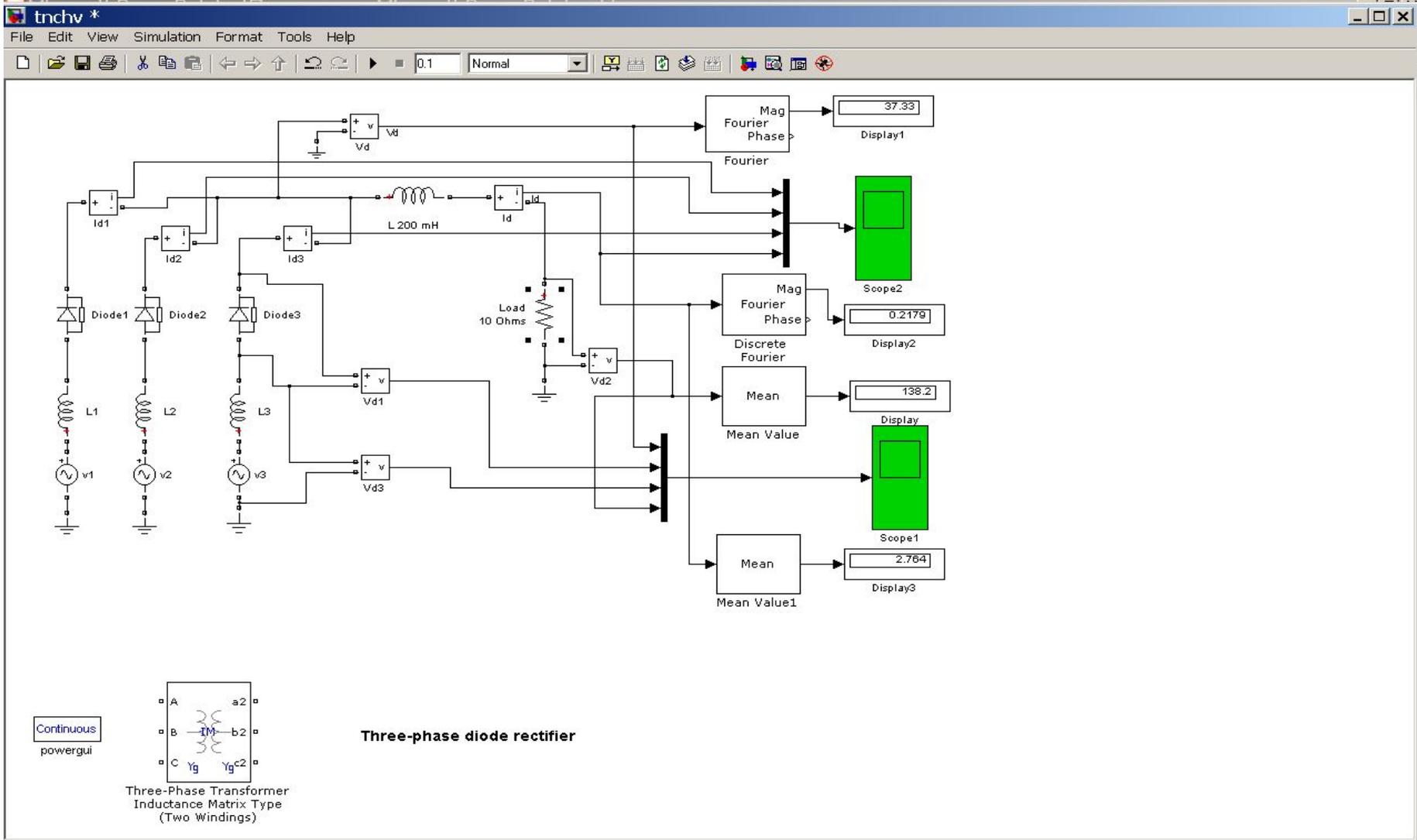


Ready 100% ode23s

Заметки к слайду


Другие макеты


Показывать при вставке слайдов

Осциллограф 1/2

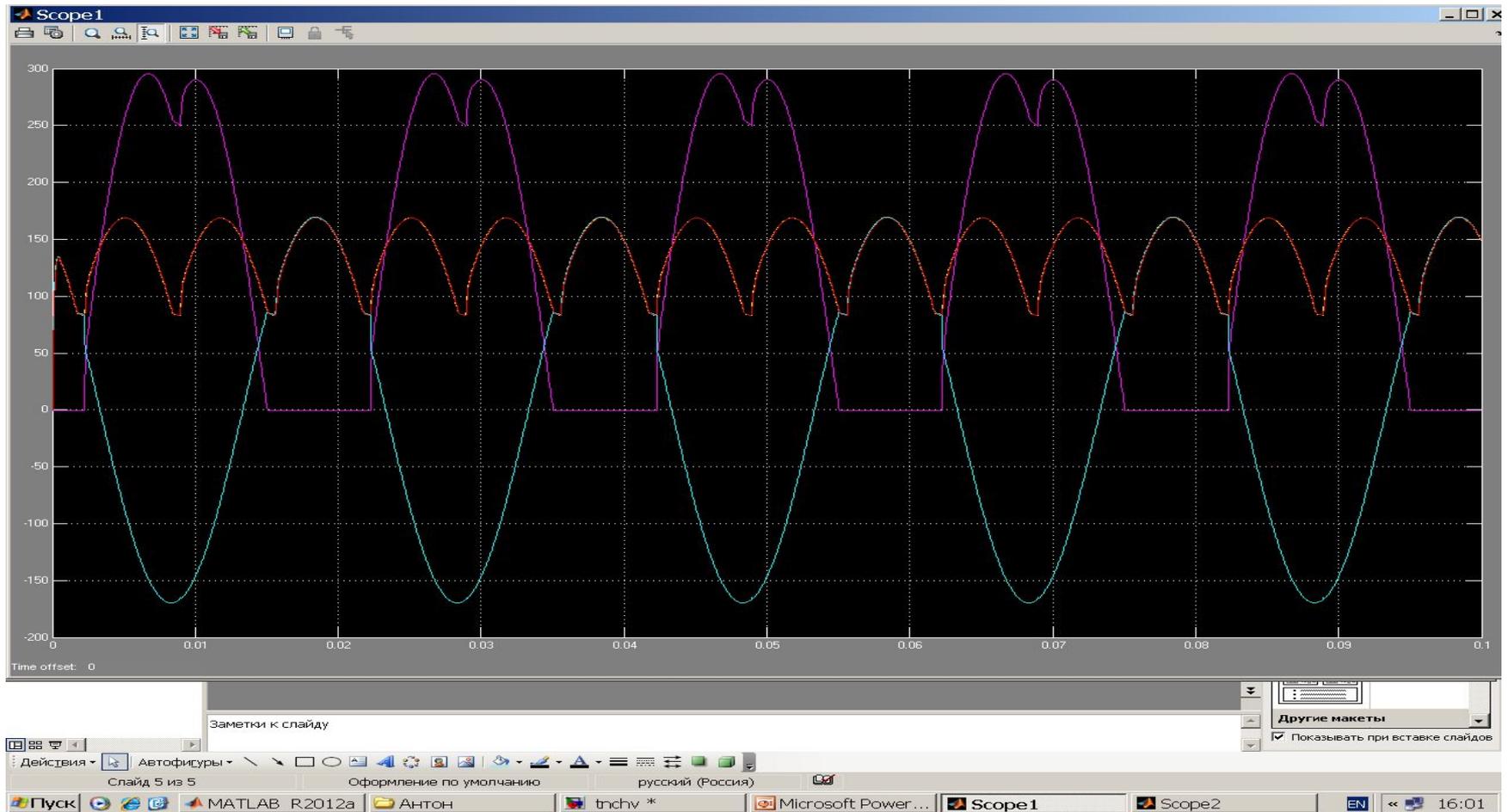


Осциллограф 2/2

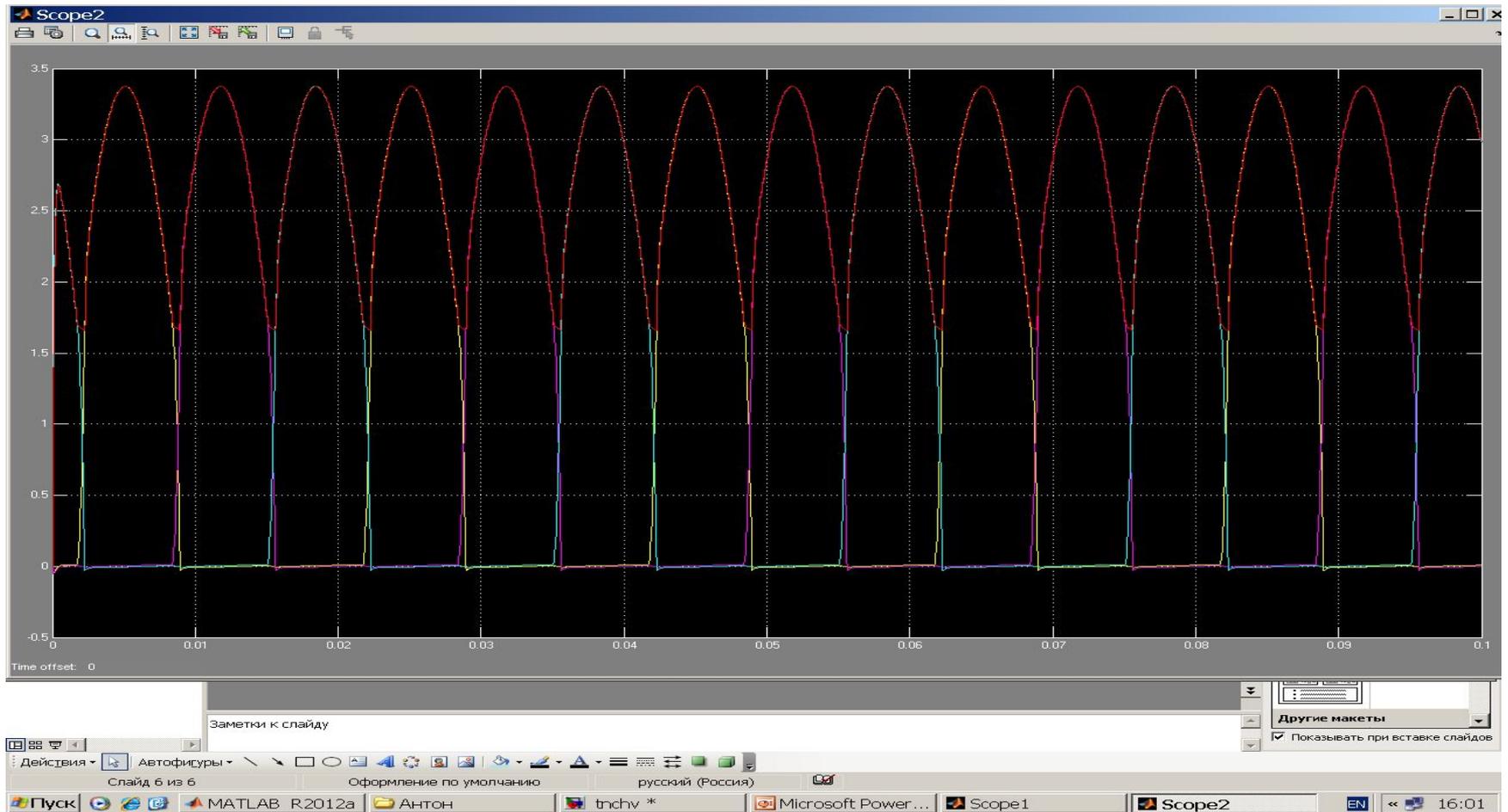


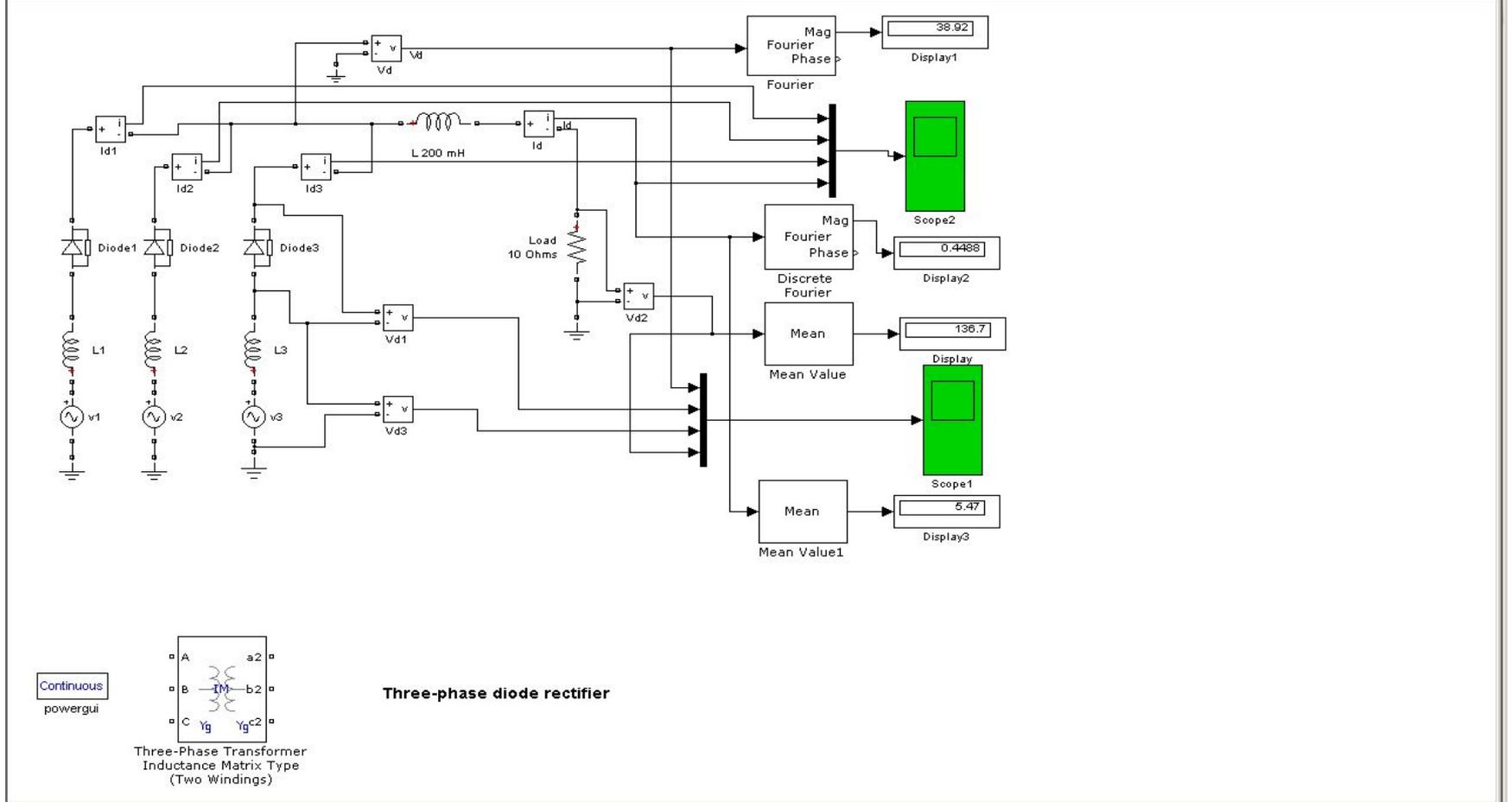

Осциллограф 1/3

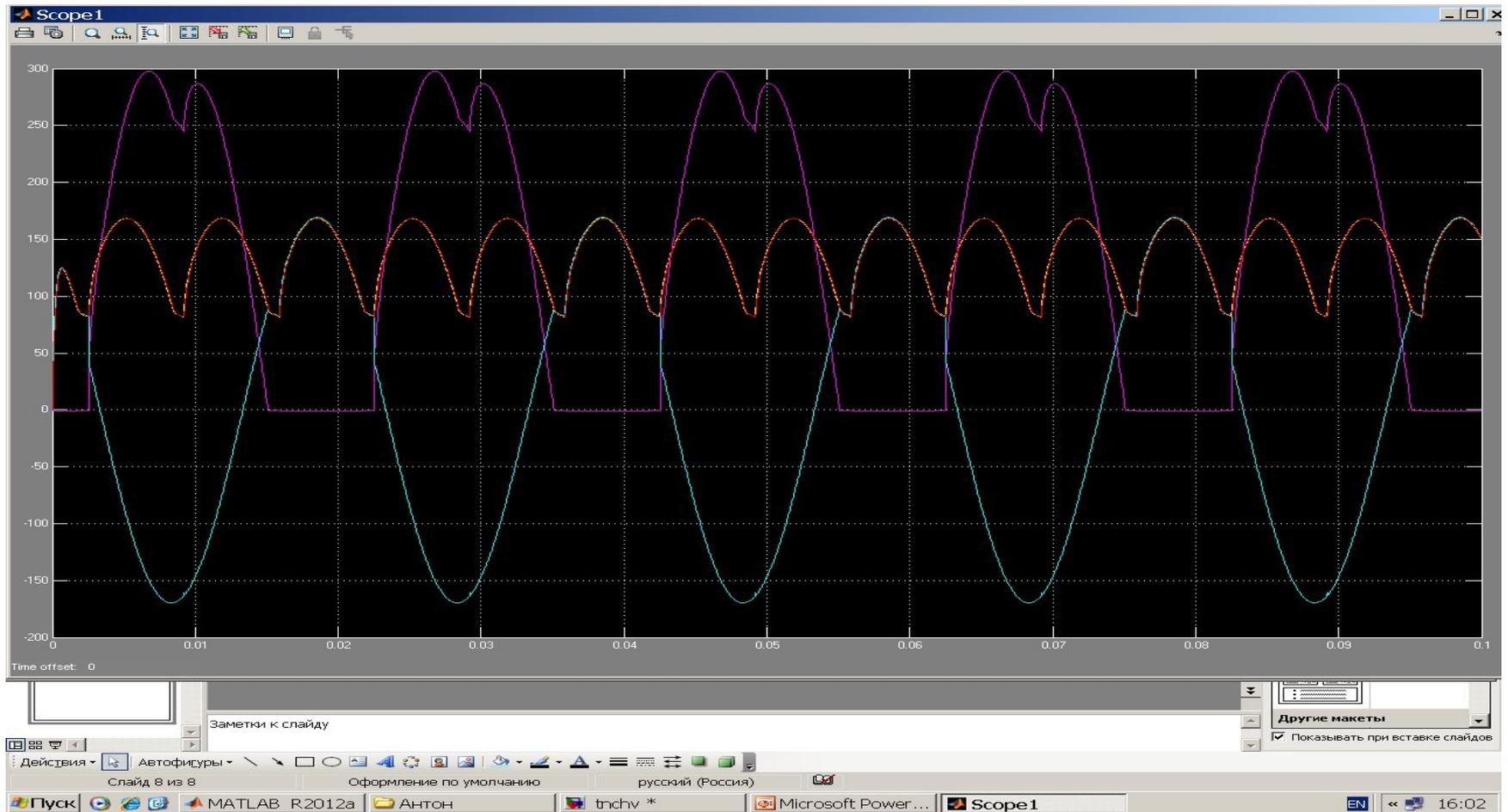

Осциллограф 2/3

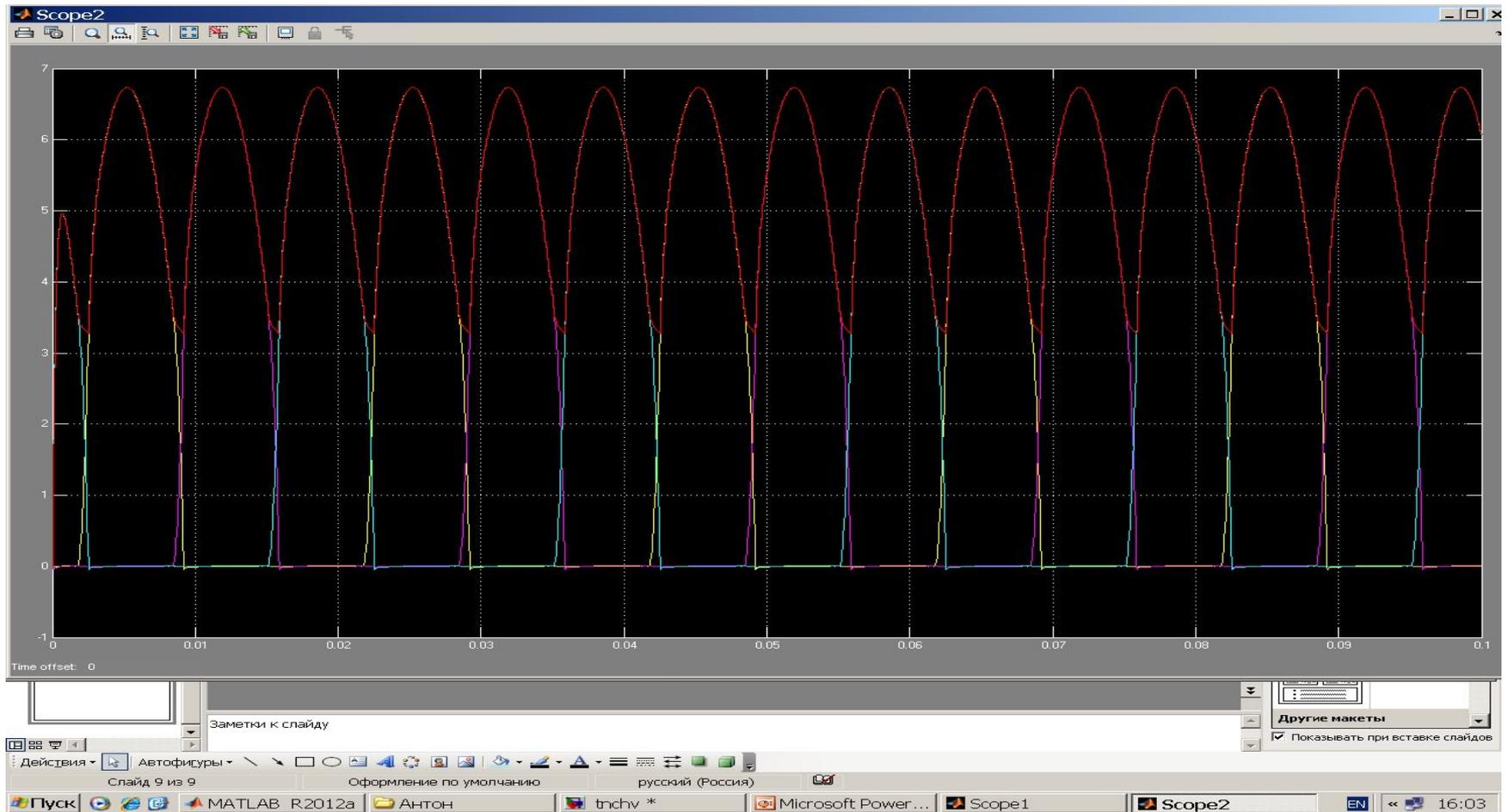

tnchv *

File Edit View Simulation Format Tools Help

0.1 Normal

Continuous powergui

Three-Phase Transformer Inductance Matrix Type (Two Windings)

Three-phase diode rectifier

Mag Fourier Phase Fourier

Display1 40.26

Scope2

Mag Fourier Phase Discrete Fourier

Display2 0.9581

Mean Mean Value

Display 131.7

Scope1

Mean Mean Value1

Display3 13.17

Ready 100%

ode23s

Заметки к слайду

Другие макеты


Показывать при вставке слайдов

Действия Автофигуры


Слайд 9 из 9 Оформление по умолчанию русский (Россия)

Пуск MATLAB R2012a АНТОН tnchv * Microsoft Power ... Scope1 Scope2 EN 16:03

Осциллограф 1/4

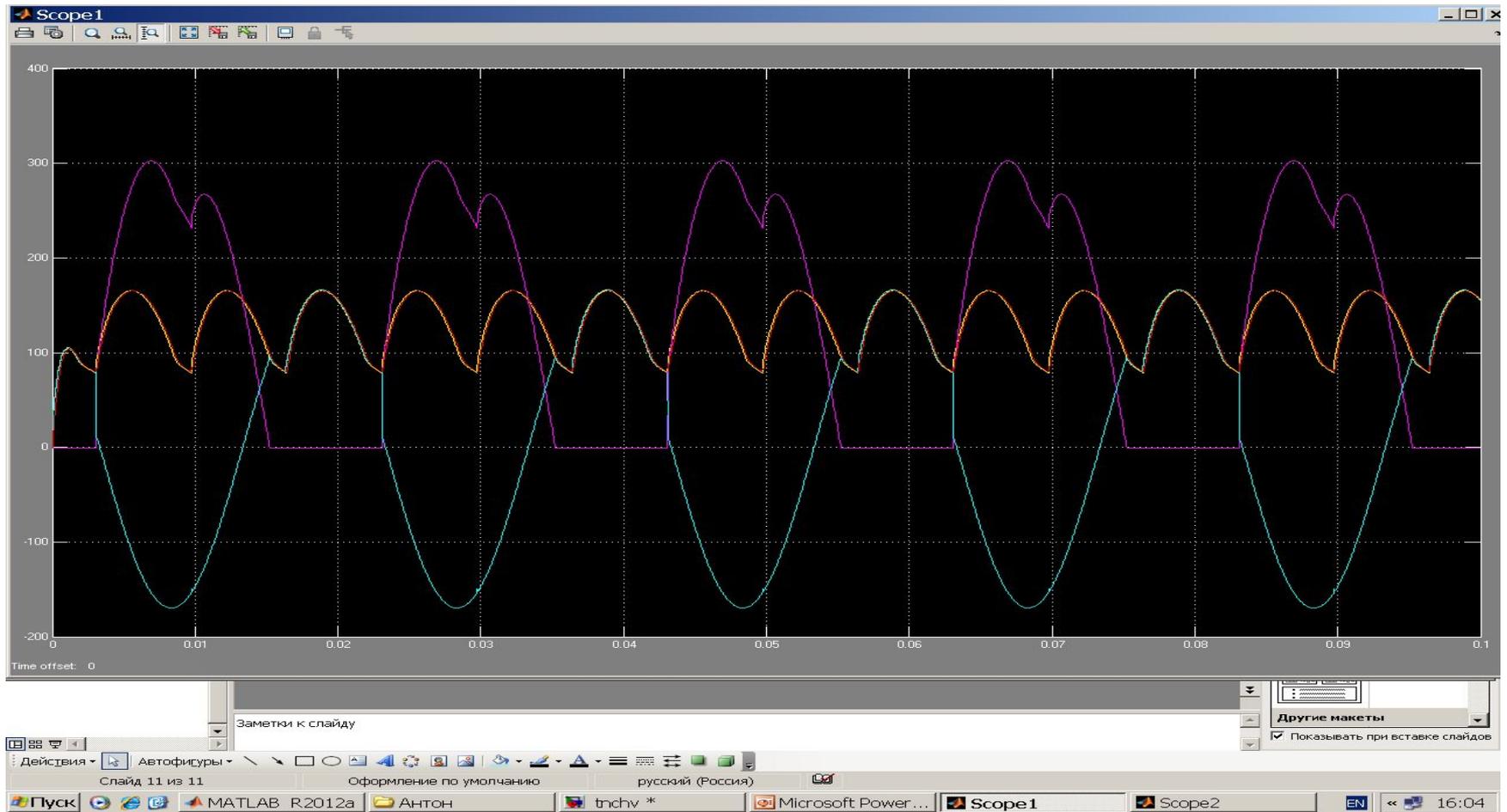

Осциллограф 2/4

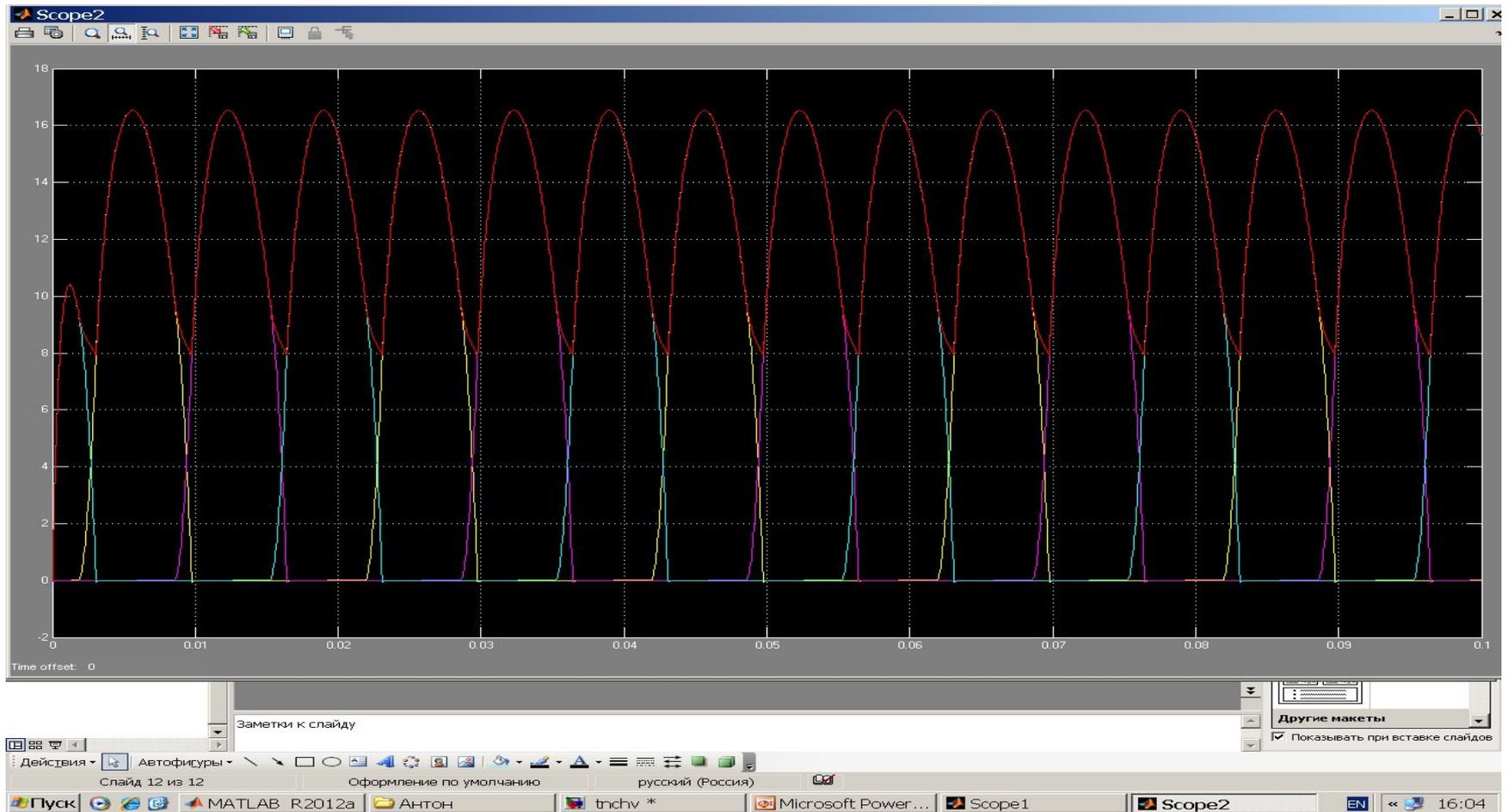

tnchv *

File Edit View Simulation Format Tools Help

0.1 Normal

Mag Fourier Phase
Fourier
36.01
Display1

Mag Fourier Phase
Discrete Fourier
0.8813
Display2

Mean
Mean Value
122.1
Display

Mean
Mean Value1
24.42
Scope1
Display3

Continuous powergui

Three-Phase Transformer Inductance Matrix Type (Two Windings)

Three-phase diode rectifier

Ready 100% ode23s

Заметки к слайду


Действия Автофигуры

Слайд 13 из 13 Оформление по умолчанию русский (Россия)


Гугл MATLAB R2012a АНТОН tnchv * Microsoft Power ... Scope1 Scope2 EN 16:05


Другие макеты
Показывать при вставке слайдов

Осциллограф 1/5

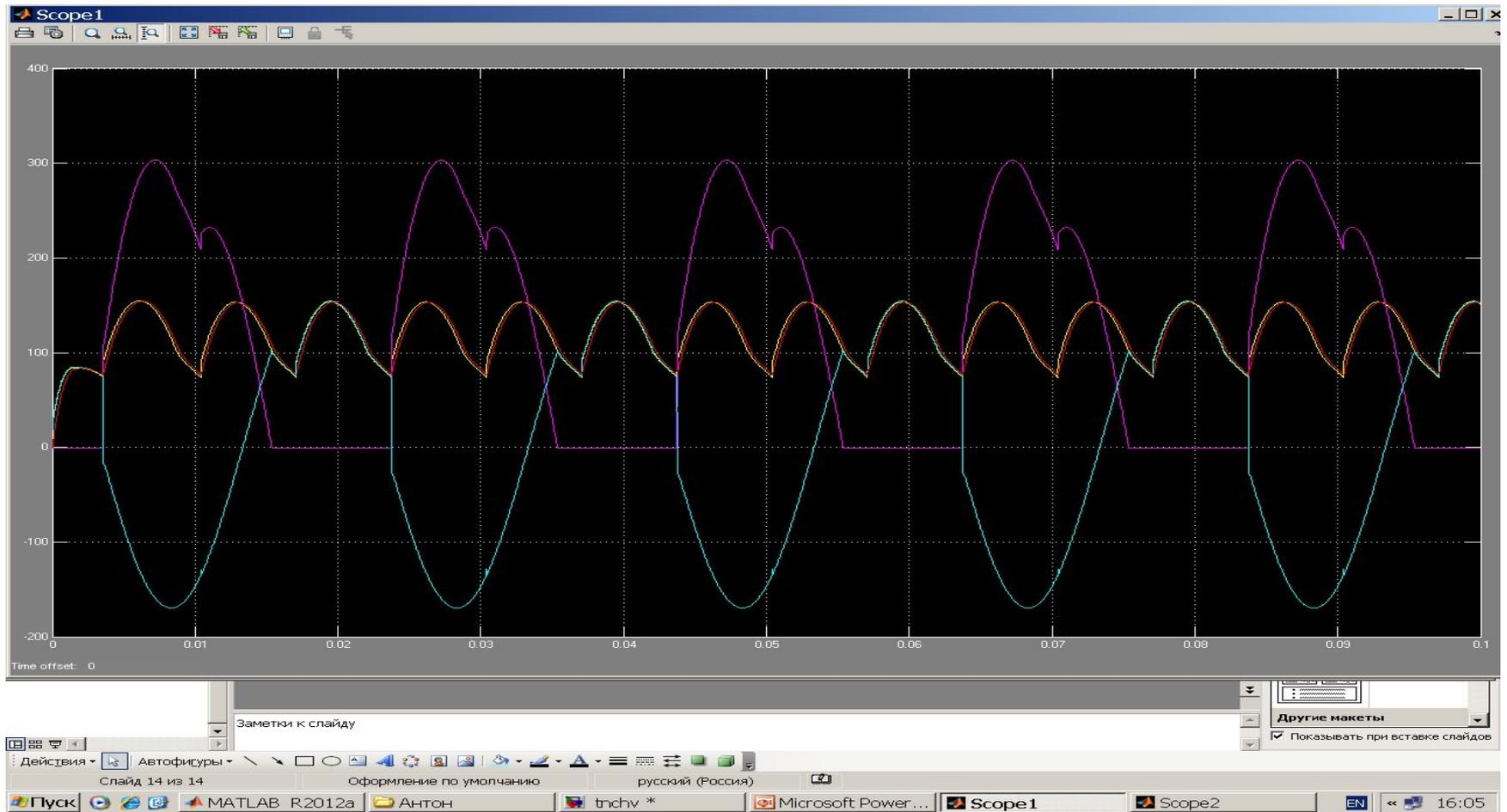


Осциллограф 2/5

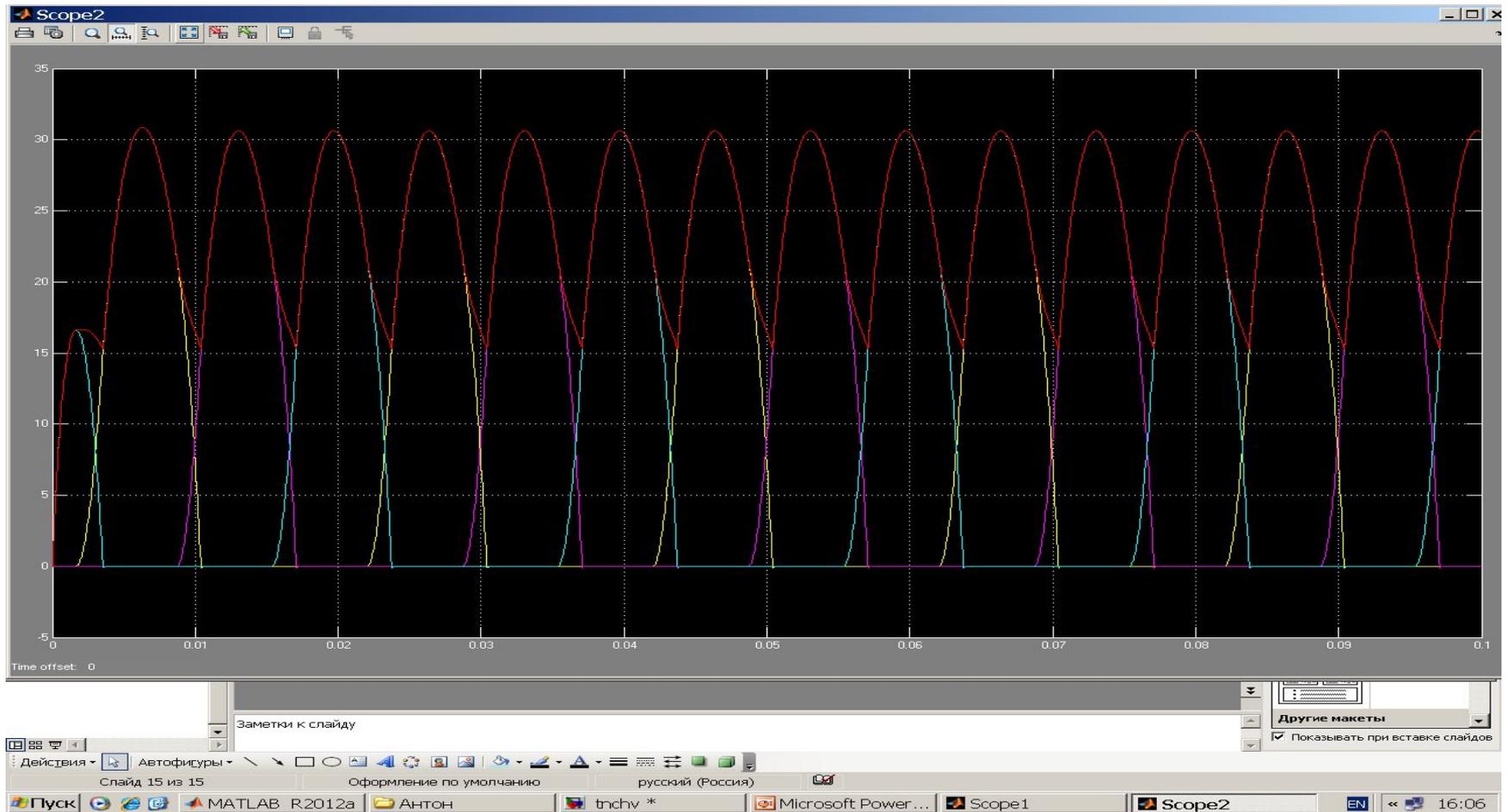

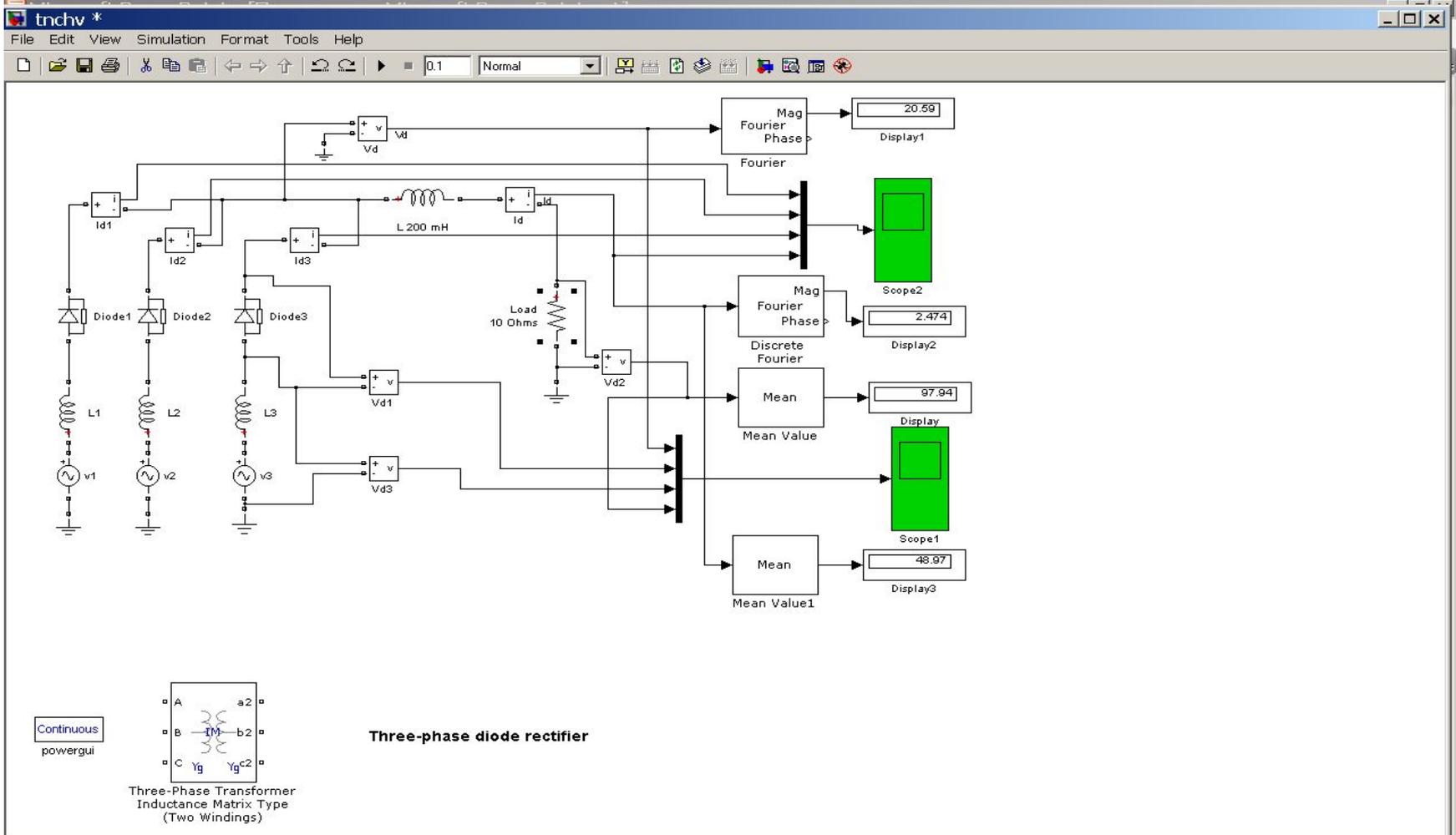


Continuous
powergui

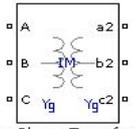

Three-phase diode rectifier

Three-Phase Transformer
Inductance Matrix Type
(Two Windings)

Осциллограф 1/6

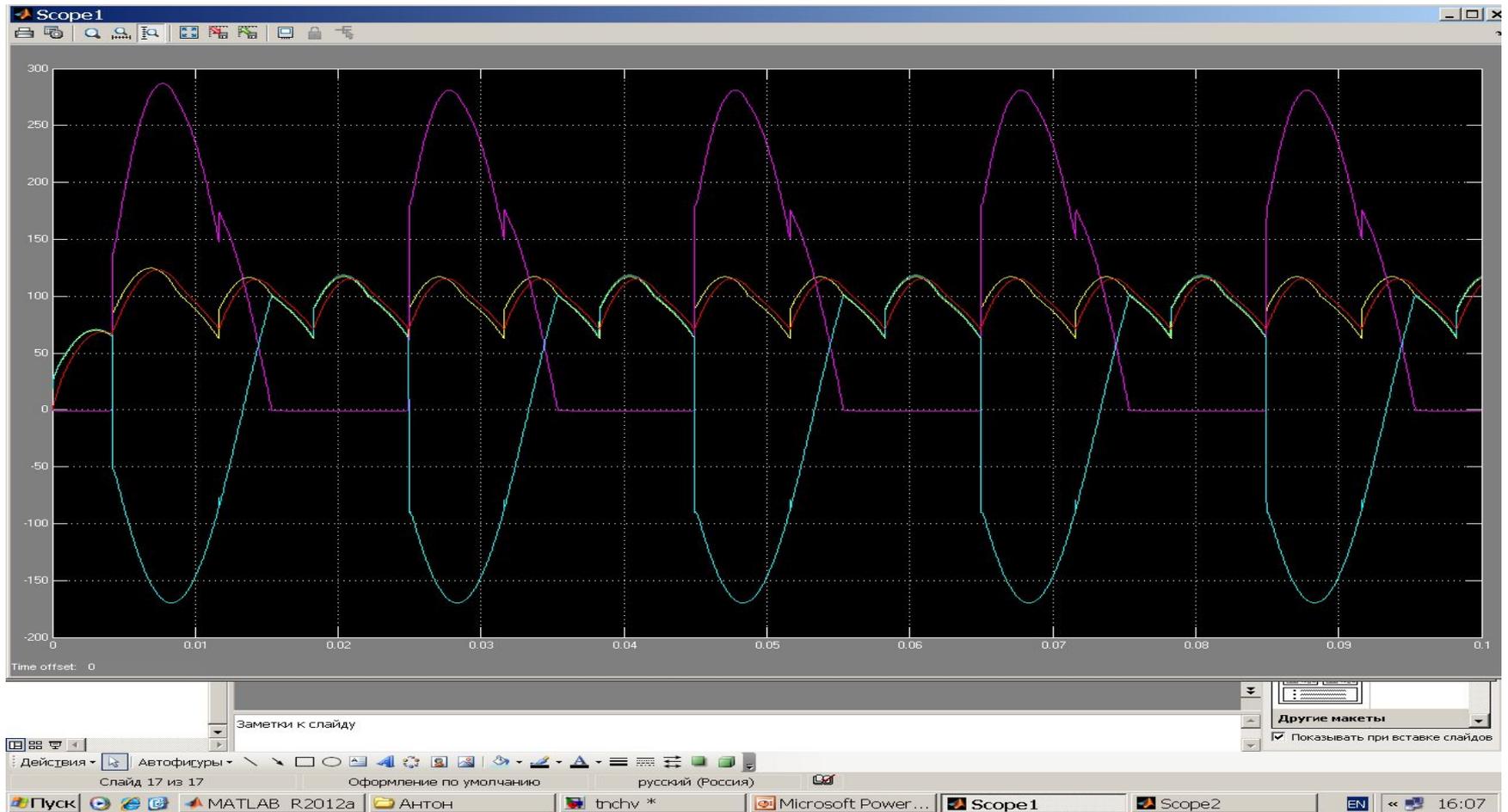

Осциллограф 2/6

