 


Лекция 4. Дискретные устройства. Синхронизаторы, триггеры, регистры, счетчики




Распространение сигналов. Быстродействие. Понятие о задержке



Сигналы A, B, C, D заданы, сигналы F1, F2, F3 получаются из них

 Распространение сигналов. Быстродействие. Понятие о заде




Короткий по времени фронт позволяет зафиксировать короткий сигнал



Фиксация сигнала по уровню будет или ресурсоемкой, или ненадежной



 Распространение сигналов. Быстродействие. Понятие о задержке



Короткий по времени фронт позволяет зафиксировать короткий сигнал




Фиксация сигнала по уровню будет или ресурсоемкой, или ненадежной



Распространение сигналов. Быстродействие. Понятие о задержке

 Переход от НИЗКОГО уровня к ВЫСОКОМУ называется положительным перепадом или фронтом. Аналогично, переход от ВЫСОКОГО уровня к НИЗКОМУ называется соответственно отрицательным перепадом или срезом.



Распространение сигналов.


Быстродействие.

Понятие о задержке. Критические цепи

Комбинационная логика характеризуется задержкой распространения (propagation delay) и задержкой реакции, или отклика (contamination delay).

Задержка распространения t_{pd} – максимальное время от начала изменения входа до момента, когда все выходы достигнут установившихся значений.

 Задержка реакции t_{cd} – минимальное время от момента, когда вход изменился, до момента, когда любой из выходов начнет изменять свое значение







Распространение сигналов.

Быстродействие.

Понятие о задержке. Критические цепи.

  
 
 
Различные задержки в логическом устройстве




Распространение сигналов.

Быстродействие.

   Понятие о задержке. Критические цепи.
Варианты реализации мультиплексора:
где больше задержка?



 
Критические цепи. Критической является цепь с самой большой задержкой, например:



C_{in}	A	B	C_{out}	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1


$$S = A \oplus B \oplus C_{in}$$

$$C_{out} = AB + AC_{in} + BC_{in}$$

 


Цепь переноса в сумматоре является критической: в ней последовательно включено $2 \cdot n$ элементов, где n - разрядность.

Проблемы, требующие синхронизации:

 

Базовый принцип синхронизации:

 


Динамическая дисциплина:

Входы синхронной последовательной схемы должны быть стабильны в течение времени предустановки до и

времени удержания после фронта тактового импульса.

Выполнение этих требований гарантирует, что в процессе

 фиксации значения
триггером output(s)
не будет изменен



Метастабильность

Сам фронт сигнала тактовой частоты немного растянут во времени, да и триггер переключается не мгновенно, на его переключение требуется время.

Чтобы успешно зафиксировать входное значение в D-триггере, входной сигнал должен быть стабилен некоторое время до фронта и после фронта тактовой частоты.


Если этого не произошло, триггер может оказаться в «промежуточном» состоянии, называемом метастабильным. Метастабильное состояние триггера не является устойчивым. После выхода из метастабильного состояния триггер оказывает произвольное



Метастабильность

Попадание триггера в метастабильное состояние - вероятностный процесс, причем вероятность связана как с параметрами микросхемы, так и с тактовой частотой.

 
Вероятность этого события можно уменьшить, используя два последовательно включенных триггера, при этом вероятность того, что оба триггера попадут в метастабильное состояние, равна квадрату исходной вероятности.



Если первый триггер и «поймает» метастабильное состояние, то вероятно оно должно пройти к моменту фиксации сигнала во втором триггере.

Простой синхронизатор и временная диаграмма его функционирования.

Триггер F1 фиксирует значение входного сигнала D по переднему фронту тактового сигнала CLK. Если D изменяется в апертурное время, его выход D2 на некоторое время может стать метастабильным. Если период тактового сигнала достаточно велик, то с высокой вероятностью до конца периода D2 придет к корректному логическому уровню. Триггер F2 затем фиксирует D2, который теперь стабилен, и формирует корректный выходной сигнал Q.

 

Вероятность сбоя синхронизатора

Если D изменяется N раз за секунду, то вероятность ошибки за секунду составит

$$P(\text{failure})/\text{sec} = N \frac{T_0}{T_c} e^{-\frac{T_c - t_{\text{setup}}}{\tau}}$$

А среднее время наработки на отказ (mean time between failures, MTBF) составит

$$MTBF = \frac{1}{P(\text{failure})/\text{sec}} = \frac{T_c e^{\frac{T_c - t_{\text{setup}}}{\tau}}}{NT_0}$$

MTBF растет экспоненциально с ростом времени ожидания синхронизатора T_c . Для большинства систем синхронизатор, который ожидает один период тактового сигнала, обеспечивает достаточную величину MTBF. В высокоскоростных системах может понадобиться ожидание на большее количество периодов тактового сигнала.


Дискретные устройства- триггеры

Дискретное (последовательное) цифровое устройство:

Выходное состояние устройства зависит от текущего состояния и

предыдущих входных воздействий.

Бистабильная защел

 


Дискретные устройства- триггеры

Дискретное (последовательное) цифровое устройство:

Выходное состояние устройства зависит от текущего состояния и

предыдущих входных воздействий.

R-S триггер:

 

Случай 1: $Q=0$

На вход поступает сигнал $Q = 1$. I2 инвертирует сигнал и подает

на вход I1 сигнал $Q^- = 1$. Соответственно, на выходе I1 – логический 0. В рассмотренном случае схема находится в стабильном состоянии.


Случай II: $Q=1$

На вход I2 поступает 1 (Q). I2 инвертирует сигнал и подает на вход I1 «0».

Соответственно, на выходе I1 – логическая 1.

В этом случае схема также находится в стабильном состоянии.

 
Так как инверторы, включенные перекрестно, имеют два стабильных состояния $Q = 0$ и $Q = 1$, то говорят, что схема бистабильна.



R-S триггер

Случай I: $R=1, S=0$

На входе N1 как минимум одна единица – вход R, следовательно, выход $Q=0$. Оба входа N2 – в состоянии логического нуля ($Q=0$ и $S=0$), поэтому выход $\bar{Q}=1$.

 


Случай II: $R=0, S=1$

На вход N1 поступает 0 и Q^- . Так как мы еще не знаем значения Q^- , мы не можем определить значение Q.

На вход N2 поступает как минимум одна единица S, поэтому на выходе Q^- нуль. Теперь можно вернуться к определению состояния выхода элемента N1.

 Мы знаем, что на обоих его входах 0, следовательно, $Q=1$.



R-S триггер



Случай III: $R=1, S=1$

Запрещенная комбинация входных воздействий.

Как на входе N1, так и на входе N2 как минимум

по одной единице (R и S), поэтому на выходе каждой защелки – логический 0.

Следовательно, $Q=0$ и $\bar{Q}=0$.

  

Случай IV: $R=0, S=0$

На вход N1 поступает 0 и Q^- . Так как мы еще не знаем значения Q^- , мы не можем определить значение на выходе элемента N1.


На вход N2 поступает 0 и Q . Так как мы еще не знаем значения Q , мы не можем определить значение на выходе элемента N2.

Этот случай аналогичен случаю с двумя перекрестно

включенными инверторами. Мы знаем, что Q должен


быть равен либо 0, либо 1.

Рассмотрим каждый из этих двух случаев.

 

Случай IVa: $Q=0$



Так как S и Q равны 0 , то на выходе $N2$ будет логическая 1 , $Q^- = 1$. Теперь на входе $N1$ есть одна единица – Q^- , поэтому на его выходе $Q=0$.

 

Случай IVb: $Q=1$


Так как $Q = 1$, то на выходе $N2$ будет 0 , $Q^- = 0$. Теперь на обоих входах $N1$ нули (R и Q^-), поэтому на его выходе логическая 1 , $Q=1$.

Устрой

  

R-S триггер, УГО и таблица

ИСТИННОСТИ				
Case	S	R	Q	\bar{Q}
IV	0	0	Q_{prev}	\bar{Q}_{prev}
I	0	1	0	1
II	1	0	1	0
III	1	1	0	0

 



RS-триггер- бистабильный элемент с одним битом состояния, хранящимся в Q .

Состоянием можно управлять при помощи входов R и S .


Когда на R поступает высокий уровень, выход сбрасывается в 0.

Когда высокий уровень приходит на S , выход устанавливается в 1.

  D триггер с синхронизацией по уровню
 сигнал D записывается в R-S триггер по разрешению от сигнала CLK



CLK	D	D	S	R	Q	Q
0	X	\bar{X}	0	0	Q_{prev}	\bar{Q}_{prev}
1	0	1	0	1	0	1
1	1	0	1	0	1	0

 

D триггер с синхронизацией по уровню

Сигнал D записывается в R-S триггер

· сигнала CLK


```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity Latch is
    Port ( load : in STD_LOGIC;
          D : in STD_LOGIC;
          Q : out STD_LOGIC);
end Latch;

architecture Behavioral of Latch is
    signal q_tmp : std_logic := '0';
begin

    Process (load, D )
    Begin
        If (load = '1') then
            q_tmp <= D;
        End if;
    End process;
    Q <= q_tmp;



end Behavioral;
```

 


D триггер работающий по фронту

Из двух D триггеров, работающих по уровню, можно построить D триггер, работающий по фронту тактового сигнала.

  Полученное устройство будет переключаться по фронту нарастания сигнала.



 D триггер работающий по
фронту
Другой вариант
реализации



D триггер работающий по фронту, VHDL описание и временная диаграмма

Process (clk)



Begin

if (clk='0' and c'event) then

q<=d;

End if;

End process;

 
 


D триггер со сбросом

В триггере с функцией сброса добавляется вход RESET (сброс). Когда на RESET подан 0, триггер ведет себя как обычный D-триггер.

Когда на RESET подана 1, такой триггер игнорирует вход D и сбрасывает выход в 0.
  
```
process (clk) begin
  if (clk'event and clk = '1') then
    if (reset = '1') then
      q <= '0';
    else q <= data;
    end if;
  end if;
end process;
```





D триггер со сбросом и установкой

В триггере с функцией установки добавляется вход SET. Когда на SET подан 0, триггер ведет себя как обычный D-триггер. Когда на SET подан 1, такой триггер игнорирует вход D и устанавливает выход в 1.



```
process (clk) begin
  if (clk'event and clk = '1') then
    if (reset = '1') then q <= '0';
    if (set = '1') then q <= '1';
    else q <= data;
    -- r=q=0 – хранение данных
  end if; end if; end if;
end process;
```

  D триггер со сбросом, установкой и разрешением (вход CE-разрешение на запись)





Счетный триггер

  D- триггер, у которого инверсный выход подключен к входу, называется T- триггером. После поступления на этот вход импульса, состояние T-триггера меняется на прямо противоположное. Счётным он называется потому, что подсчитывает количество импульсов, поступивших на его вход. Считать этот триггер умеет только до одного. При поступлении второго импульса




JK- триггер.

Таблица истинности JK-триггера практически совпадает с таблицей истинности синхронного RS-триггера. Для того чтобы исключить запрещённое состояние, схема триггера изменена таким образом, что при подаче двух единиц JK-триггер превращается в счётный триггер. Это означает, что при подаче на тактовый вход С импульсов JK-триггер изменяет своё состояние на противоположное.

  


K	J	Q(t)	Q(t+1)	Пояснения
x	x	0	0	Режим хранения информации
x	x	1	1	
0	0	0	0	Режим хранения информации
0	0	1	1	
0	1	0	1	Режим установки единицы J=1
0	1	1	1	
1	0	0	0	Режим записи нуля K=1
1	0	1	0	
1	1	0	1	K=J=1 счетный режим триггера
1	1	1	1	

JK- триггер.

 

Сдвиговый регистр

 


Сдвиговые регистры представляют собой последовательно соединенную цепочку триггеров. Основным режимом их работы - это сдвиг разрядов кода, записанного в эти триггеры, То есть по тактовому сигналу содержимое каждого предыдущего триггера переписывается в следующий по порядку в цепочке триггер. Сдвиг бывает двух видов: вправо - это основной режим, который есть у всех сдвиговых регистров, и влево - этот режим есть только у некоторых реверсивных сдвиговых

Сдвиговой регистр


```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity SReg8 is
  Port ( clk : in STD_LOGIC;
        D : in STD_LOGIC;
        Q : out STD_LOGIC);
end SReg8;

 architecture Behavioral of SReg8 is
  Signal S : std_logic_vector(7 downto 0)
    := (others => '0');
begin
  Process (clk)
  Begin
    If (rising_edge(clk)) then
      S(7 downto 1) <= S(6 downto 0);
      S(0) <= D;
    End if;
  End process;
  Q <= S(7);
end Behavioral;
```



 
Сдвиговый регистр с параллельной загрузкой



Сдвиговой регистр с параллельной загрузкой


```
library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity shiftreg is
  generic(N: integer := 8);
  port(clk, reset: in STD_LOGIC; load, sin: in STD_LOGIC;
  d: in STD_LOGIC_VECTOR(N-1 downto 0);
  q: out STD_LOGIC_VECTOR(N-1 downto 0);
  sout: out STD_LOGIC); end;
architecture synth of shiftreg is
  process(clk, reset) begin
    if reset = '1' then q <= (OTHERS => '0');
    elsif rising_edge(clk) then
      if load then q <= d;
      else q <= q(N-2 downto 0) & sin;
      end if;
    end if;
  end process;
  sout <= q(N-1);
end;
```
 
$$Q = ((\bar{Q} \cdot I \cup S) \cdot \bar{R})$$




Счетчи


К

 


Счетчик со сбросом и установкой

 

 Счетчик с промежуточным сбросом (из какого состояния?)



 Счетчик с пропуском состояний и внешней установкой в «0111»




Счетчик: Пример поведенческого описания и результат моделирования

```
-- Простой счетчик со сбросом  
process(CLK)  
begin  
if CLK 'event and CLK = '1' then  
if (rst) = '1' then  
    st <= "000000000";  
else  
    st <= st + 1;  
end if;  
end if;
```




Счетчик: Пример поведенческого описания схема-«калька» с него
 
```
-- Простой счетчик со сбросом  
process(CLK)  
begin  
if CLK 'event and CLK = '1' then  
if (rst) = '1' then  
    st <= "000000000";  
else  
st <= st + 1;  
end if;  
end if;
```



 Счетчик: поведенческое описание, переведенное САПР на элементы ПЛИС (фрагмент)




Реверсивный счетчик: пример поведенческого описания и результат моделирования

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity RevCounter4 is
  Port ( clk : in STD_LOGIC;
        load : in STD_LOGIC;
        dl : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
        CR : out STD_LOGIC);
end RevCounter4;

architecture Behavioral of RevCounter4 is
  Signal counter : std_logic_vector(3 downto 0)
    := (others => '1');
begin
  Process (clk)
  Begin
    If (rising_edge(clk)) then
      If (load = '1') then
        Counter <= dl;
      Else
        If (counter /= 0) then
          counter <= counter -1 ;
        End if;
      End if;
    End if;
  End process;
  CR <= '1' when counter = 0 else '0';

end Behavioral;
```

 

Реверсивный счетчик считает от исходного набора например 1111 до 0000.

Благодарю за внимание!