

Презентация по теме Язык релейных диаграмм(LD)

Выполнили: Саидзода С Д и Саидзода С К

Язык релейных диаграмм(**LD**)


- Графический язык
- Программа состоит из схем
- Использовался для программирования практически всех классических ПЛК
- Удобен для программирования логических выражений
- Сложно использовать для работы с аналоговыми типами данных
- Переключение между FBD и LD

История появления языка **LD**

Необходимо было создать управляющее устройство, алгоритм работы которого можно было бы менять, не переделывая монтажную схему системы управления, и в результате возникла логичная идея заменить системы управления с «жесткой» логикой работы (совокупность реле, регуляторов, таймеров и т.д.) на автоматы с программно заданной логикой работы. Так родились ПЛК. Впервые ПЛК были применены в США для автоматизации конвейерного сборочного производства в автомобильной промышленности (1969г.). Поскольку в определении «программируемый логический контроллер» главным являлось «программируемый», то практически сразу возник вопрос, как программировать ПЛК? Идеальным вариантом могла бы стать автоматическая трансляция принципиальных схем релейных автоматов в программы для ПЛК. Почему бы и нет? Так в ПЛК появился язык релейно-контактных схем (РКС или LD в английских источниках Ladder Diagram). Специалист-технолог мог «перерисовать» схему управления на дисплее программирующей станции ПЛК. Естественно схема изображалась не графически а посредством условных символов.

Пример перехода от принципиальной схемы к схеме на языке **LD**


SB4 SB5 KV2

 

Фрагмент
принципиальной
схемы

Эта же схема на
языке LD

Network 2

 

Операции бинарной логики (**LD**)

Последовательные и параллельные схемы

Бинарные сигнальные состояния группируются в LD (контактные планы) посредством последовательных (series) и параллельных (parallel) соединений контактов. Последовательное соединение соответствует функции AND (И), а параллельное соединение – функции OR (ИЛИ). Вы будете использовать контакты для проверки сигнальных состояний двоичных операндов

LD использует два вида контактов для сканирования битовых операндов: NO-контакт и NC-контакт. Одиночная катушка, как терминатор (завершающий элемент) цепи назначает или направляет электрический ток напрямую к операнду, расположенному при катушке

**Нормально разомкнутый контакт
(Normally-open, NO)**

Бинарный операнд




**Нормально замкнутый контакт
(Normally-closed, NC)**

Бинарный операнд




**Одиночная
катушка**


Бинарный операнд

 

Работа **NO**-контакта

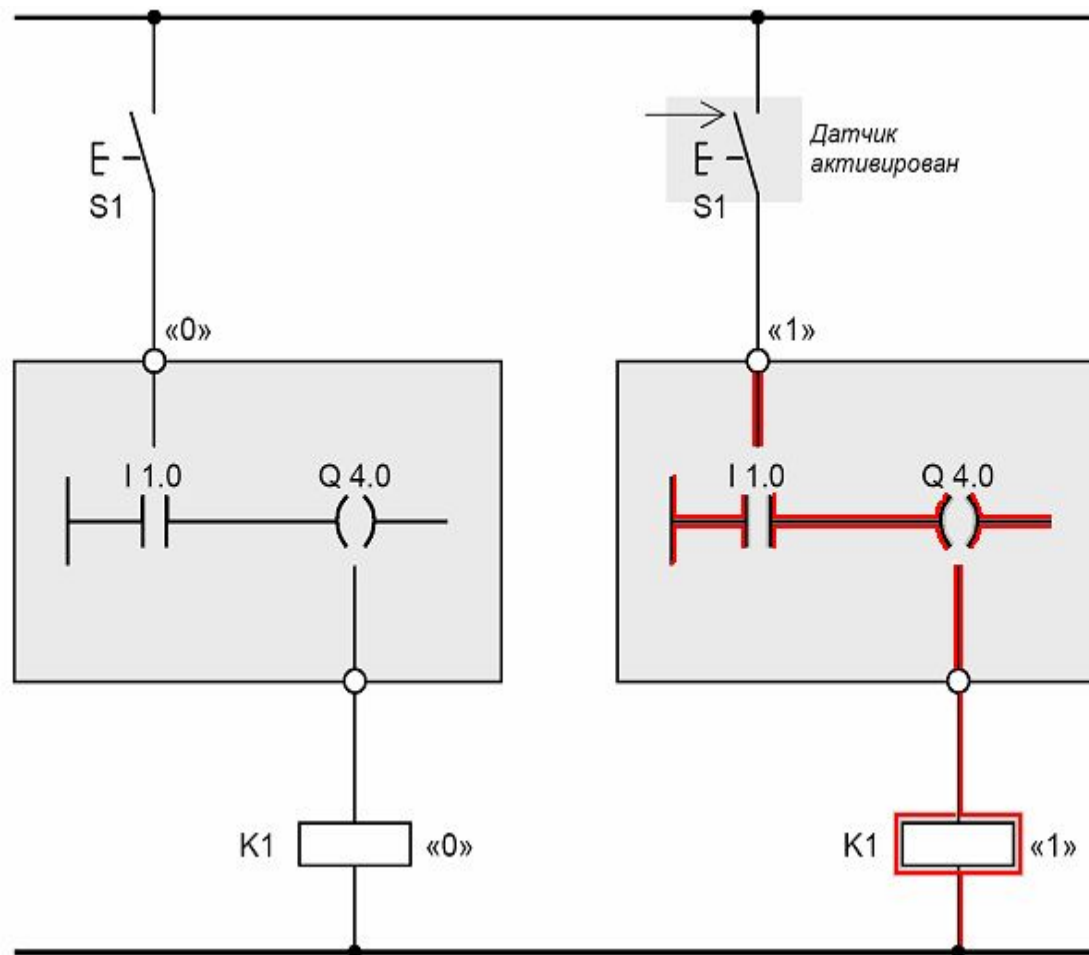

Работа **NC**-контакта


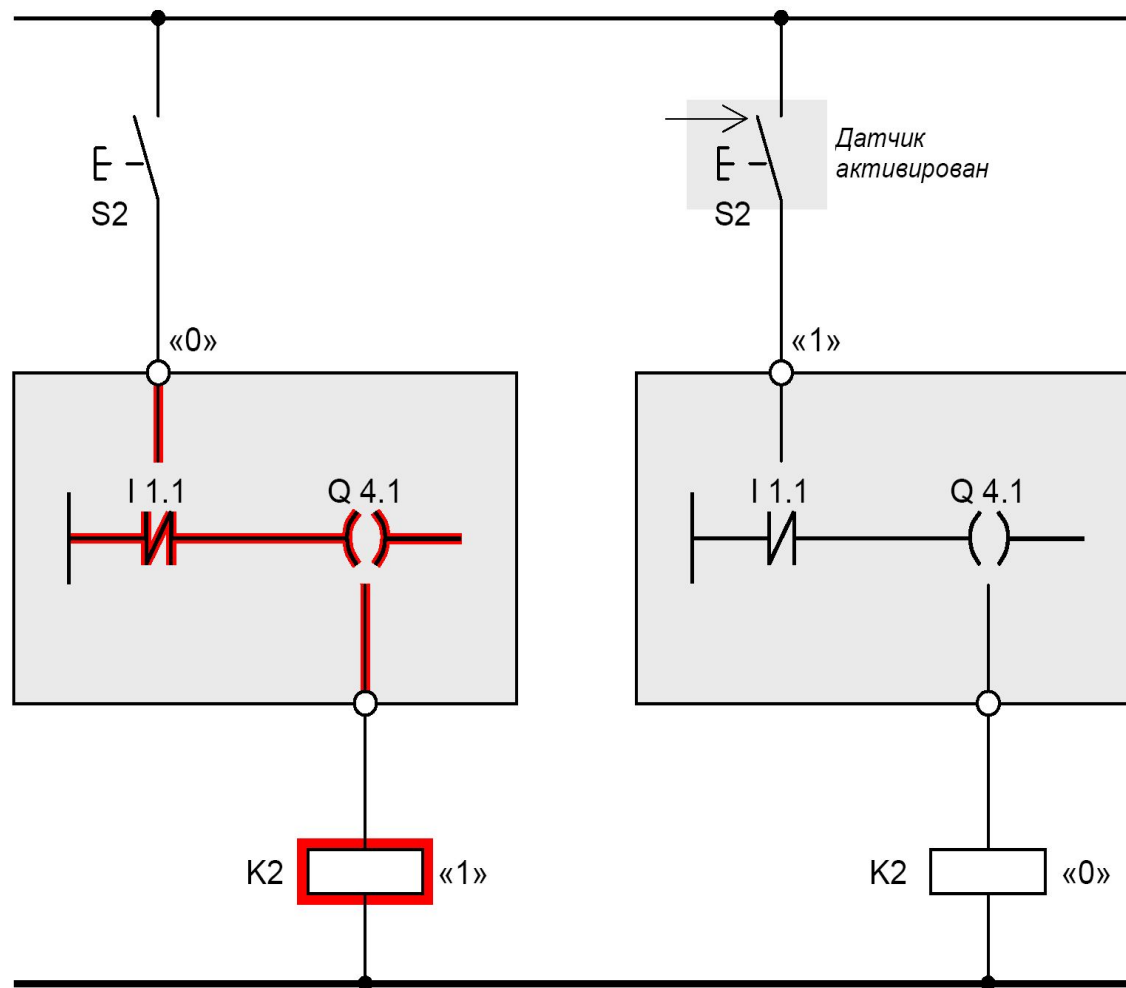


Последовательные схемы


В последовательных схемах два или более контактов соединены последовательно.

Ток в последовательной схеме течет, когда все контакты замкнуты.

Network 1

  


Network 2

 


Параллельные схемы

Ток протекает через параллельную схему, если один из контактов замкнут.

Network 3

 



Network 4

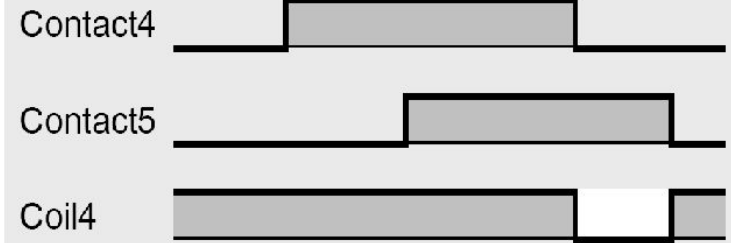



Инвертирование результата логической операции

NOT-контакт инвертирует результат логической операции

Network 9

  

Network 10

  



Катушки установки и сброса

Катушки установки и сброса (set coil, reset coil) также могут завершать цепь. Эти катушки становятся активными, только когда через них протекает ток.

Если ток течет в катушке установки, то операнд над катушкой устанавливается в сигнальное состояние «1». Если ток течет в катушке сброса, то операнд над катушкой переустанавливается в сигнальное состояние «0» (сбрасывается). При отсутствии тока в катушке установки или сброса бинарный операнд остается без изменений

Диаграммы работы катушек установки и сброса


Катушка
установки

Бинарный операнд
———(S)———|

Катушка
сброса

Бинарный операнд
———(R)———|


Network 5

 

Contact1



Coil7

 

Network 6



Contact2




Coil7







Блочный элемент памяти (триггер)

 Функции катушек установки и сброса объединяются в блочном элементе функции для работы с памятью (memory box). Общий бинарный операнд располагается над блочным элементом. Вход S (set input) блочного элемента в данном случае соответствует катушке установки, вход R (reset input) – катушке сброса.




SR - триггер с приоритетом сброса

RS - триггер с приоритетом установки

    


Коннекторы в **LD**

 Коннектор является одиночной катушкой в цепи. RLO, действительный для этой точки (электрический ток, который течет в цепи, в данной точке), хранится в двоичном операнде над коннектором. Сам коннектор не оказывает влияния на электрический ток. Коннектор не может завершать цепь; для этой цели применяется одиночная катушка.




Пример использования коннекторов в LD

Network 14: Коннекторы (1)

 

Network 15: Коннекторы (2)

 

RLO из цепи, формируемый контактами *Contact1*, *Contact2*, *Contact4* и *Contact5*, сохраняется в коннекторе *Midl_out1*. Если условие логической операции выполняется (ток течет в коннекторе), и если *Contact3* замкнут, то *Coil16* возбуждается. Хранимый RLO используется в следующей сети (network 15) двумя способами. С одной стороны, производится проверка выполнения условия логической операции и битовой логической комбинации, осуществленной с *Contact6*, а с другой стороны, производится проверка невыполнения условия логической операции и битовой логической комбинации, осуществленной с *Contact7*.