

# СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

### Кафедра «ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ»

### Дисциплина:

«Автоматизированный электрический привод»

Лекция № 11:

# АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Доцент кафедры к. т. н. ГОРПИНЧЕНКО Александр Владимирович

#### ВОПРОСЫ

- 1) Принципы автоматизации пуска ЭД постоянного тока. Пуск ЭД в функции ЭДС и тока.
- 2) Пуск ЭД постоянного тока в функции времени.
- 3) Автоматизация режима торможения ЭД постоянного тока.
- 4) Автоматизация режимов пуска и торможения АД с короткозамкнутым ротором.

#### ЛИТЕРАТУРА

1. М.Г.Чиликин, А.С.Сандлер «Общий курс электропривода», стр. 394...416.

# 1. Принципы автоматизации пуска ЭД постоянного тока. Пуск ЭД в функции ЭДС и тока.

Последствия пуска ЭД постоянного тока параллельного возбуждения в случае ошибки в действиях оператора.

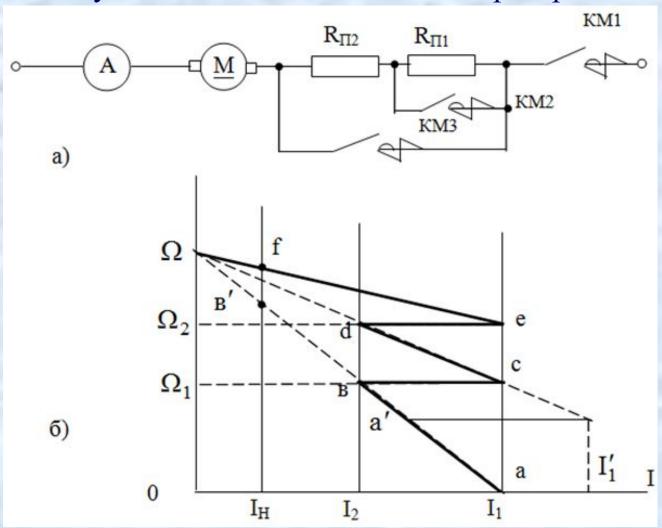


Рис. 1.

$$I_a = \frac{U - k\Phi\Omega}{R_a + \Sigma R_n}$$


Если оператор переключит пусковой резистор на ступень с опозданием, то ЭД некоторое время будет работать в точке в', что может привести к его перегреву, а поскольку пусковые резисторы рассчитаны на кратковременный режим работы и перегоранию.

Если же переключение произойдет преждевременно — в точке а', последует значительный бросок тока якоря  $I_1' > I_1$ , что может привести к срабатыванию защиты ЭД от превышения тока.

Шунтирование ступеней резисторов должно происходить при определенной угловой скорости двигателя ( $\Omega 1$ ,  $\Omega 2$ ) определенном токе  $I_1$  и через определенные промежутки времени ( $t_1$ ,  $t_2$ ). Очевидно, что управление пуском может быть осуществлено в функции скорости, тока, времени.

В ЭП находит применение комбинированный способ пуска, заключающийся в одновременном контроле и ЭДС якоря ЭД, и тока в нем. Контроль параметров (Е, І) осуществляется при помощи двухкатушечного дифференциального реле.

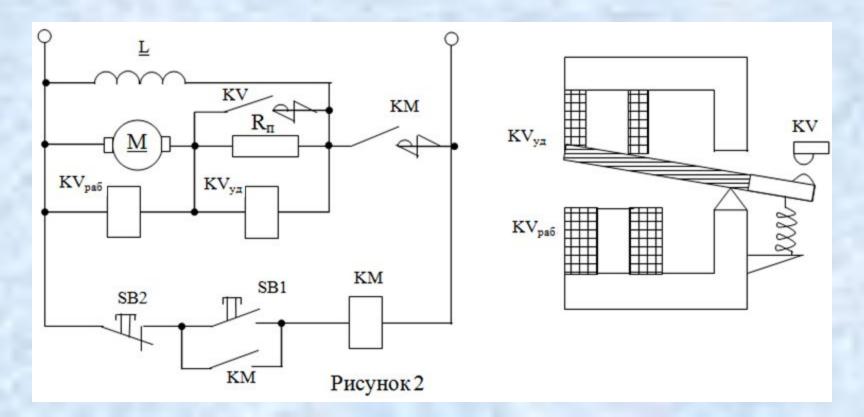Принципиальная электрическая схема реализующая этот способ представлена на рис. 2.



Реле (контактор) имеет две катушки  $KV_{yд}$  и  $KV_{pab}$ .

Пуск ЭД:  $\oplus$  SB1 $\to$   $\oplus$ KM  $\to$ (+) гл. к-т КМ  $\to$   $\oplus$ L $\to$  ЭД идет в ход через  $R_{_{\Pi}}$  ( $U_{KV_{y/J}} = I_a R_{_{\Pi}} -$  по току,  $U_{KV_{PAB}} = k\Phi\Omega + I_a R_{_a}$  - по ЭДС,  $k\Phi\Omega \approx E$ ,  $I_a R_a \approx 0$ ).

В момент включения главного контакта КМ скорость ЭД и соответственно величина противо-ЭДС в якоре равны нулю. Следовательно, ампервитки рабочей катушки в начальный момент пуска будут определяться только падением напряжения на сопротивлении якоря  $I_1R_a$ .

По мере увеличения скорости ЭД ЭДС в якоре повышается, а падение напряжения на пусковом резисторе понижается. Соответственно изменяются усилия, создаваемые рабочей и удерживающей катушками. При достижении ЭДС ЭД ≈ 75 % напряжения сети дифференциальный контактор срабатывает и своим главным контактом KV шунтирует резистор.

На этом пуск ЭД заканчивается.

# 2. Пуск ЭД постоянного тока в функции времени.

Наиболее распространенным способом автоматизации процесса пуска ЭД в ЭП является пуск в функции времени.

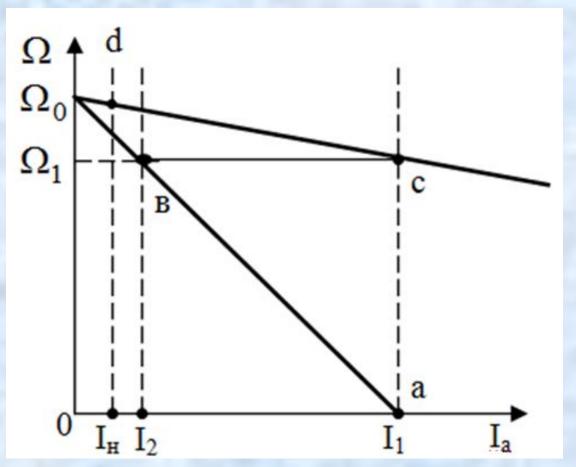


Рис. 3. Пусковая диаграмма одноступенчатого пуска ЭД в функции времени.

ЭД пускается через пусковой резистор  $R_n$  , который выводится (шунтируется) через определенное время (время разгона  $t_p$ ) достаточное для уменьшения тока якоря ЭД до заданного значения  $I_2$  .

Время разгона определяется из уравнения движения ЭП:

$$t_p = J_{np} \int_0^{\Omega_1} \frac{d\Omega}{M_{\partial}}$$

В качестве аппаратов контролирующих длительность работы ЭД на ИМХ используется реле времени КТ, которое по истечении заданной выдержки времени  $t_{\text{выд.ру}}$  с момента пуска подает команду контактору ускорения КМ (КУ) на шунтирование пускового резистора. При этом должно выполняться условие:  $t_p = t_{\text{выд.ру}} + t_{\text{ср.ку}}$ .

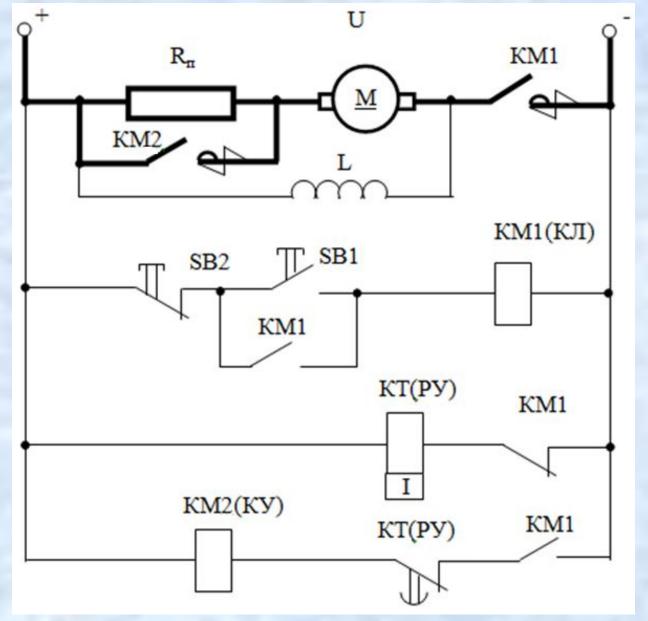


Рис.4. Электрическая схема реализующая способ автоматизации пуска функции времени.

### Работа схемы:

Подготовка:→ $\Theta$ U→ $\Theta$  РУ  $\Theta$  → КУ $\to$   $\Theta$  гл. к-т КМ2(КУ)


*Пуск* ЭД:  $\Phi$ SB1 $\to$  $\Phi$ KM1(КЛ) $\to$  $\Phi$  гл. к-т КМ1 $\to$  $\Phi$ (L) $\to$ ЭД идет в ход на ИМХ через  $R_{_{\Pi}}$ .

**Одновременно:** → Ө бл. к-т КМ1 → РУ с  $t_{выд}$  → Ф к-т РУ → ФКМ2 (КУ) → Ф гл. к-т КМ2 →  $R_n$  шунтируется → ЭД выходит на ЕМХ и будет работать в точке d (рис.3).

Этот способ автоматизации пуска применяется в магнитных станциях и пускателях постоянного тока.

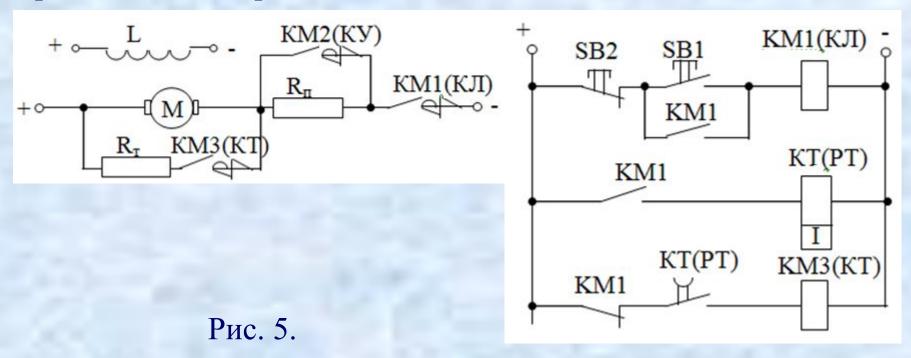
# 3. Автоматизация режима торможения ЭД постоянного тока.

Электрические схемы главной цепи и цепи управления представлены на рис. 5.



До начала торможения двигатель работает с установившейся угловой скоростью на естественной характеристике, контакторы КМ1(КЛ) и КМ2(КУ) включены.
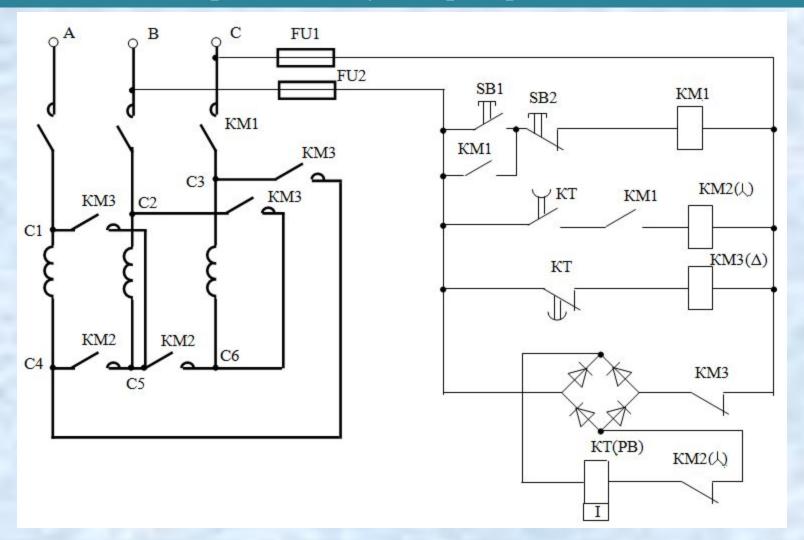
# 4. Автоматизация режимов пуска и торможения АД с короткозамкнутым ротором.



Принципиальная электрическая схема пуска АД в функции времени представлена на рисунке 6.

Электрическая схема работает по следующему алгоритму:

**подготовка**: 
$$\oplus$$
 U  $_{c}$   $\rightarrow$   $\oplus$  KT (PB)  $\rightarrow$   $\ominus$  к-т KT  $\rightarrow$   $\ominus$  KM3 ( $\Delta$ )  $\rightarrow$   $\oplus$  к-т KT готовит цепь KM2 **пуск**:  $\oplus$  SB1 $\rightarrow$   $\oplus$  KM1 $\rightarrow$   $\oplus$  гл. к-ты KM1  $\rightarrow$   $\oplus$  к-т KM1 $\rightarrow$  КМ2 $\rightarrow$   $\rightarrow$  КМ2 ( $\Delta$ )  $\rightarrow$  СТЛ. К-ТЫ КМ2 $\rightarrow$  АД идет в ход на ( $\Delta$ ) ( $U_{\varphi}\downarrow$ )  $\rightarrow$   $\ominus$  KM2 ( $\Delta$ )  $\rightarrow$   $\ominus$  КМ2 ( $\Delta$ )  $\rightarrow$   $\ominus$  гл. к-ты КМ2 ( $\Delta$ )  $\rightarrow$   $\ominus$  к-т KT  $\rightarrow$   $\ominus$  KM3 ( $\Delta$ ) $\rightarrow$   $\ominus$  гл. к-ты КМ3 ( $\Delta$ ) $\rightarrow$  АД переключается на  $\Delta$  ( $U_{\varphi}$  =  $U_{H}$ ), пуск завершается.

Автоматизация режима динамического торможения АД с КЗ ротором осуществляется при помощи схемы управления аналогичной схеме управления динамического торможения ЭД постоянного тока (рисунок 5).

При этом две фазы АД подключаются к сети выпрямленного тока.