
 


Логические элементы

 
Логический элемент – это устройство, которое после обработки двоичных сигналов выдаёт значение одной из логических операций.



Конъюнктор




Дизъюнктор

 

Инвертор

 
Конъюнктор – логический элемент **И**, реализующий операцию логического умножения



| <i>A</i> | <i>B</i> | <i>F</i> |
|----------|----------|----------|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

Единица на выходе этого элемента появится только тогда, когда на всех входах будут единицы.

 
Дизъюнктор – логический элемент **ИЛИ**, реализующий операцию логического сложения



| <i>A</i> | <i>B</i> | <i>F</i> |
|----------|----------|----------|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

Если хотя бы на одном входе будет единица, то на выходе элемента также будет единица

 Инвертор – логический элемент **НЕ**, реализующий операцию отрицания



| <i>A</i> | <i>F</i> |
|----------|----------|
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |


Если на входе элемента 0, то на выходе 1 и наоборот

| Название элемента | Условное обозначение элемента | Таблица истинности | | | Условное обозначение логической операции | Контактно-релейная схема |
|-------------------|-------------------------------|--------------------|----|---|--|--------------------------|
| | | X2 | X1 | Y | | |
| ИИ | | 0 | 0 | 0 | $X1 * X2$ $X1 \wedge X2$ | |
| | | 0 | 1 | 0 | | |
| | | 1 | 0 | 0 | | |
| | | 1 | 1 | 1 | | |
| ИЛИ | | 0 | 0 | 0 | $X1 + X2$ $X1 \vee X2$ | |
| | | 0 | 1 | 1 | | |
| | | 1 | 0 | 1 | | |
| | | 1 | 1 | 1 | | |
| НЕ | | | 0 | 1 | \bar{X} $\neg X$ | |
| | | | 1 | 0 | | |
| ИИ-НЕ | | 0 | 0 | 1 | $\overline{X1 * X2}$ $\neg(X1 \wedge X2)$ | |
| | | 0 | 1 | 1 | | |
| | | 1 | 0 | 1 | | |
| | | 1 | 1 | 0 | | |
| ИЛИ-НЕ | | 0 | 0 | 1 | $\overline{X1 + X2}$ $\neg(X1 \vee X2)$ | |
| | | 0 | 1 | 0 | | |
| | | 1 | 0 | 0 | | |
| | | 1 | 1 | 0 | | |
| Исключающее ИЛИ | | 0 | 0 | 0 | $X1 \oplus X2$ | |
| | | 0 | 1 | 1 | | |
| | | 1 | 0 | 1 | | |
| | | 1 | 1 | 0 | | |

Задача анализа логических схем

- Задача анализа заключается в определении функции f , реализуемой заданной логической схемой. При решении такой задачи удобно придерживаться следующей последовательности действий.
- Логическая схема разбивается на ярусы. Ярусам присваиваются последовательные номера.
- Выводы каждого логического элемента обозначаются названием искомой функции, снабжённым цифровым индексом, где первая цифра - номер яруса, а остальные цифры - порядковый номер элемента в ярусе.
- Для каждого элемента записывается аналитическое выражение, связывающее его выходную функцию с входными переменными. Выражение определяется логической функцией, реализуемой данным логическим элементом.
- Производится подстановка одних выходных функций через другие, пока не получится булева функция, выраженная через входные переменные.

 Пример 1. Найдите булеву функцию логической схемы и составьте таблицу истинности для логической схемы.



Решение. Разбиваем логическую схему на ярусы, что уже показано на рисунке. Запишем все функции, начиная с 1-го яруса:

Решение. Разбиваем логическую схему на ярусы, что уже показано на рисунке. Запишем все функции, начиная с 1-го яруса:

$$\begin{aligned}
 f_1 &= f_{21} \wedge f_{22} \\
 f_{21} &= f_{31} \vee f_{32}, \quad f_{22} = \overline{f_{33}}; \\
 f_{31} &= \overline{f_{41}} \wedge \overline{f_{42}} \wedge \overline{f_{43}}, \\
 f_{32} &= x \wedge y \wedge z, \\
 f_{33} &= \overline{f_{44}} \wedge \overline{f_{45}} \wedge \overline{f_{46}}; \\
 f_{41} &= \overline{x}, \quad f_{42} = \overline{y}, \quad f_{43} = \overline{z}, \\
 f_{44} &= \overline{x}, \quad f_{45} = \overline{y}, \quad f_{46} = \overline{z}.
 \end{aligned}$$

Теперь запишем все функции, подставляя входные переменные x, y, z .

$$\begin{aligned}
 f_{21} &= (\overline{x} \wedge \overline{y} \wedge \overline{z}) \vee (x \wedge y \wedge z), \\
 f_{22} &= \overline{\overline{x} \wedge \overline{y} \wedge \overline{z}}.
 \end{aligned}$$


В итоге получим функцию, которую реализует на выходе логическая схема:


$$f = f_1 = ((\overline{x} \wedge \overline{y} \wedge \overline{z}) \vee (x \wedge y \wedge z)) \wedge (\overline{\overline{x} \wedge \overline{y} \wedge \overline{z}}).$$

Таблица истинности для данной логической схемы:

| x | y | z | f_{31} | f_{32} | f_{21} | f_{22} | f |
|---|---|---|----------|----------|----------|----------|-----|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

 Пример 2. Найдите булеву функцию логической схемы и составьте таблицу истинности для логической схемы.



 

Решение. Разбиваем логическую схему на ярусы. Запишем все функции, начиная с 1-го яруса:

$$f_1 = f_{21} \wedge f_{22}$$

$$f_{21} = \bar{x}$$

$$f_{22} = y$$

Получаем функцию, которую реализует на выходе логическая схема:


$$f_1 = \bar{x} \wedge y.$$

Таблица истинности для данной логической схемы:

| x | y | f_{21} | f_{22} | f |
|-----|-----|----------|----------|-----|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Анализ электронной схемы 1

 Решение. Все возможные комбинации сигналов на входах A и B внесём в таблицу истинности. Проследим преобразование каждой пары сигналов при прохождении их через логические элементы и запишем полученный результат в таблицу. Заполненная таблица истинности полностью описывает рассматриваемую электронную схему.



| A | B | F |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |


В инвертор поступает сигнал от входа B .

В конъюнктор поступают сигналы от входа A и от инвертора.

Таким образом, $\overline{F} = A \& B$.

Анализ электронной схемы 2

 Решение. Все возможные комбинации сигналов на входах A и B внесём в таблицу истинности. Проведём преобразование каждой пары сигналов при прохождении их через логические элементы и запишем полученный результат в таблицу. Заполненная таблица истинности полностью описывает рассматриваемую электронную схему.




| A | B | F |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Сигналы от входов A и B проходят через инверторы.

В дизъюнктор поступают сигналы от этих инверторов. Таким образом, $F = \overline{A} \vee \overline{B}$.

Анализ электронной схемы 3

 Решение. Все возможные комбинации сигналов на входах A и B внесём в таблицу истинности. Проследим преобразование каждой пары сигналов при прохождении их через логические элементы и запишем полученный результат в таблицу. Заполненная таблица истинности полностью описывает рассматриваемую электронную схему.




| A | B | F |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

Сигнал A идет на инвертор и на вход дизъюнктора, на другой вход которого также поступает сигнал B . В конъюнктор поступают сигналы от инвертора и дизъюнктора. Таким образом, $F = A \& (A \vee B)$

Триггер (англ. *trigger* – защёлка)

 Триггер – это логическая схема, способная хранить 1 бит информации (1 или 0). Строится на 2-х элементах **ИЛИ-НЕ** или на 2-х элементах **И-НЕ**.






| S | R | Q | \bar{Q} | режим |
|---|---|---|-----------|-------------|
| 0 | 0 | Q | \bar{Q} | хранение |
| 0 | 1 | 0 | 1 | сброс |
| 1 | 0 | 1 | 0 | установка 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | запрещен |

Принцип работы RS-триггера:

- При подаче на оба входа триггера логического нуля ($S = R = 0$) на обоих выходах должна установиться логическая единица. Это запрещенное состояние триггера; оно не используется, т.к. может привести к неоднозначному результату.
- При $S = 0$ и $R = 1$ на выходе Q устанавливается логическая единица, в этом случае говорят, что триггер установлен в состояние 1, на выходе $\neg Q - 0$.
- При $S = 1$ и $R = 0$ происходит сброс сигнала на выходе Q на нем устанавливается логический ноль. Говорят, что триггер установлен в состояние 0.
- При $S = R = 1$ триггер находится в состоянии покоя — это режим хранения, т. е. на выходах Q и $\neg Q$ остаются прежние значения сигнала.
- Триггер запоминает один разряд двоичного числа.

Проанализировать схему

   

Построить схему в

Начало электроники

