Алгебра логики

ИВАНЕЦ С.А., 2016

План лекции

- 1. Совершенная дизъюнктивная нормальная форма (СДНФ).
- 2. Упрощение логических уравнений. Склейка.
- 3. Карты Карно.
- 3.1. Функции трех переменных.
- 3.2. Функции четырех переменных.

Литература к лекции: Уэйкерли, с. 267-277.

Харрис, с. 202-214.

Янсен, с. 109-122.

Некоторые определения

Дополнение: переменная с чертой над именем

 \overline{A} , \overline{B} , \overline{C}

Литерал: переменная или ее дополнение

$$A, \overline{A}, B, \overline{B}, C, \overline{C}$$

Импликанта: произведение литералов

$$\overline{ABC}$$
, \overline{AC} , \overline{BC}

Минтерм: произведение, в которое входят литералы всех входных переменных

ABC, ABC, ABC

Макстерм: сумма, в которую входят литералы всех входных переменных

$$(A+B+C), (A+B+C), (A+B+C)$$

Совершенная дизъюнктивная нормальная форма

Совершенные формы. СДНФ

- Все выражения могут быть записаны в дизъюнктивной форме
- Каждой строке соответствует минтерм
- Минтерм является произведением (И, AND) литералов
- Каждый минтерм становится ИСТИННЫМ только для своей строки
- Функция записывается путем суммирования минтермов тех строк, для которых выход равен ИСТИНЕ
- Таким образом, формируется сумма (ИЛИ, OR) произведений (И, AND)

Пример СДНФ

				minterm
A	В	Y	minterm	name
0	0	0	$\overline{A} \overline{B}$	m_0
0	1	1	$\overline{A} \; B$	m_1°
1	0	0	\overline{AB}	m_2
1	1	1	АВ	m_3^2

				minterm
 Α	В	Y	minterm	name
0	0	0	$\overline{A} \overline{B}$	m_{0}
0	1	1	A B	m_1
1	0	0	\overline{AB}	m_2
1	1	1	ΑВ	m_3

$$Y = F(A, B) = AB + AB = \Sigma(1, 3)$$

Совершенные формы. СКНФ

- Все выражения могут быть записаны в дизъюнктивной форме
- Каждой строке соответствует минтерм
- Минтерм является произведением (И, AND) литералов
- Каждый минтерм становится ИСТИННЫМ только для своей строки
- Функция записывается путем суммирования минтермов тех строк, для которых выход равен ИСТИНЕ
- Таким образом, формируется сумма (ИЛИ, OR) произведений (И, AND)

Пример СКНФ

				minterm
A	В	Y	minterm	name
0	0	0	$\overline{A} \overline{B}$	m_0
0	1	1	Ā B	m_1
1	0	0	ΑB	m_2
1	1	1	АВ	m_3

$$Y = F(A, B) = AB + AB = \Sigma(1, 3)$$


Упрощение логических уравнений.

Склейка.

Карты Карно

Функции трех переменных

A	В	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

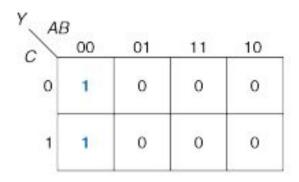

YA		01		10
C	00	01	11	10
0	ABC	ĀBĒ	ABC	ABC
1	ĀĒC	ĀBC	ABC	ABC


Правила карты Карно

- 1. Соседние значения переменных отличаются на единицу. Т.е. используется код Грея.
- 2. Если значение переменной равно 1, то переменная входит в уравнение без инверсии, если 0 с инверсией.
- 3. Для СКНФ в клетку карты Карно записывается 1, если значение функции равно 1.
- 4. Если значение функции равно 0, то клетку оставляем пустой. Т.е. там ноль.


Правила карты Карно

- 5. Каждая 1 должна входить хотя бы в один овал.
- 6. Каждый овал должен охватывать блок, число клеток которого в каждом направлении равно степени двойки (то есть 1, 2 или 4).
- 7. Каждый овал должен настолько большим, насколько это возможно.
- 8. Овал может связывать края карты Карно.
- 9. Безразличные значения (X) могут входить в овал, если это помогает минимизировать выражение.
- 10. Единица на карте Карно может быть обведена сколько угодно раз, если это позволяет уменьшить число овалов, которые будут использоваться.

Карта Карно на три входа

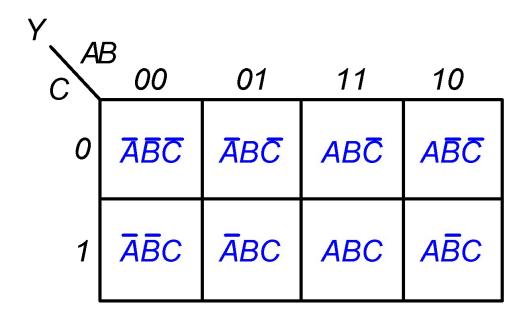

Минимизация

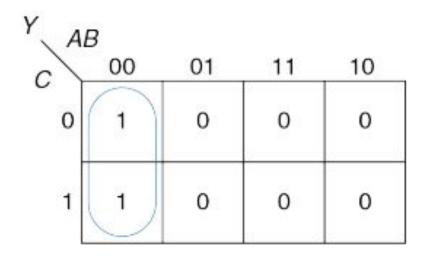


$$Y = \overline{A} \overline{B} \overline{C} + \overline{A} \overline{B} C + \overline{A} \overline{B} (\overline{C} + C) = \overline{A} \overline{B}$$

Таблица истинности и карта Карно

Truth Table

_ A _	В	С	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

K-Map

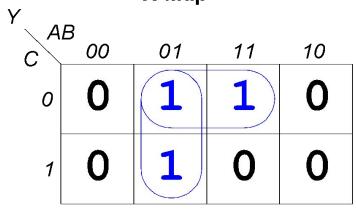

$$Y = AB + BC$$

Карта для 4 переменных

ДЕШИФРАТОР 7-СЕГМЕНТНОГО ИНДИКАТОРА

7-сегментый индикатор


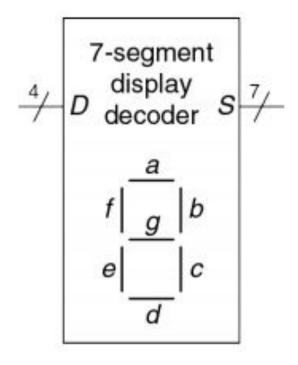



Таблица истинности дешифратора

D _{3:0}	S _a	Sb	Sc	Sd	S.	Sf	Sg
0000	1	1	1	1	1	1	0
0001	0	1	1	0	0	0	0
0010	1	1	0	1	1	0	1
0011	1	1	1	1	0	0	1
0100	0	1	1	0	0	1	1
0101	1	0	1	1	0	1	1
0110	1	0	1	1	1	1	1
0111	1	1	1	0	0	0	0
1000	1	1	1	1	1	1	1
1001	1	1	1	0	0	1	1
Прочие	0	0	0	0	0	0	0

Карта Карно сегмента «а»

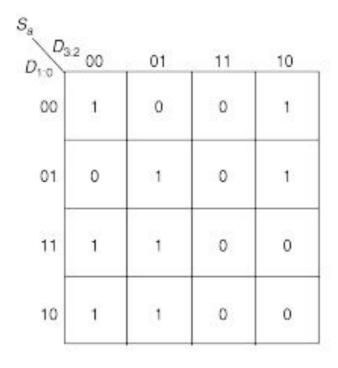


Варианты минимизации

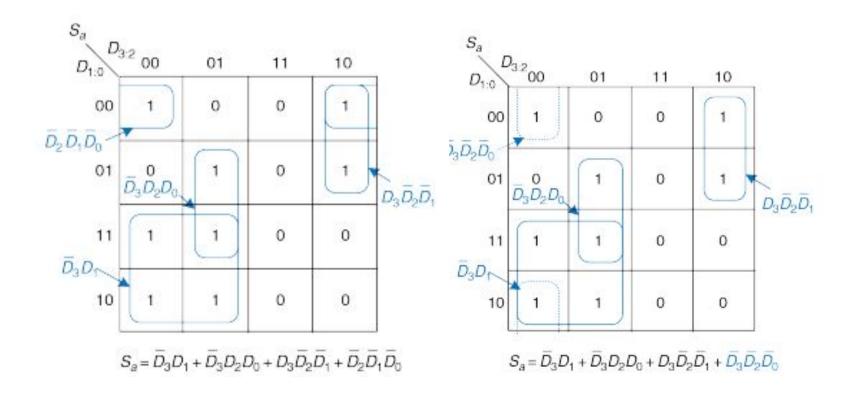

Карты Карно и безразличные значения

A	В	С	D	Y
0	0	0	0	1
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1	0 0 0	0 0	0 1 0 1 0	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0		X
0	1	1	1 0 1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0 0	1	0	X
1	0	1 0	1	X
	1		0	X
1 1	1	0	1 0 1 0 1	X
	1	1		1 0 1 1 0 X 1 1 1 X X X X X X X X X
1	1	1	1	X

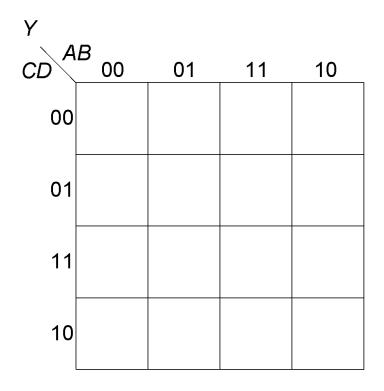


Карты Карно и безразличные значения

A	В	С	D	Y
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0 0 0 0 0 0 0 1 1	0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1	1	0 1 0 1 0 1 0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	X
0	1	1 1 0	0	1
0	1	1	1	1
1	0		0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	X
1	0	1 0	1 0 1 0 1	X
1 1 1 1	1		0	X
1	1	0	1	X
	1	1		1 0 1 0 X 1 1 1 X X X X
1	1	1	1	X

Υ A	В			
CD	00	01	11	10
00	1	0	X	1
01	0	Х	X	1
11	1	1	X	X
10	1	1	Χ	Х

Карты Карно и безразличные значения

Α	В	С	D	Y
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0 0 0	1	0 1 0 1 0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	X
0	1	1	1 0 1 0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0 0 0	0		1
1	0	1	0	X
1	0	1	1 0 1 0 1	X
1	1 1	0	0	X
1	1	0	1	X
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1	1	1	0	1 0 1 1 0 X 1 1 1 X X X X X X X X
1	1	1	1	X

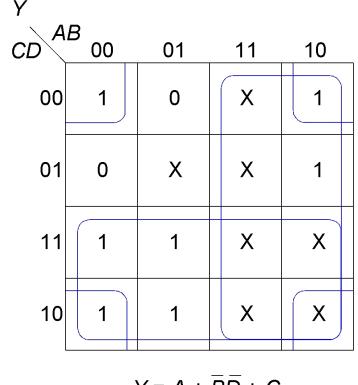

 $Y = A + \overline{BD} + C$

Домашнее задание

- $2^0 =$
- $2^1 =$
- $2^2 =$
- $2^3 =$
- $2^4 =$
- $2^5 =$
- $2^6 =$
- $2^7 =$

- $2^8 =$
- $2^9 =$
- $2^{10} =$
- $2^{11} =$
- $2^{12} =$
- $2^{13} =$
- $2^{14} =$
- $2^{15} =$

Контрольная

Таблица соотвествия BIN-DEC-HEX

Шестнадцатеричная цифра	Десятичный эквивалент	Двоичный эквивалент
0	0	0000
1	1	0001
2	2	0010
3	3	0011
4	4	0100
5	5	0101
6	6	0110
7	7	0111
8	8	1000
9	9	1001
A	10	1010
В	11	1011
С	12	1100
D	13	1101
Е	14	1110
F	15	1111

Внеклассное чтение. МООС

https://www.coursera.org/

https://www.edx.org/

http://ocw.mit.edu/index.htm

https://www.khanacademy.org/

http://prometheus.org.ua/

https://sphere.mail.ru/

https://academy.yandex.ru/