

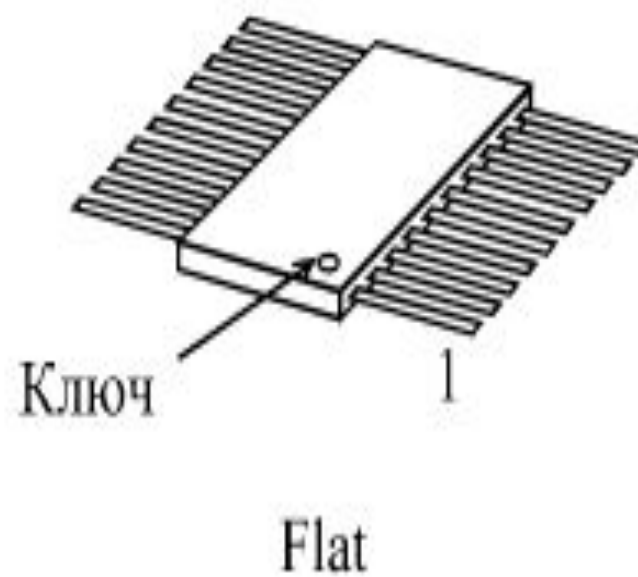


Простые логические устройства

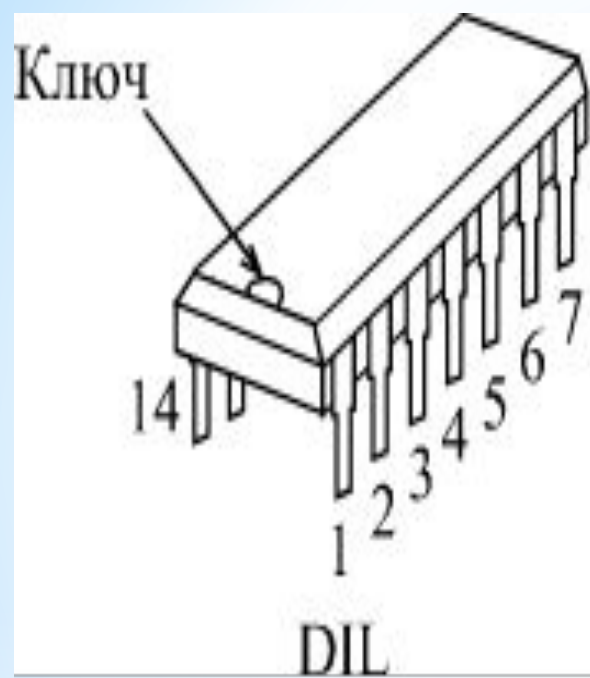
1. Корпуса цифровых микросхем.
2. Построение логических схем.




И

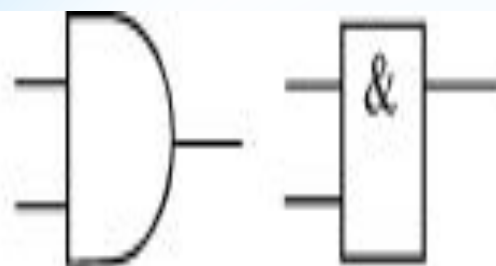

ИЛИ

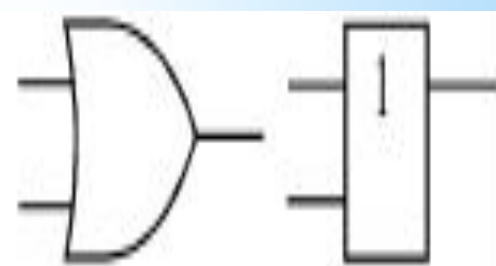

И-НЕ

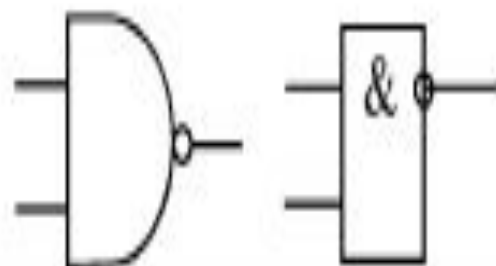

ИЛИ-НЕ

