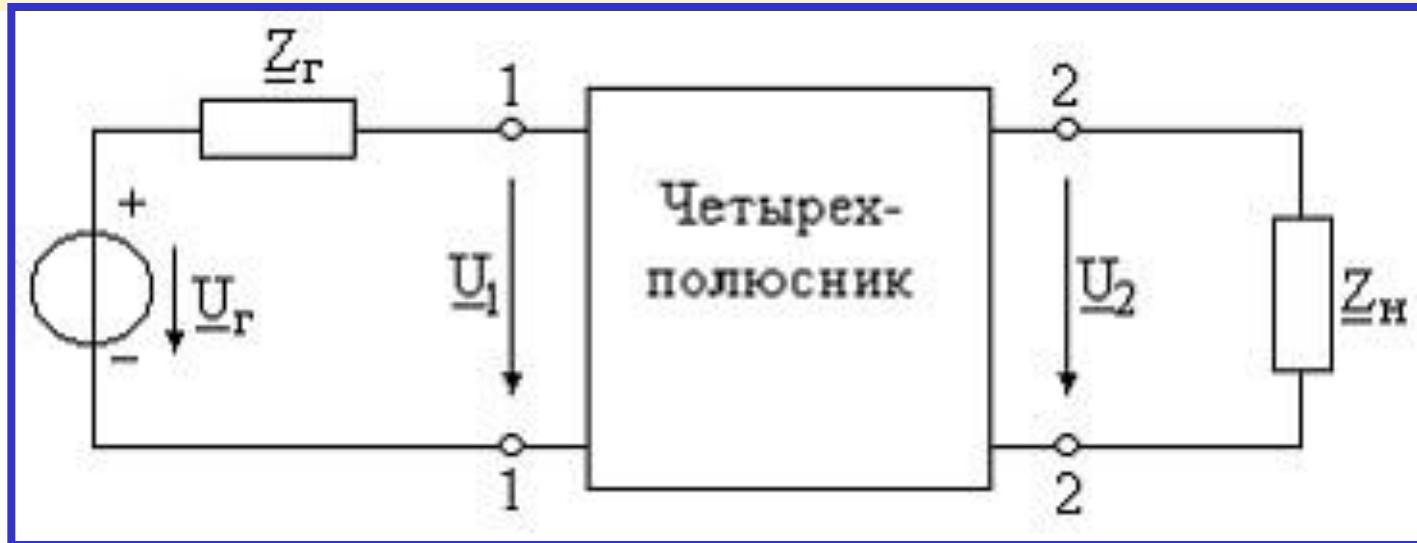



# Дисциплина: Теория электрических цепей



# Лекция №10


Тема: Основы теории  
четырёхполюсников



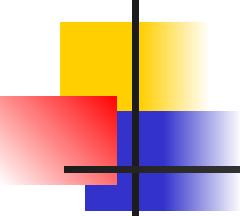

# Учебные вопросы

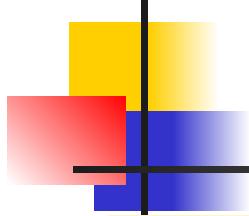- 1. Основные определения и классификация четырехполюсников.
- 2. Шесть форм записи уравнений четырехполюсника.
- 3. Уравнения четырехполюсника через  $Y$ -параметры.
- 4. Уравнения четырехполюсника через  $A$ -параметры.
- 5. Характеристические параметры четырехполюсника.
- 6. Каскадное соединение согласованных четырехполюсников.



# **Литература**


- 1. Попов В.П. Основы теории цепей:  
Учебник для вузов спец.  
"Радиотехника".-М.: Высшая школа,  
2007. с. 399-414, 419-431**
- 2. Баскаков С.И. Лекции по теории  
цепей: Учебное пособие.- М.:  
Едиториал УРСС, 2002. с.29-31,  
с.68-80, 80-83**

**Во многих случаях для анализа и синтеза электрических цепей важно знать токи только в некоторых ветвях и напряжения только между некоторыми узлами.**

*В этом случае расчёт цепи упрощается, если цепь разделить на отдельные части, каждая из которых соединена с остальными двумя, тремя, четырьмя или большим числом выводов – полюсами.*


**Четырехполюсником называется часть электрической цепи, имеющая две пары зажимов, одна из которых может быть входной, а другая выходной. К входным зажимам четырехполюсников обычно присоединяют источники энергии (сигнала), а к выходам – приемники энергии (сигнала).**

# Канал связи как ряд четырёхполюсников

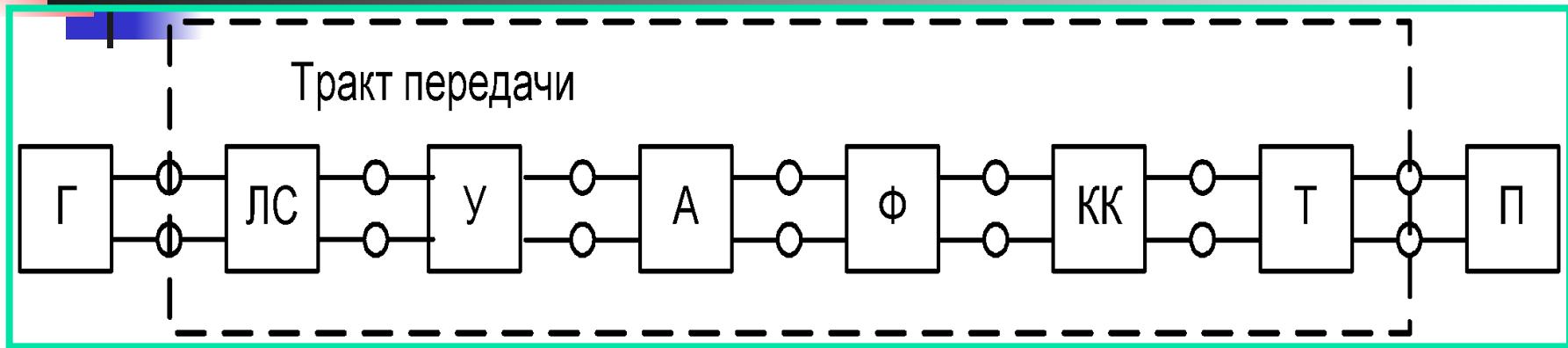

В тракт передачи обычно входят:

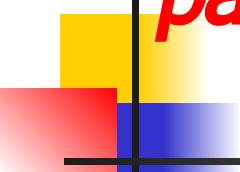- линии связи (ЛС) генератора и приемника, находящихся на значительных расстояниях один от другого;
- усилители (У), в которых увеличивается мощность (уровень сигналов);
- фильтры (Ф) для разделения сигналов;
- корректирующие контуры (КК), включаемые для устранения искажений сигналов;
- трансформаторы (Т), при помощи которых устраняется гальваническая связь между входной и выходной цепями.




**К четырёхполюсникам можно отнести различные по назначению технические устройства:**

- 1) двухпроводную линию;
- 2) двухмоточный трансформатор;
- 3) фильтры частот;
- 4) усилители сигналов;
- 5) участки линий передачи электрической энергии;
- 6) транзисторы и многие другие устройства.

# **Теория четырехполюсников**

**позволяет:**

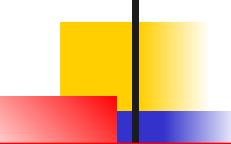- 1) единым методом анализировать различные по структуре и назначению электрические цепи, которые могут быть отнесены к классу четырехполюсников;**
  
- 2) получить аналитическую зависимость между током и напряжением на входе и током и напряжением на выходе четырехполюсника, не производя расчетов токов и напряжений внутри его схемы.**




# **Основной смысл теории четырёхполюсников**

**заключаются в том, что с помощью некоторых обобщенных параметров, называемых коэффициентами четырехполюсника, и основных уравнений четырехполюсника можно находить токи и напряжения на входе и выходе четырехполюсника.**

**Теория четырехполюсников применяется в тех случаях,**

**когда ставится задача определения напряжений и токов только на входе и на выходе четырехполюсника, а в определении токов и напряжений на различных элементах цепи внутри четырехполюсника нет необходимости.**

# Условное изображение четырёхполюсника

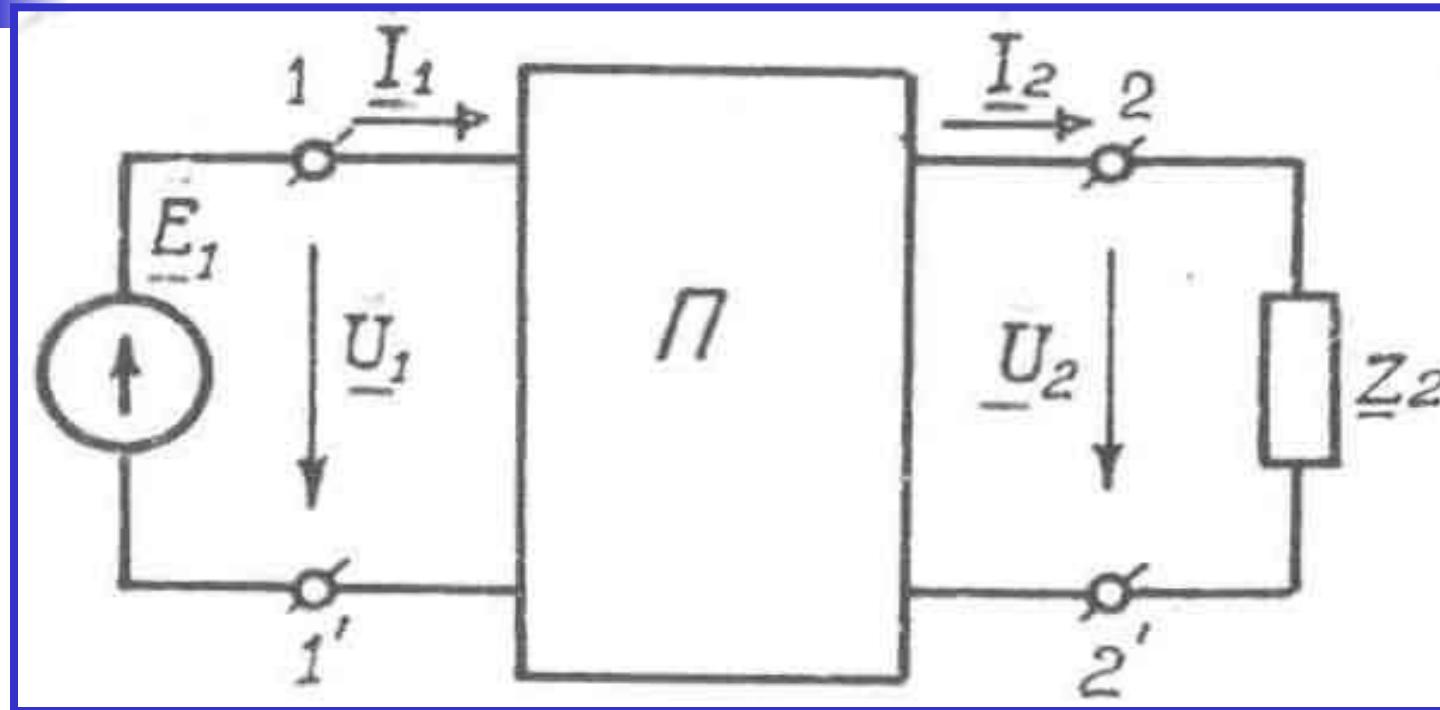

Задача анализа четырехполюсника состоит в том, что две из четырех величин, определяющих режим четырехполюсника, известны: они задаются воздействием. Требуется найти две остальные величины, т.е. отклик

# **Классификация четырехполюсников**

## **Четырехполюсники**

**Линейные**

**Нелинейные**

**Пассивные**


**Активные**

**Симметричные**

**Несимметричные**

**Обратимые**

**Необратимые**

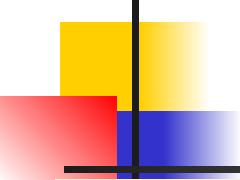

# **Классификация четырёхполюсников**


**Симметричный четырёхполюсник** — это четырёхполюсник, у которого при перемене местами источника и приемника энергии входной и выходной токи не меняются.

**Пассивный четырёхполюсник** — это четырёхполюсник, который не содержит источников энергии, либо содержит скомпенсированные источники энергии.

**Активный четырёхполюсник** — это четырёхполюсник, который содержит нескомпенсированные источники энергии.

**Обратимый четырёхполюсник** — это четырёхполюсник, у которого выполняется теорема обратимости, то есть передаточное сопротивление входных и выходных контуров не зависят от того, какая пара зажимов входная, а какая выходная:  $U_1/I_2=U_2/I_1$
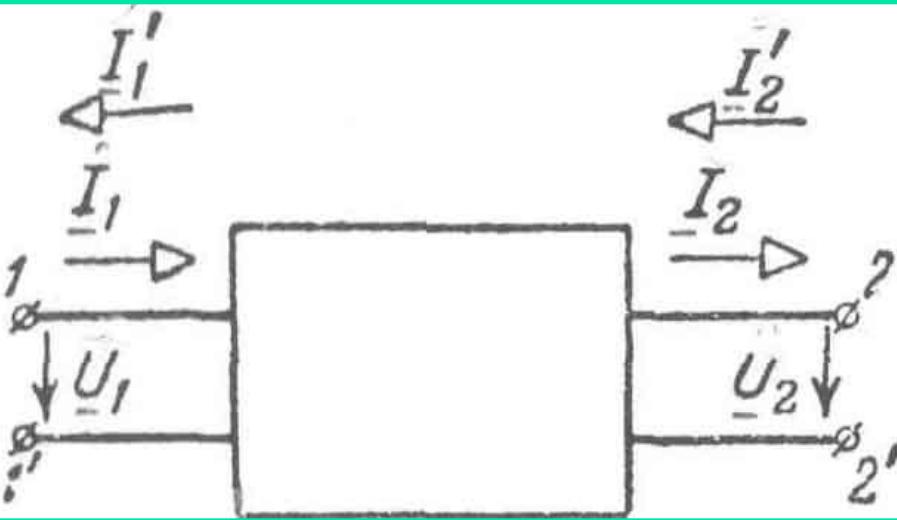
# Шесть форм записи уравнений четырёхполюсника



1. Если за положительные направления токов выбрать  $I_1$  и  $I_2$ , то такой вариант называется **прямой передачей** (см. уравнения A-формы).

2. Если за положительные направления токов выбрать  $I_1'$  и  $I_2'$ , то такой вариант называется **обратной передачей** (см. уравнения B-формы )

3. Если за положительные направления токов выбрать  $I_1$  и  $I_2'$ , то такой вариант называется **встречным направлением** (см. уравнения Y-, Z-, H- и G-форм).






**Линейный четырёхполюсник описывается четырьмя параметрами — два напряжения и два тока. Любые две величины из четырёх можно определить через оставшиеся две. Поскольку число сочетаний 2 из 4 равно 6, используется одна из шести форм записи уравнений четырёхполюсника**

Варианты	1	2	3	4	5	6
Заданные воздействия	$\underline{U}_1, \underline{U}_2$	$\underline{I}_1, \underline{I}_2$	$\underline{U}_2, \underline{I}_2$	$\underline{U}_1, \underline{I}_1$	$\underline{I}_1, \underline{U}_2$	$\underline{U}_1, \underline{I}_2$
Определяемые отклики	$\underline{I}_1, \underline{I}_2$	$\underline{U}_1, \underline{U}_2$	$\underline{U}_1, \underline{I}_1$	$\underline{U}, \underline{I}_2$	$\underline{U}_1, \underline{I}_2$	$\underline{I}_1, \underline{U}_2$
Комплексные параметры	$\underline{Y}$	$\underline{Z}$	$\underline{A}$	$\underline{B}$	$\underline{H}$	$\underline{G}$


# Шесть форм записи уравнений четырёхполюсника.

Конкретная система выбирается из соображений удобства.

Выбор зависит от того, какой параметр (напряжение или ток) является входным и какой — выходным сигналом для данного четырёхполюсника

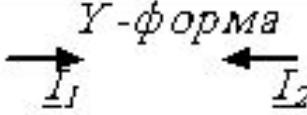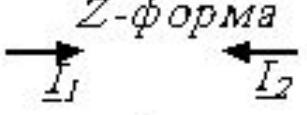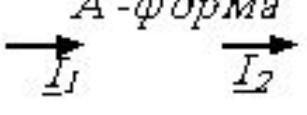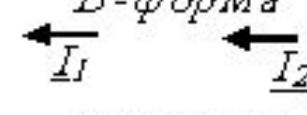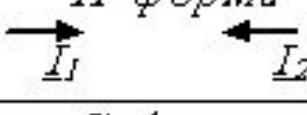Форма уравнений, направление токов	Уравнения	Матрица комплексных параметров
	$\underline{I}_1 = \underline{Y}_{11}\underline{U}_1 + \underline{Y}_{12}\underline{U}_2$ $\underline{I}_2 = \underline{Y}_{21}\underline{U}_1 + \underline{Y}_{22}\underline{U}_2$	$[\underline{Y}] = \begin{bmatrix} \underline{Y}_{11} & \underline{Y}_{12} \\ \underline{Y}_{21} & \underline{Y}_{22} \end{bmatrix}$
	$\underline{U}_1 = \underline{Z}_{11}\underline{I}_1 + \underline{Z}_{12}\underline{I}_2$ $\underline{U}_2 = \underline{Z}_{21}\underline{I}_1 + \underline{Z}_{22}\underline{I}_2$	$[\underline{Z}] = \begin{bmatrix} \underline{Z}_{11} & \underline{Z}_{12} \\ \underline{Z}_{21} & \underline{Z}_{22} \end{bmatrix}$
	$\underline{U}_1 = \underline{A}_{11}\underline{U}_2 + \underline{A}_{12}\underline{I}_2$ $\underline{I}_1 = \underline{A}_{21}\underline{U}_2 + \underline{A}_{22}\underline{I}_2$	$[\underline{A}] = \begin{bmatrix} \underline{A}_{11} & \underline{A}_{12} \\ \underline{A}_{21} & \underline{A}_{22} \end{bmatrix}$
	$\underline{U}_1 = \underline{B}_{11}\underline{U}_1 + \underline{B}_{12}\underline{I}_1$ $\underline{I}_2 = \underline{B}_{21}\underline{U}_1 + \underline{B}_{22}\underline{I}_1$	$[\underline{B}] = \begin{bmatrix} \underline{B}_{11} & \underline{B}_{12} \\ \underline{B}_{21} & \underline{B}_{22} \end{bmatrix}$
	$\underline{U}_1 = \underline{H}_{11}\underline{I}_1 + \underline{H}_{12}\underline{U}_2$ $\underline{I}_2 = \underline{H}_{21}\underline{I}_1 + \underline{H}_{22}\underline{U}_2$	$[\underline{H}] = \begin{bmatrix} \underline{H}_{11} & \underline{H}_{12} \\ \underline{H}_{21} & \underline{H}_{22} \end{bmatrix}$
	$\underline{I}_1 = \underline{G}_{11}\underline{U}_1 + \underline{G}_{12}\underline{I}_2$ $\underline{U}_2 = \underline{G}_{21}\underline{U}_1 + \underline{G}_{22}\underline{I}_2$	$[\underline{G}] = \begin{bmatrix} \underline{G}_{11} & \underline{G}_{12} \\ \underline{G}_{21} & \underline{G}_{22} \end{bmatrix}$
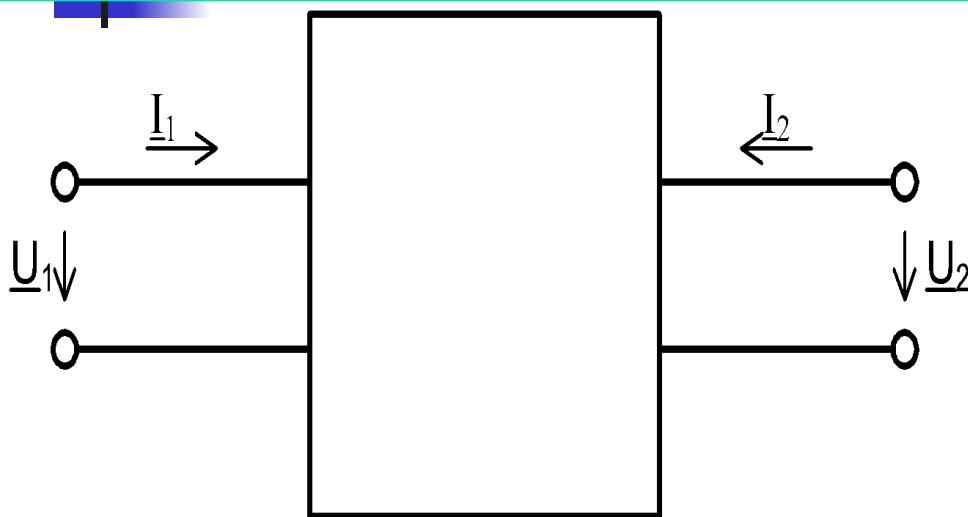
# ДЛЯ ЗАПИСИ УРАВНЕНИЙ ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКА ЧЕРЕЗ Y-ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ПРИНЦИП НАЛОЖЕНИЯ




$$\underline{I1} = \underline{I11} + \underline{I12}$$

$$\underline{I2} = \underline{I21} + \underline{I22}$$

**Принцип наложения:** токи всех ветвей линейной цепи при воздействии нескольких ЭДС определяются как сумма частичных токов, получаемых последовательным подключением каждой из этих ЭДС при условии, что все остальные ЭДС равны нулю.


# Определение частичных токов

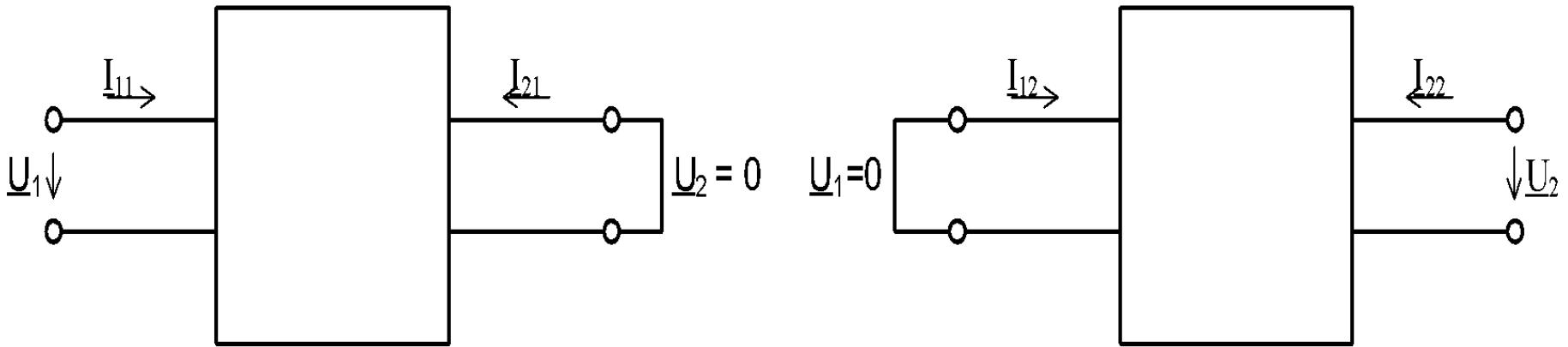

a)


б)
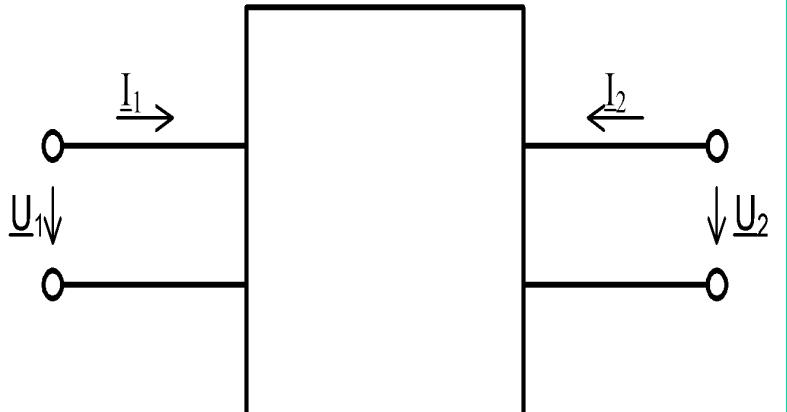
# УРАВНЕНИЯ ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКА ЧЕРЕЗ Y-ПАРАМЕТРЫ



$$\begin{cases} \underline{I}_1 = \underline{Y}_{11} \underline{U}_1 + \underline{Y}_{12} \underline{U}_2; \\ \underline{I}_2 = \underline{Y}_{21} \underline{U}_1 + \underline{Y}_{22} \underline{U}_2; \end{cases}$$

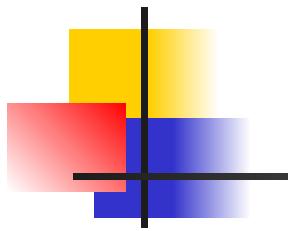
$$\begin{bmatrix} \underline{I}_1 \\ \underline{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{Y}_{11} & \underline{Y}_{12} \\ \underline{Y}_{21} & \underline{Y}_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \underline{U}_1 \\ \underline{U}_2 \end{bmatrix} = [\underline{Y}] \begin{bmatrix} \underline{U}_1 \\ \underline{U}_2 \end{bmatrix}$$



# **Физический смысл Y-параметров**

$$\underline{Y}_{11} = \left. \frac{\underline{I}_1}{\underline{U}_1} \right|_{\underline{U}_2=0}$$

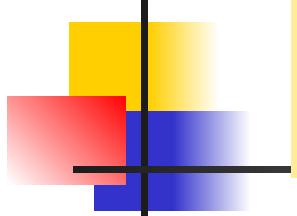
**– комплексная входная проводимость со стороны зажимов 1-1' в режиме короткого замыкания на зажимах 2-2';**



# **Физический смысл Y-параметров**

$$\underline{Y}_{12} = \frac{\underline{I}_1}{\underline{U}_2} \Big|_{\underline{U}_1=0}$$

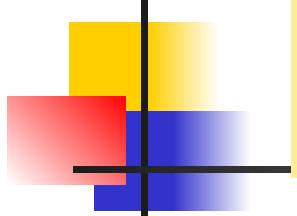
**— комплексная передаточная проводимость обратной передачи от зажимов 2-2' к зажимам 1-1' в режиме короткого замыкания на зажимах 1-1';**



# **Физический смысл Y-параметров**

$$\underline{Y}_{21} = \frac{\underline{I}_2}{\underline{U}_1} \Big|_{\underline{U}_2=0}$$

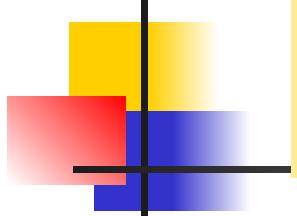
**— комплексная передаточная проводимость прямой передачи от зажимов 1-1' к зажимам 2-2' в режиме короткого замыкания на зажимах 2-2';**



# **Физический смысл Y-параметров**

$$\underline{Y}_{22} = \left. \frac{\underline{I}_2}{\underline{U}_2} \right|_{\underline{U}_1=0}$$

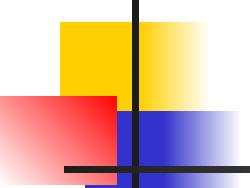**– комплексная входная проводимость со стороны зажимов 2-2' в режиме короткого замыкания на зажимах 1-1'.**



# *Свойства Y-параметров:*


1) у обратимых четырехполюсников

$Y_{12} = Y_{21}$ , т.е. только три коэффициента в основных уравнениях линейных пассивных четырехполюсников являются независимыми;


2) у симметричных четырехполюсников

$Y_{12} = Y_{21}$  и  $Y_{11} = Y_{22}$ ; в этом случае число независимых коэффициентов равно двум.

# Входное сопротивление четырёхполюсника

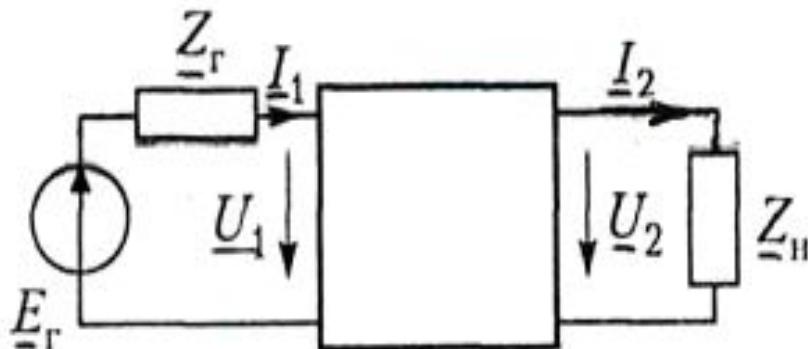

a)

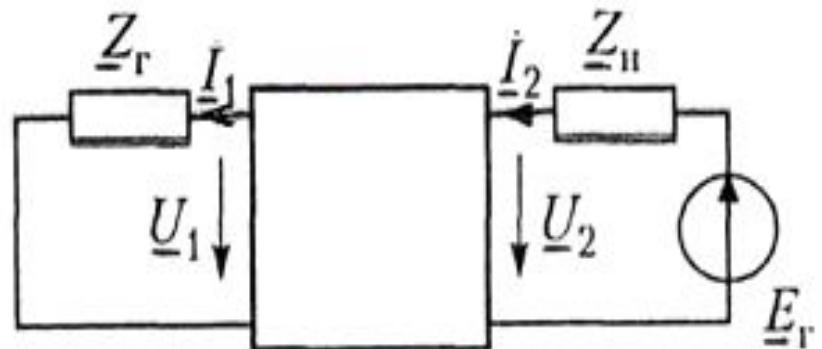

б)

**Прямая передача**

$$Z_{BX} = \frac{U_1}{I_1} = \frac{A_{11}U_2 + A_{12}I_2}{A_{21}U_2 + A_{22}I_2} = \frac{A_{11}Z_H + A_{12}}{A_{21}Z_H + A_{22}}$$


$$U_1 = A_{11}U_2 + A_{12}I_2$$

$$I_1 = A_{21}U_2 + A_{22}I_2$$


$$Z_{BX.k.z.} = \frac{A_{12}}{A_{22}}$$

$$Z_{BX.x.x.} = \frac{A_{11}}{A_{21}}$$
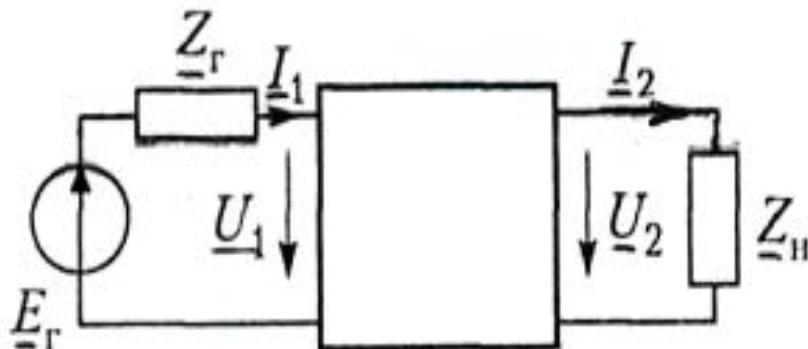
# Выходное сопротивление четырёхполюсника



a)

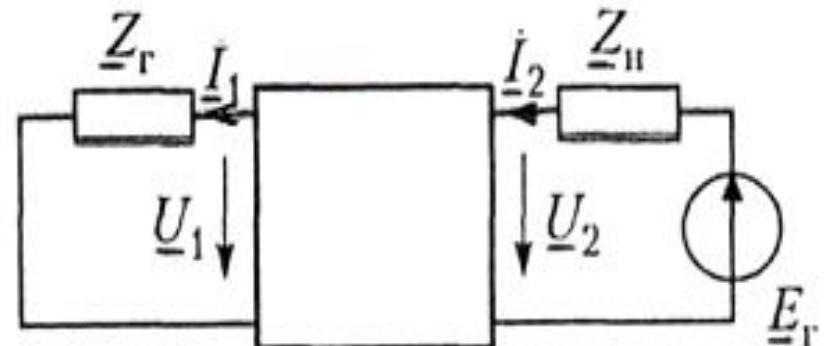

b)

Обратная передача

$$U_1 = A_{11}U_2 - A_{12}I_2$$


$$-I_1 = A_{21}U_2 - A_{22}I_2$$

$$Z_{\text{вых}} = \frac{U_2}{I_2} = \frac{A_{22}Z_r + A_{12}}{A_{21}Z_r + A_{11}}$$

$$Z_{\text{BX.к.з.}} = \frac{A_{12}}{A_{11}}$$

$$Z_{\text{BX.х.х.}} = \frac{A_{22}}{A_{21}}$$

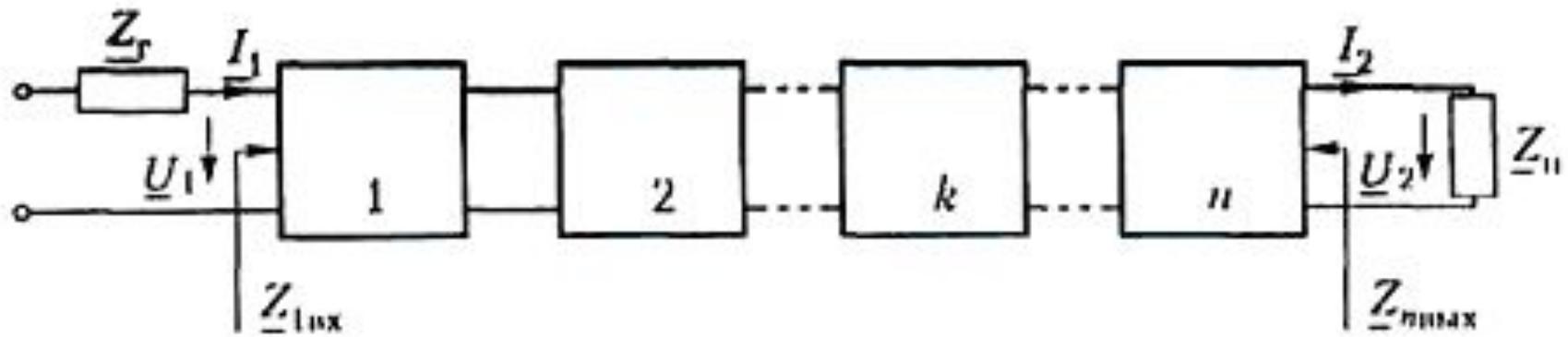
**Каскадное соединение чётырёхполюсников – соединение, при котором входные выводы одного четырёхполюсника соединяются с выходными выводами другого**



Часто каскадно-соединенные элементы находятся в режиме согласованного включения, при котором выходное сопротивление каждого звена равно входному сопротивлению последующего.


**Согласованное включение обеспечивает передачу максимальной мощности в нагрузку.**

# Условия согласованного включения:

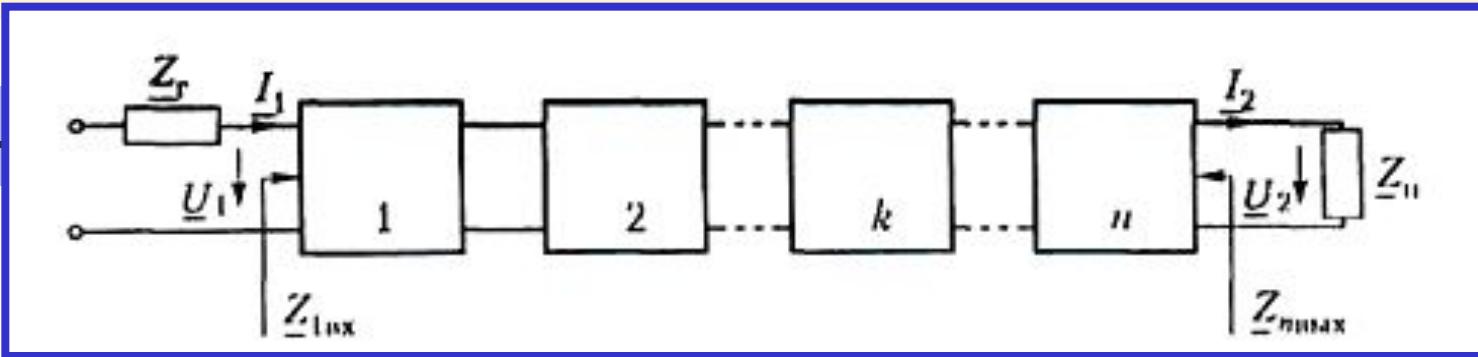


- 1. Входное сопротивление  $Z_{1\text{вх}}$  на зажимах первого звена равно сопротивлению генератора  $Z_g$ , т.е.  $Z_{1\text{вх}} = Z_g$ ;**
- 2. Для любых соседних звеньев входное сопротивление  $Z_k$  вх последующего,  $k$ -го, звена равно выходному сопротивлению  $Z_{(k-1)\text{вых}}$  предыдущего,  $(k-1)$ -го, звена, т.е.  $Z_{(k-1)\text{вых}} = Z_k$  вх;**
- 3. Выходное сопротивление  $Z_n$  вых последнего,  $n$ -го, звена равно сопротивлению  $Z_h$  нагрузки, т.е.  $Z_n$  вых =  $Z_h$ .**
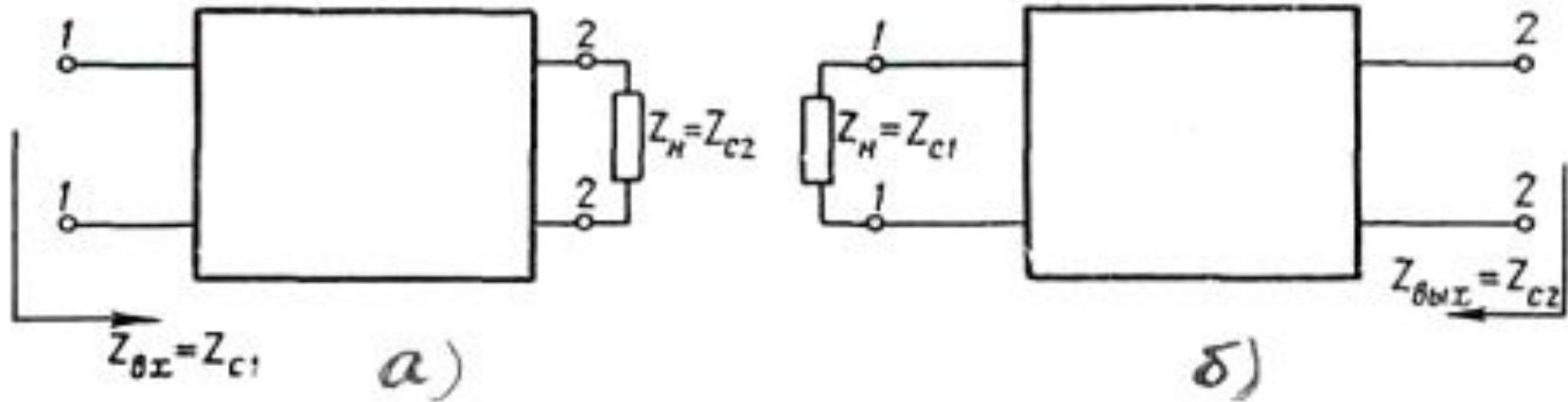
# Характеристические сопротивления четырёхполюсника



Сопротивление, включенное во входной цепи четырехполюсника  $Z_{c1} = Z_g = Z_{вх}$ , и сопротивление, включенное в его выходной цепи  $Z_{c2} = Z_h = Z_{вых}$ , обеспечивающие режим согласованного включения на обеих парах его зажимов, называются соответственно входным и выходным характеристическими сопротивлениями четырехполюсника.
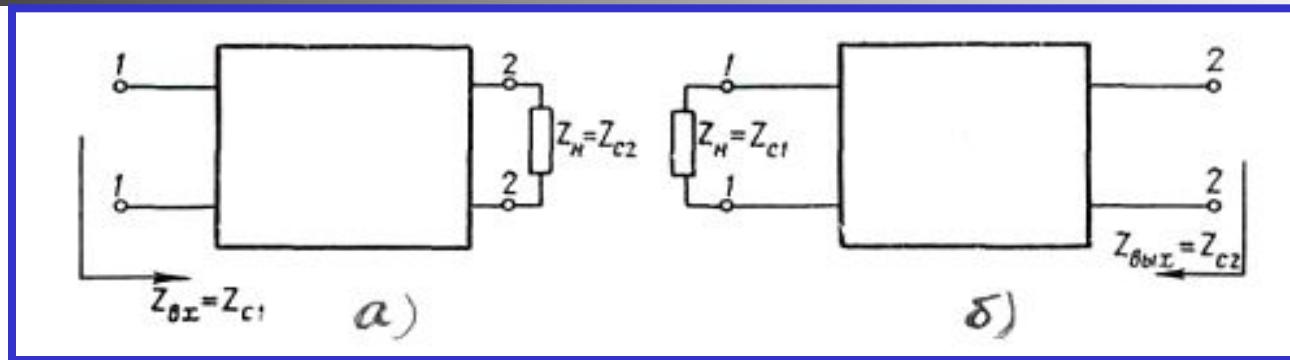
# Характеристические сопротивления четырёхполюсника



$$Z_{c1} = \frac{A_{11}Z_{c2} + A_{12}}{A_{21}Z_{c2} + A_{22}}$$

$$Z_{c1} = \sqrt{\frac{A_{11}A_{12}}{A_{21}A_{22}}}$$

$$Z_{c1} = \sqrt{Z_{bx.K.3.} Z_{bx.x.x.}};$$

$$Z_{c2} = \frac{A_{22}Z_{c1} + A_{21}}{A_{21}Z_{c1} + A_{11}}$$

$$Z_{c2} = \sqrt{\frac{A_{22}A_{12}}{A_{21}A_{11}}}$$

$$Z_{c2} = \sqrt{Z_{bblx.K.3.} Z_{bblx.x.x.}}$$

# *Мера передачи четырёхполюсника*

$$\Gamma = \frac{1}{2} \ln \frac{U_1 I_1}{U_2 I_2} = \frac{1}{2} \ln \frac{1}{K_U} \frac{1}{K_I}$$

$$\Gamma = \frac{1}{2} \ln(\sqrt{A_{11} A_{22}} + \sqrt{A_{12} A_{21}})^2 = \ln(\sqrt{A_{11} A_{22}} + \sqrt{A_{12} A_{21}})$$

**Мера передачи четырёхполюсника характеризует отношение мощности на входе четырёхполюсника к мощности на его выходе в логарифмическом масштабе**

# Коэффициент ослабления четырёхполюсника

$$\Gamma = \ln(A_{11} + \sqrt{A_{12}A_{21}}) = \ln \frac{I_2}{I_1} = \ln \frac{U_1}{U_2} = \ln \frac{U_1}{U_2} e^{j(\psi_{u1} - \psi_{u2})} = \ln \frac{U_1}{U_2} + J(\psi_{u1} - \psi_{u2}) = \alpha + j\beta,$$

$$\alpha = \ln \frac{U_1}{U_2} = \ln \frac{I_1}{I_2}$$

[Нп] или  
[Непер] –  
основная  
единица  
измерения  
коэффициента  
ослабления

Вещественная часть меры передачи – коэффициент ослабления (затухание) – показывает в логарифмическом масштабе во сколько раз уменьшается действующее значение напряжения и тока при переходе от входных к выходным зажимам четырёхполюсника при согласованной нагрузке

# Коэффициент ослабления четырёхполюсника

$$\alpha = \ln \frac{U_1}{U_2} = \ln \frac{I_1}{I_2}$$

Затухание в 1Нп соответствует уменьшению модуля величины в  $e = 2,72$  раза. На практике для измерения затухания сигналов применяется другая, более удобная для практики единица, а именно: 1 децибелл [дБ], которая определяется согласно уравнению:

$$\alpha = 20 \lg \frac{|U_1|}{|U_2|} \text{ [дБ]} ; \quad 1 \text{ дБ} = 10^{\frac{1}{20}} \approx 1,122 \text{ раза.}$$

Соотношение между единицами затухания: 1Нп = 8,086 дБ ;  
1дБ = 0,115Нп.

# Коэффициент фазы четырёхполюсника


$$\Gamma = \ln(A_{11} + \sqrt{A_{12}A_{21}}) = \ln \frac{I_1}{I_2} = \ln \frac{U_1}{U_2} = \ln \frac{U_1}{U_2} e^{j(\psi_{u1} - \psi_{u2})} = \ln \frac{U_1}{U_2} + J(\psi_{u1} - \psi_{u2}) = \alpha + j\beta,$$

$$\beta = \psi_{U1} - \psi_{U2} = \psi_{I1} - \psi_{I2}$$

**Мнимая часть меры передачи – коэффициент фазы** - показывает насколько изменяется фаза напряжения и тока при переходе через согласованно напряжённый четырёхполюсник

**β измеряется в радианах (рад)**
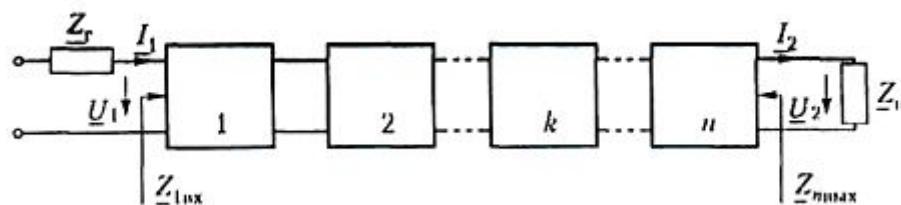
# Каскадное соединение согласованных четырёхполюсников



$$Z_{c2(k)} = Z_{c1(k+1)}$$

$$Z_\Gamma = Z_{c11}$$

$$Z_{c2H} = Z_H$$

$$K_U = \frac{U_H}{U_1} = \frac{U_2}{U_1} \cdot \frac{U_3}{U_2} \cdots \frac{U_n}{U_{n-1}} = \prod_{k=1}^n K_{U_k} = \sqrt{\frac{Z_H}{Z_\Gamma}} e^{-\sum_{k=1}^n \Gamma_k} = \sqrt{\frac{Z_{c2H}}{Z_{c11}}} e^{-\Gamma}$$

$$K_I = \prod_{k=1}^n K_{I_k} = \sqrt{\frac{Z_\Gamma}{Z_H}} e^{-\Gamma}$$

$$\Gamma_{\Sigma} = \sum_{k=1}^m \Gamma_k$$

$$K_U = K_I = e^{-n\Gamma}$$

$$K_U = K_I = e^{-\sum_{k=1}^n \Gamma_k}$$

При каскадном соединении мера передачи отдельных четырёхполюсников суммируется