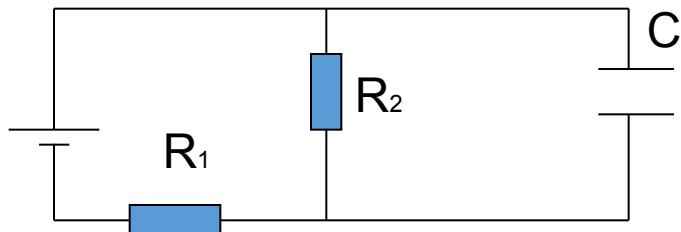


Задача № 1

Определить энергию конденсатора емкостью $C = 200 \text{ мкФ}$, включенного в цепь, схема которой изображена на рисунке. ЭДС источника 5 В , его внутреннее сопротивление $0,5 \text{ Ом}$.

Сопротивление резистора

$$R_1 = 2 \text{ Ом}, \quad R_2 = 2,5 \text{ Ом}.$$



Решение задачи №1:

В стационарном режиме через конденсатор ток не идет.

Поэтому электрическую цепь можно представить проще:

Ток в этой цепи определяется

$$I = E / R_1 + R_2 + r.$$


Напряжение на участке ав – напряжение на резисторе R_2 , а значит и на конденсаторе:

$$U = IR_2 = R_2 E / R_1 + R_2 + r.$$

$$W = CU^2 / 2$$

$$W = C(R_2)^2 E^2 / 2(R_1 + R_2 + r)^2 = \\ 6,25 / 10000 \text{Дж}$$


Ответ: $W = 6,25 / 10000 \text{Дж}$

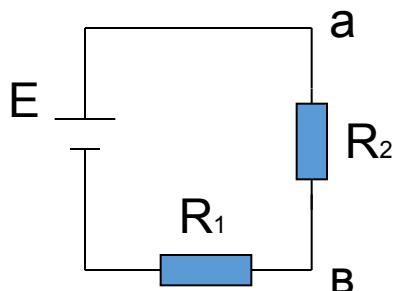

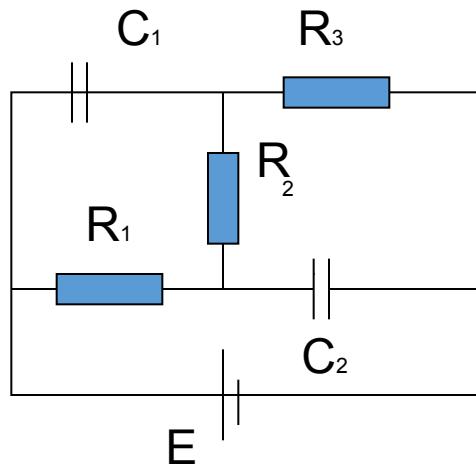Задача № 2

Попробуйте решить самостоятельно.

Конденсаторы C_1 и C_2 и резисторы, сопротивления которых равны R_1 , R_2 , R_3 включены в электрическую цепь, как показано на рисунке. Найдите установившийся заряд на конденсаторе C , если ЕДС источника E , а его внутреннее сопротивление равно нулю.



Решение задачи №2



Ток в стационарном режиме идет по цветной ветке.

$$I = E / (R_1 + R_2 + R_3) = 1A$$

Напряжение на конденсаторе C_2 равно напряжению на резисторах R_2 и R_3

$$q_2 = C_2 U_{23} = C_2 I R_{23} = 2\text{мкФ} \cdot 1\text{А} \cdot 10\text{Ом} = 20\text{мкКл}$$


Ответ: $q_2 = 20\text{мкКл}$

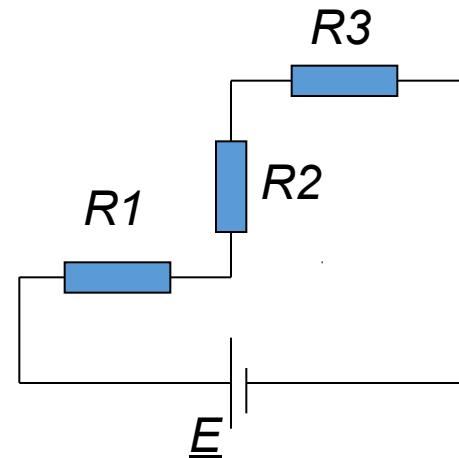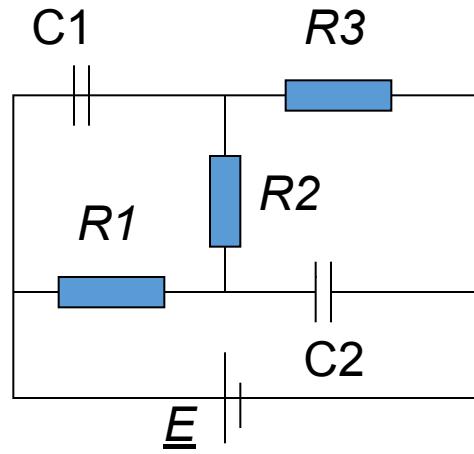

Следующий тип задач позволяет определить разность потенциалов в электрической цепи содержащей конденсаторы.

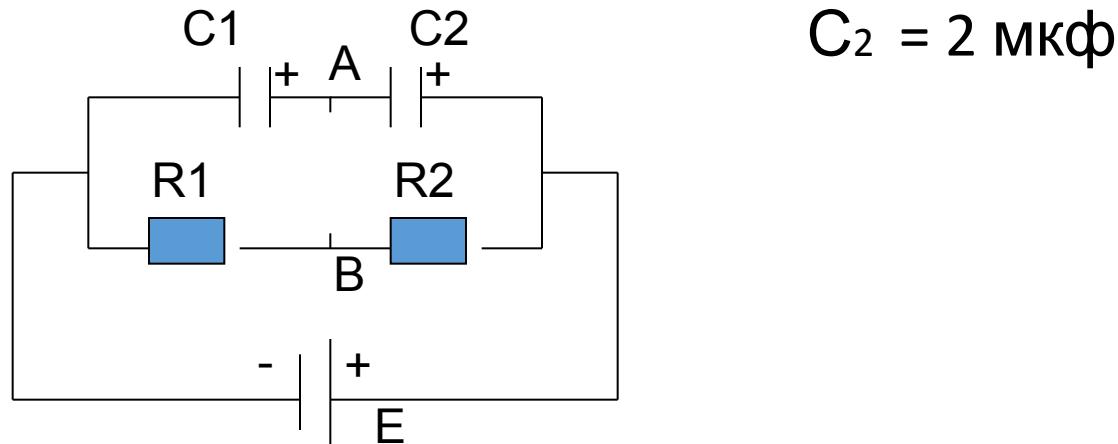Задача № 3

Найти разность потенциалов между точками А и В в цепи. Внутренним сопротивлением источника можно пренебречь. ЭДС источника равна $E=10\text{В}$, $R_1 = 2 \text{ ом}$, $R_2 = 3 \text{ ом}$. Емкость конденсаторов $C_1 = 0,5\text{мкф}$,



Решение задачи №3:

Ток в стационарном режиме идет от источника через сопротивление R_1 и R_2

$$I = E/R_1 + R_2 = 10V/5\Omega = 2A. \quad U_{R_1} = I R_1 = 4V$$

По верхней ветке, через конденсаторы ток не идет.

Правые пластины конденсатора заряжены положительно, левые отрицательно от источника тока. Если идти от точки А против часовой стрелки до точки В потенциал изменяется:

при переходе через конденсатор C_1 потенциал (энергия) уменьшается от + к -, при переходе по резистору R_1 к точке В потенциал возрастает:

$$Y_A - U_{C_1} + U_{R_1} = Y_B :$$

$$Y_A - Y_B = U_{C_1} - U_{R_1}$$

По законам последовательного соединения конденсаторов:

$$q_1 = q_2,$$

следовательно: $C_1 U_1 = C_2 U_2$, Откуда: $U_1 C_1 / C_2 = U_2$

$$E = U_1 + U_2 = U_1 + U_1 C_1 / C_2 = U_1 (1 + C_1 / C_2).$$

$$U_{C_1} = E / (1 + C_1 / C_2) = 10V / (1 + 0.5\mu F / 2\mu F) = 8V$$


$$Y_A - Y_B = U_{C_1} - U_{R_1} = 8V - 4V = 4V$$

Ответ: $Y_A - Y_B = 4V$

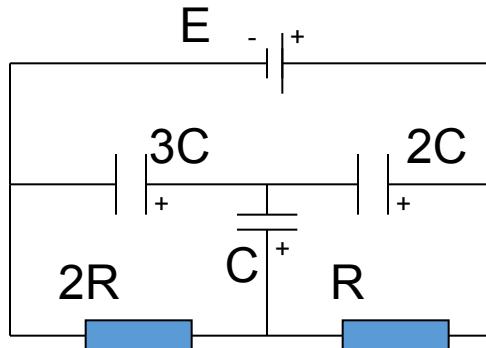Задача №4. Определить заряд конденсатора С в схеме, представленной на рисунке. Внутренним сопротивлением батареи пренебречь.

Решение задачи:

Обозначим заряды конденсаторов С, 2С и 3С через q_1 , q_2 и q_3 соответственно.



Предположим, что у конденсатора С положительный заряд находится на нижней пластине. Тогда из закона сохранения заряда

$$-q_2 - q_1 + q_3 = 0$$

(в выделенном квадрате пластины конденсаторов не соединены с источником, значит заряд этих пластин до зарядки конденсаторов и после зарядки остается равны нулю

$$1) q_2 + q_1 = q_3$$

В стационарном режиме ток идет только через источник тока R и 2R. Через конденсаторы ток не идет. R и 2R соединены последовательно, поэтому ток в цепи:

$$I = E/3R$$

Продолжение решения задачи №4

Выберем обход в правом контуре по часовой стрелке, тогда по 2 -му правилу Кирхгоффа:

$$2) -U_c + U_{2c} = IR = E/3; q_2/2c - q_1/c = E/3; q_2/2C - q_1/C = E/3; -2q_1 + q_2 = 2CE/3$$

$$\underline{q_2 = 2q_1 + 2CE/3}$$


(конденсатор - накопитель энергии, здесь в роли источника тока)

Аналогично в левом контуре:

$$3) U_{3c} + U_c = I2R = 2E/3$$

$$\underline{q_3/3c + q_1/c = 2E/3}$$

С учетом первого уравнения:

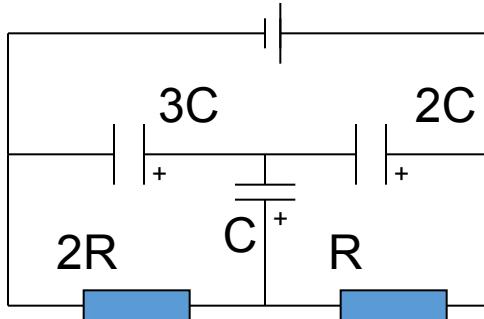

$$(q_2 + q_1 = q_3)$$

$$3) q_1/3c + q_2/3c + q_1/c = 2E/3;$$

$$q_2 + q_1 + 3q_1 = 2CE$$

$$4q_1 + 2q_1 + 2CE/3 = 2CE$$

$$6q_1 = 2CE - 2CE/3 = 6CE/3 - 2CE/3 = 4CE/3$$

$$q_1 = 4CE/18 = 2CE/9$$

Ответ: Заряд на конденсаторе С: $q_1 = 2CE/9$

Примечание: Следует обратить внимание на то, что q_1 положительный. Это означает, что предположение о знаке заряда на обкладках конденсатора С было правильным (от этого предположения зависит расстановка знаков в первом уравнении). Понятно, что если бы было сделано другое предположение, ответ имел бы другой знак.