

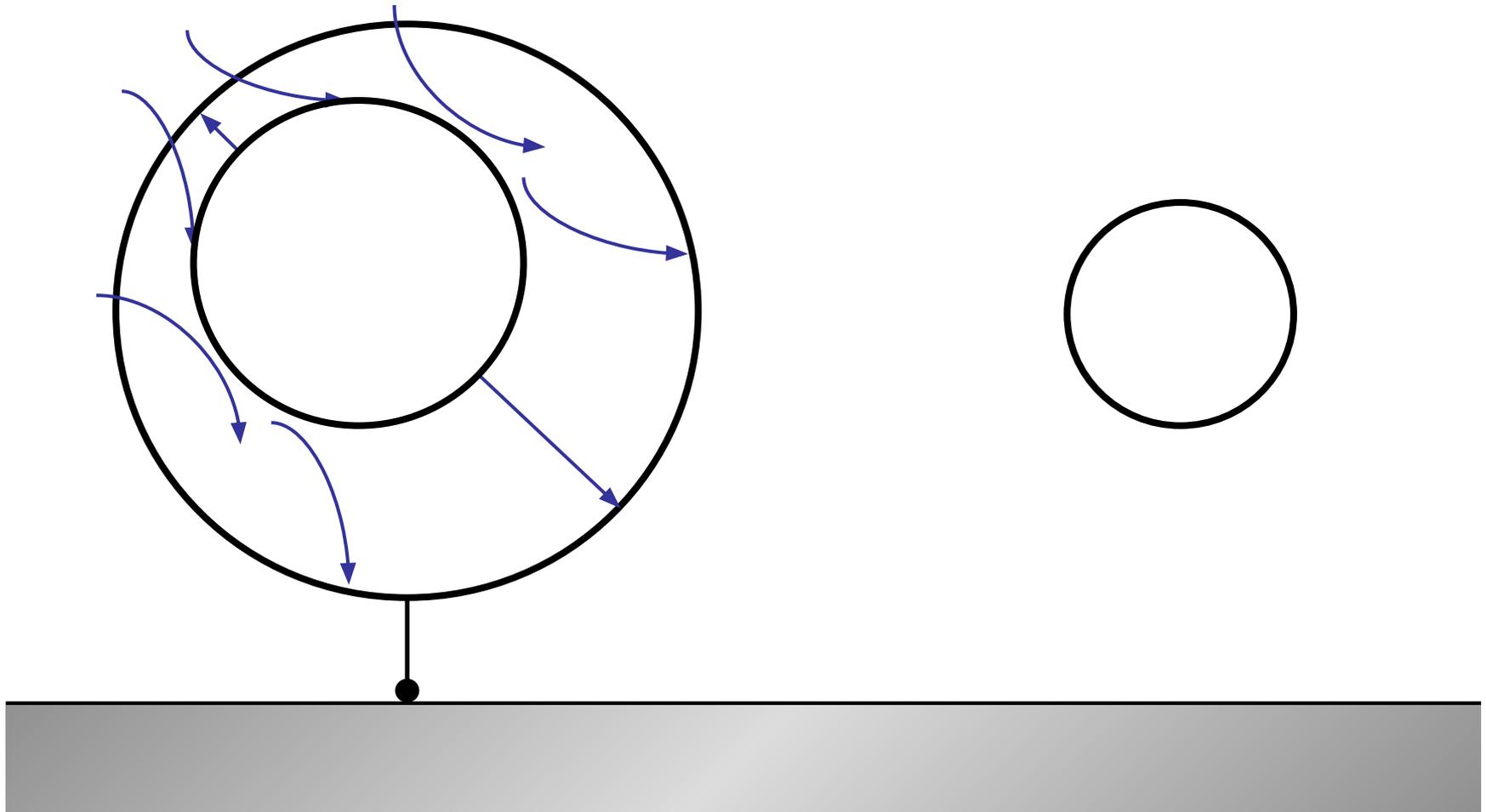


**Экранирование,
гальваническая развязка,
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ**



Электростатическое экранирование

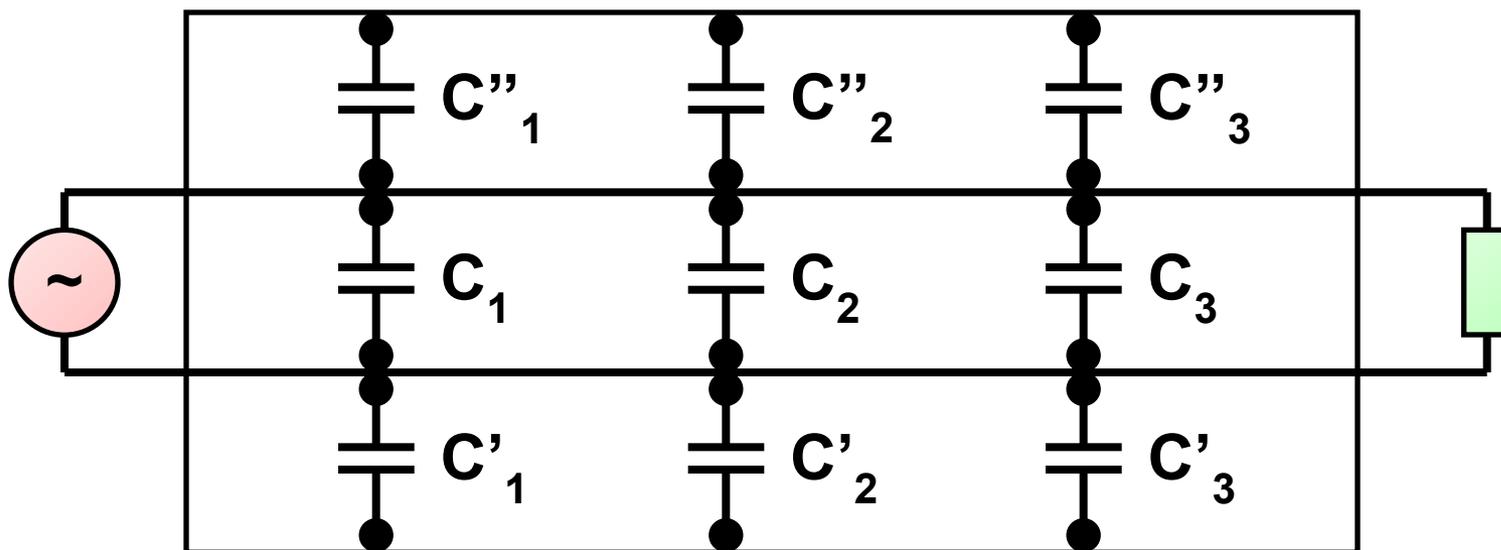


Соединение экрана с общим проводом

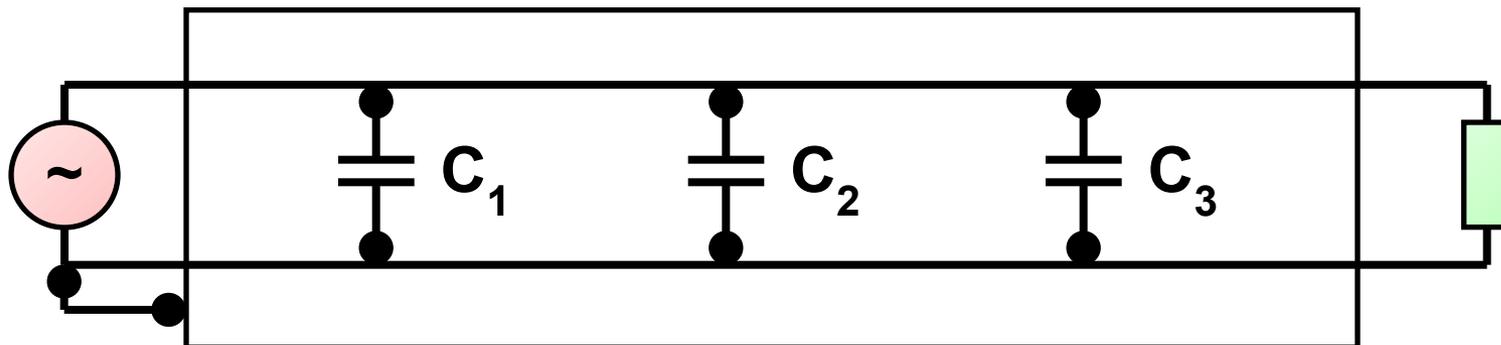


Заземление

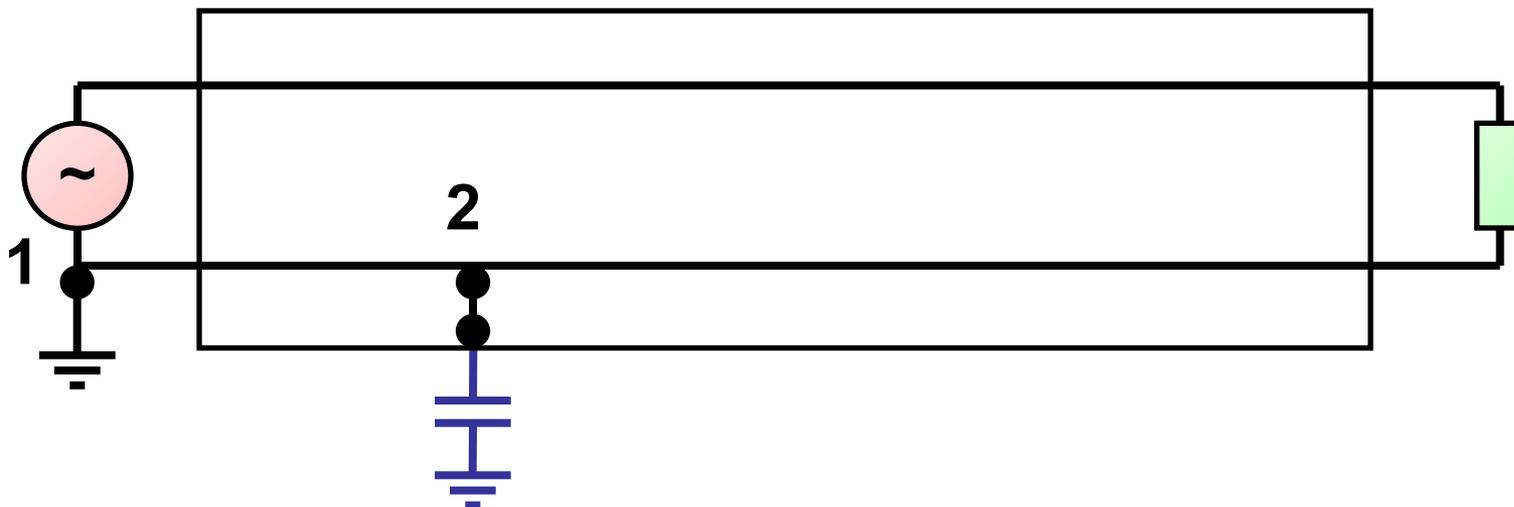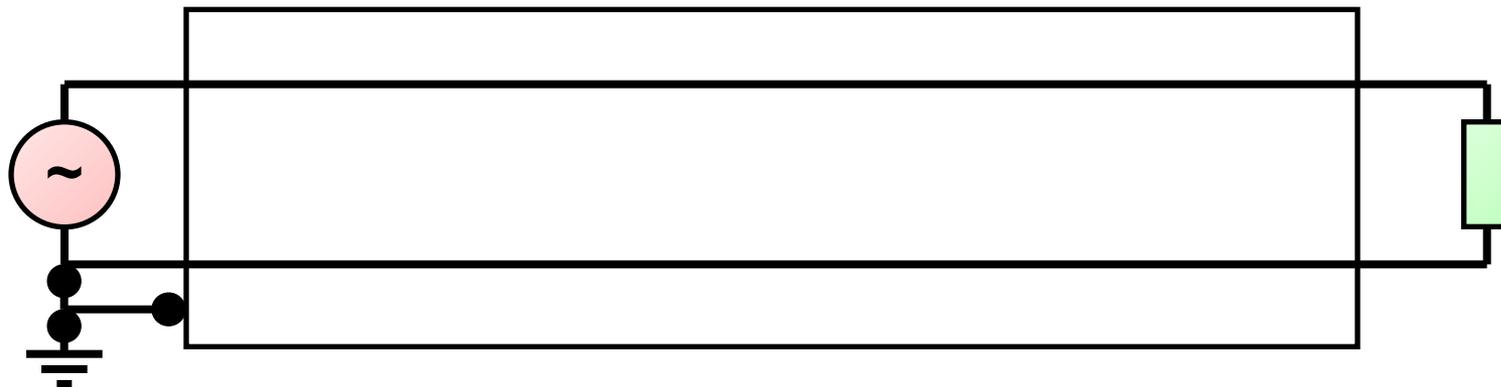

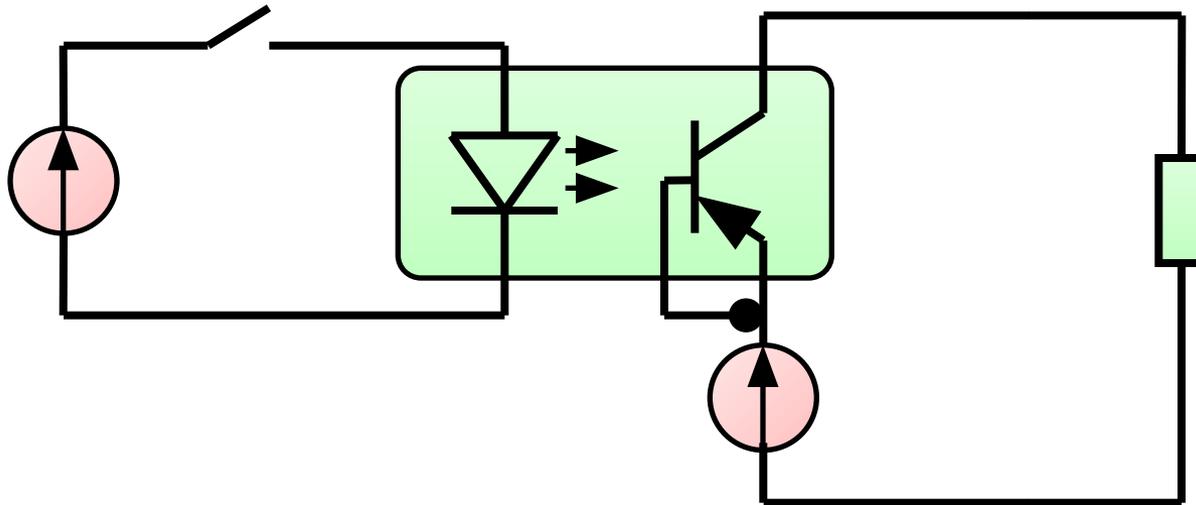
Гальваническая развязка с использованием оптических вентилях (оптронов)



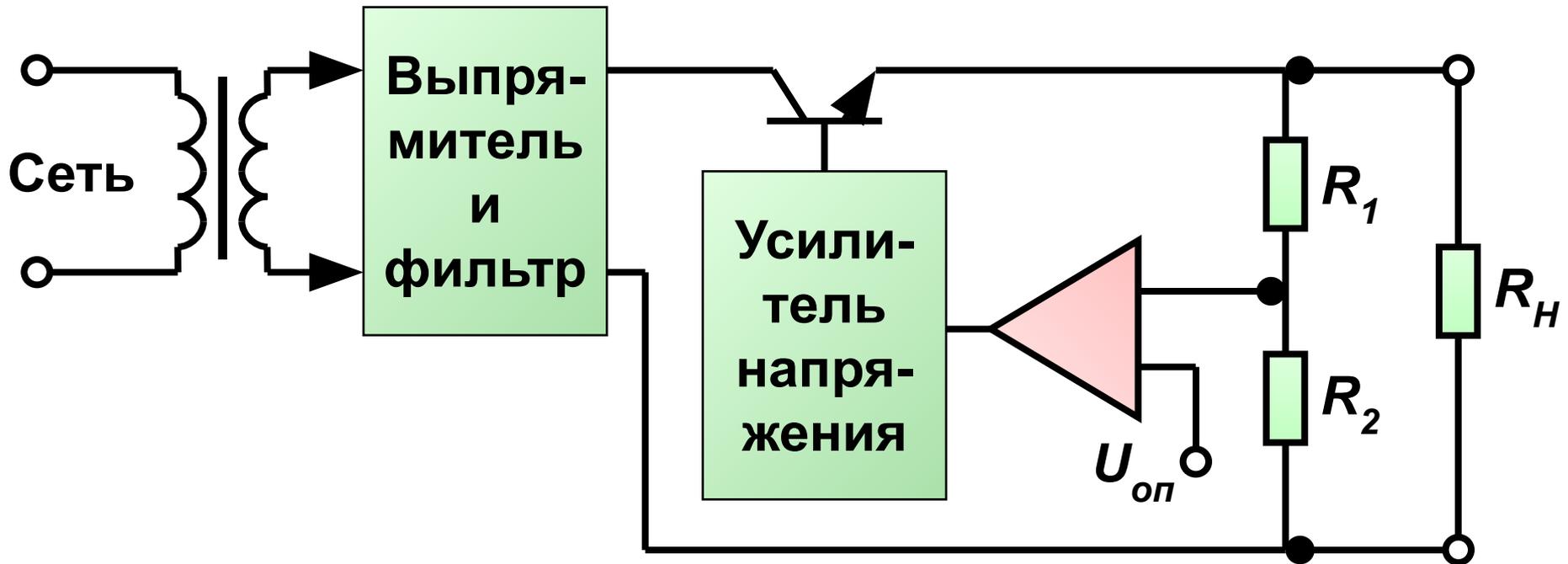Линейный стабилизированный источник питания с последовательным регулированием



Импульсный источник питания

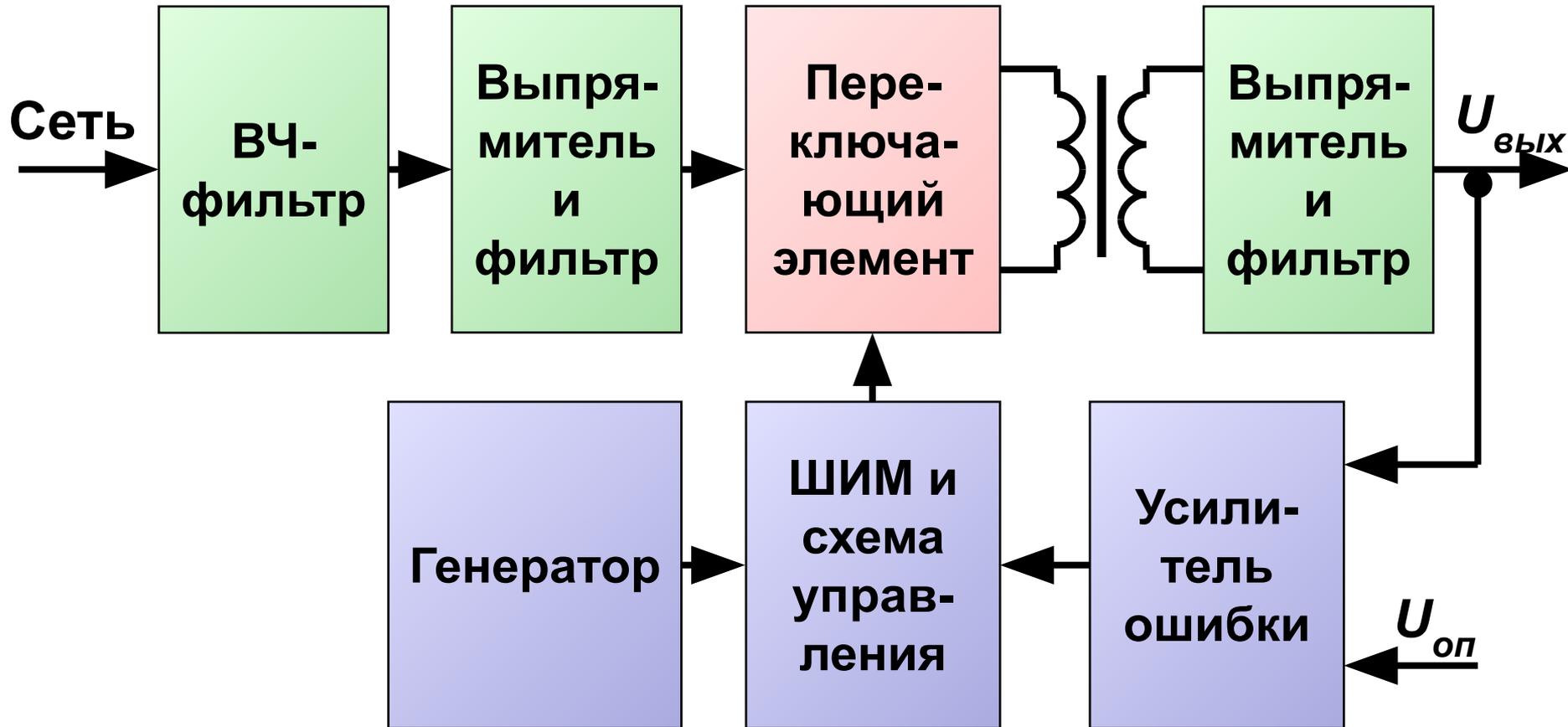

Преобразователь постоянного тока

