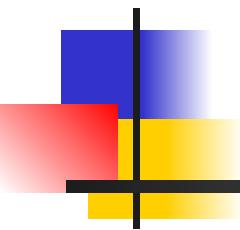


Дисциплина:

Теория


электрических

цепей



Лекция №1

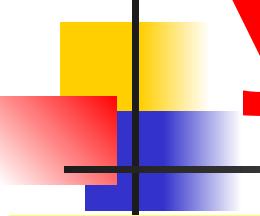**Тема: «Основные
понятия теории
электрических
цепей»**



Учебные вопросы

- 1. Введение.
- 2. Понятие об электрической цепи.
- 3. Основные электрические величины:
электрический ток, напряжение,
- ЭДС, мощность и энергия.
- 4. Идеализированные пассивные элементы.
Схемы замещения реальных элементов
электрических цепей.
- 5. Идеализированные активные элементы.
Схемы замещения реальных источников.



Литература

- 1. Попов В.П. Основы теории цепей:
Учебник для вузов спец.
"Радиотехника".-М.: Высшая школа,
2007, с. 6-36.
- 2. Касаткин А.С., Немцов М.В.
Электротехника: Учебник для студентов
неэлектрических специальностей вузов.—
М.: Высшая школа, 2003, с. 4-15.

Содержание и предмет дисциплины «Теория электрических цепей»

Содержание дисциплины составляют задачи анализ и синтеза линейных и нелинейных электрических цепей, изучение как с качественной, так и с количественной стороны установившихся и переходных процессов, протекающих в различных электронных приборах и устройствах.

Предметом теории цепей является разработка инженерных методов исследования процессов в электротехнических и радиоэлектронных устройствах, основанных на замене этих устройств упрощенными моделями, процессы в которых описываются в терминах токов и напряжений.

Состав электрической цепи

ГОСТ Р 52002-2003
«Электротехника.
Термины и
определения
основных понятий»

Электрическая
цепь


Источники
электрической
энергии

Приемники
электрической
энергии

Вспомогательны
е
элементы


Электрическая цепь – это совокупность устройств и объектов, образующих путь для электрического тока, электромагнитные процессы в которых могут быть описаны с помощью понятий об электродвигущей силе, электрическом токе и электрическом напряжении.

Последовательное соединение проводников

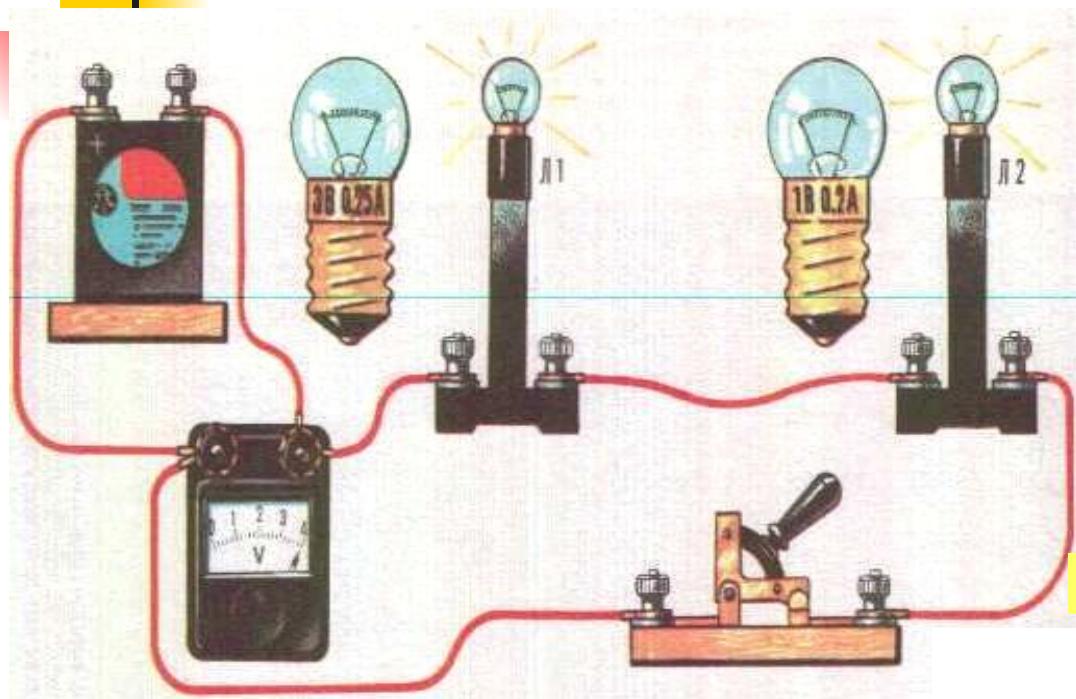


Принципиальная схема


Монтажная схема

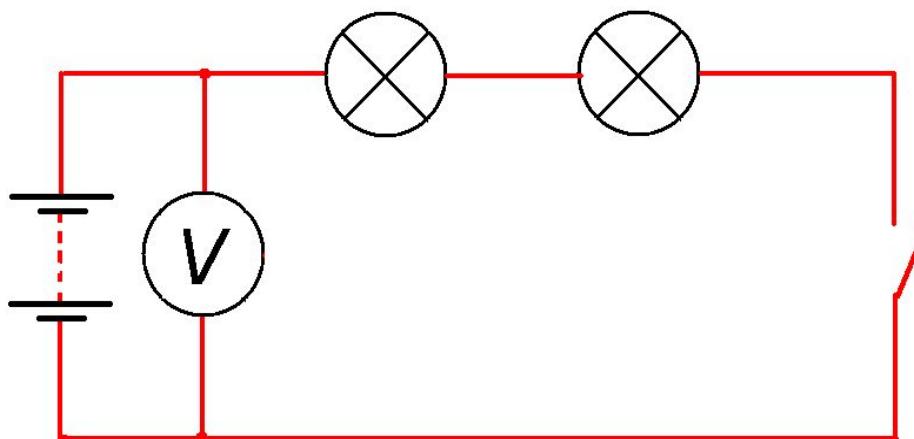

Параллельное соединение проводников

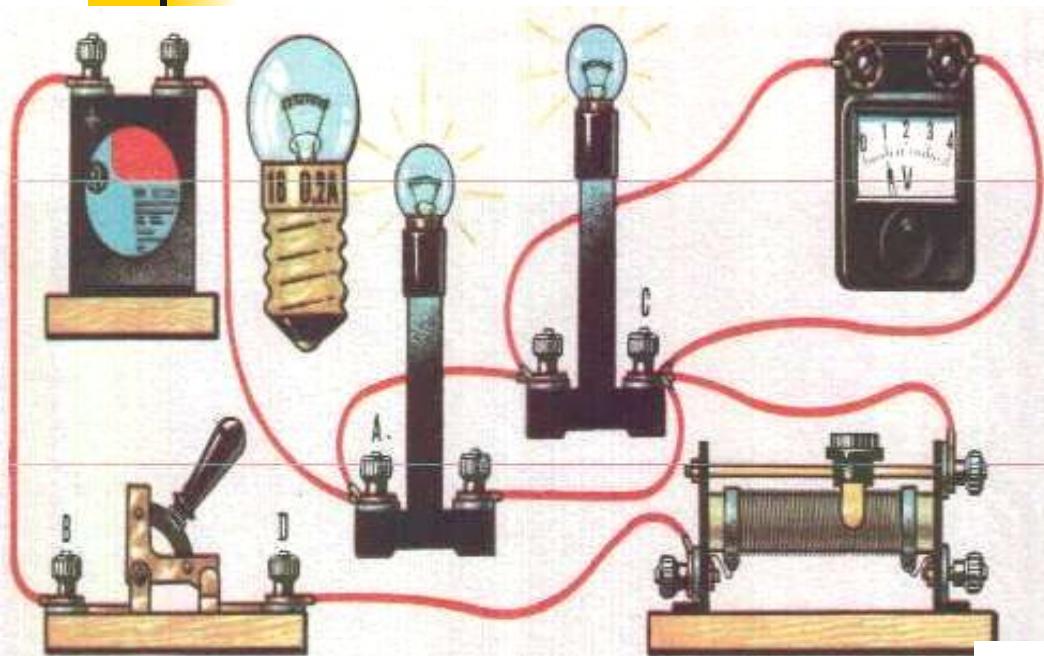

Принципиальная схема

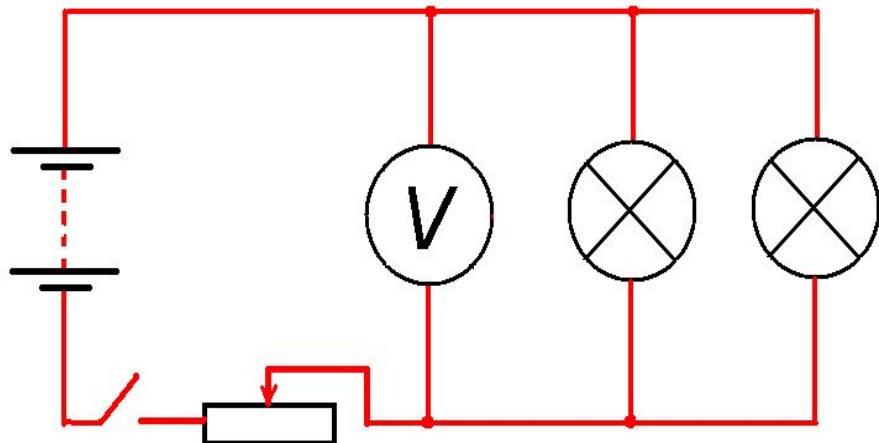


Основные допущения и принципы теории цепей

В теории цепей предполагается:

каждый элемент цепи полностью характеризуется зависимостью между током и напряжениями на его зажимах, при этом процессы, имеющие место внутри элементов, не рассматриваются .

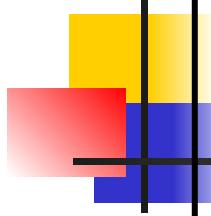В основе теории электрических цепей лежит принцип моделирования. В соответствии с этим принципом реальные элементы цепи заменяются их упрощенными моделями, построенными из идеализированных элементов.



Идеализированные двуихплюсные элементы

ИДЭ

Идеаль-
ный
резисто-
р

Идеальная
индуктив-
ная
катушка

Идеаль-
ный
конденса-
тор

Идеаль-
ный
источник
напряжени-
я

Идеаль-
ный
источник
тока

Понятие об электрическом токе

Электрический ток проводимости – явление направленного движения свободных носителей электрического заряда в веществе или в пустоте, количественно характеризуемое скалярной величиной, равной производной по времени от электрического заряда, переносимого свободными носителями заряда сквозь рассматриваемую поверхность.




$$i(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{dq}{dt}$$

$$i(t) = \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{q}{t} = I = \text{const}$$

Постоянный электрический ток – это неизменное во времени однородное движение заряженных частиц (зарядов). Условное **положительное направление тока** при расчетах электрических цепей может быть выбрано совершенно **произвольно**.

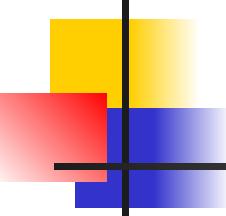Электрические величины и единицы их измерения



Мгновенное значение тока равно
скорости изменения заряда во
времени:

$$i = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{dq}{dt}.$$



Андре-Мари
Ампер 1775 - 1836

*Единица измерения тока в системе СИ –
ампер (A).*

Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр.

Заряд, протекающий через данное поперечное сечение проводника в единицу времени, характеризует электрический ток.

Ток в цепи измеряют специальным прибором - амперметром.

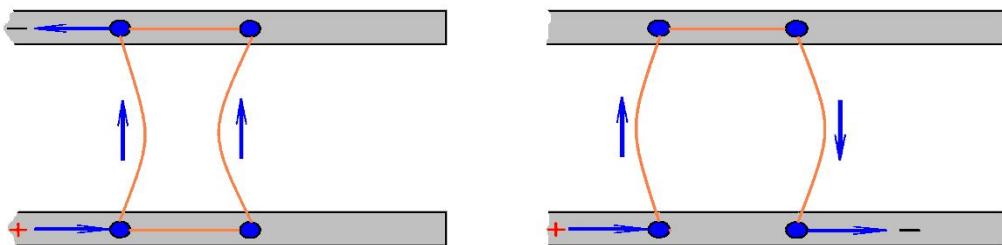


Схема включения: амперметр включается в электрическую цепь последовательно с элементом, в котором он измеряет электрический ток.




АМПЕР Андре Мари
(22.I 1775 - 10.VI 1836)
французский физик,
математик и химик

Амперметр - электрический прибор для измерения силы тока.



Амперметр
лабораторный

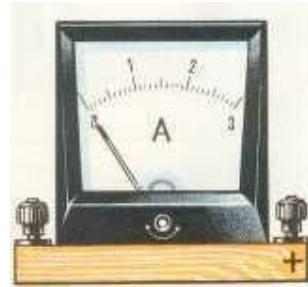

Амперметр
технический




Амперметр
демонстрационный



Условное
обозначение на
схемах

Понятие о напряжении

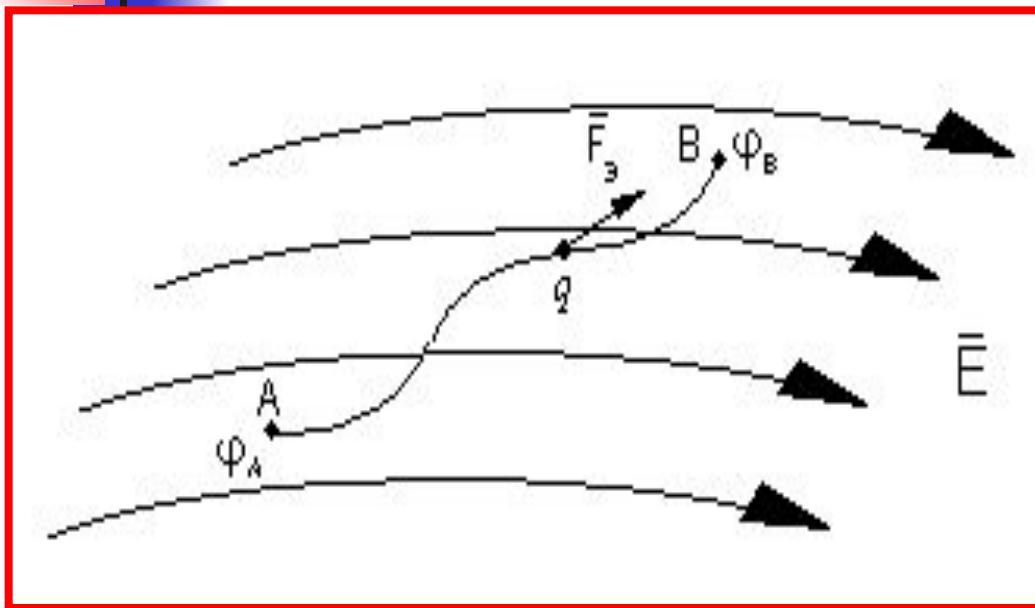


$$\Phi_A = \int_A^{\infty} \bar{E} dl = -\frac{1}{q} \int_A^{\infty} \bar{F}_{\vartheta} dl = \frac{A}{q}$$

$$\Phi_B = \int_B^{\infty} \bar{E} dl$$

$$u = \Phi_A - \Phi_B = \int_A^B \bar{E} dl$$

Электрическое напряжение между точками А и В электрической цепи (или разность потенциалов точек А и В) – это работа совершаемая силами электрического поля по перемещению единичного положительного заряда по произвольному пути из точки А в точку В поля и равная линейному интегралу напряженности электрического поля.

Понятие о напряжении

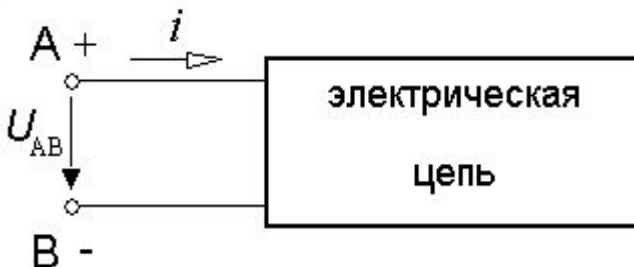

$$u = \lim_{\Delta q \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{\Delta q} = \frac{dw}{dq}$$



Напряжение между точками А и В электрической цепи может быть определено как предел отношения энергии электрического поля w , затрачиваемой на перенос положительного заряда q из точки А в точку В к этому заряду при

Единица измерения напряжения в системе СИ – вольт(В).

$\Delta q \rightarrow 0$




Луиджи Гальвани (1737-1798)

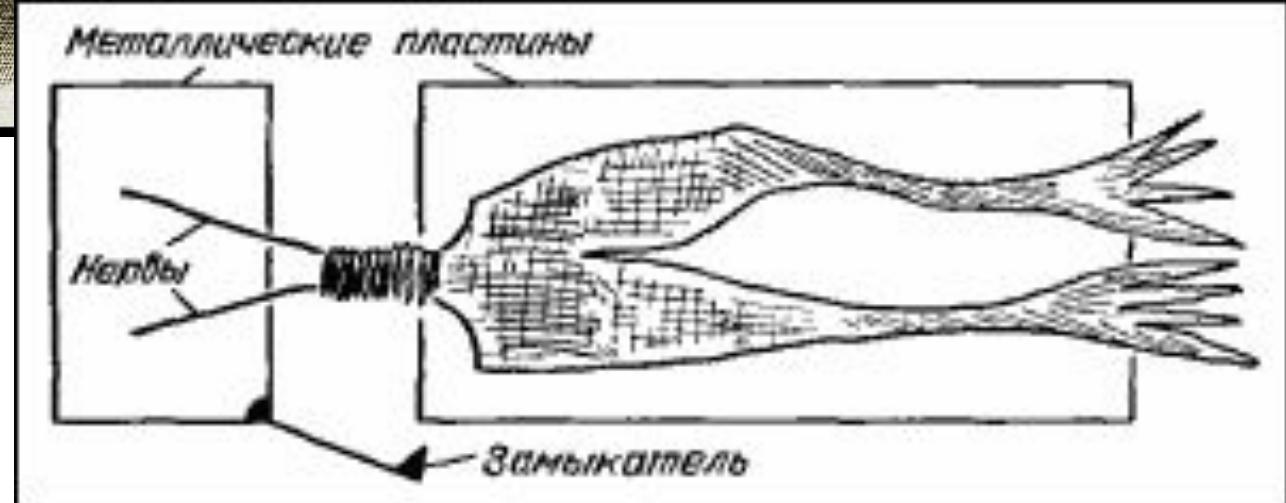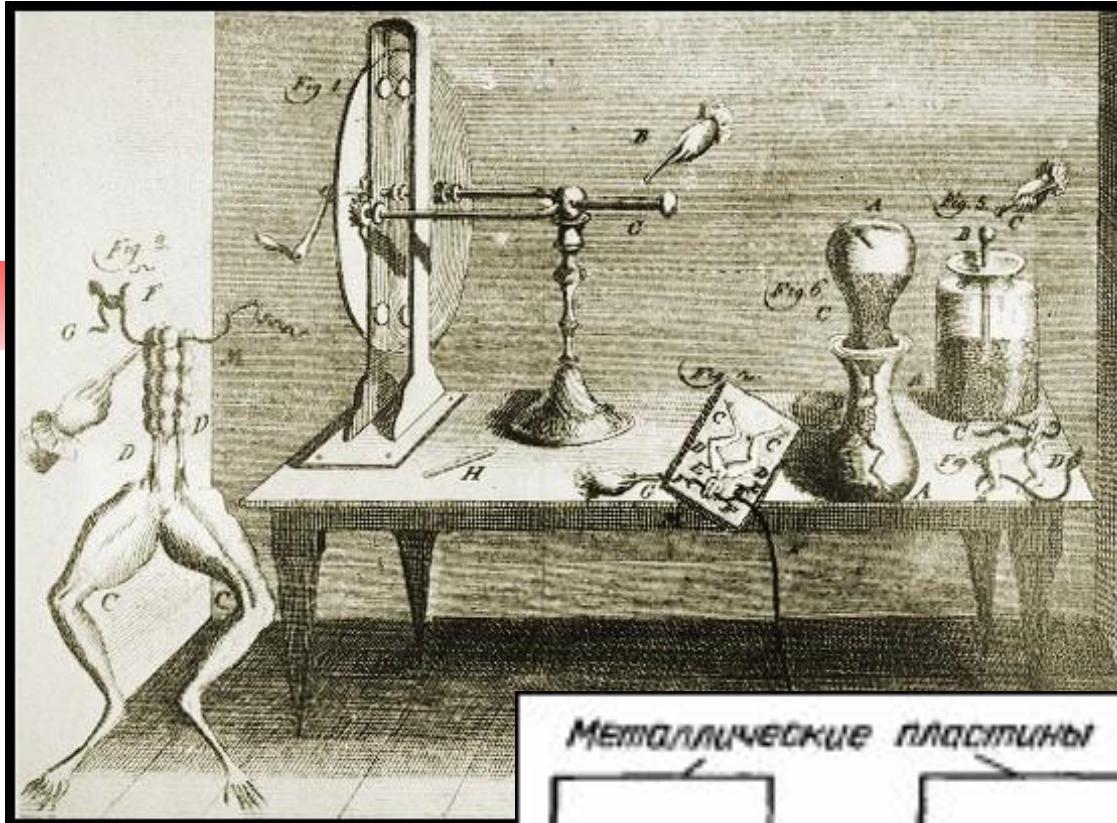

Опыт Луиджи Гальвани с лапками лягушки




Аlessандро Вольта(1745-1827)

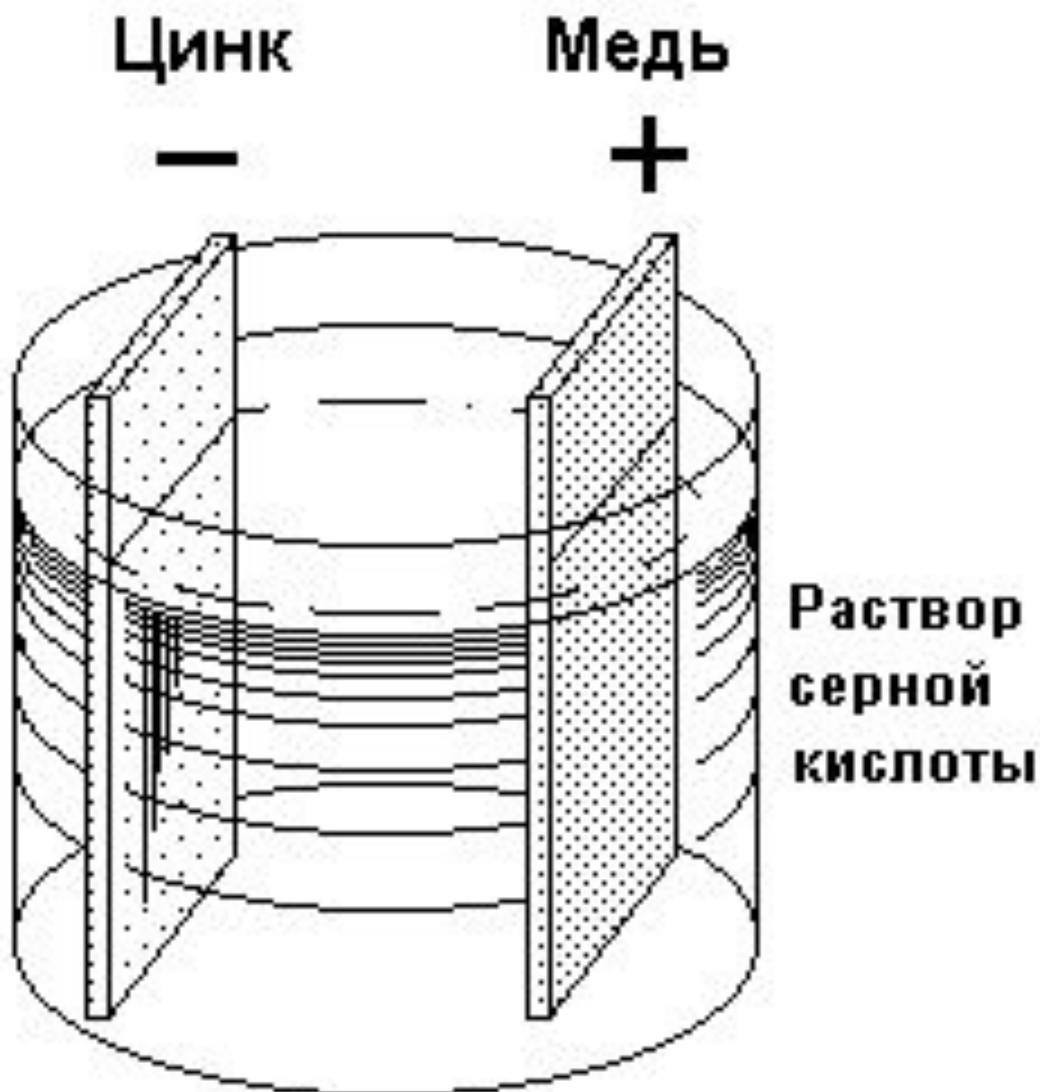

Гальванический (или химический) элемент
Аlessандро Вольта

Понятие об ЭДС

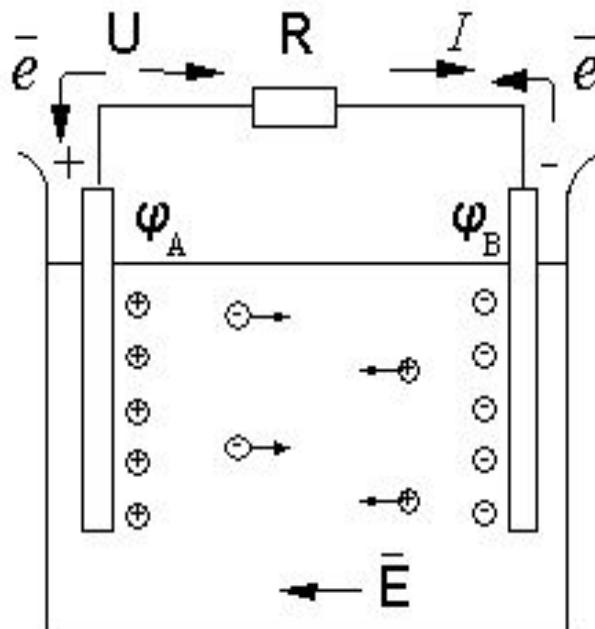

Электродвижущая сила –
скалярная величина, численно равная работе сторонних сил, затрачиваемая на перемещение единичного положительного заряда внутри источника от зажима с меньшим потенциалом к зажиму с большим потенциалом.

Независимо от природы сторонних сил ЭДС источника численно равна напряжению между зажимами источника энергии при отсутствии в нем тока, т.е. в режиме холостого хода.

Электрическое напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр


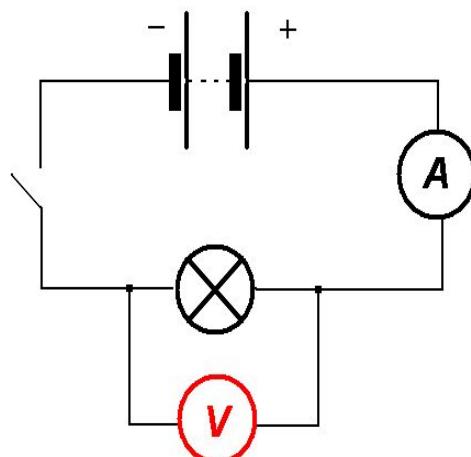


Схема включения:

вольтметр включается в электрическую цепь параллельно вольтметр включается в электрическую цепь параллельно тому элементу, на котором он измеряет напряжение.

Условное обозначение на схемах

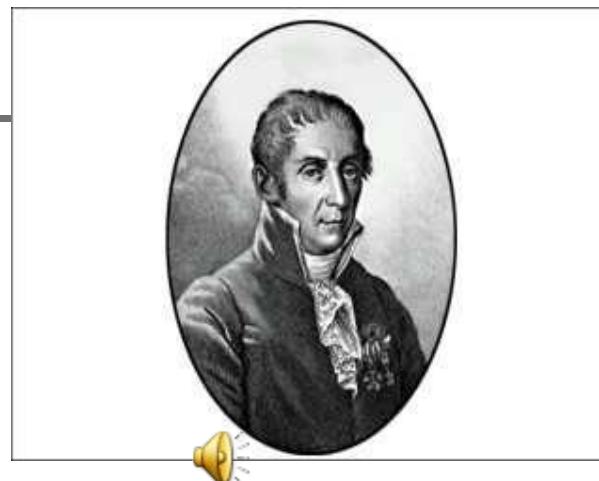


ВОЛЬТА Александро - (1745-1827) итальянский физик и физиолог



Вольтметр технический



Вольтметр лабораторный

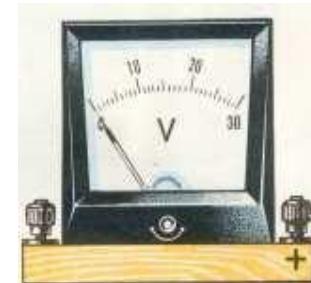

Вольтметр лабораторный

Вольтметр – электрический прибор для измерения напряжения.

Понятие о мощности и энергии

$$u = \lim_{\Delta q \rightarrow 0} \frac{\Delta w}{\Delta q} = \frac{dw}{dq}$$


Энергия,
затрачиваемая на
перемещение
заряда:

$$dw = udq = uidt$$

$$w = \int_0^q udq = \int_{-\infty}^t uidt$$

$$p = ui = \frac{dw}{dq} \cdot \frac{dq}{dt} = \frac{dw}{dt}$$

Понятие о мощности и энергии

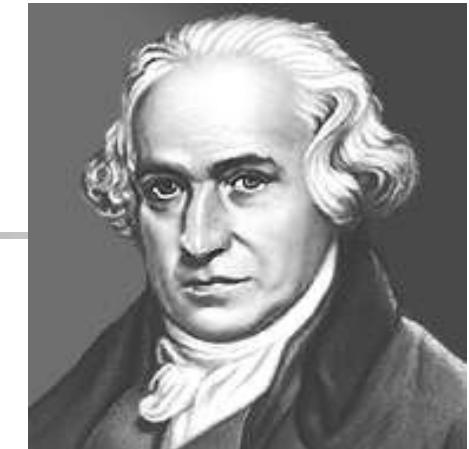

Мгновенная мощность участка цепи:


$$p = \frac{dw}{dt} = ui .$$

Мощность измеряется в ваттах (Вт)

$$w(t) = \int_{-\infty}^t pdt$$


Энергия измеряется в джоулях (Дж)
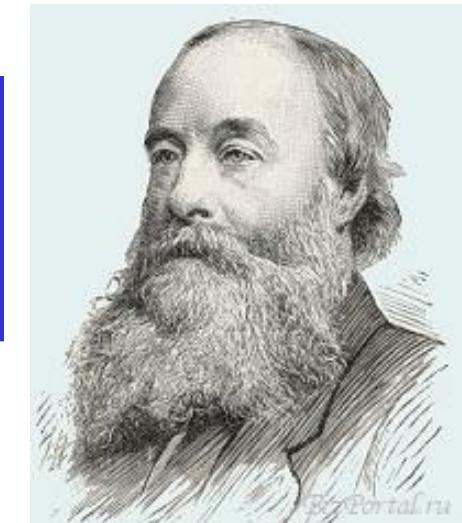
$$W = w(t_2) - w(t_1) = \int_{t_1}^{t_2} pdt$$



Джеймс Джоуль
1818 – 1889

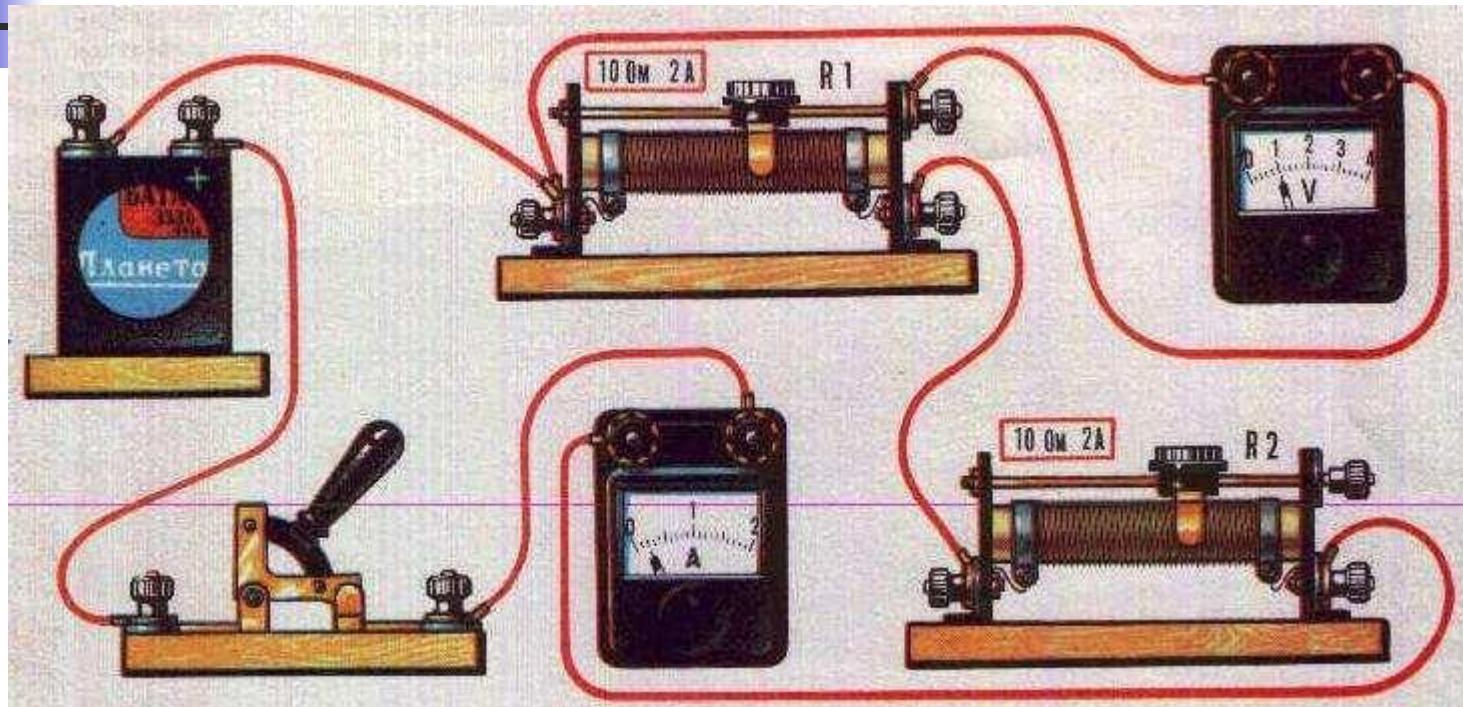Экспериментальное определение мощности электрического тока




$$P = U \cdot I$$

$$1Bm = 1B \cdot A$$


Электрическая цепь может быть потребителем и источником энергии

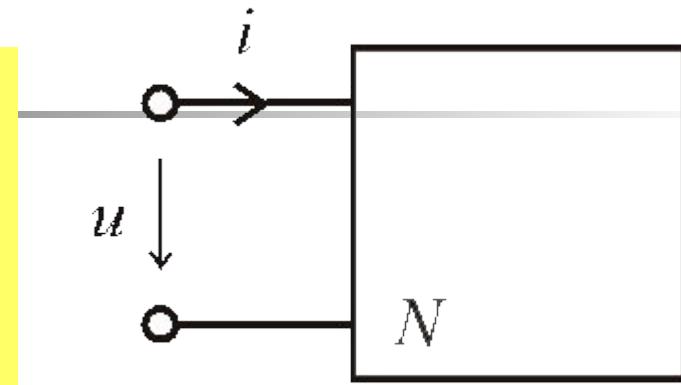При совпадении знаков напряжения и тока мощность положительна. Это соответствует потреблению энергии участком цепи.



$$p = ui > 0$$

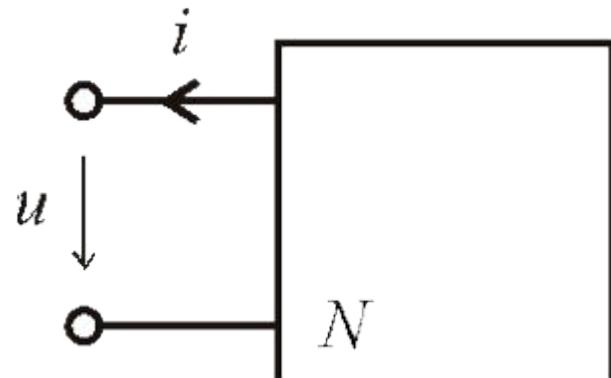При несовпадении знаков напряжения и тока мощность отрицательна. Это означает, что участок цепи является источником энергии.




$$p = -ui < 0$$




Резистивный элемент



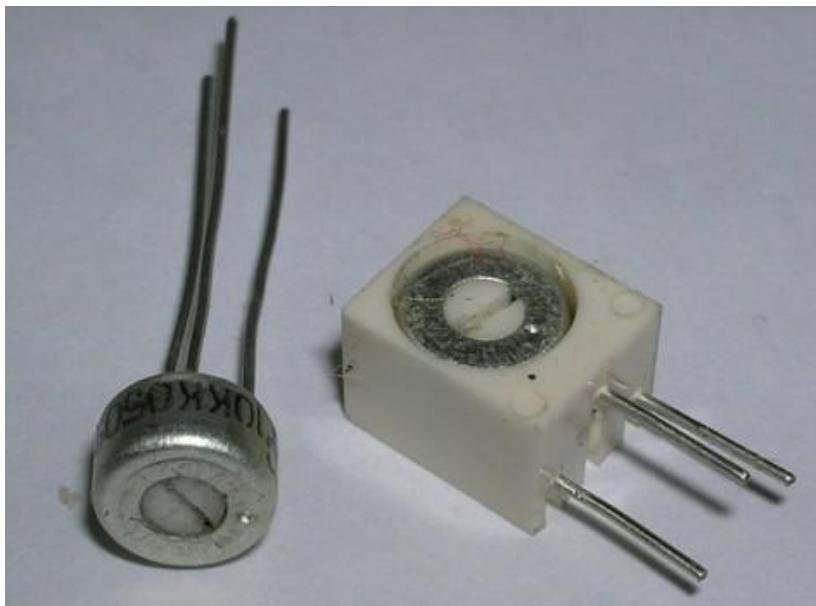Резистивный элемент – идеализированный элемент, в котором происходит только необратимое преобразование электромагнитной энергии в тепло и другие виды энергии.



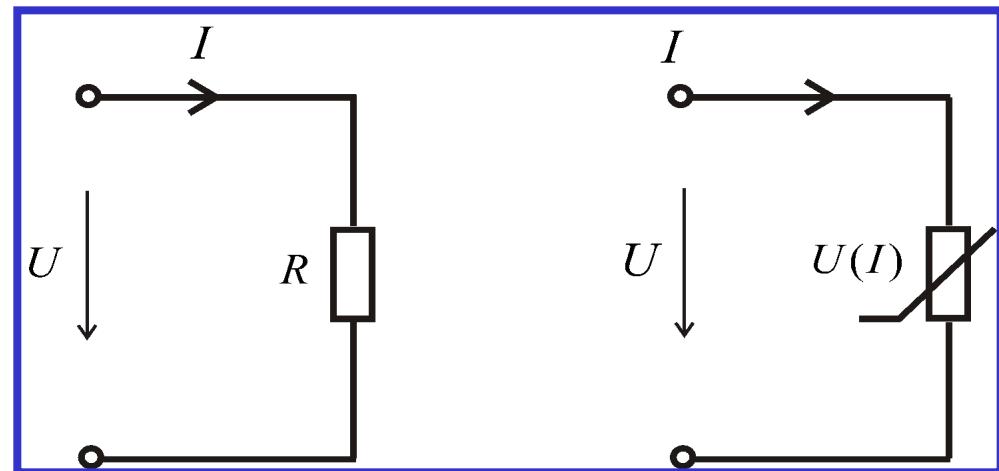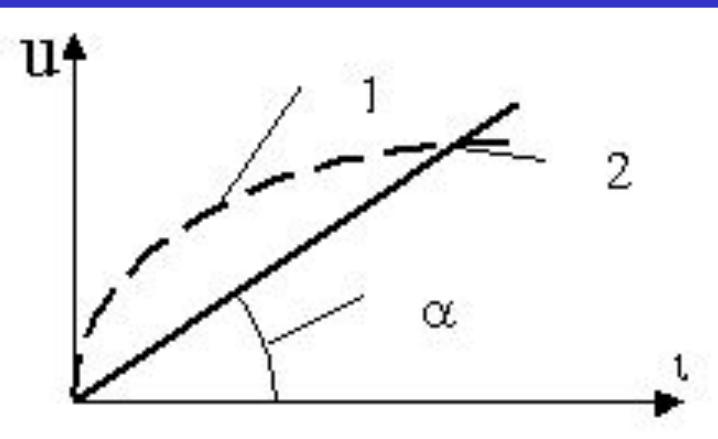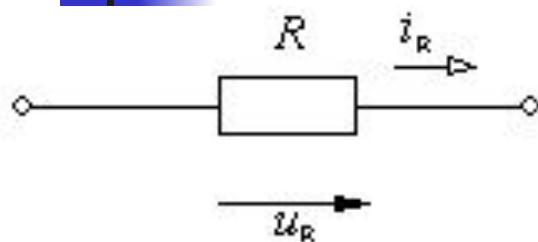
Условное графическое обозначение и ВАХ резистивного элемента




Резистивный элемент

Вольт-амперные характеристики нелинейных резистивных элементов

Лампа накаливания

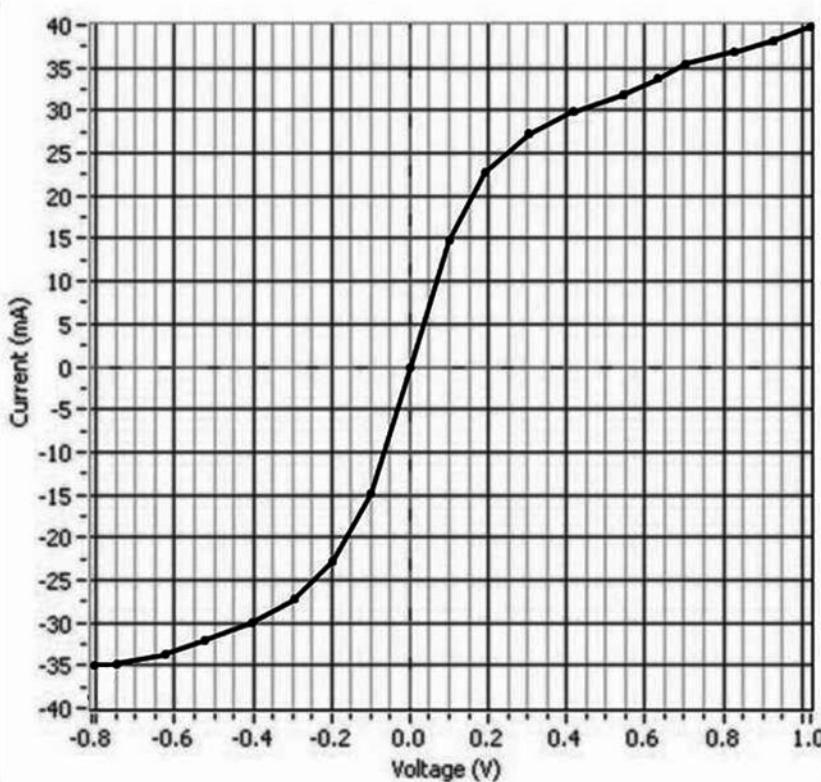


Полупроводниковый диод

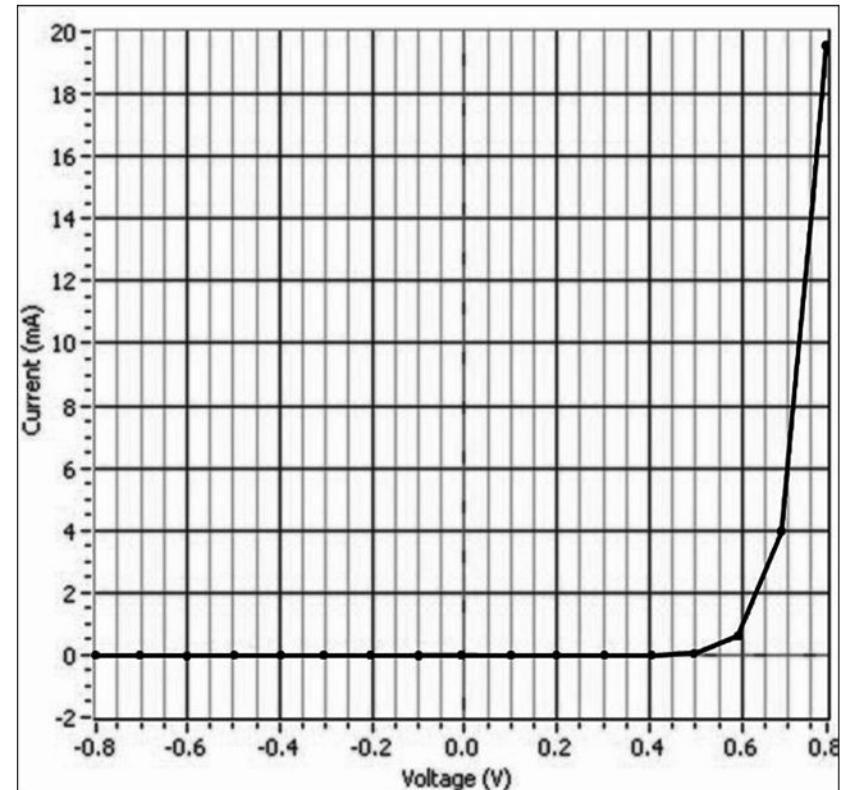

Резистивный элемент

Если ВАХ – прямая, проходящая через начало координат, то резистор называют линейным.

Закон Ома:

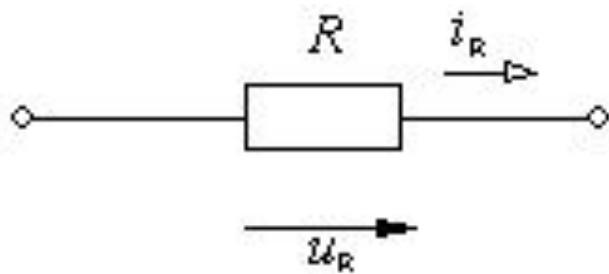

$$u_R = Ri_R$$

$$i_R = Gu_R$$

R – сопротивление



Георг Симон Ом
1789 – 1854

$$u = Ri$$

Единица измерения сопротивления – Ом.

Резистивный элемент

Закон Ома:

$$i = Gu$$

Проводимость:

$$G = \frac{1}{R}$$



Вerner фон Сименс
1816-1892

*Единица измерения проводимости – Сименс
(См).*

Электрическое сопротивление. Единицы сопротивления. Закон Ома для участка цепи.

Омметр - электрический прибор для измерения сопротивления проводника.

Определение: *сопротивление*- мера противодействия проводника установлению в нем электрического тока.

Обозначение: R.

Единица измерения: 1 Ом.

Определяющая формула:



$$R = \rho \frac{l}{S}$$

$$R = \frac{U}{I}$$

ρ удельное сопротивление вещества,
 l - длина проводника, S - площадь поперечного
сечения проводника.

Схема включения:

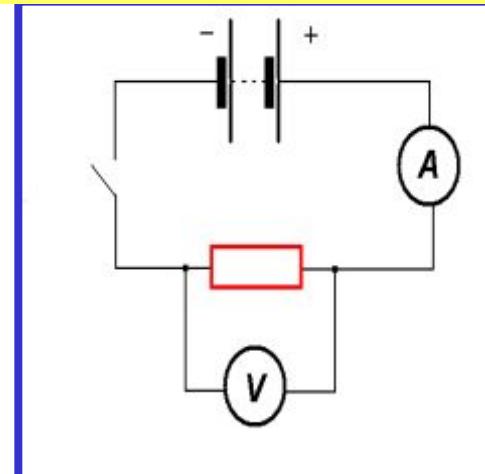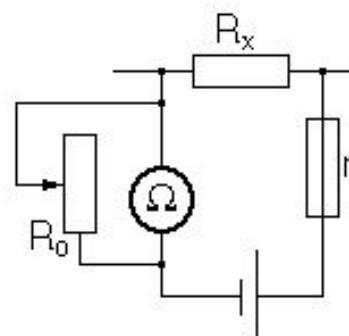омметр включается
аналогично амперметру
вместе с источником тока
и переменным резистором,
необходимым для
установки нуля шкалы.




Ом Георг Симон
(1787-1854 гг.)
немецкий физик





**Условное
обозначение на
схемах**

Омметр лабораторный

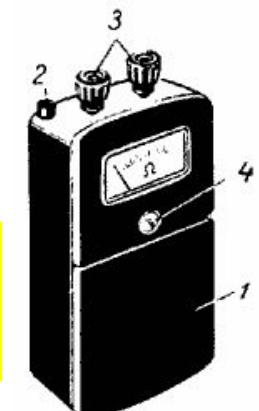

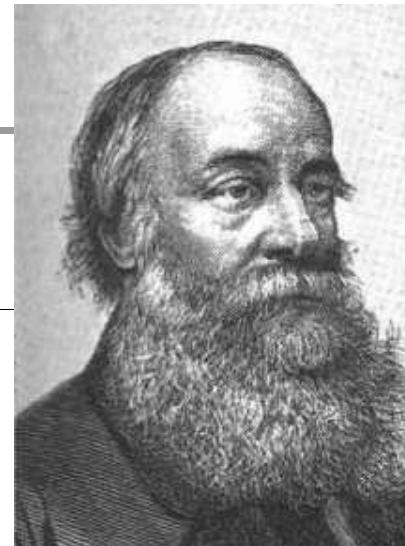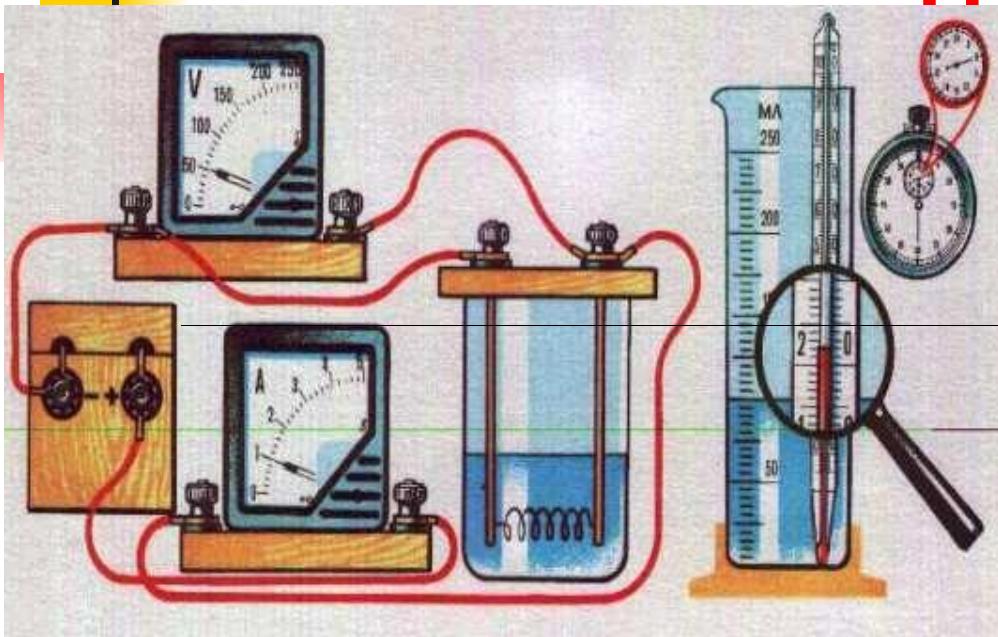Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-Ленца.



$$U = I \cdot R$$

$$A = IUt = I \cdot IRt = I^2 Rt$$

$$P_R = u_R i_R = R i_R^2 = G u_R^2$$

Джоуль Джеймс
Прескотт
(1818–1889), английский
физик

Ленц Эмилий
Христоанович
(1804–1865 гг.),
российский
физик

$$I = \frac{U}{R}$$

$$W_R(t) = \int_{-\infty}^t P_R dt = R \int_{-\infty}^t i_R^2 dt = G \int_{-\infty}^t u_R^2 dt > 0$$

$$A = \frac{U}{R} Ut = \frac{U^2 t}{R}$$

Работа электрического тока

Показание счетчика на
1 сентября



Показание счетчика на
1 октября



$$A = Pt$$

$$1 \text{ Вт} \cdot \text{ч} = 3600 \text{ Дж}$$

$$1 \text{ Дж} = 1 \text{ Вт} \cdot \text{с}$$

$$1 \text{ кВт} \cdot \text{ч} = 1000 \text{ Вт} \cdot \text{ч} = 3600000 \text{ Дж}$$

Индуктивный элемент


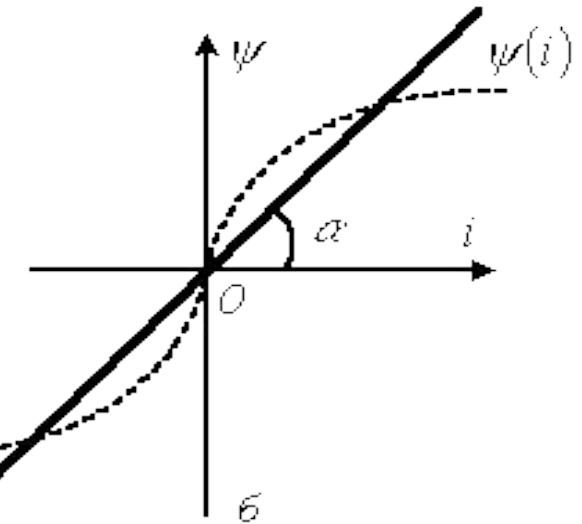
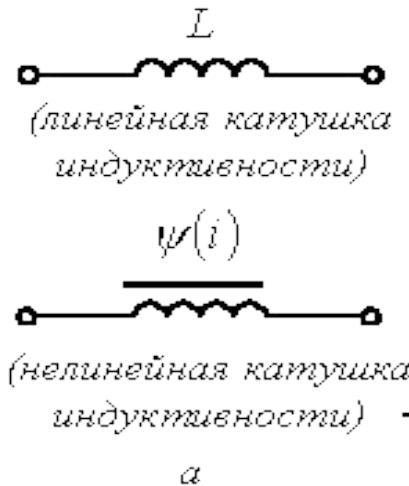
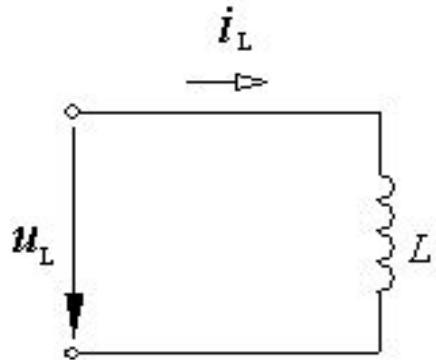


Рис.2

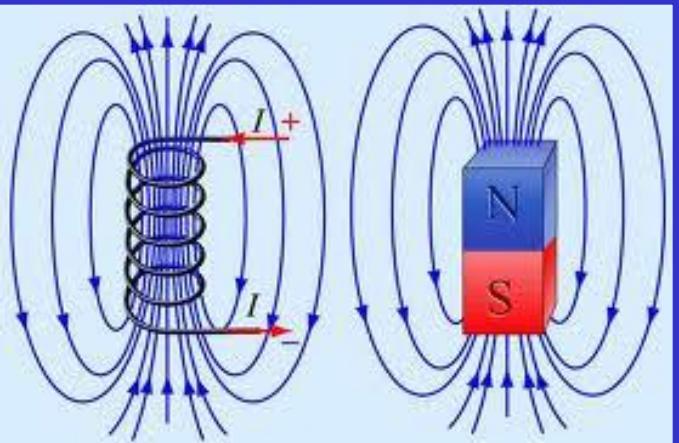

$$\psi = Li$$


Вебер-амперная характеристика

$$\psi = \sum_{k=1}^N \Phi_k$$

$$\psi = N\Phi$$




$$e = - \frac{d\psi}{dt}$$

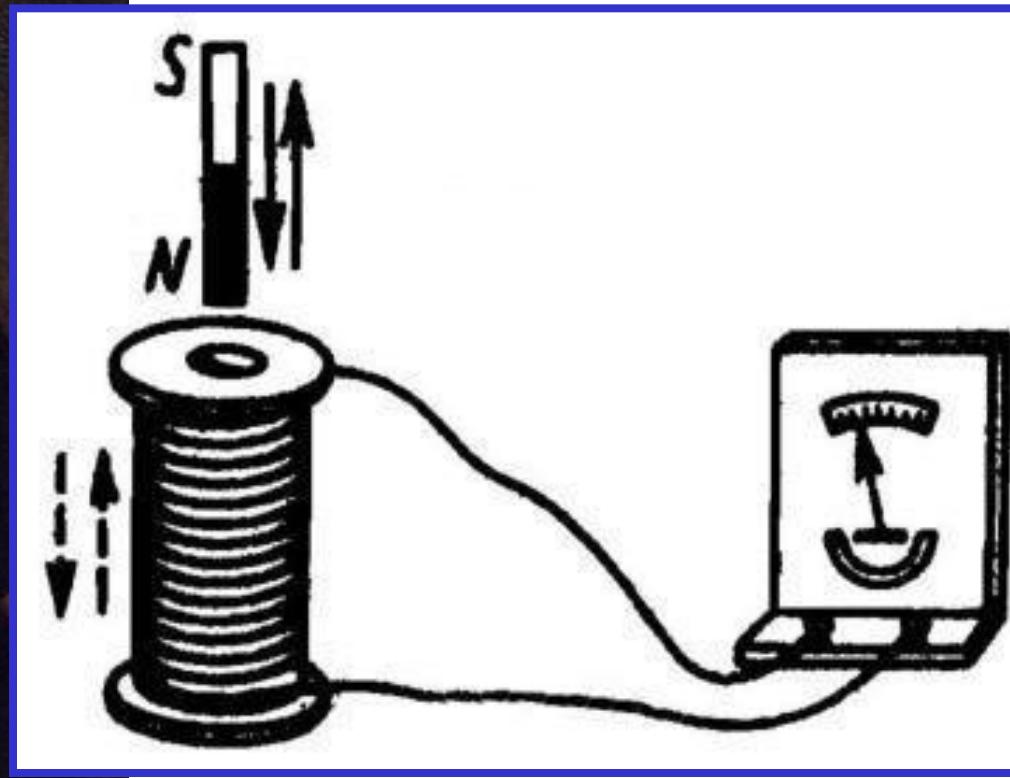

Майкл Фарадей (1791-1867)

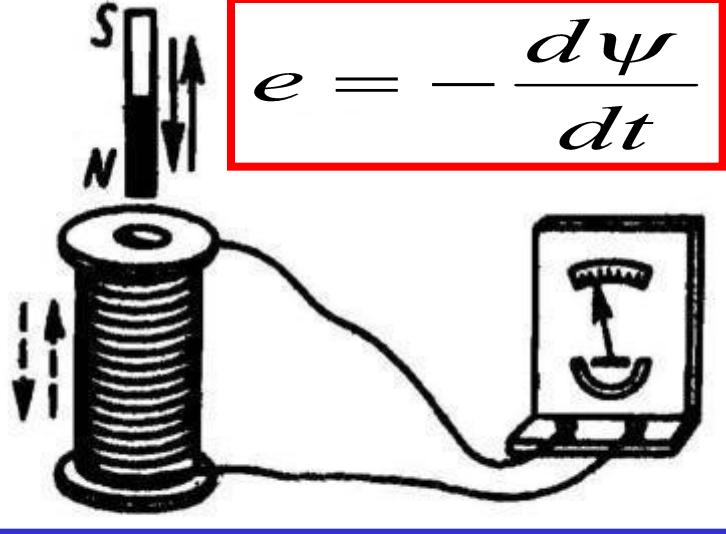Закон электромагнитной индукции Майкла Фарадея (открыт в 1831 г.)



$$e = -\frac{d\psi}{dt}$$

$$u_L = -e = L \frac{di_L}{dt}$$

$$i_L = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t u_L dt$$


$$P_L = u_L i_L = L i_L \frac{di_L}{dt}$$

Это закон устанавливает взаимосвязь между магнитными и электрическими явлениями.

Формулировка: ЭДС электромагнитной индукции, в контуре численно равна и противоположна по знаку скорости изменения магнитного потока сквозь поверхность, ограниченную этим контуром.


Ёмкостной элемент

$$q = CU_c$$

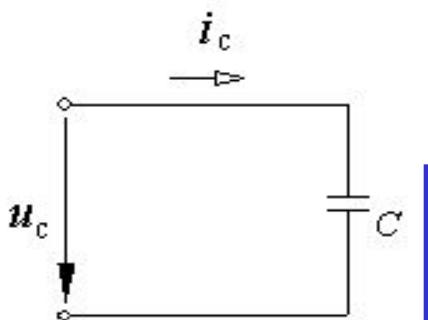

$$i_C = C \frac{du_C}{dt}$$
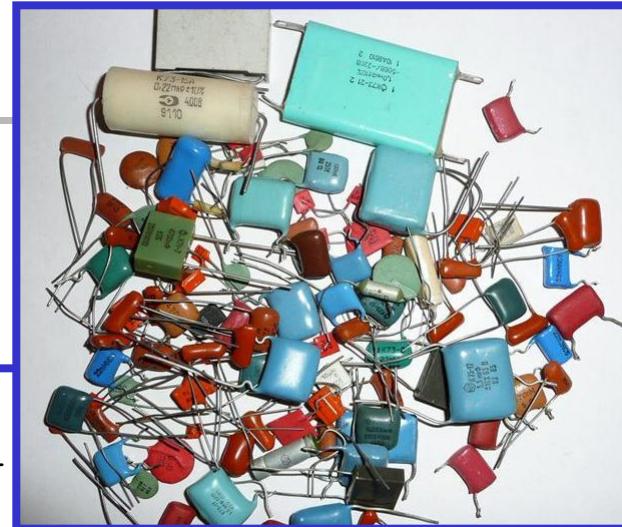
$$i_C = \frac{dq}{dt} = \frac{dq}{du_C} \cdot \frac{du_C}{dt}$$



C
(линейный конденсатор)

$q(u)$
(нелинейный конденсатор)
 a


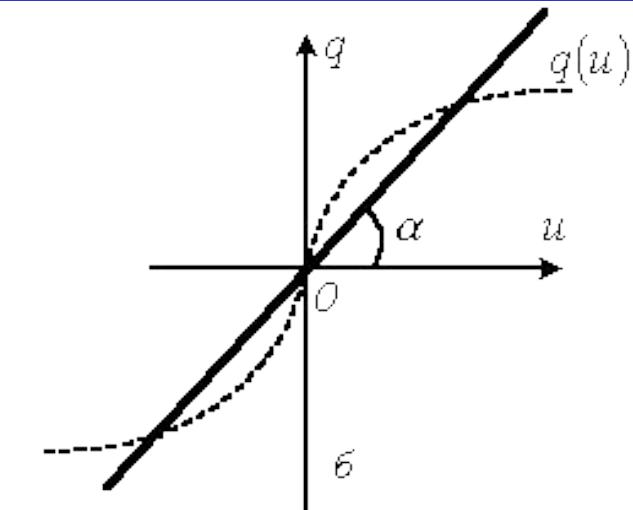


Рис.3

$$u_C = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i_C dt$$


$$P_C = u_C i_C = c u_C \frac{du_C}{dt}$$

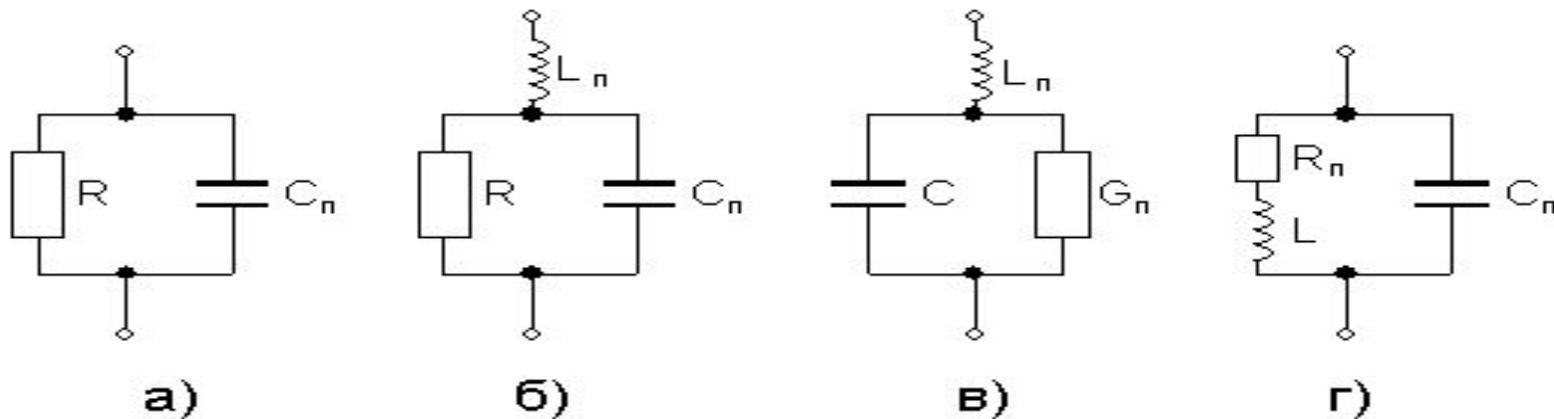Схемы замещения реальных элементов электрической цепи




- ВЫВОДЫ:**
1. Чем выше требуемая точность, тем большее число факторов принимается во внимание, и тем сложнее будет схема замещения каждого элемента.
 2. С целью снижения трудоемкости расчетов стремятся использовать упрощенные схемы замещения, содержащие минимально допустимое число элементов.
 3. Схемы замещения одного и того же элемента могут иметь различный вид в зависимости от рассматриваемого диапазона частот.

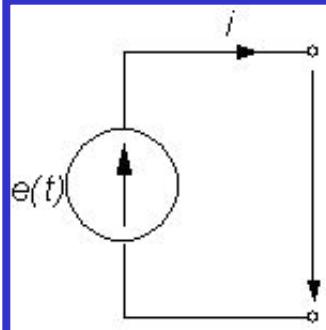
Идеальный источник напряжения (источник напряжения, источник ЭДС) представляет собой идеализированный активный элемент, напряжение на зажимах которого не зависит от тока через эти зажимы.



a)

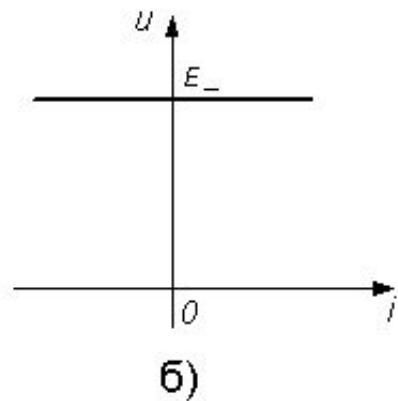

б)


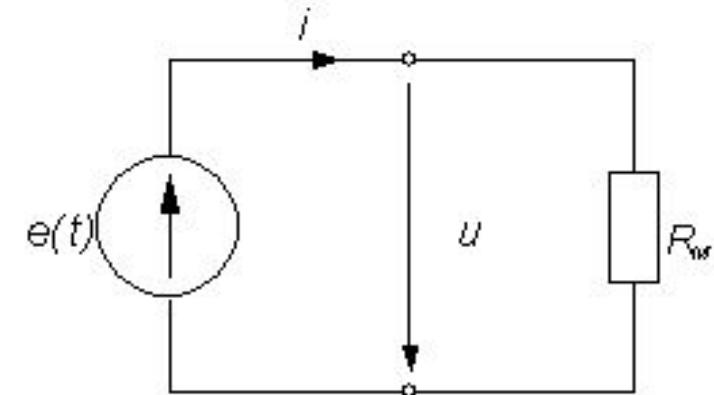


$$u = e(t)$$

$$i = u / R_h = (1 / R_h)e(t) \quad p = (1 / R_h)u^2 = (1 / R_h)e^2(t)$$

Идеальный источник напряжения можно рассматривать как источник энергии, внутреннее сопротивление которого равно нулю.

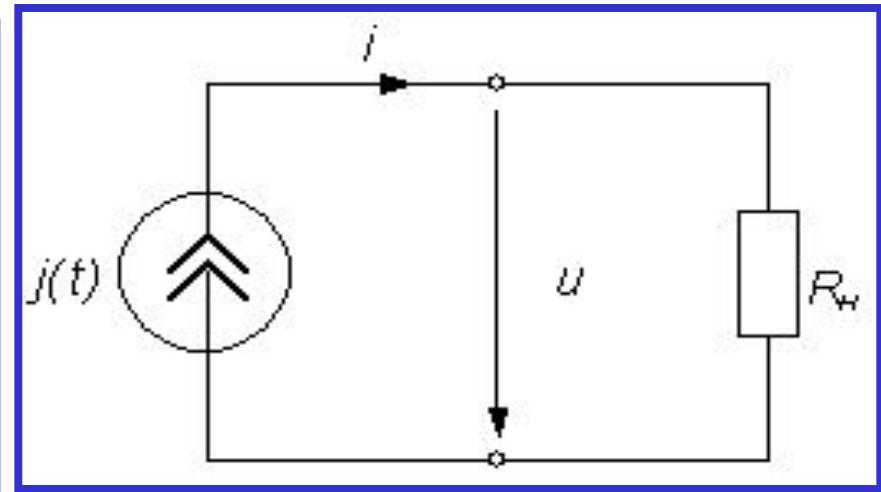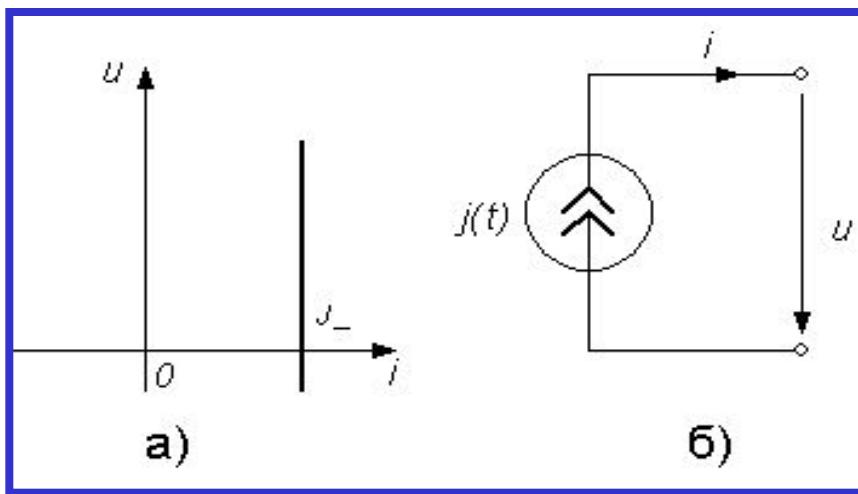Идеальный источник тока (источник тока) — это идеализированный активный элемент, ток которого не зависит от напряжения на его зажимах.




$$i=j(t)$$



$$u = R_h i = R_h j(t) \quad p = R_h i^2 = R_h j^2(t)$$

Идеальный источник тока можно рассматривать как источник энергии с бесконечно малой внутренней проводимостью (бесконечно большим внутренним сопротивлением).

Схемы замещения реальных источников

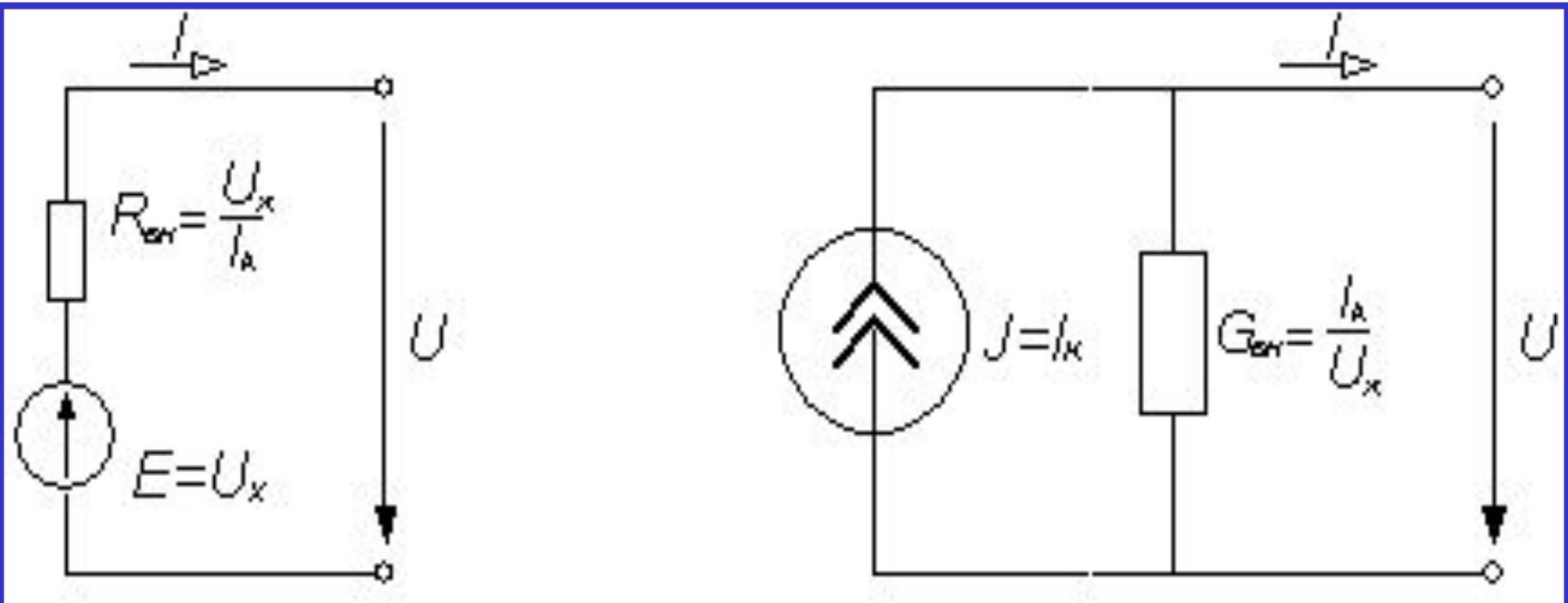

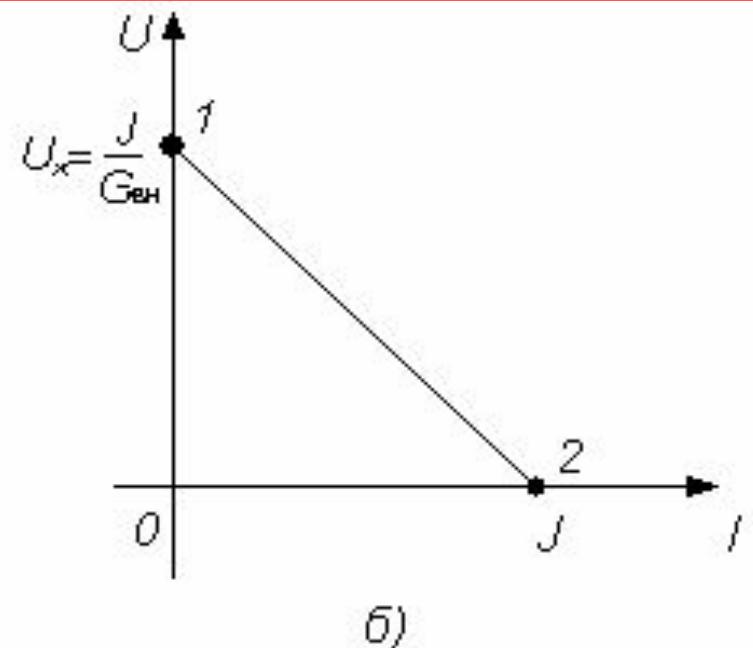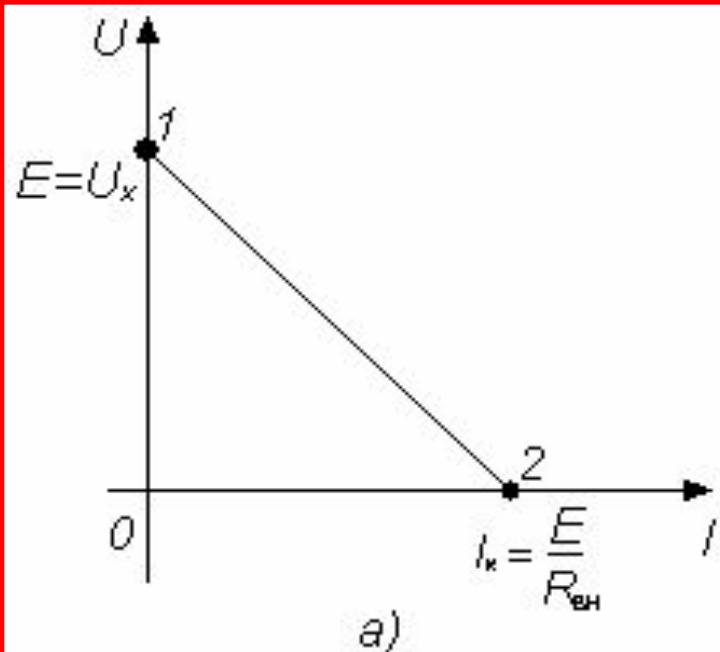Внешние характеристики реальных источников




$$U = E - R_{\text{вн}} I$$

$$I = J - G_{\text{вн}} U$$

$$J = \frac{E}{R_{\text{вн}}}$$


$$G_{\text{вн}} = \frac{1}{R_{\text{вн}}}$$
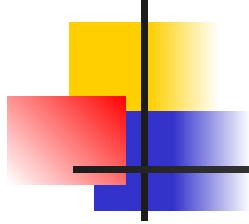
$$E = \frac{J}{G_{\text{вн}}} \quad R_{\text{вн}} = \frac{1}{G_{\text{вн}}}$$




Спасибо за внимание!!!

Основные понятия топологии цепей

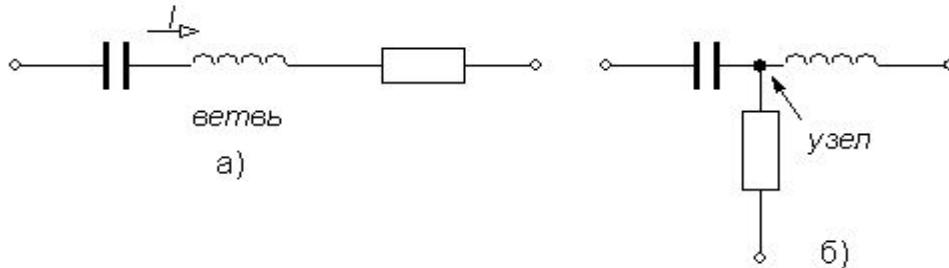

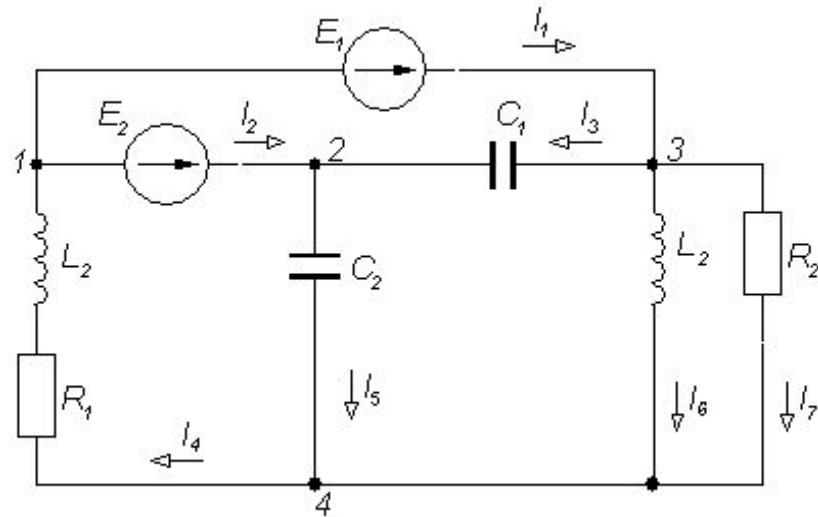Узел цепи является независимым, если к нему присоединена хотя бы одна новая ветвь, не подходящая к ранее рассматриваемым узлам.



Контур цепи является независимым, если он содержит хотя бы одну новую ветвь, не входящую в ранее рассматриваемые контуры.

Компонентные уравнения идеализированных элементов

- $u_R = Ri_R$
- $i_R = Gu_R$

$$i_R = \frac{u_R}{R}$$

$$u_R = \frac{i}{G}$$

$$u_L = L \frac{di_L}{dt}$$

$$i_L = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t u_L dt$$

$$u = e(t)$$

$$i_C = C \frac{du_C}{dt}$$


$$u_C = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i_C dt$$

$$i = j(t)$$

$$u = E - R_i i$$

$$i = J - G_i u$$

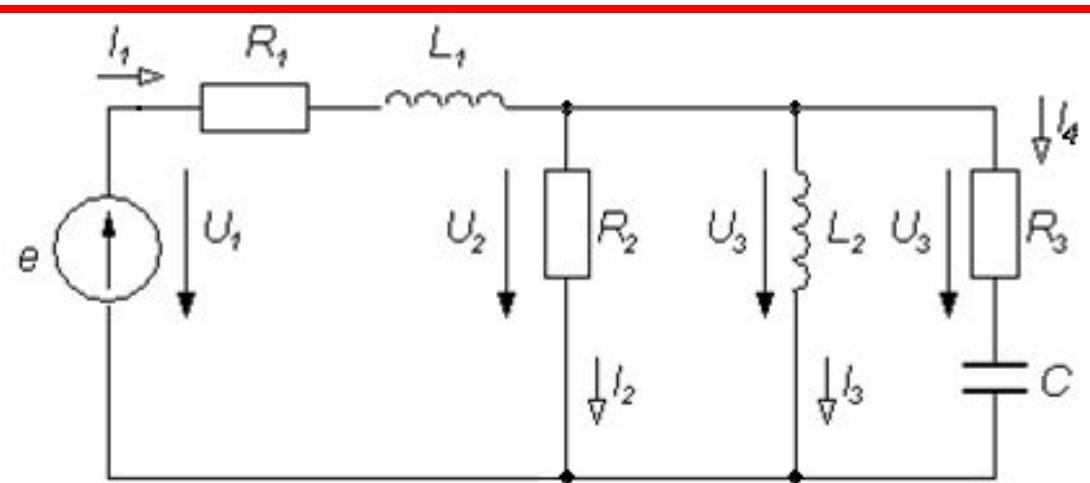
Математическое моделирование ветвей электрической цепи на базе компонентных уравнений



$$u_1 = R_1 i_1 + L_1 \frac{di_1}{dt} - e;$$
$$u_2 = R_2 i_2;$$
$$u_3 = L_3 \frac{di_3}{dt};$$
$$u_4 = R_3 i_4 + \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i_4 dt.$$


Первый закон Кирхгофа

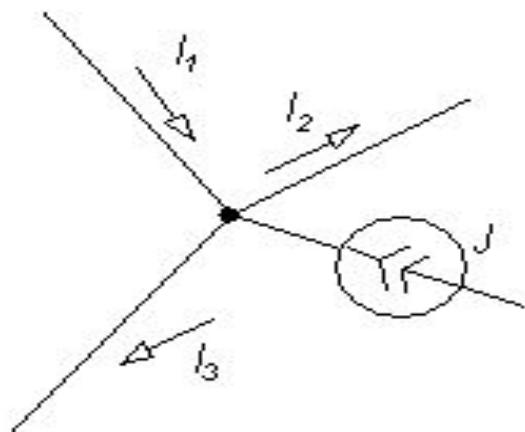- *Первый закон Кирхгофа* – это закон баланса токов в разветвленной цепи, формулируется для узлов электрической цепи.
- **Он гласит: алгебраическая сумма токов в любом узле электрической цепи в любой момент времени равна нулю, т.е.**



$$\sum_{k=1}^m i_k(t) = 0$$


$$I_1 - I_2 - I_3 + J = 0.$$

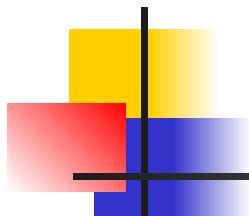

Второй закон Кирхгофа

- *Второй закон Кирхгофа* – это закон баланса напряжений на замкнутых участках цепи, формулируется для контуров электрической цепи.
- **Он гласит: алгебраическая сумма напряжений в любом замкнутом контуре в любой момент времени равна нулю:**

$$\sum_{k=1}^n u_k(t) = 0$$

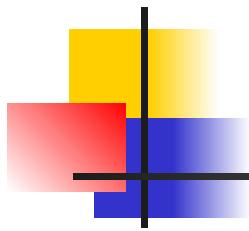


Второй закон Кирхгофа

- *Вторая формулировка второго закона Кирхгофа: алгебраическая сумма ЭДС в любом замкнутом контуре цепи в любой момент времени равна алгебраической сумме падений напряжений на элементах этого контура:*

$$\sum_{k=1}^m e_k(t) = \sum_{k=1}^n u_k(t)$$


Пример 1.

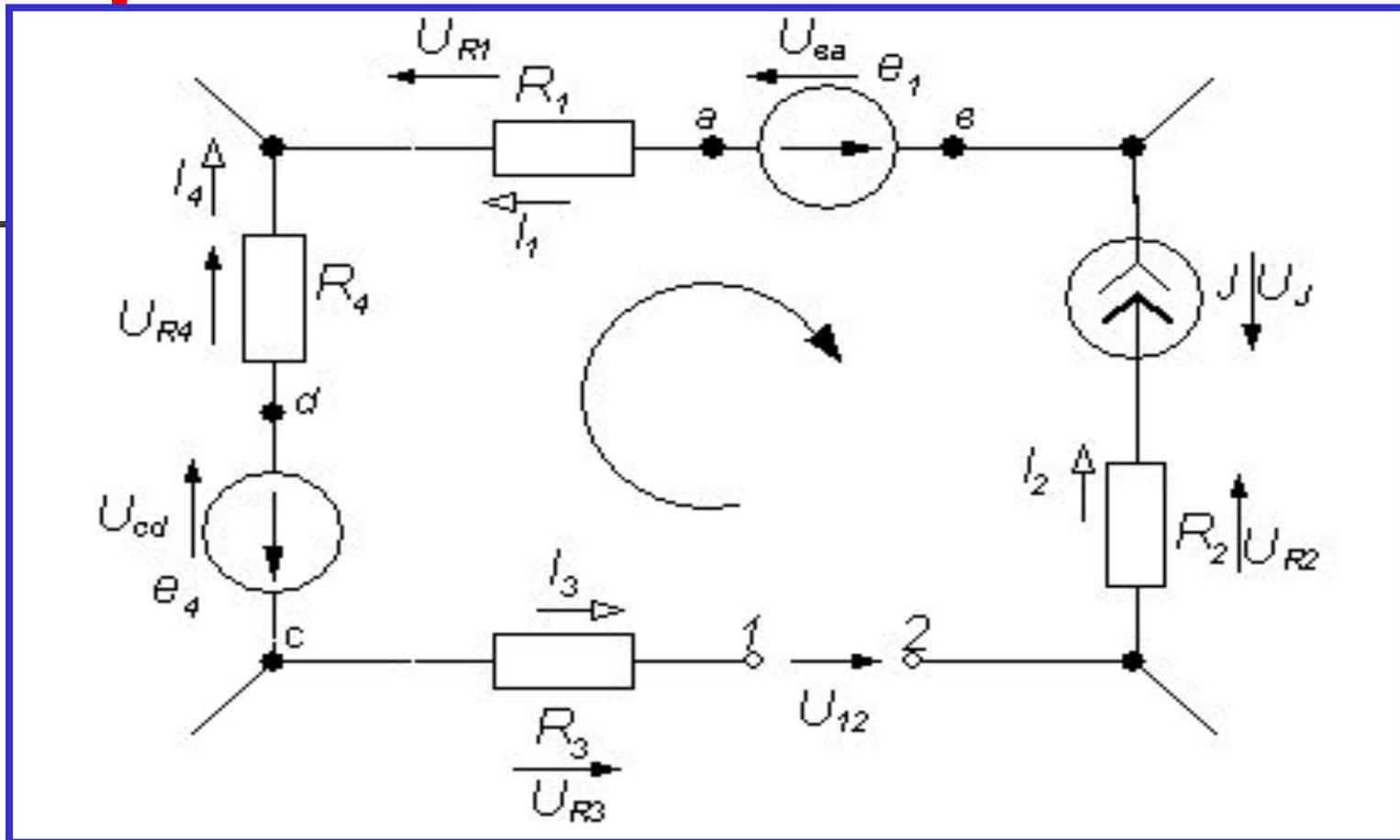

$$-u_{R1} - u_{ba} + u_J - u_{R2} - u_{12} - u_{R3} + u_{cd} + u_{R4} = 0$$


$$e_1 - e_4 = -R_1 i_1 + u_J - u_{12} - R_2 i_2 - R_3 i_3 + R_4 i_4$$

Пример 2.

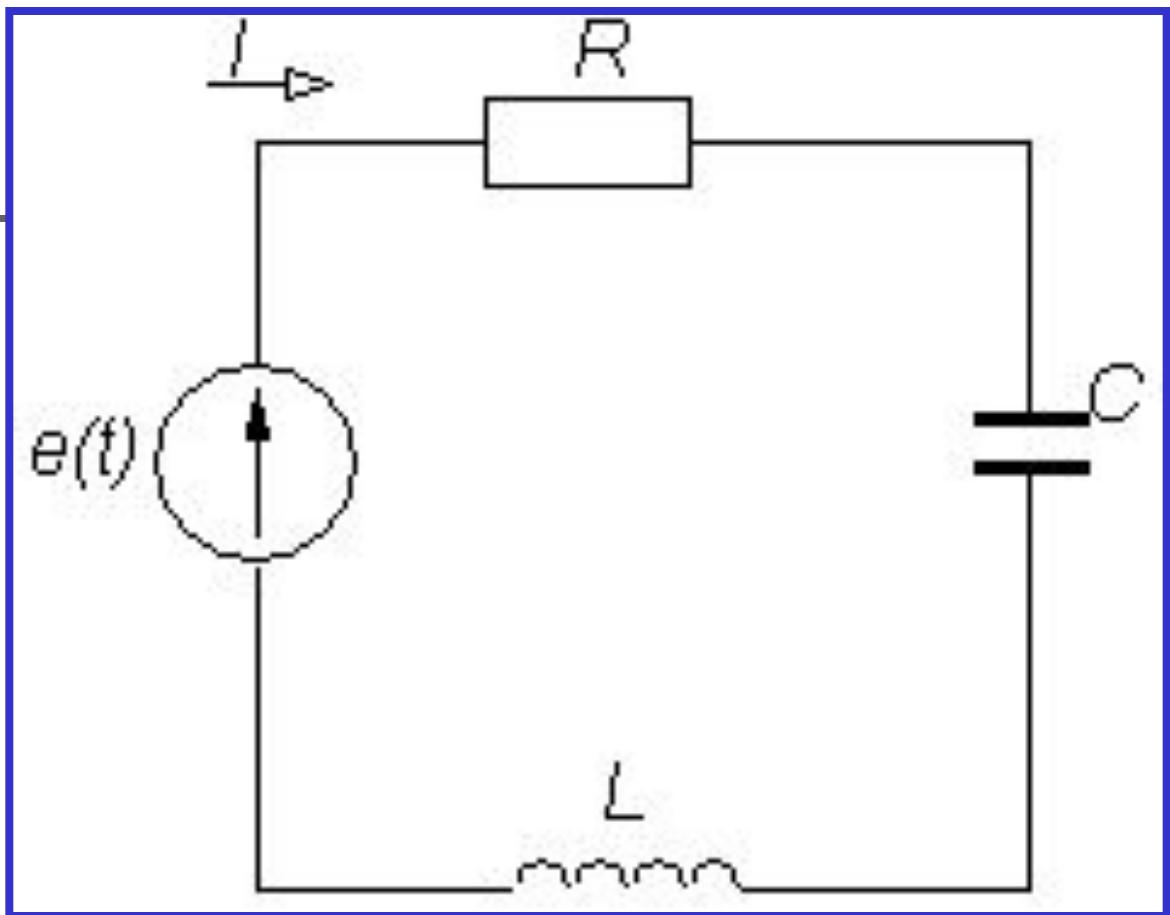

$$Ri + \frac{1}{C} \int idt + L \frac{di}{dt} = e(t)$$

Основные задачи теории цепей

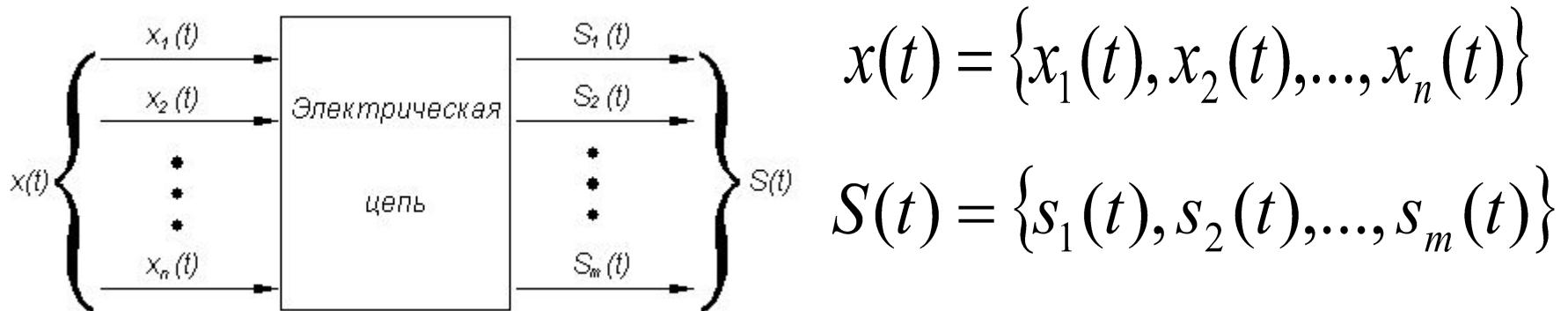

Задачи анализа цепи – это задачи, в которых по известным внешнему воздействию $x(t)$, конфигурации и параметрам цепи определяют реакцию цепи $S(t)$.

Задачи синтеза – это задачи, в которых требуется определить структуру и параметры цепи по заданной реакции цепи $S(t)$ на некоторое внешнее воздействие $x(t)$.