

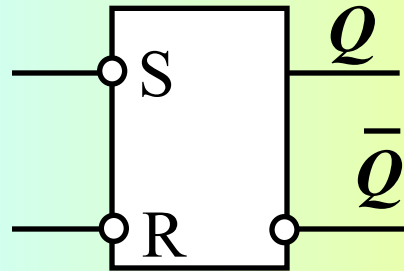
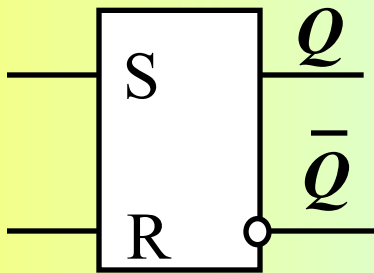
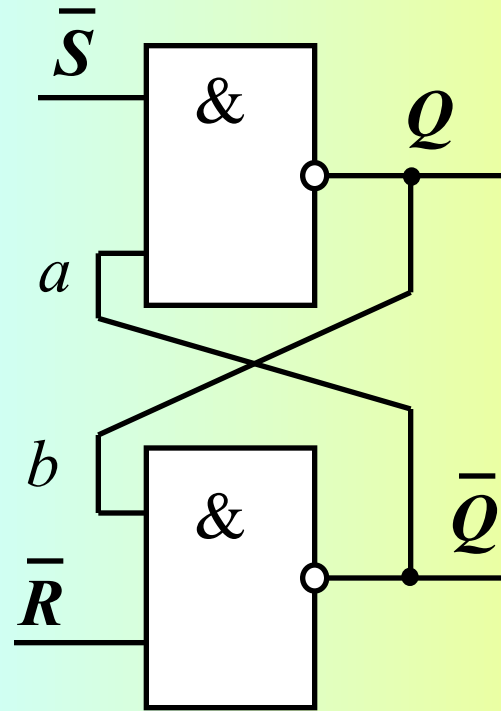
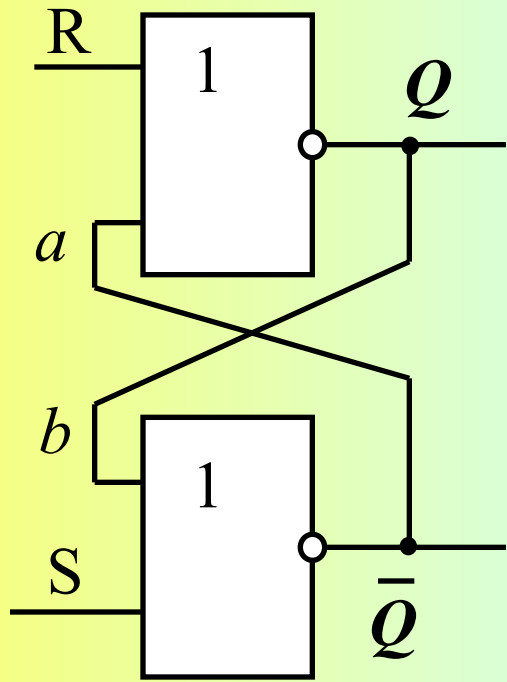



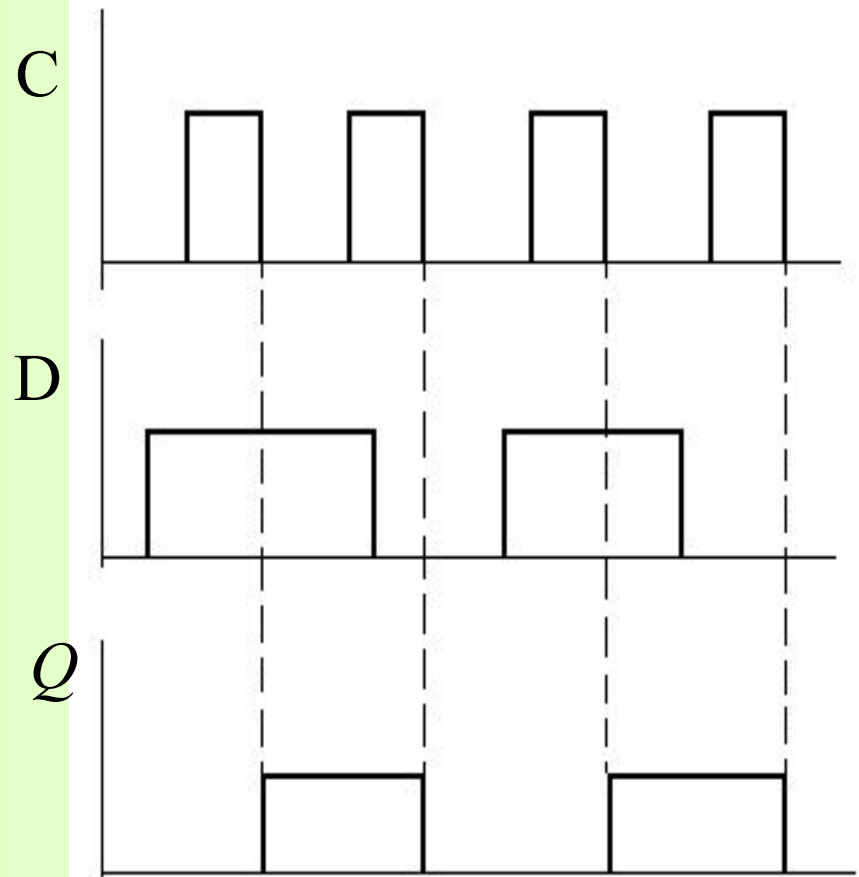
Обозначение входов триггеров:  
прямые и инверсные статические,  
прямые и инверсные динамические




# D-триггер

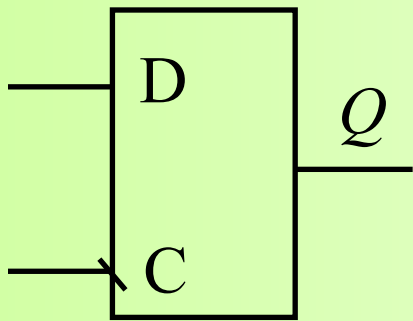


# Счётный С-триггер

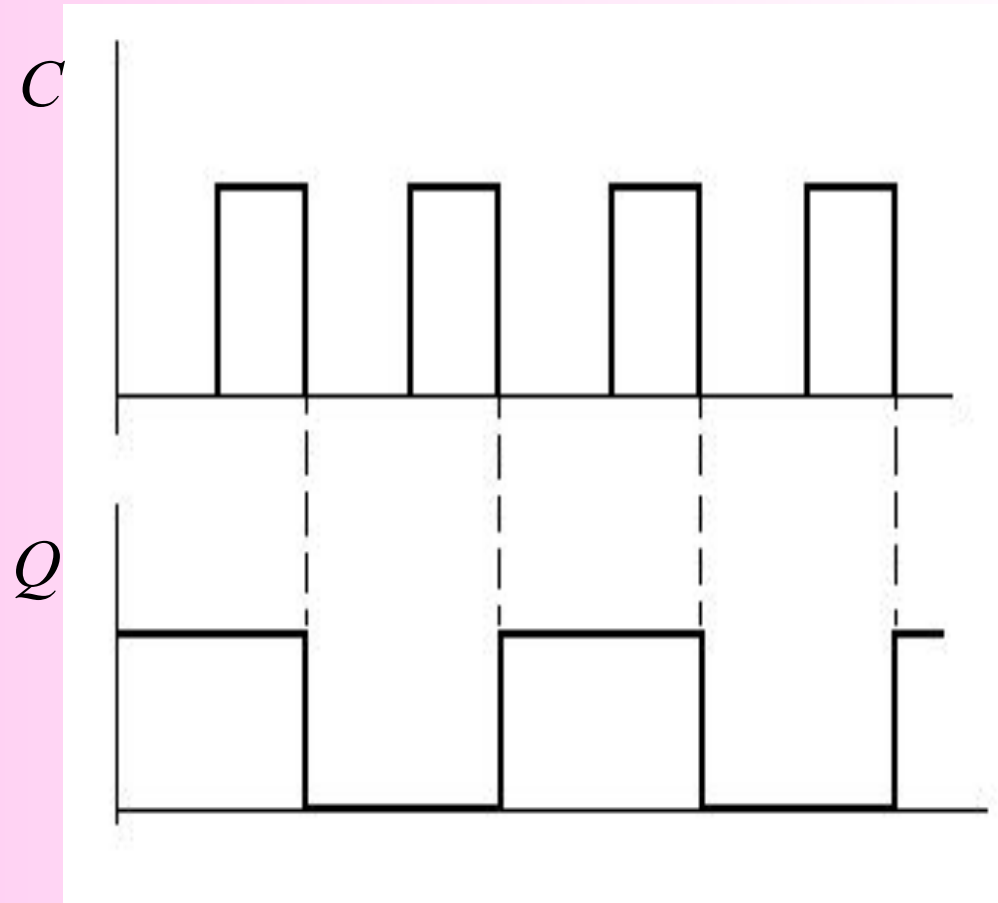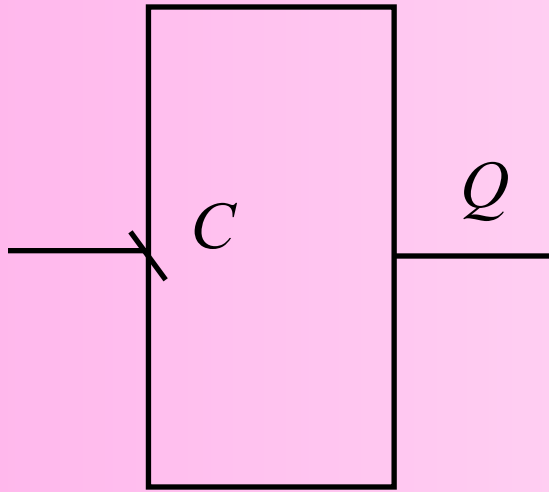
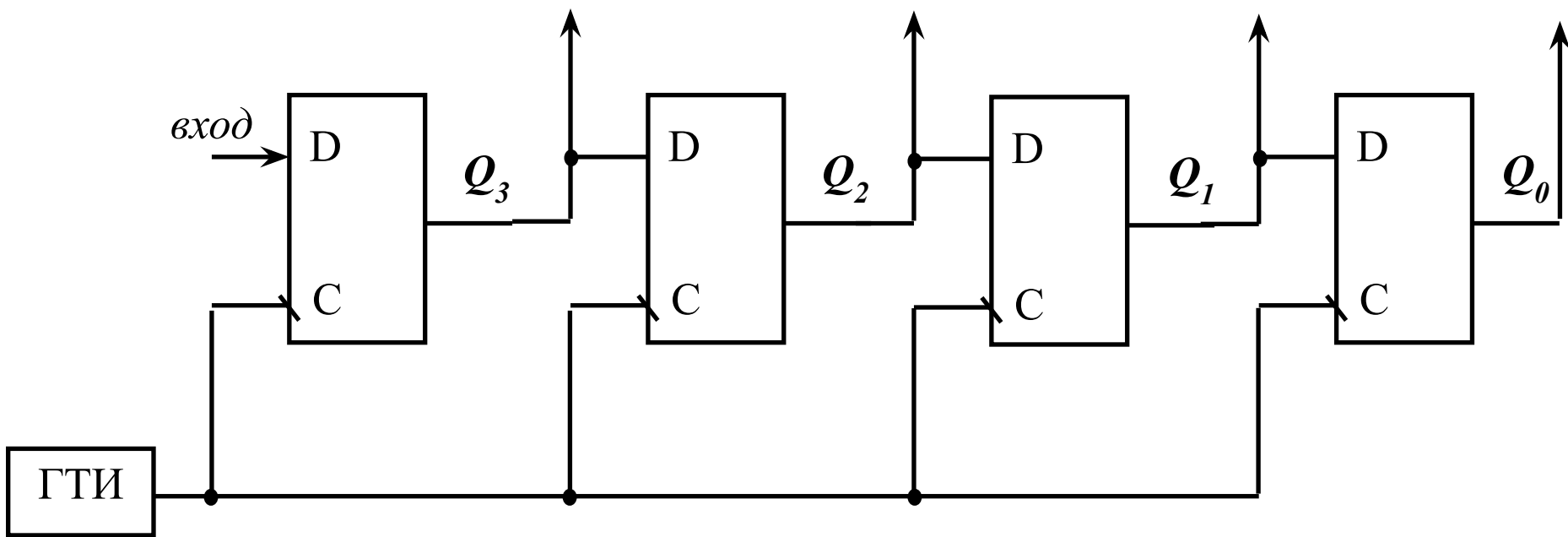
# Последовательный регистр на D-триггерах


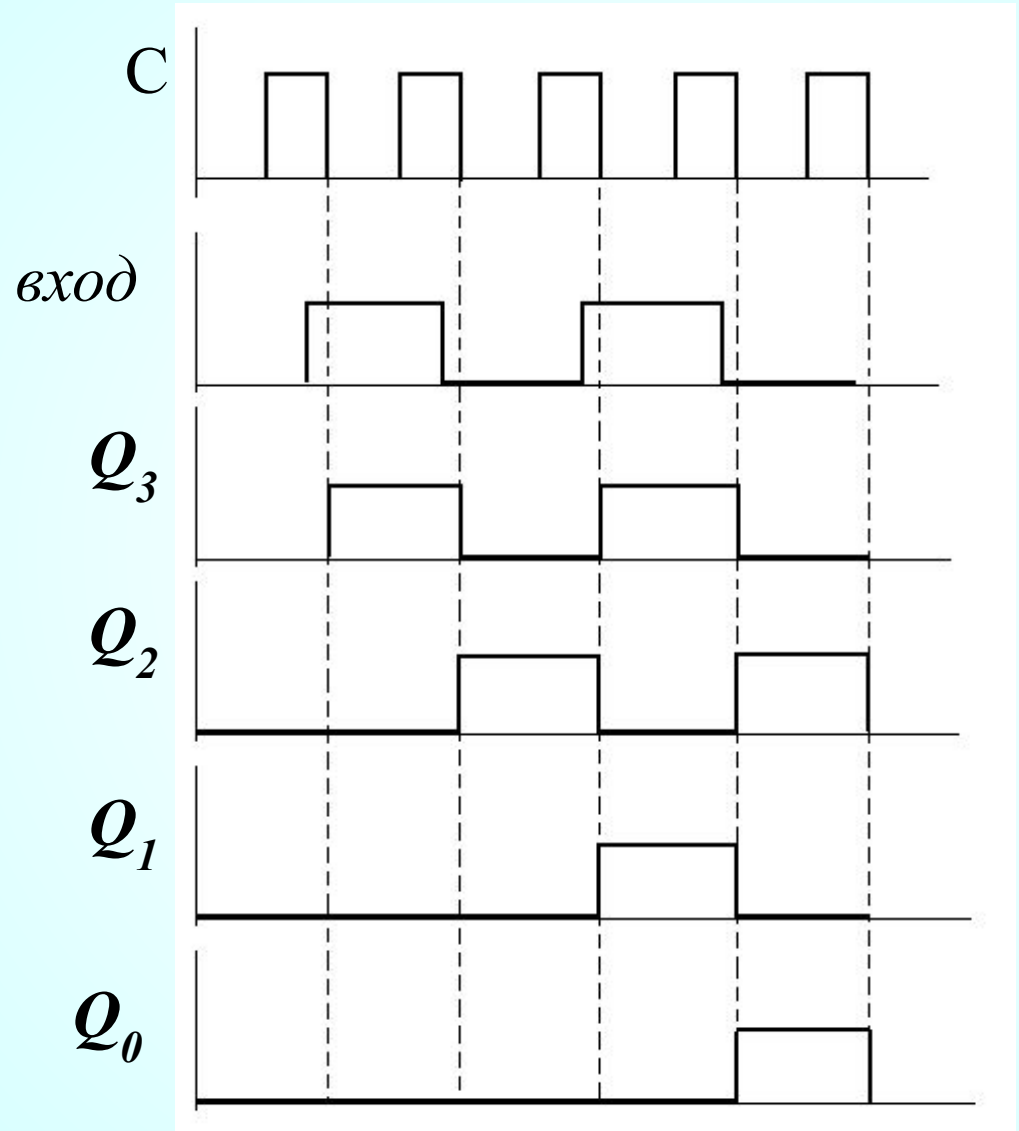
# Запись кода 0101 в последовательный регистр



# Буферные элементы

