
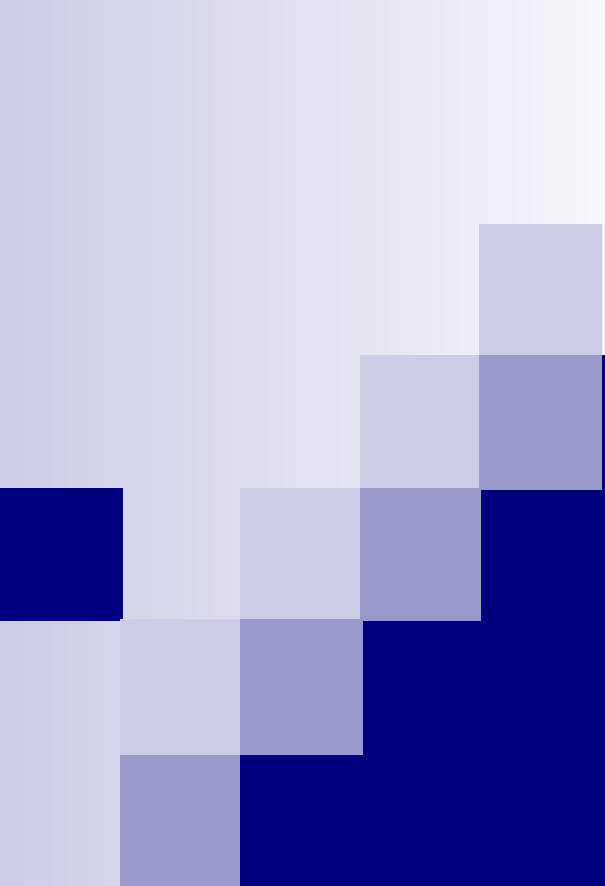


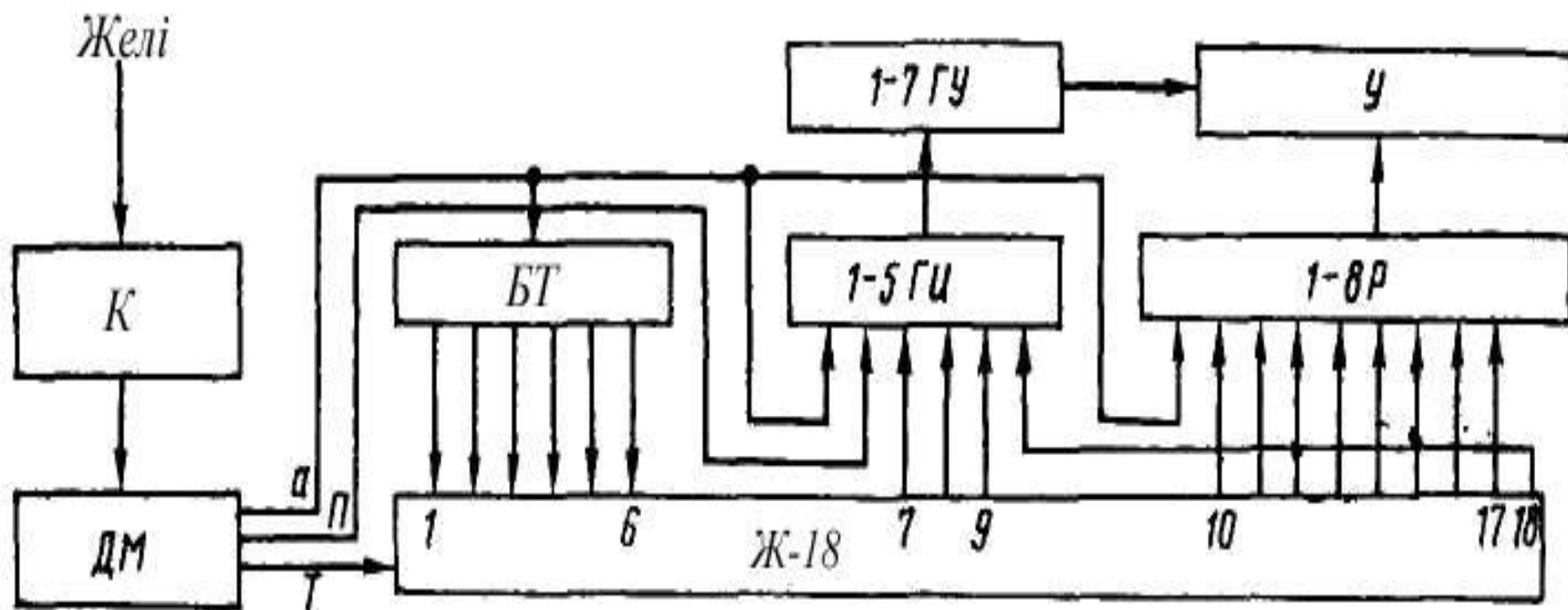


Дәріс 3

ТБ сигналын қабылдау кезіндегі желілік пункт құрылғыларының жұмысы


ТБ сигналын қабылдауды жүзеге асыратын түйіннің құрылымдық сұлбасы




ТБ сигналының демодуляторы

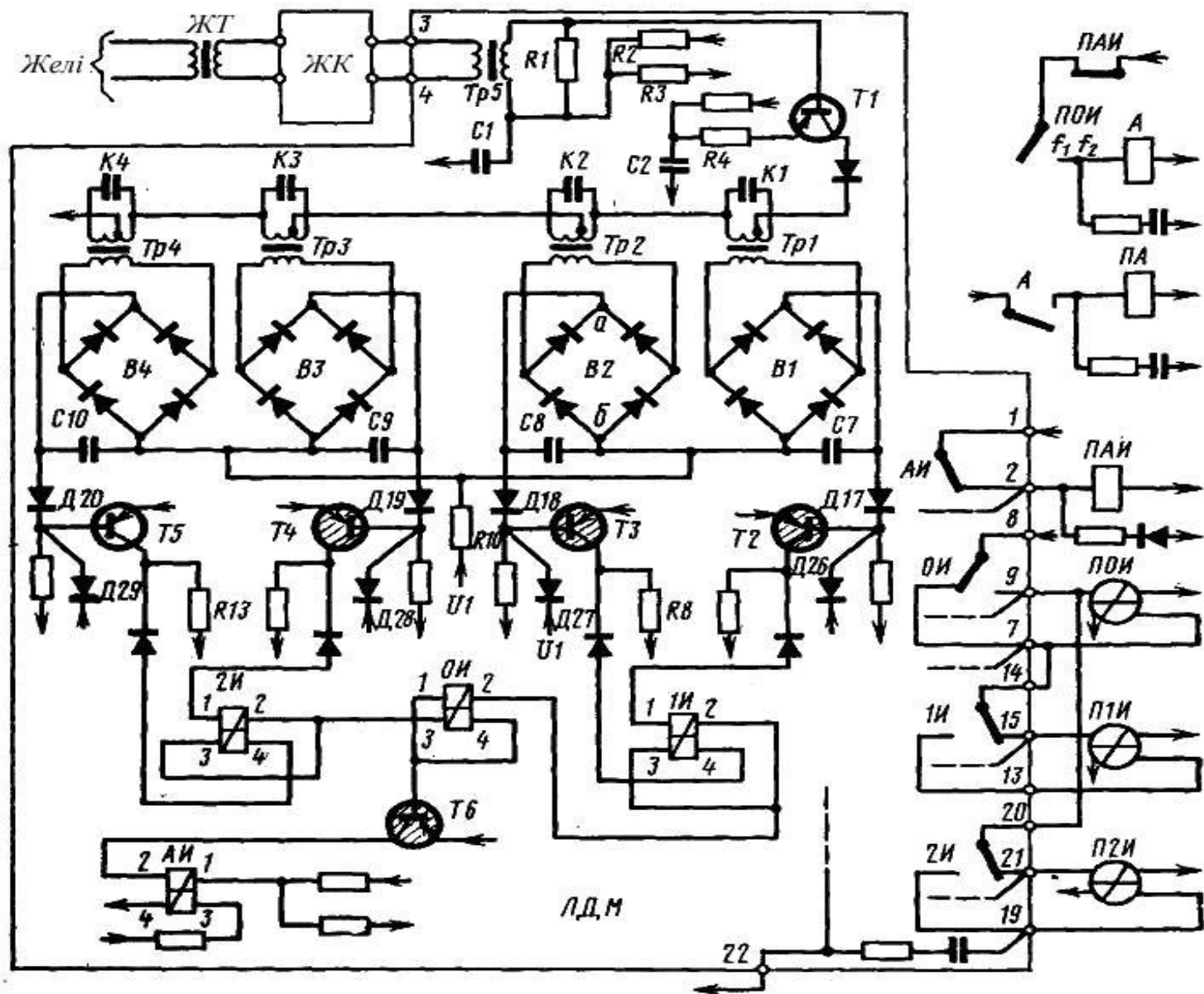

Релелік жіктегіш сұлбасы

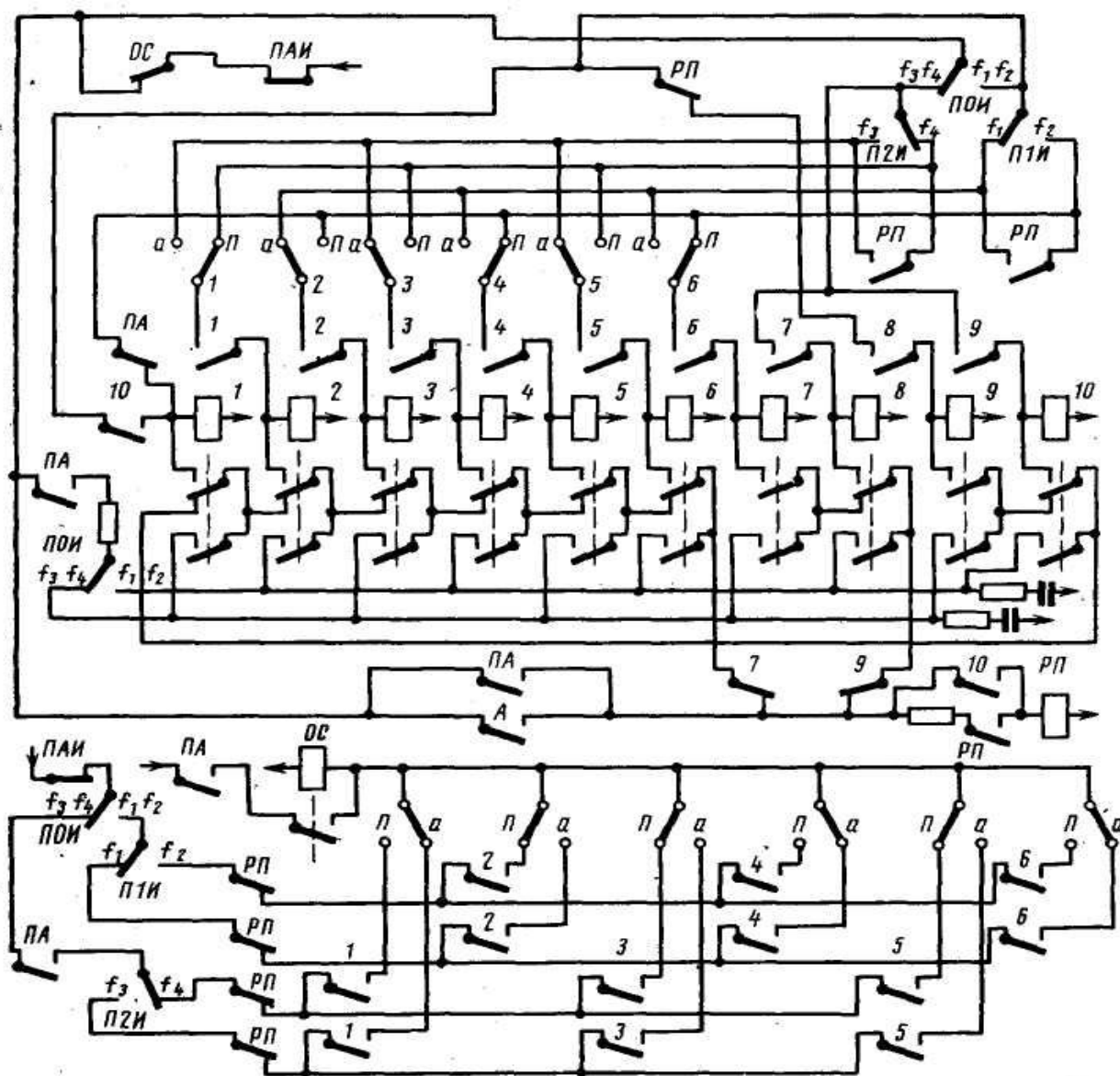

Тіркеуші релелер сұлбасы

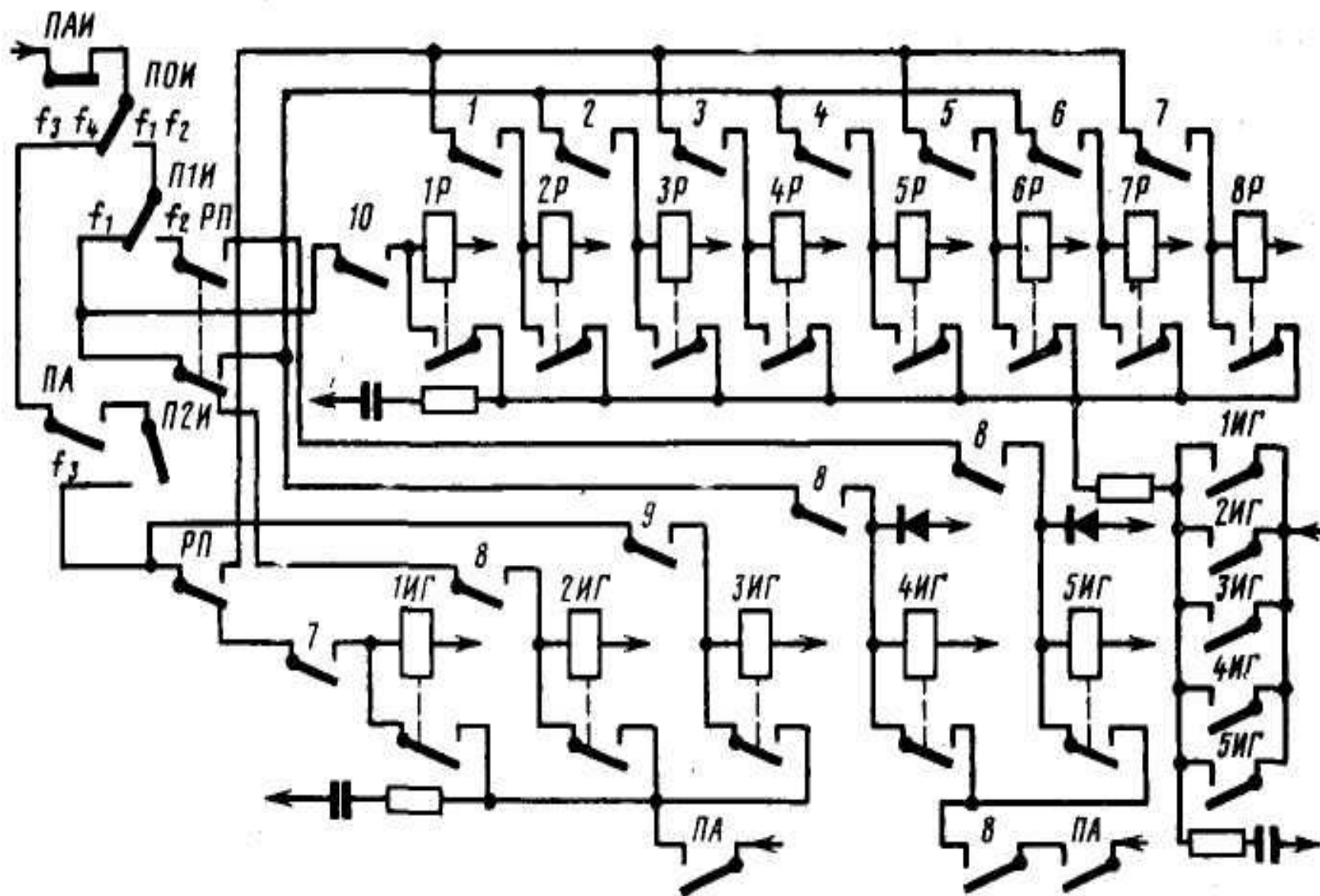

ГУ релесін қосу кезінде пайдаланылатын комбинациялар

Релелер	Таңдаушы ИГ релелерінің жағдайы				
	1ИГ	2ИГ	3ИГ	4ИГ	5ИГ
1ГУ	↑	↑	↓	↓	↑
2ГУ	↑	↓	↑	↓	↑
3ГУ	↓	↑	↑	↓	↑
4ГУ	↑	↓	↓	↑	↓
5ГУ	↓	↑	↓	↑	↓
6ГУ	↓	↓	↑	↑	↓
7ГУ	↑	↑	↑	↑	↓

Топтық және басқарушы релелер сұлбасы

