

Архитектура компьютера.

Биты и манипулирование ими

«*то да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх того, то от лукавого.*»

- *Евангелие от Матфея 5, 37*

Компьютер решает задачи в соответствии с алгоритмом, представленным в виде *машинного кода* – последовательности нулей и единиц.

Бит – двоичный разряд, имеющий два значения – нуль или единицу.

Теоретическим основанием для технических реализаций систем, манипулирующих битами является *булева алгебра* (или изоморфные ей математические структуры – *алгебра высказываний* и *алгебра логики*).

На множестве из двух элементов – 0 и 1 (или «правда» и «ложь», или «да» и «нет») заданы две бинарные операции – конъюнкция *and* и дизъюнкция *or*, и одна унарная – *not*.

**Свойства
логически
х
операций:**

закон двойного отрицания: $\text{not not } a = a$

закон коммутативности:

$$a \text{ or } b = b \text{ or } a$$

$$a \text{ and } b = b \text{ and } a$$

закон ассоциативности:

$$a \text{ or } (b \text{ or } c) = (a \text{ or } b) \text{ or } c$$

$$a \text{ and } (b \text{ and } c) = (a \text{ and } b) \text{ and } c$$

закон дистрибутивности:

$$a \text{ or } (b \text{ and } c) = (a \text{ or } b) \text{ and } (a \text{ or } c)$$

$$a \text{ and } (b \text{ or } c) = (a \text{ and } b) \text{ or } (a \text{ and } c)$$

правила де Моргана:

$$\text{not } (a \text{ or } b) = \text{not } a \text{ and } \text{not } b$$

$$\text{not } (a \text{ and } b) = \text{not } a \text{ or } \text{not } b$$

Дополнительная операция – «исключающее или»

xor


Таблица

истинности:

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>and</i>	<i>or</i>	<i>xor</i>	<i>a</i>	<i>not</i>
0	0	0	0	0	0	1
0	1	0	1	1	1	0
1	0	0	1	1		
1	1	1	1	0		

Биты и манипулирование ими.

 Абстрактные устройства, реализующие логические операции (вентили):



Техническая реализация вентилей:


 
 


 

Таблица истинности:

A	B	F
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	1


Представление таблицы истинности логической функцией:

$$F = \bar{A}\bar{B} + A\bar{B} + AB$$

Упрощение логического выражения:


$$F = \bar{A}\bar{B} + A\bar{B} + AB = \bar{B}(A + \bar{A}) + AB = \bar{B} + AB.$$

Схема соответствующего абстрактного устройства:

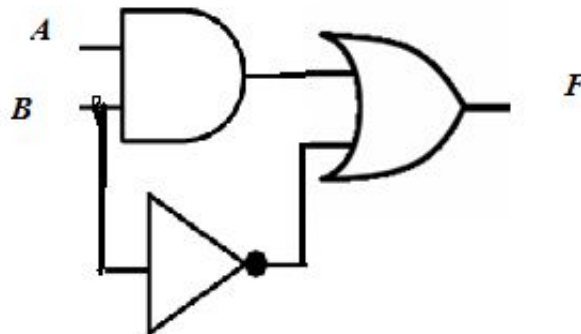


Биты и манипулирование ими.

Двоичный полусумматор:

 


A	B	S	C
0	0	0	0
1	0	1	0
0	1	1	0
1	1	0	1

Полный двоичный сумматор:

 



A	B	Cin	S	Cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
1	0	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	1	0	1
1	1	1	1	1

Триггер:

 

Биты и манипулирование ими.

  Подача сигнала на вход В устанавливает триггер в состояние 1. После снятия напряжения с этого входа триггер остается в этом состоянии. Для перехода триггера в состояние 0 необходимо подать сигнал на вход А.




Биты и манипулирование ими.

Техническая реализация триггера дорогостоящая, поэтому биты с помощью триггеров хранят в небольшой по объему памяти, но с большим быстродействием. Эта статическая память – *SRAM*, используется в персональных компьютерах для *регистров* и *кэшей*.

Оперативная память основана на технологии динамической памяти – *DRAM*, использующей конденсаторы для хранения бит.

Элемент *DRAM*:

 

И его схематическое изображение:

