




Дәріс 2


ТБ сигналын тарату кезіндегі
орталық пост құрылғыларының
жұмысы

ТБ сигналын қабылдауды жүзеге асыратын түйіннің құрылымдық сызбасы

Құрылымдық сызбасы

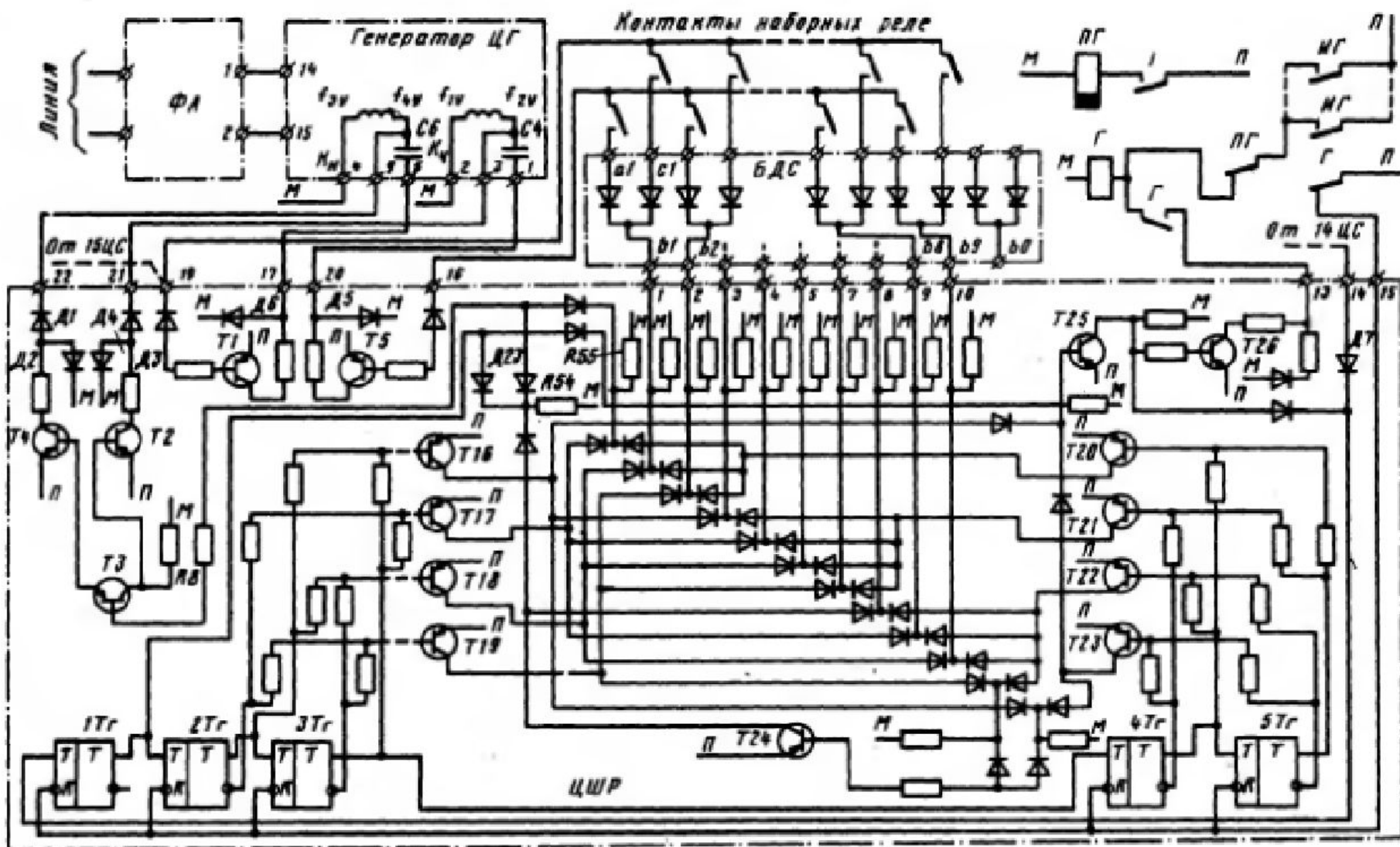


Релелік жіктегіш сұлбасы

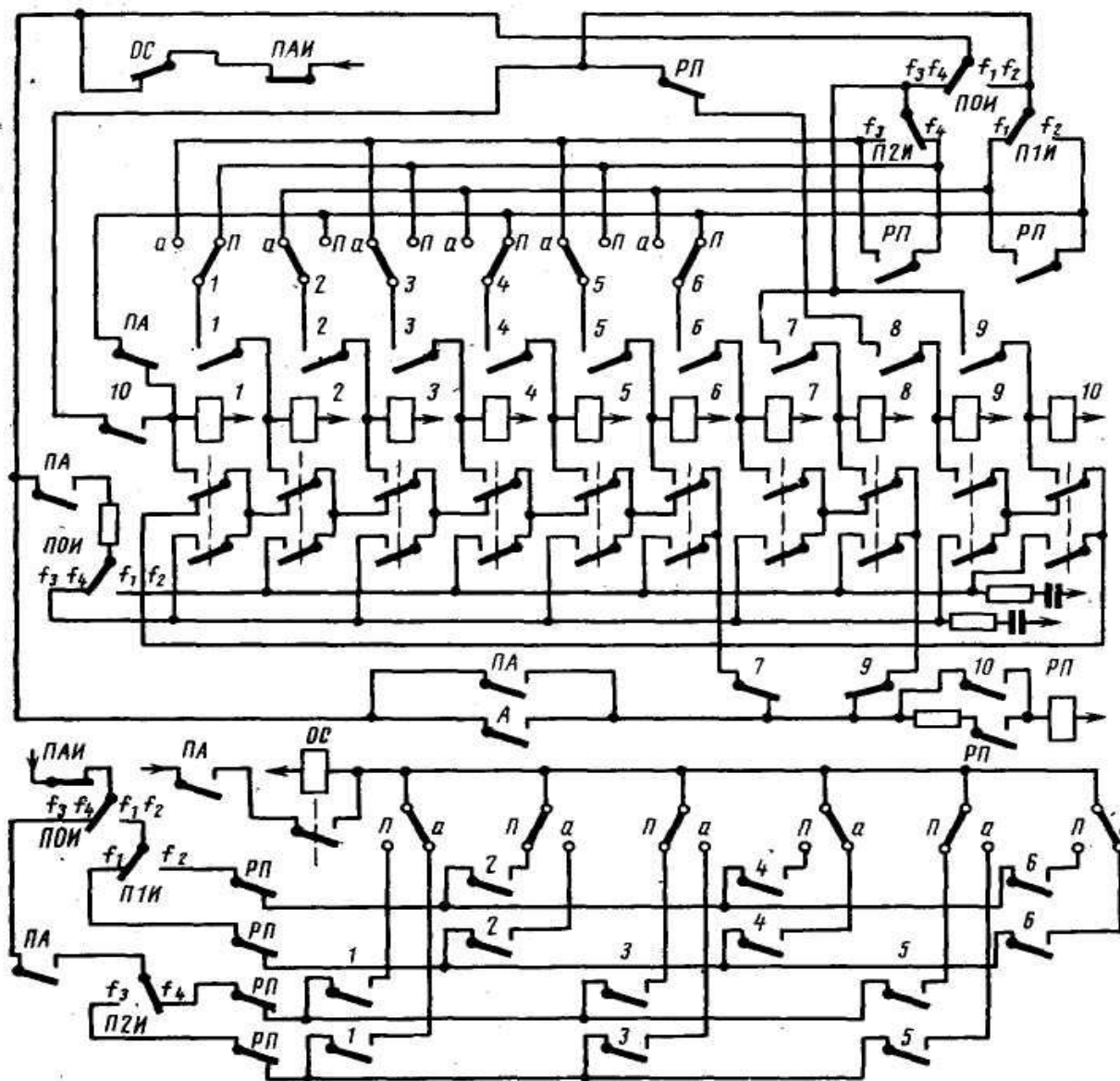



Тіркеуші релелер сұлбасы

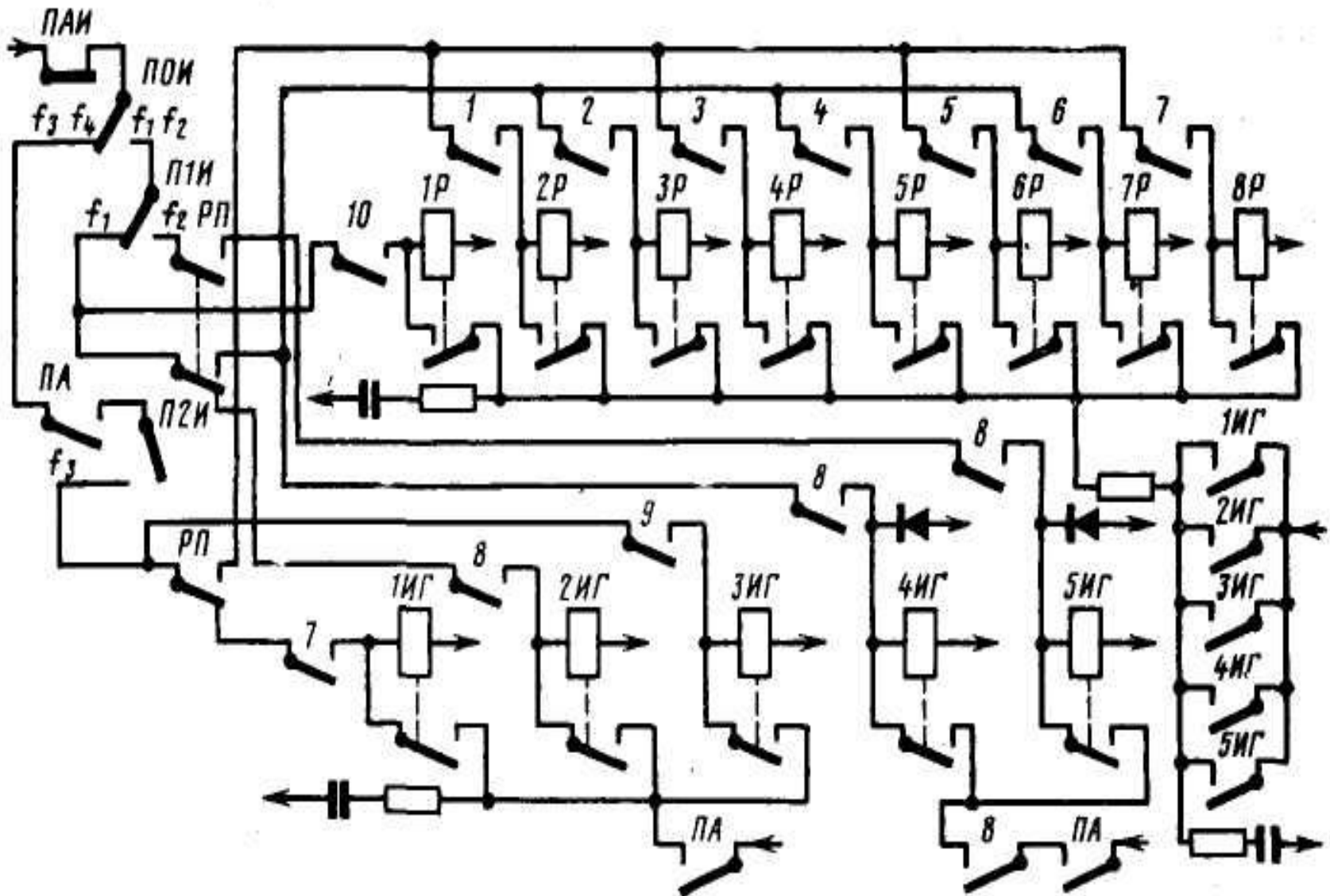

ГУ релесін қосу кезінде пайдаланылатын комбинациялар

Релелер	Таңдаушы ИГ релелерінің жағдайы				
	1ИГ	2ИГ	3ИГ	4ИГ	5ИГ
1ГУ	↑	↑	↓	↓	↑
2ГУ	↑	↓	↑	↓	↑
3ГУ	↓	↑	↑	↓	↑
4ГУ	↑	↓	↓	↑	↓
5ГУ	↓	↑	↓	↑	↓
6ГУ	↓	↓	↑	↑	↓
7ГУ	↑	↑	↑	↑	↓

Топтық және басқарушы релелер сұлбасы

