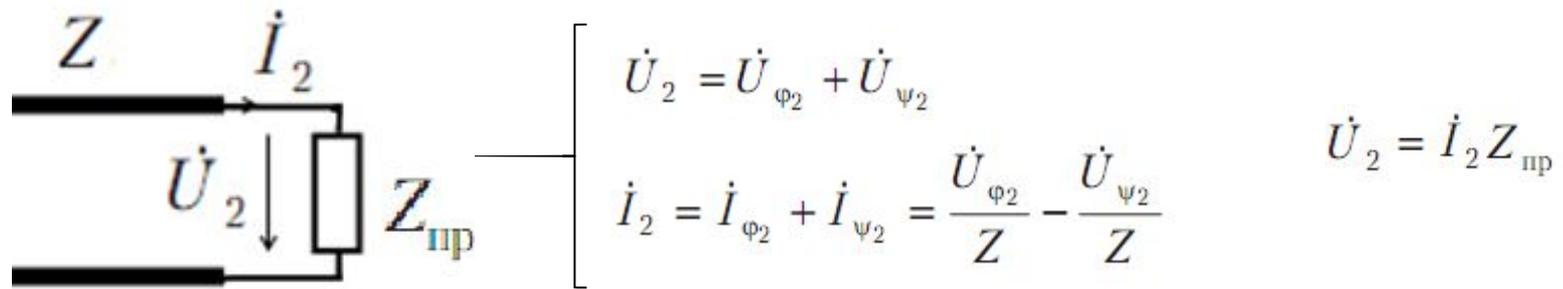


# Переходные процессы в линиях

# Коэффициенты отражения



$$2\dot{U}_{\psi_2} = \dot{U}_2 - \dot{I}_2 Z = \dot{I}_2 (Z_{\text{нр}} - Z); \quad 2\dot{U}_{\varphi_2} = \dot{U}_2 + \dot{I}_2 Z = \dot{I}_2 (Z_{\text{нр}} + Z)$$


$$q_u = \frac{\dot{U}_{\psi_2}}{\dot{U}_{\varphi_2}} = \frac{Z_{\text{нр}} - Z}{Z_{\text{нр}} + Z} \quad q_i = -q_u = \frac{Z - Z_{\text{нр}}}{Z + Z_{\text{нр}}}$$

При  $Z_{\text{нр}} = Z \Rightarrow q_u = 0$  и  $q_i = 0 \Rightarrow \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = \frac{\dot{U}_{\varphi}}{\dot{I}_{\varphi}} = Z$

При  $Z_{\text{нр}} = \infty \Rightarrow q_u = 1$  и  $q_i = -1 \Rightarrow \dot{U}_{\psi_2} = \dot{U}_{\varphi_2}$  и  $\dot{U}_2 = 2\dot{U}_{\varphi_2}$ , а  $\dot{I}_{\psi_2} = -\dot{I}_{\varphi_2}$  и  $\dot{I}_2 = 0$

При  $Z_{\text{нр}} = 0 \Rightarrow q_u = -1$  и  $q_i = 1 \Rightarrow \dot{U}_{\psi_2} = -\dot{U}_{\varphi_2}$  и  $\dot{U}_2 = 0$ , а  $\dot{I}_{\psi_2} = \dot{I}_{\varphi_2}$  и  $\dot{I}_2 = 2\dot{I}_{\varphi_2}$

# При произвольной резистивной нагрузке


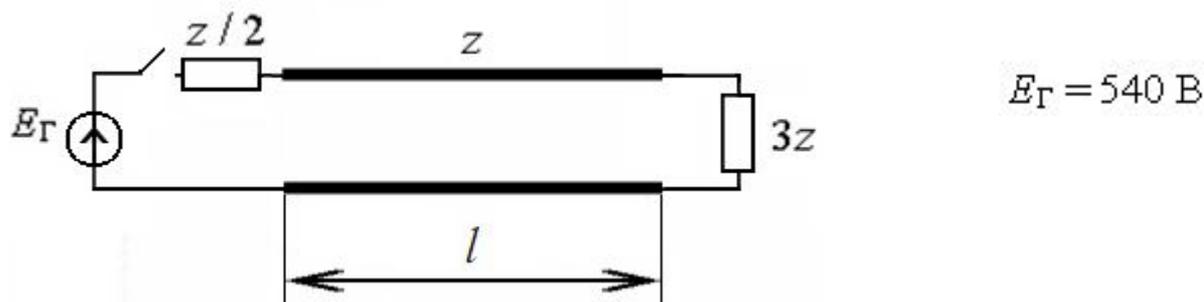



$$q_{\Gamma}^U = \frac{z/2 - z}{z/2 + z} = -\frac{1}{3}$$

$$q_{\text{H}}^U = \frac{3z - z}{3z + z} = \frac{1}{2}$$

$$q_{\Gamma}^I = -q_{\Gamma}^U = \frac{1}{3}$$
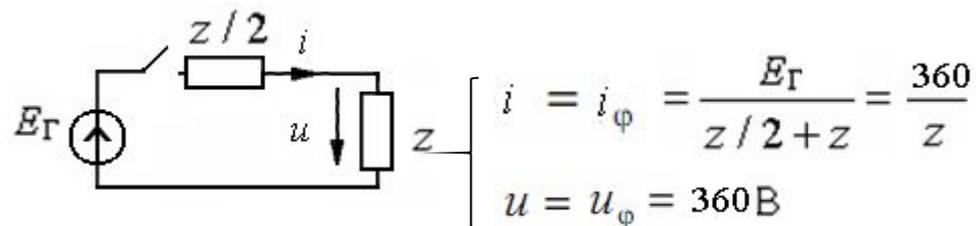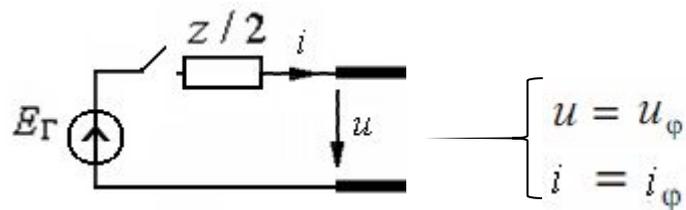
$$q_{\text{H}}^I = -q_{\text{H}}^U = -\frac{1}{2}$$



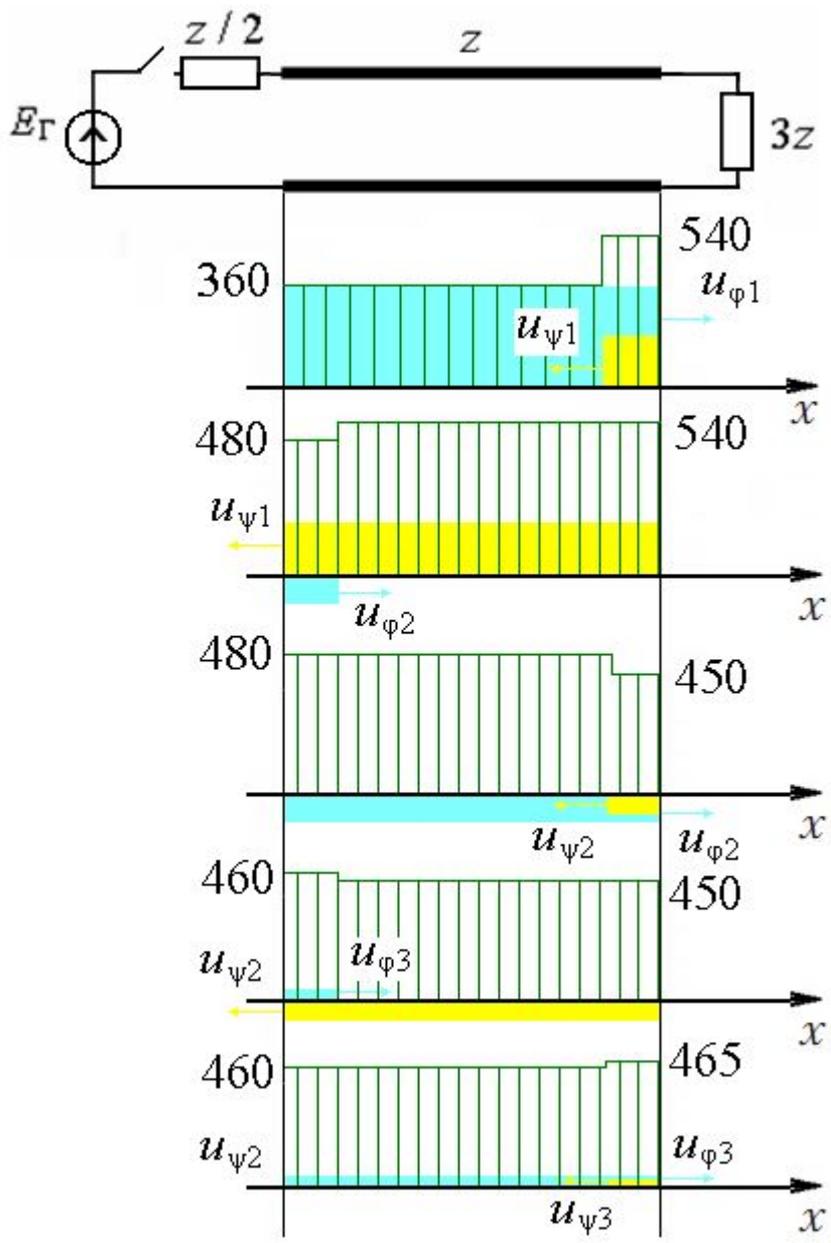

$$T = l/v_c \quad \Delta t = T/10$$

$$u_{\phi 1} = 360 \text{ B}$$

$$t = T + \Delta t$$

$$u_{\psi 1} = u_{\phi 1} q_H^U = 180 \text{ B}$$

$$t = 2T + \Delta t$$

$$u_{\phi 2} = u_{\psi 1} q_{\Gamma}^U = -60 \text{ B}$$

$$t = 3T + \Delta t$$



$$u_{\psi 2} = u_{\phi 2} q_H^U = -30 \text{ B}$$

$$t = 4T + \Delta t$$

$$u_{\phi 3} = u_{\psi 2} q_{\Gamma}^U = 10 \text{ B}$$

$$t = 5T + \Delta t$$
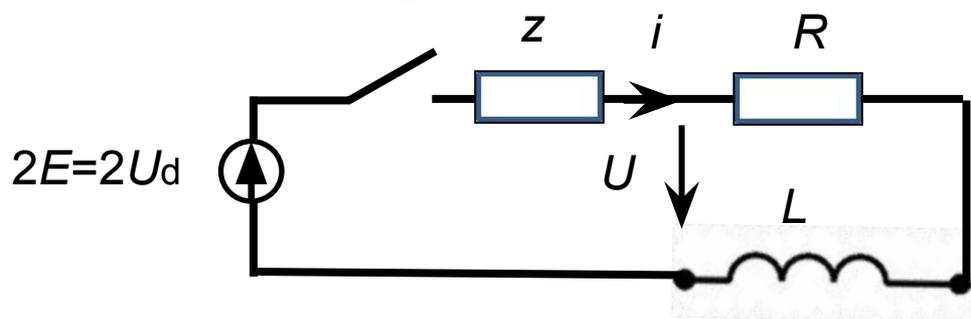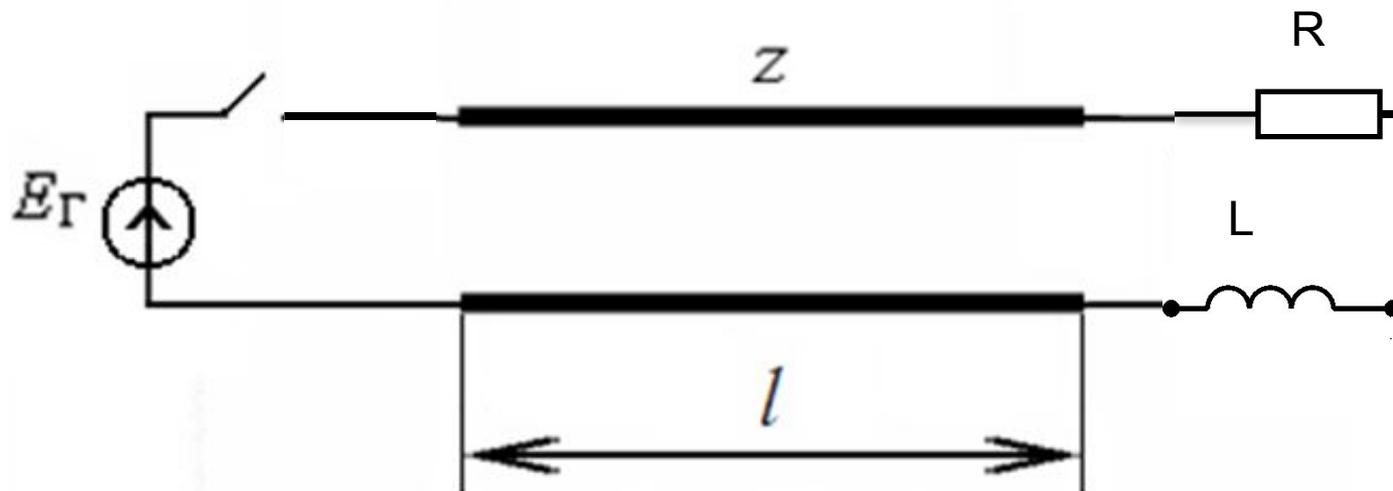
$$u_{\psi 3} = u_{\phi 3} q_H^U = 5 \text{ B}$$




$$\begin{cases} i = i_d + i_r \\ u = u_d + u_r \\ u_d = z i_d \\ u_r = -z i_r \end{cases} \quad \begin{cases} u_d = E \\ i_d = E / z \end{cases} \quad 2u_d = u + z i$$

$$i = \frac{2E}{z + R} (1 - e^{-t/\tau}), \quad \tau = \frac{L}{z + R}$$

$$i_r = i - i_d = i - \frac{E}{z}, \quad u_r = -z i_r.$$


$$i_r = a + b e^{-t/\tau}, \quad u_r = A + B e^{-t/\tau}.$$

# Построение графиков

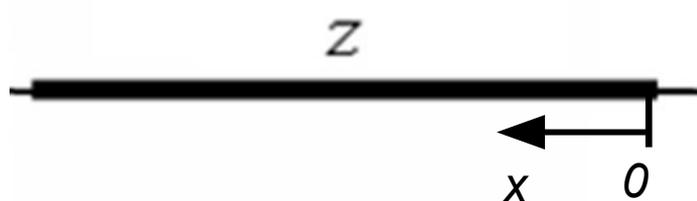

$$i_r = a + be^{-t/\tau}, \quad u_r = A + Be^{-t/\tau}.$$
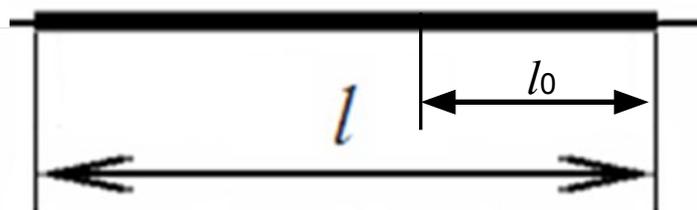
$$t \rightarrow t_e - \frac{x}{V_c}, \quad V_c = 3 \cdot 10^5 \text{ km/c},$$



$$t_e = \frac{l_0}{V_c},$$

$$i_r \Big|_{x=l_0} = a + b;$$

$$i_r \Big|_{x \rightarrow 0} = a + be^{-t_e/\tau};$$

