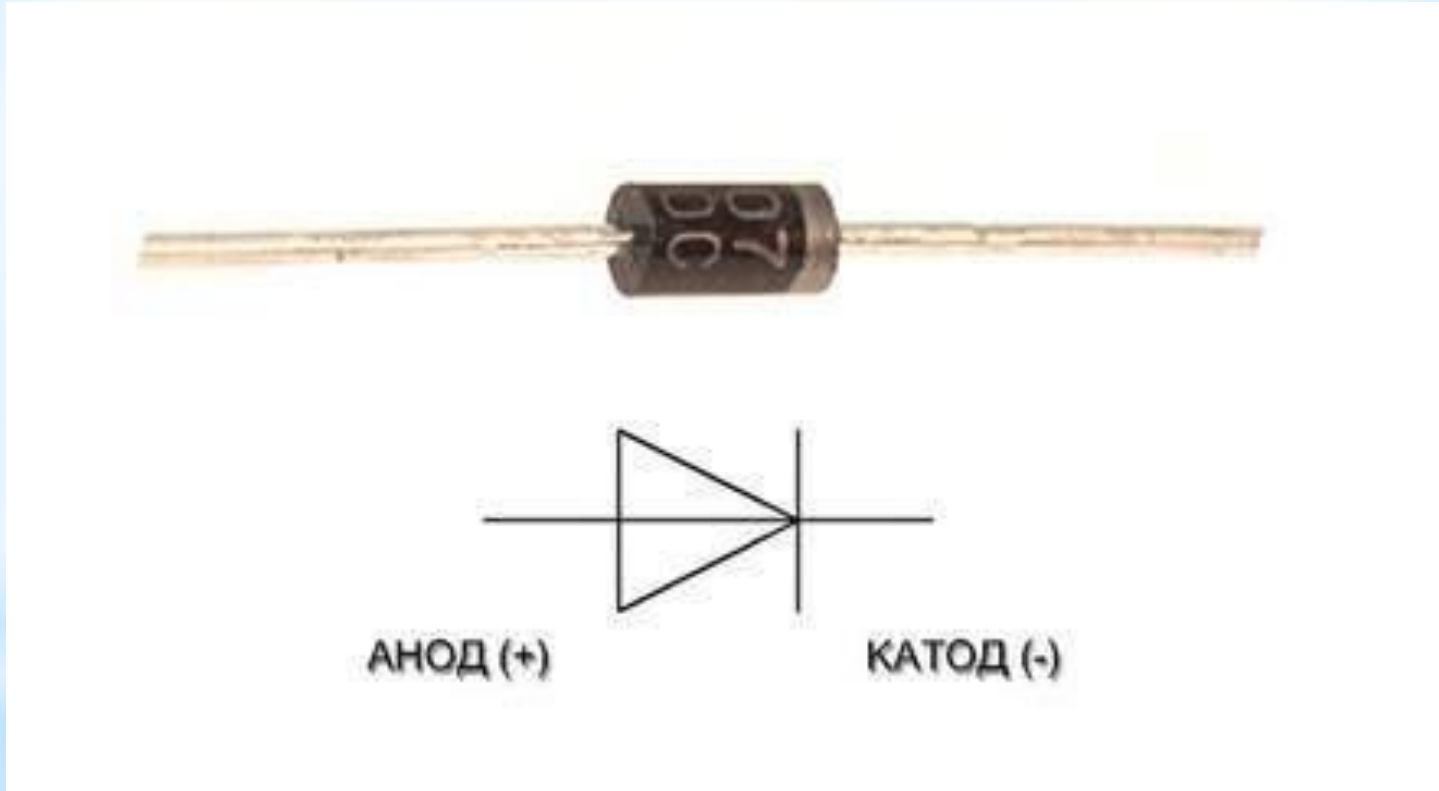


*Тема урока: «Полупроводниковый диод»



Учитель технологии
МБОУ ООШ № 16 г. Гусь-Хрустальный
Моисеев Павел Викторович



* Обозначение диода на схеме




* Диоды имеют вид



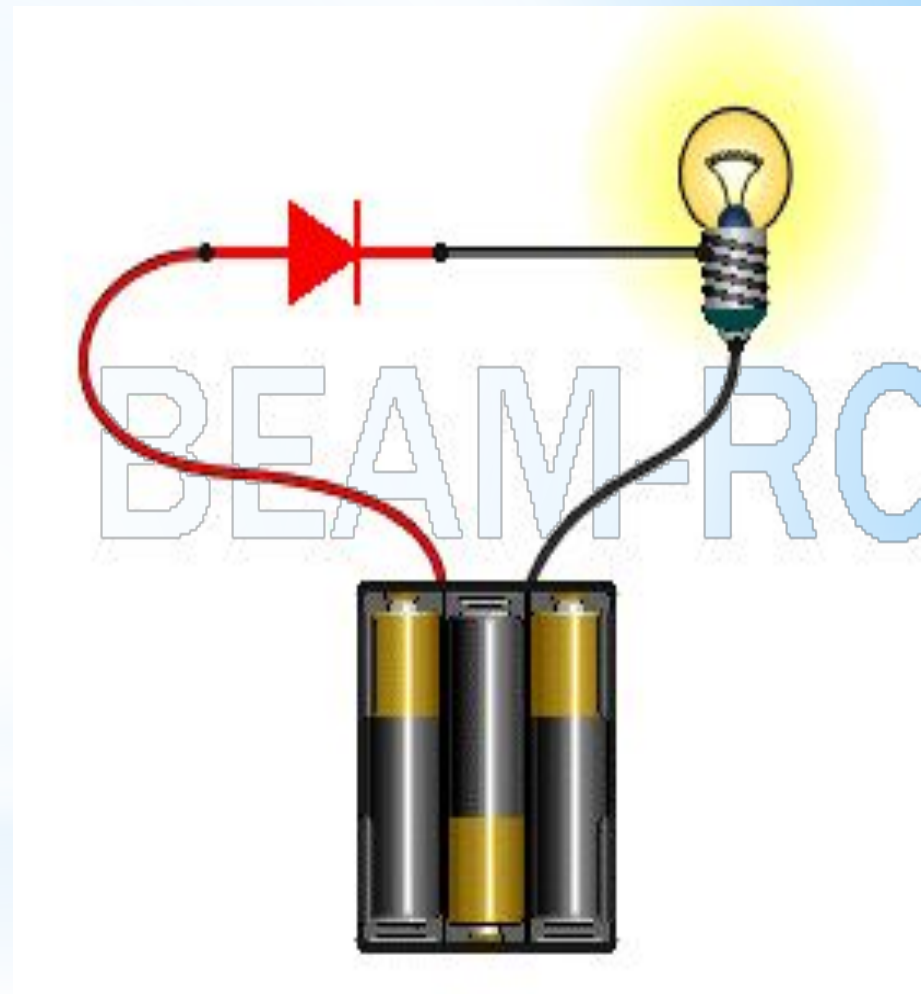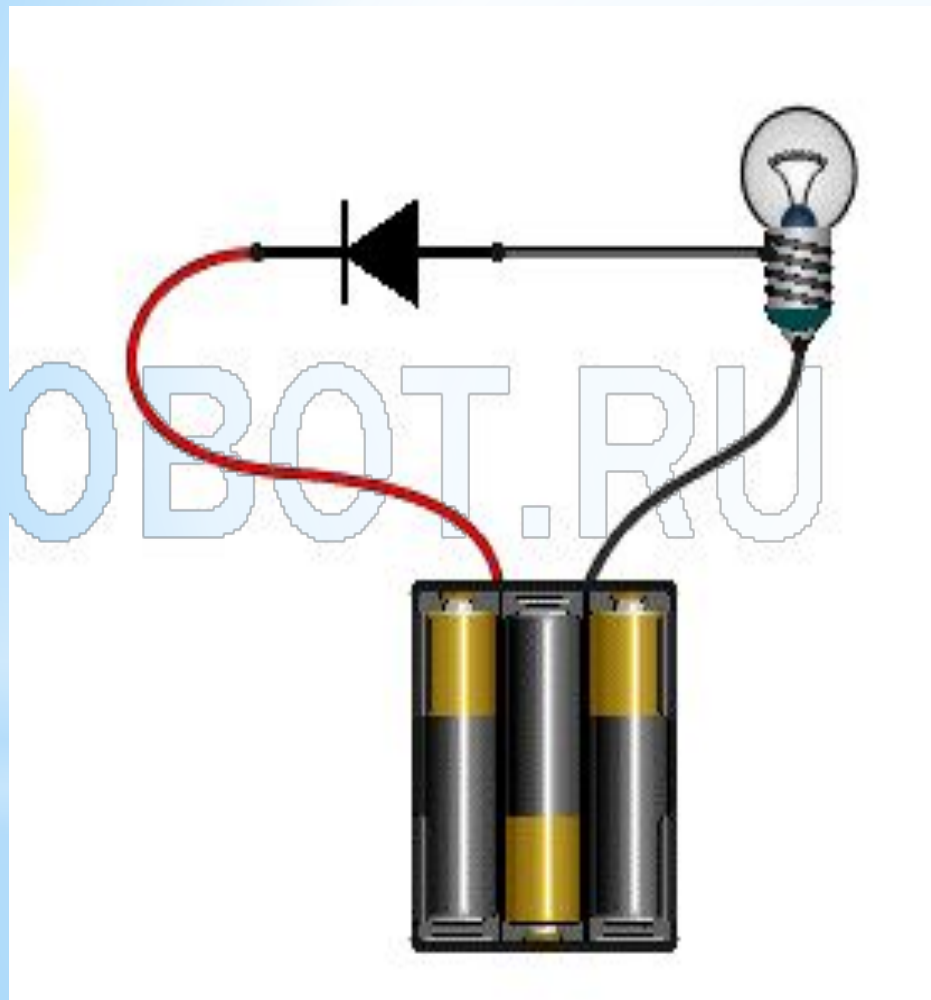* Подключим полупроводниковый диод к источнику питания



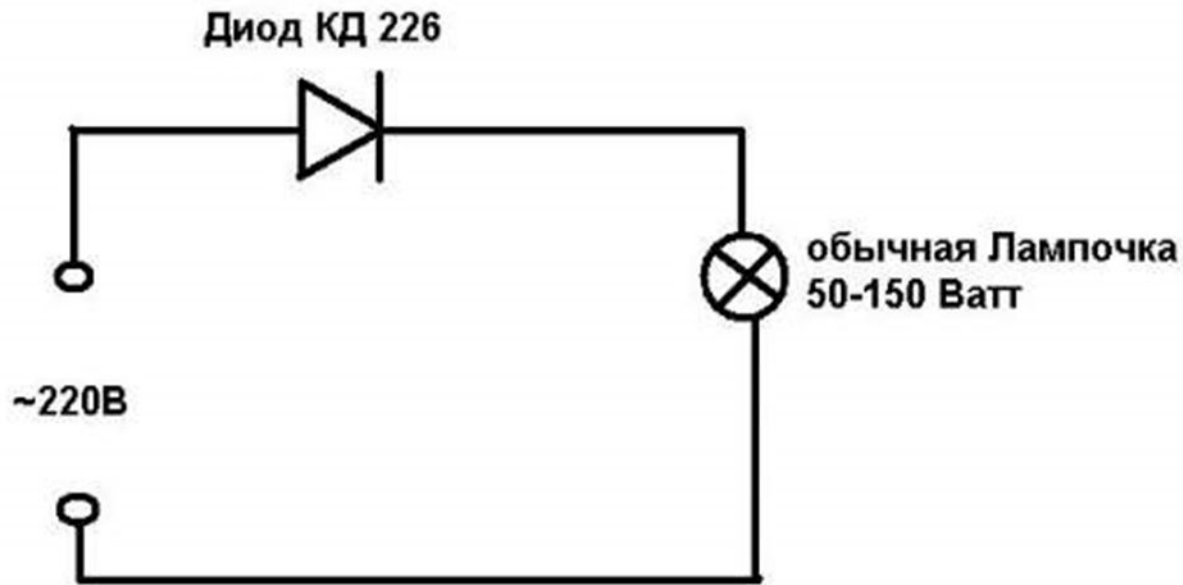Постоянный электрический ток можно получить при включении диода в цепь с переменным напряжением



Схеме последовательного включения Диода КД226