

# Лекция 11. Закон Ома

11.1. Закон Ома для неоднородного участка цепи.

11.2. Закон Ома в дифференциальной форме.

11.3. Работа и мощность. Закон Джоуля–Ленца.

11.4. КПД источника тока 11.4. КПД источника тока.

11.5. Закон Кирхгофа.

# 11.1. Закон Ома для неоднородного участка цепи

- *Один из основных законов электродинамики был открыт в 1822 г. немецким учителем физики Георгом Омом.*
- *Он установил, что сила тока в проводнике пропорциональна разности потенциалов:*

$$I = \frac{\Phi_1 - \Phi_2}{R}$$



**Георг Симон Ом** (1787 – 1854) – немецкий физик.

В 1826 г. Ом открыл свой основной закон электрической цепи. Этот закон не сразу нашел признание в науке, а лишь после того, как Э. Х. Ленц, Б. С. Якоби, К. Гаусс, Г. Кирхгоф и другие ученые положили его в основу своих исследований.


- Именем Ома была названа единица электрического сопротивления (Ом).
- Ом вел также исследования в области акустики, оптики и кристаллооптики.

- Рассмотрим неоднородный участок цепи участок, содержащий источник ЭДС

(т.е. участок, где действуют неэлектрические силы).


- Напряженность  $\overset{\triangle}{E}$  поля в любой точке цепи равна векторной сумме поля кулоновских сил и поля сторонних сил:
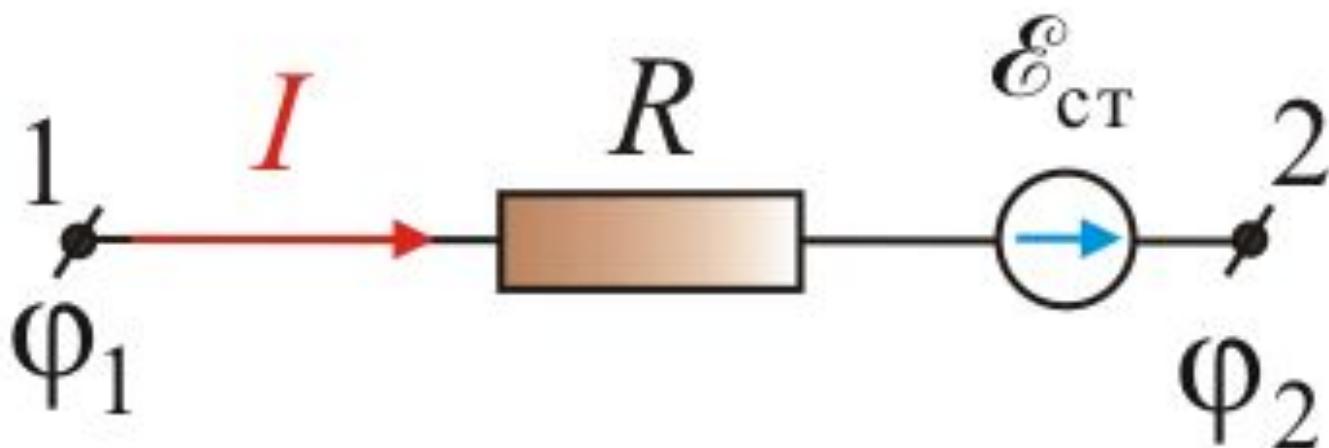
$$\overset{\triangle}{E} = \overset{\triangle}{E}_q + \overset{\triangle}{E}_{ст}.$$



- Величина, численно равная работе по переносу единичного положительного заряда суммарным полем кулоновских и сторонних сил на участке цепи (1 – 2), называется напряжением на этом участке  $U_{12}$
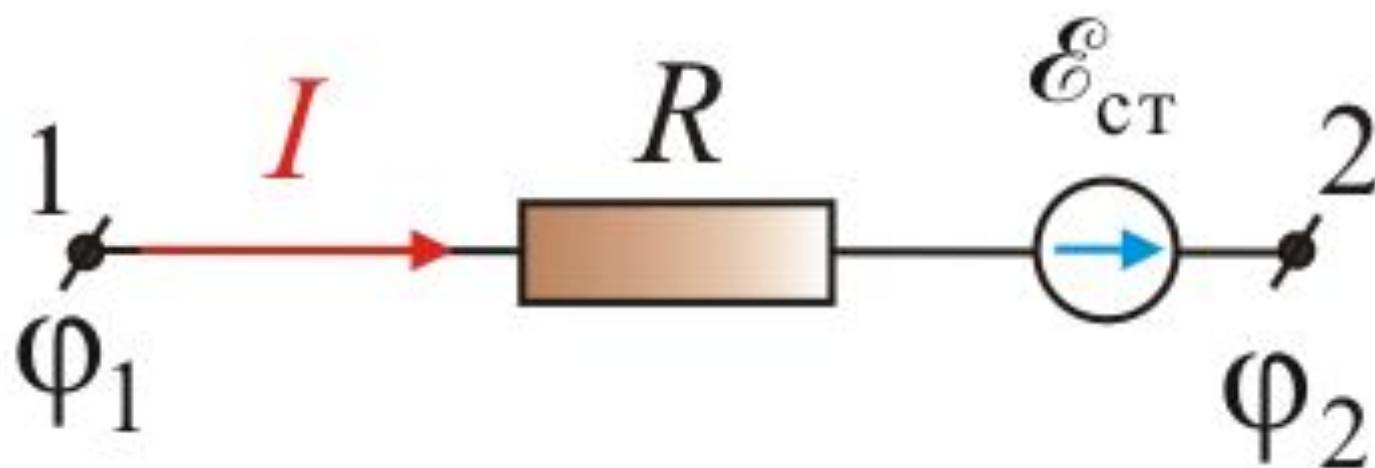
$$U_{12} = \int_1^2 \mathbf{E}_q d\mathbf{l} + \int_1^2 \mathbf{E}_{ст} d\mathbf{l}$$



- т.к.  $\int_{l_1}^{l_2} E_q dl = -d\phi$ , или
- $\int_{l_1}^{l_2} E_q dl = \phi_1 - \phi_2$ , тогда
- $U_{12} = (\phi_1 - \phi_2) + E_{12}$  (11.1.2)

- Напряжение на концах участка цепи совпадает с разностью потенциалов только в случае, если на этом участке нет ЭДС, т.е. на однородном участке цепи.
- Запишем **обобщенный закон Ома для участка цепи содержащей источник ЭДС:**


$$IR_{12} = (\varphi_1 - \varphi_2) + E_{12} \cdot (11.1.3)$$

- *Обобщенный закон Ома выражает закон сохранения энергии применительно к участку цепи постоянного тока.*
- *Он в равной мере справедлив как для пассивных участков (не содержащих ЭДС), так и для активных.*

- В электротехнике часто используют термин **падение напряжения** – *изменение напряжения вследствие переноса заряда через сопротивление*

$$U = IR.$$

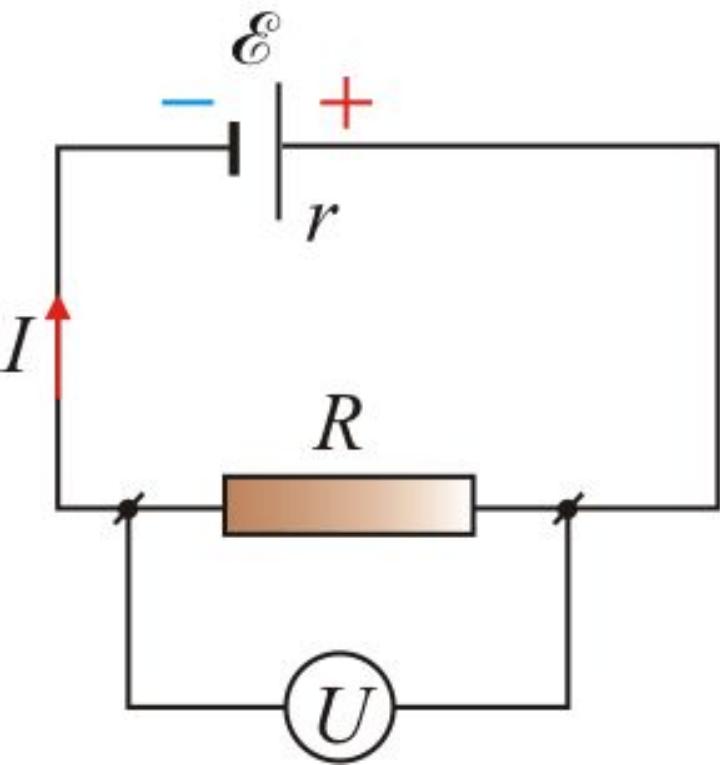
- В замкнутой цепи:  $\Phi_1 = \Phi_2$ ;  $I = \frac{E}{R_\Sigma}$ ,
- $IR_\Sigma = E$  или где  $R_\Sigma = R + r$ ;  $r$  – внутреннее сопротивление активного участка цепи
- Тогда закон Ома для замкнутого участка цепи, содержащего источник ЭДС записывается



$$I = \frac{E}{R + r} \cdot \quad (11.1.1)$$

• Закон Ома для замкнутого участка цепи, содержащего источник ЭДС

$$I = \frac{E}{R + r}.$$

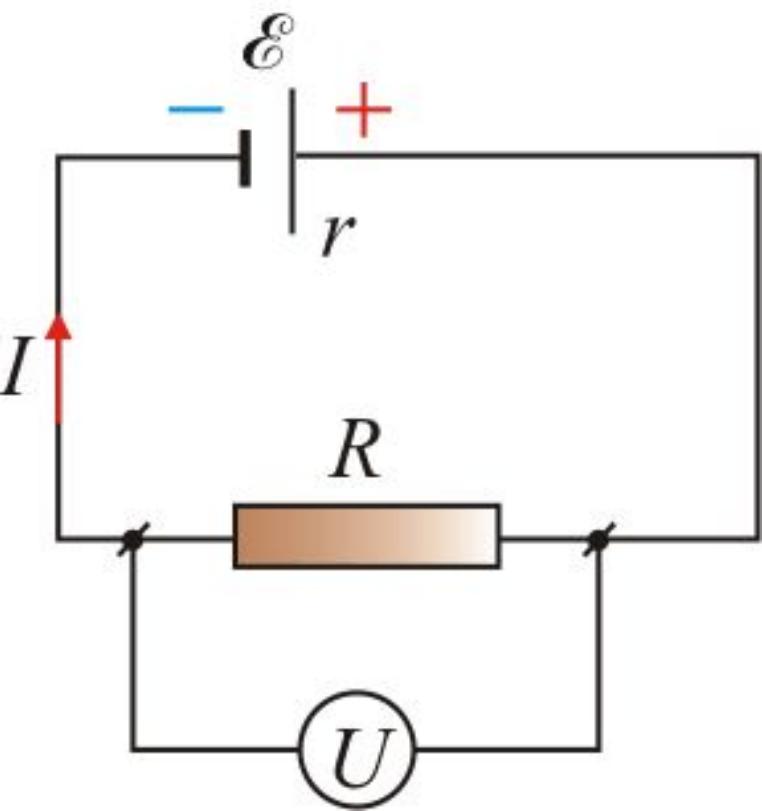

## 11.2. Закон Ома в дифференциальной форме

- **Закон Ома в интегральной форме для однородного участка цепи (не содержащего ЭДС)**

$$I = \frac{U}{R} \quad (11.2.1)$$


- Для однородного линейного проводника выразим  $R$  через  $\rho$ :

$$R = \rho \frac{l}{S} \quad (11.2.2)$$

- $\rho$  – удельное объемное сопротивление;  $[\rho] = [\text{Ом} \cdot \text{м}]$ .

- Найдем связь между  $j$  и  $E$  в бесконечно малом объеме проводника – закон Ома в дифференциальной форме.

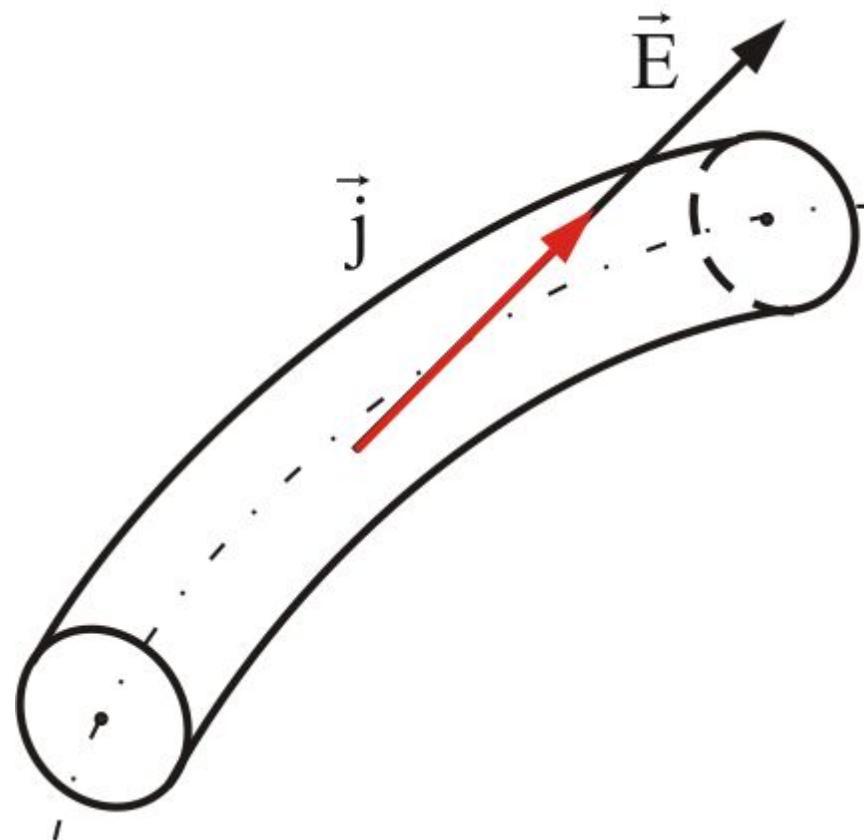- В изотропном проводнике (в данном случае с постоянным сопротивлением) носители зарядов движутся в направлении действия силы, т.е. вектор плотности тока  $j$  и вектор напряженности  $E$  поля коллинеарны




- Исходя из закона Ома (11.2.1), имеем:

$$I = \frac{U}{R} = \frac{Edl}{\rho \frac{dl}{dS}} = \frac{EdS}{\rho}$$

- А мы знаем, что
- можно записать

$$j = \frac{dI}{dS} = \frac{1}{\rho} E . \text{ Отсюда}$$

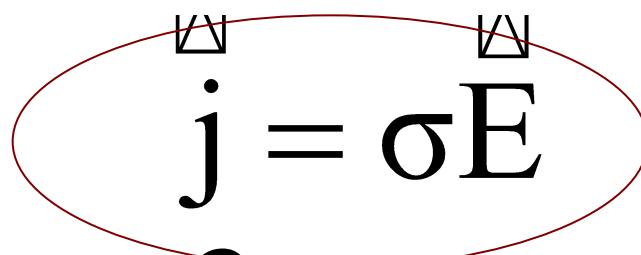
(11.2.3)

$$j = \sigma E$$

- это запись **закона Ома в дифференциальной форме.**
- Здесь  $\sigma = 1/\rho$  – **удельная электропроводность.**

- Плотность тока можно выразить через заряд электрона  $e$ , количество зарядов  $n$  и дрейфовую скорость  $\dot{v}$ :

$$\dot{j} = en\dot{v}$$

- Обозначим  $b = \frac{\dot{v}}{E}$ , тогда  $\dot{v} = bE$  ;
- 

$$\dot{j} = enbE \quad (11.2.4)$$

- Теперь, если удельную электропроводность  $\sigma$  выразить через  $e$ ,  $n$  и  $b$ :

$$\sigma = enb,$$

то вновь получим выражение **закона  
Ома в дифференциальной форме:**

$$\nabla \times \mathbf{J} = \sigma \nabla \times \mathbf{E}$$

## 11.3. Работа и мощность тока.

### Закон Джоуля – Ленца

- Рассмотрим произвольный участок цепи, к концам которого приложено напряжение  $U$ . За время  $dt$  через каждое сечение проводника проходит заряд

$$dq = Idt.$$

- При этом силы электрического поля, действующего на данном участке, совершают работу:  $dA = Udq = UIdt$ .

- Общая работа:  $A = IUt$

- Разделив работу на время, получим выражение для мощности:

- $$N = \frac{dA}{dt} = UI. \quad (11.3.1)$$

- Полезно вспомнить и другие формулы для мощности и работы:

- $$N = RI^2; \quad (11.3.2)$$

- $$A = RI^2 t. \quad (11.3.3)$$

- В 1841 г. манчестерский **пивовар** Джеймс Джоуль и в 1843 г. петербургский **академик** Эмилий Ленц установили закон теплового действия электрического тока.



**Джоуль Джеймс Пресскотт** (1818 – 1889) – английский физик, один из первооткрывателей закона сохранения энергии. Первые уроки по физике ему давал Дж. Дальтон, под влиянием которого Джоуль начал свои эксперименты. Работы посвящены электромагнетизму, кинетической теории газов.



**Ленц Эмилий Христианович** (1804 – 1865) – русский физик. Основные работы в области электромагнетизма. В 1833 г. установил правило определения электродвижущей силы индукции (закон Ленца), а в 1842 г. (независимо от Дж. Джоуля) – закон теплового действия электрического тока (закон Джоуля-Ленца). Открыл обратимость электрических машин. Изучал зависимость сопротивление металлов от температуры. Работы относятся также к геофизике.

- При протекании тока, в проводнике выделяется количество теплоты:

- $$Q = RI^2 t. \quad (11.3.4)$$

- Если ток изменяется со временем:

$$Q = \int_{\text{1}}^{2} RI^2 dt$$

- Это закон **Джоуля – Ленца в интегральной форме.**

- Отсюда видно, что **нагревание происходит за счет работы, совершаемой силами поля над зарядом.**
- Соотношение (11.3.4) имеет интегральный характер и относится ко всему проводнику с сопротивлением  $R$ , по которому течет ток  $I$ .
- Получим закон Джоуля-Ленца в локальной - дифференциальной форме, характеризуя тепловыделение в произвольной точке.

- **Тепловая мощность тока** в элементе проводника  $\Delta l$ , сечением  $\Delta S$ , объемом

$\Delta V = \Delta l \cdot \Delta S$  равна:

$$\Delta W = I^2 R = I \Delta \varphi = j \Delta S E \Delta l = j E \Delta V$$

### **Удельная мощность тока**

$$\omega = \frac{\Delta W}{\Delta V} = j E$$

Согласно закону Ома в дифференциальной форме  $j = \sigma E$ , получим

**закон Джоуля - Ленца в дифференциальной форме, характеризующий плотность выделенной энергии.**

$$\omega = \sigma E$$

Так как выделенная теплота равна работе сил электрического поля

$$A = IUt$$

то мы можем записать для мощности тока:

$$W = UI = RI^2 \quad (11.3.2)$$


- **Мощность, выделенная в единице объема проводника .**

$$\omega = \rho j^2$$

- Приведенные формулы справедливы для однородного участка цепи и для неоднородного.

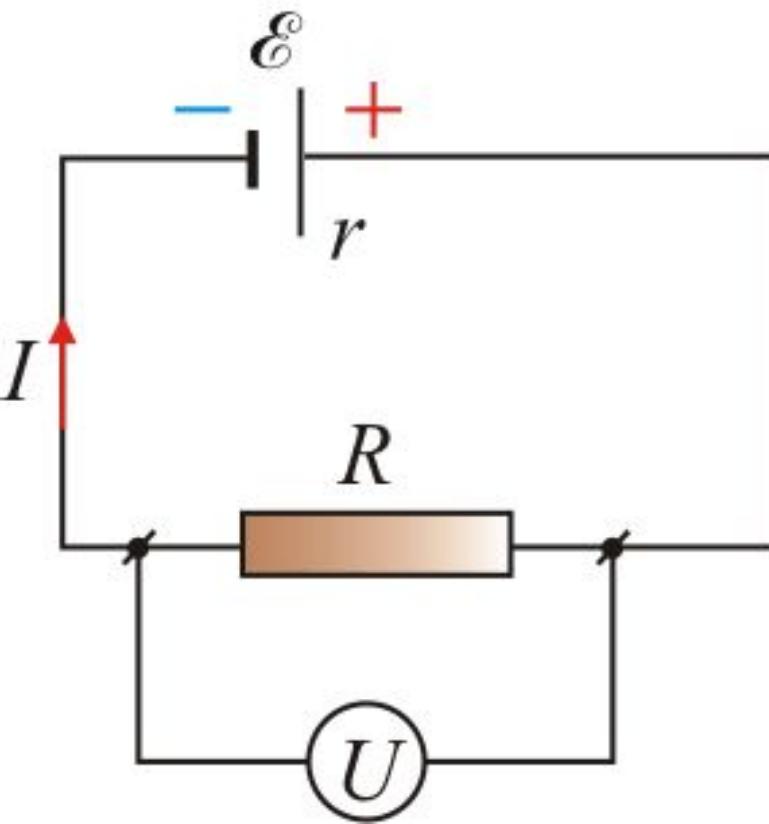
## 11.4. КПД источника тока

- Рассмотрим элементарную электрическую цепь, содержащую источник ЭДС с внутренним сопротивлением  $r$ , и внешним сопротивлением  $R$



- КПД всегда определяем как отношение полезной работы к затраченной:
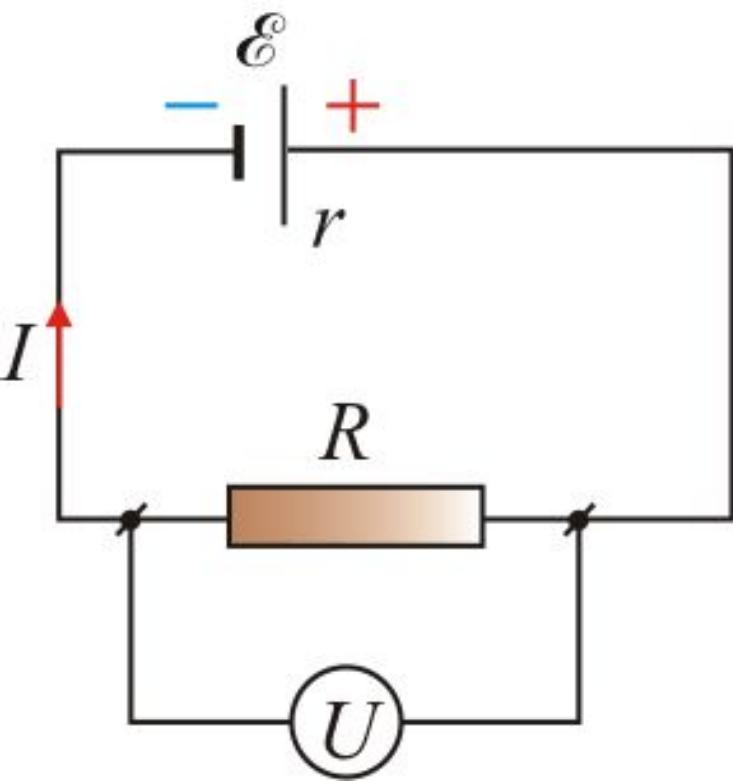
$$\eta = \frac{A_{\text{п}}}{A_3} = \frac{N_{\text{п}}}{N_3} = \frac{UI}{EI} = \frac{U}{E}. \quad (11.4.1)$$




- **Полезная работа** – мощность, выделяемая на внешнем сопротивлении  $R$  в единицу времени.
- По закону Ома имеем:  $U = IR,$

$$E = (R + r)I,$$

- тогда
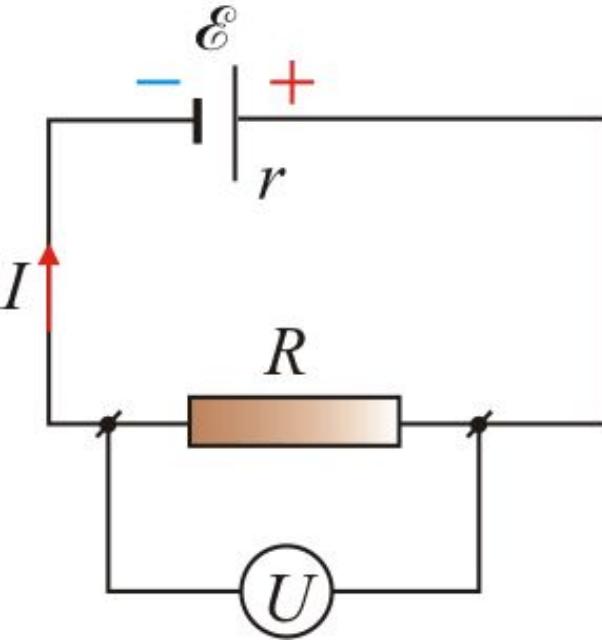
$$\eta = \frac{U}{E} = \frac{IR}{I(R + r)} = \frac{R}{R + r}$$



- Таким образом, имеем, что при  $R \rightarrow \infty$ ,  $\eta \rightarrow 1$ , но при этом ток в цепи мал и полезная мощность мала.
- Вот парадокс – мы всегда стремимся к повышенному КПД, а в данном случае нам это не приносит пользы.
- Найдем условия, при которых полезная мощность будет максимальна.
- Для этого нужно, чтобы

$$\frac{dN_{\pi}}{dR} = 0.$$

$$N_{\Pi} = I^2 R = \left( \frac{E}{R + r} \right)^2 R$$


$$R = \frac{E^2 R}{(r + R)^2}$$

$$\frac{dN_{\Pi}}{dR} = \frac{E^2 (R + r)^2 - 2(r + R) E^2 R}{(R + r)^4} = 0$$

$$E^2 [(R + r) - 2R] = 0$$

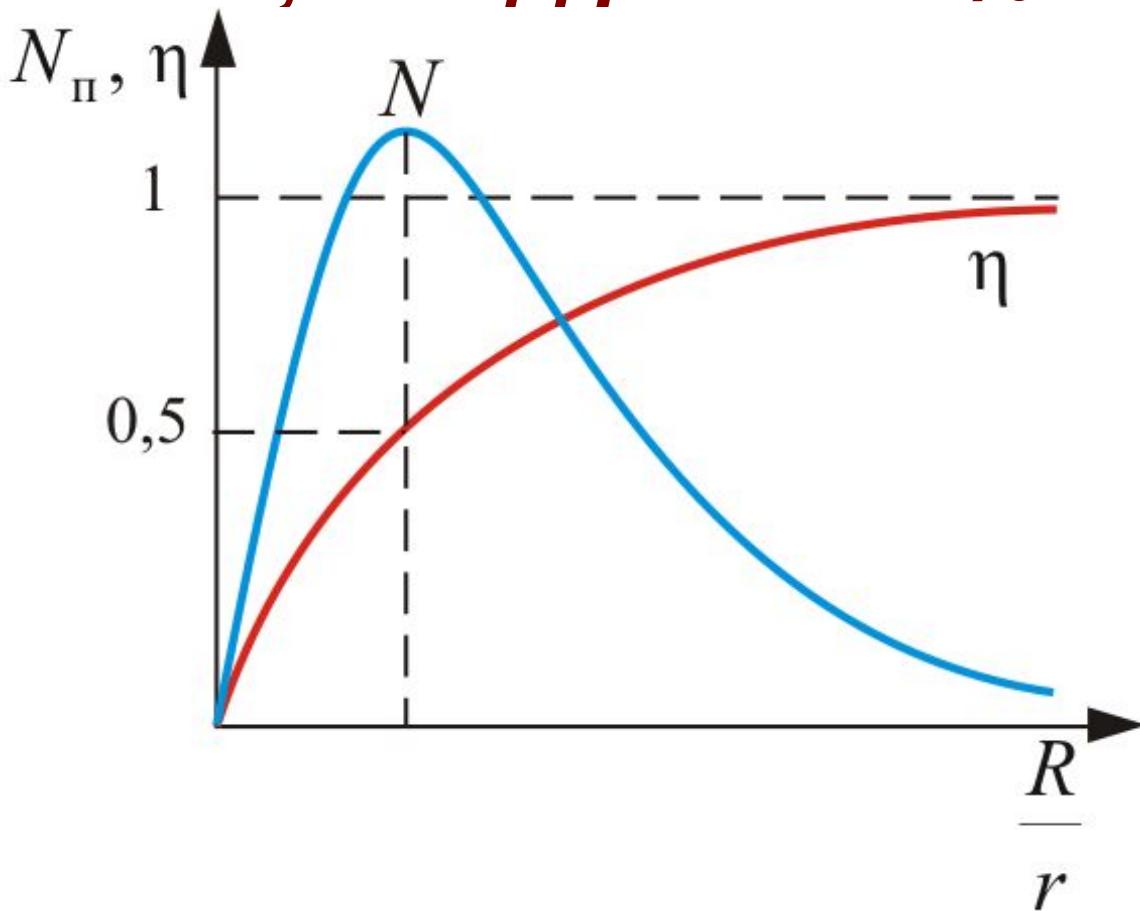**Это возможно при  $R = r$**


- В выражении (11.4.2) ,  $E \neq 0$  ,  $R + r \neq 0$  следовательно, должно быть равно нулю выражение в квадратных скобках, т.е.  $r = R$ .
- *При этом условии выделяемая мощность максимальна, а КПД равен 50%.*


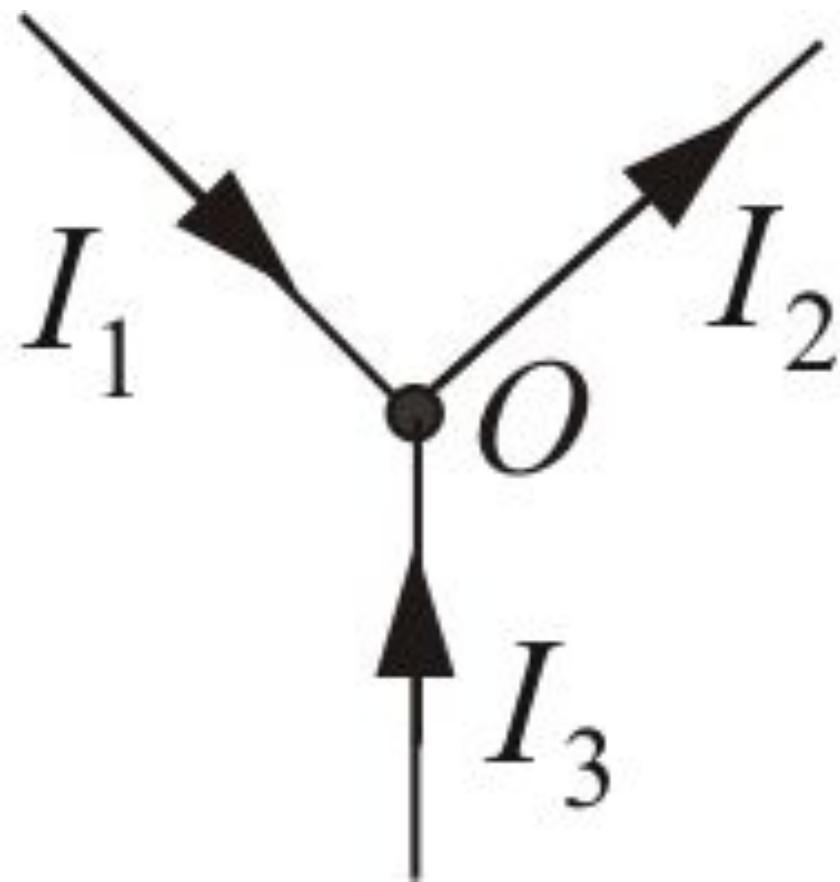
# 11.5. Правила Кирхгофа для разветвленных цепей

- Расчет разветвленных цепей с помощью закона Ома довольно сложен.
- Эта задача решается более просто с помощью **двух правил** немецкого физика **Г. Кирхгофа** (1424 – 1443).


• **Первое правило Кирхгофа**  
утверждает, что алгебраическая  
сумма токов, сходящихся в любом узле  
цепи равна нулю:



$$\sum_{r=1}^u I_k = 0. \quad 11.5.1)$$

(узел – любой участок  
цепи, где сходятся более  
двух проводников)

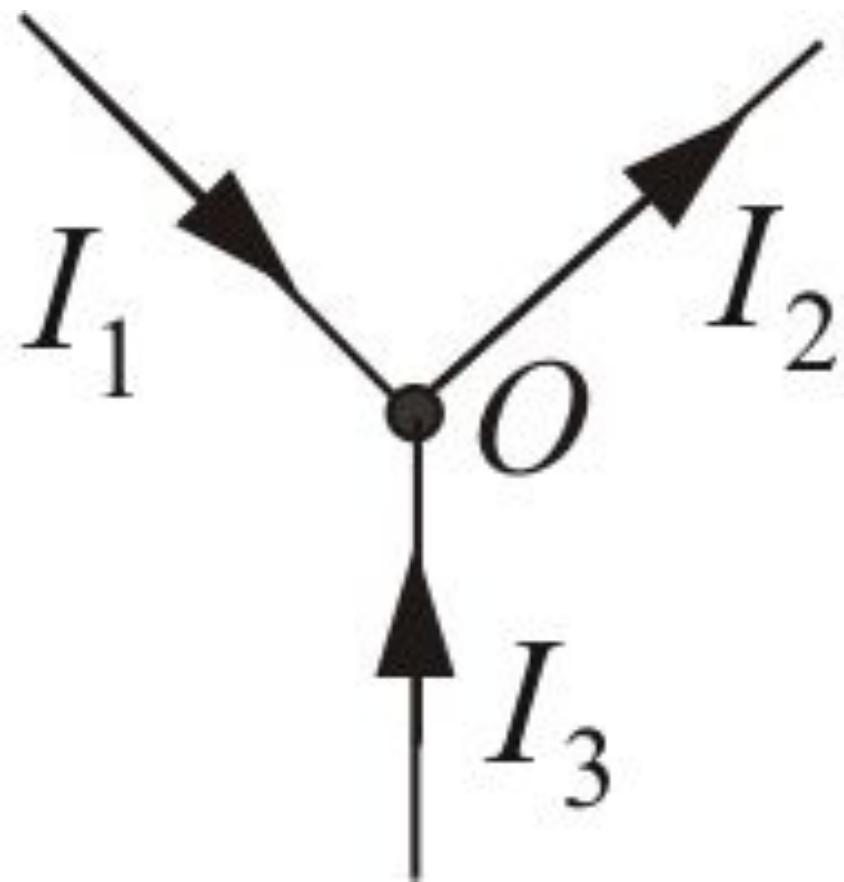
- В случае установившегося постоянного тока в цепи ни в одной точке проводника, ни на одном из его участков не должны накапливаться электрические заряды



Токи, сходящиеся к узлу, считаются положительными:

$$I_1 - I_2 + I_3 = 0.$$

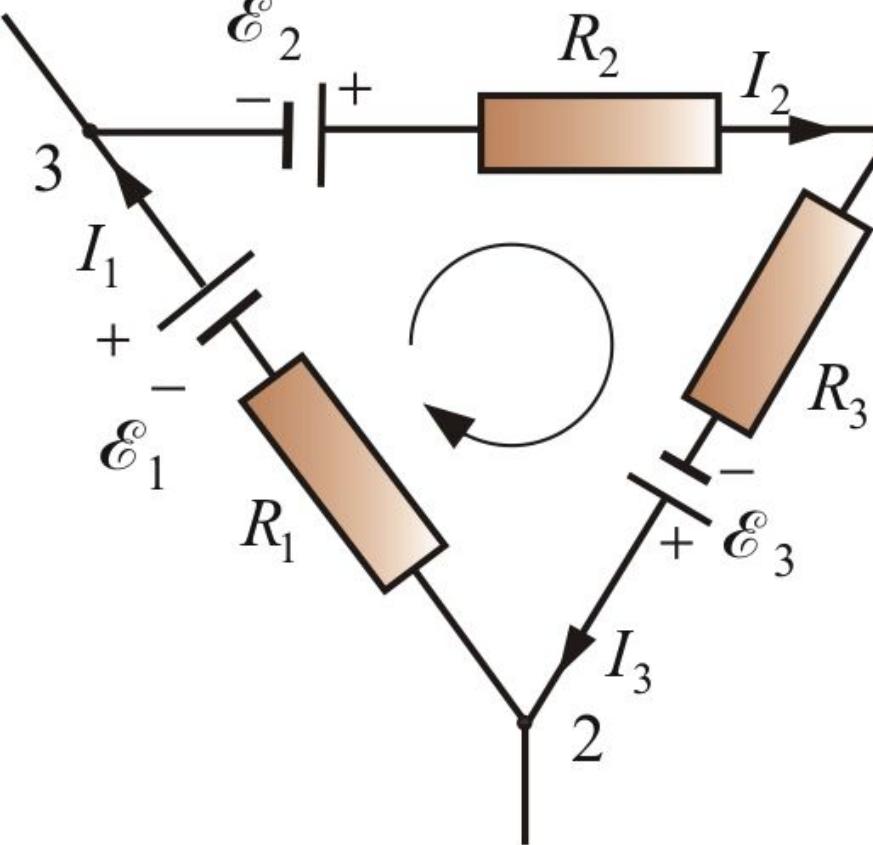- **Второе правило Кирхгофа**  
(обобщение закона Ома для  
разветвленной цепи).



$$\varphi_2 - \varphi_3 + \mathcal{E}_1 = I_1 R_1;$$

$$\varphi_3 - \varphi_1 + \mathcal{E}_2 = I_2 R_2;$$

$$\varphi_1 - \varphi_2 + \mathcal{E}_3 = I_3 R_3.$$

Складывая получим:

$$\sum_k I_k R_k = \sum_k \mathcal{E}_k.$$

- В любом замкнутом контуре электрической цепи алгебраическая сумма произведения тока на сопротивление равна алгебраической сумме ЭДС, действующих в этом же контуре.

$$\sum_k I_k R_k = \sum_k E_k.$$

- Обход контуров осуществляется по часовой стрелке, если направление обхода совпадает с направлением тока, то ток берется со знаком «плюс».

**ВОТ И ЛЕКЦИИ КОНЕЦ,**

**А КТО СЛУШАЛ**

**—**

**МОЛОДЕЦ!!!**