

 


Комбинационная логика и ее описание на языке Verilog

Микросхемы малой степени интеграции

 


Управление сложностью в микроэлектронике

 

HDL


- HDL – Hardware Description Language

 

assign c = a &
b;

Application Software		Programs
Operating Systems		Device Drivers
Architecture		Instructions Registers
Micro-architecture		Datapaths Controllers
Logic		Adders Memories
Digital Circuits		AND Gates NOT Gates
Analog Circuits		Amplifiers Filters
Devices		Transistors Diodes
Physics		Electrons

HDL. Маршрут проектирования

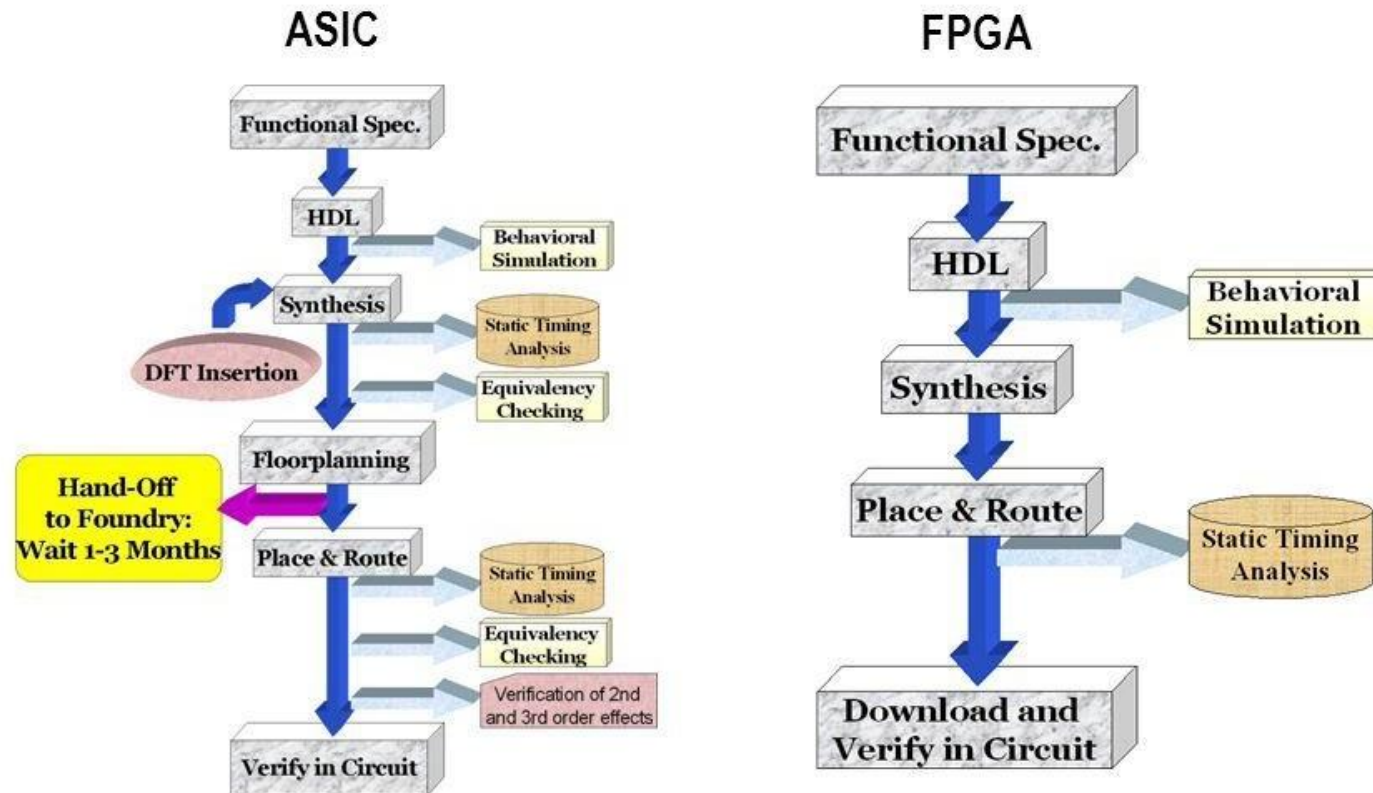

HDL. Выбор

Verilog VHDL


Verilog HDL. История

- Verilog был разработан компанией Gateway Design Automation в 1984 году как фирменный язык для симуляции логических схем.
- В 1989 году Gateway приобрела компания Cadence, и Verilog стал открытым стандартом в 1990 году под управлением сообщества Open Verilog International.





Verilog HDL. История

- Язык стал стандартом IEEE в 1995 году.
- В 2005 году язык был расширен для упорядочивания и лучшей поддержки моделирования и верификации систем.
- Эти расширения были объединены в единый стандарт, который сейчас называется **SystemVerilog** (стандарт IEEE 1800-2009).

Комбинационная логика

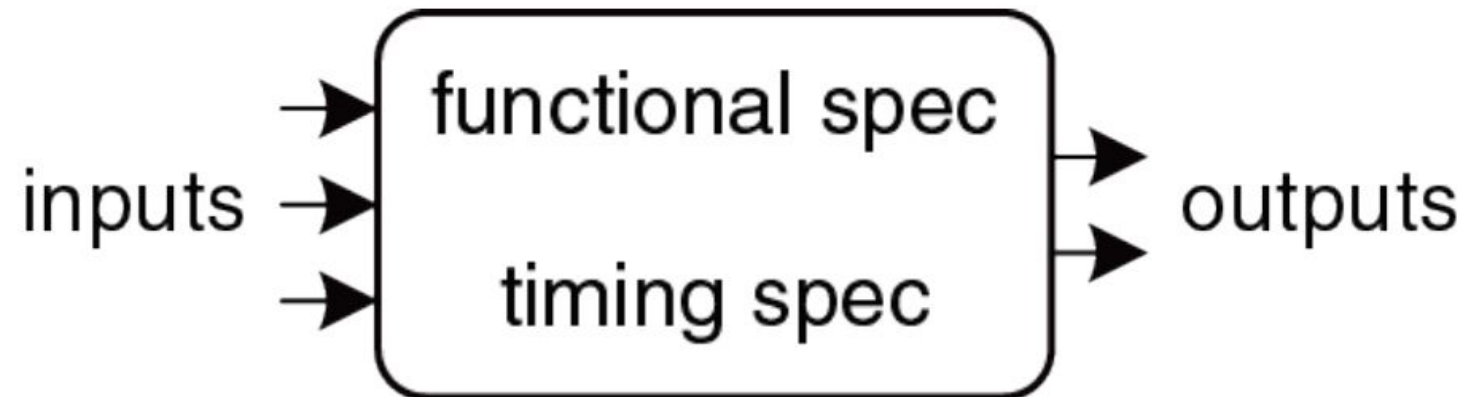


Комбинационная логика

 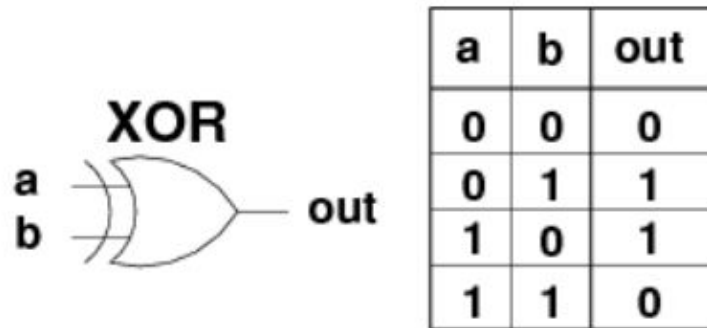 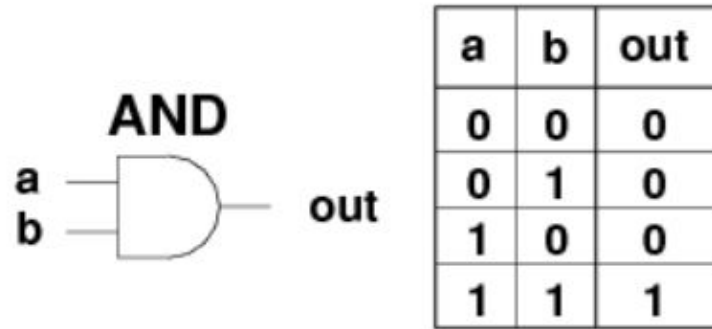

Verilog HDL

module


endmodule

 

Verilog HDL

`module top`


`endmodule`

 

Verilog HDL

```
module top (  
    input    clk,  
    input    a,  
    input    b,  
    output   q  
);
```

```
endmodule
```

 


Verilog HDL

```
module top (  
    input    clk,  
    input    a,  
    input    b,  
    output   q  
);
```


```
    wire c;
```

```
endmodule
```

 

Verilog HDL
 
```
module top (  
    input    a,  
    input    b,  
    input    clk,  
    output   q  
);  
  
wire c;  
  
assign c = a;  
  
endmodule
```




Verilog HDL

```
module top (  
    input    clk,  
    input    a,  
    input    b,  
    output   q  
);
```

```
    wire c;
```

```
    assign c = a & b;
```

```
endmodule
```

 


Verilog HDL

```
module top (  
    input    clk,  
    input    a,  
    input    b,  
    output   q  
);
```

```
    wire c;
```

```
    // Это комментарий, он ничего не изменяет  
    assign c = a & b;
```

```
endmodule
```

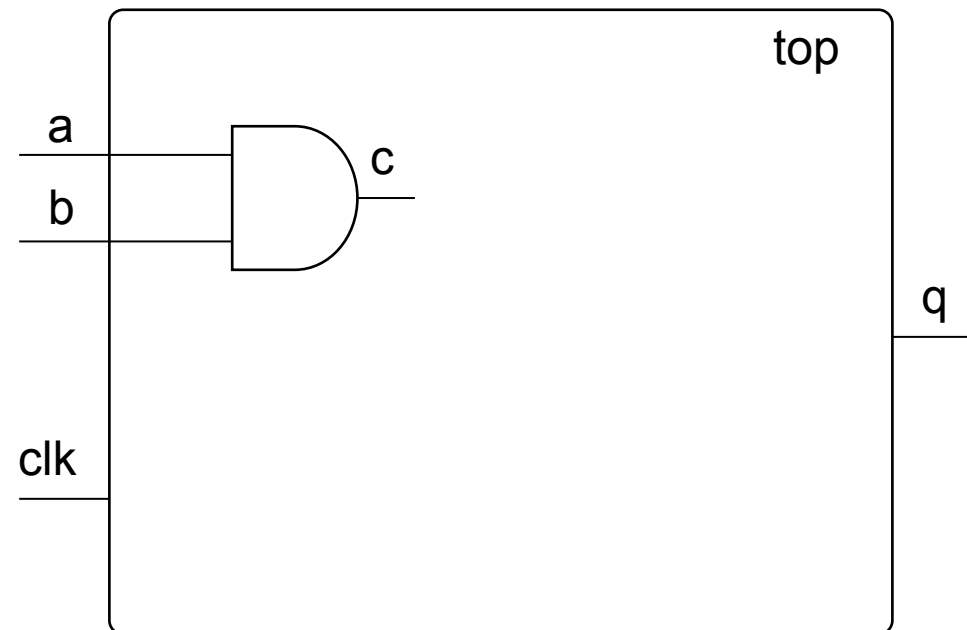

Verilog HDL

```
module top (  
    input    clk,  
    input    a,  
    input    b,  
    inout    q // двунаправленный сигнал, используется для внешних контактов микросхем  
);  
  
wire c;  
  
// Это комментарий, он ничего не изменяет  
assign c = a & b;  
  
endmodule
```

Verilog HDL

```
module top (  
    input    clk,  
    input    a,  
    input    b,  
    output   q  
);  
  
wire [3:0] c; // 4-х проводная шина  
wire [3:0] d;  
  
assign c = d;  
  
endmodule
```

Verilog HDL

```
module top (  
    input    clk,  
    input    a,  
    input    b,  
    output   q  
);
```

```
wire [3:0] c, d; // объявление нескольких проводов одинаковой разрядности
```

```
assign c = d;
```

```
endmodule
```

Verilog HDL

```
module top (  
    input    clk,  
    input    a,  
    input    b,  
    output   q  
);  
  
wire [3:0] c;  
wire [8:0] d;  
  
assign q = d[3]; // можно присвоить нужный бит.  
  
endmodule
```

Verilog HDL

```
module top (  
    input    clk,  
    input    a,  
    input    b,  
    output   q  
);
```

```
    wire [3:0] c;  
    wire [8:0] d;
```

```
    assign c = d[7:4]; // можно назначить нужные биты другому проводу.
```

```
endmodule
```

Verilog HDL

```
module top (  
    input    clk,  
    input    a,  
    input    b,  
    output   q  
);
```

```
    wire [3:0] c;  
    wire [8:0] d;
```

```
    assign q = d[c]; // можно назначить номер бита определяемой шиной.
```

```
endmodule
```

Verilog HDL

```
module top (  
    input    clk,  
    input    a,  
    input    b,  
    output   q  
);  
  
wire [3:0] c;  
wire [7:0] d [0:24]; // массив из двадцатипяти 8-битных шин  
  
assign c = d[14][7:4]; // подключение 4 бит из 14 шины массива шин.  
  
endmodule
```


Verilog HDL

```
module top (  
    input      clk,  
    input [8:0] a, // входные и выходные порты модуля могут быть многоразрядными шинами.  
    input      b,  
    output [3:0] q  
);  
  
assign q = a[7:4];  
endmodule
```

Формат описания чисел Verilog HDL

wire [10:0] a = 7; //32-х битное десятичное число, которое будет “обрезано” до 11 бит

wire [10:0] b = 11'd7; //11-ти битное десятичное число

wire [3:0] c = 4'b0101; //4-х битное двоичное число

wire [3:0] d = 8'h7B; //8-ми битное шестнадцатеричное число 7B

wire [47:0] e = 48'hEFCA7ED98F; //48-ми битное шестнадцатеричное число

Основные операции Verilog HDL

Символ	Назначение
{}	Конкатенация (concatenation)
+ - * /	Арифметические (arithmetic)
%	Модуль (modulus)
> >= < <=	Отношения (relational)
!	Логическое отрицание (logical NOT)
&&	Логическое И (logical AND)
	Логическое ИЛИ (logical OR)

Основные операции Verilog HDL

Символ	Назначение
==	Логическое равенство (logical equality)
!=	Логическое неравенство (logical inequality)
===	Идентичность (case equality)
!==	Не идентичность (case inequality)
~	Побитовая инверсия (bit-wise NOT)
&	Побитовое И (bit-wise AND)
	Побитовое ИЛИ (bit-wise OR)

Основные операции Verilog HDL


Символ	Назначение
<<	Сдвиг влево (left shift)
>>	Сдвиг вправо (right shift)
<<<	Циклический сдвиг влево (arithm. left shift)
>>>	Циклический сдвиг вправо (arithm. right shift)
?:	Тернарный оператор (ternary)

Манипуляции с битами Verilog

HDL

```
module top (  
    input    clk,  
    input    a,  
    input    b,  
    output   q  
);
```


```
endmodule
```

 

Манипуляции с битами Verilog

HDL

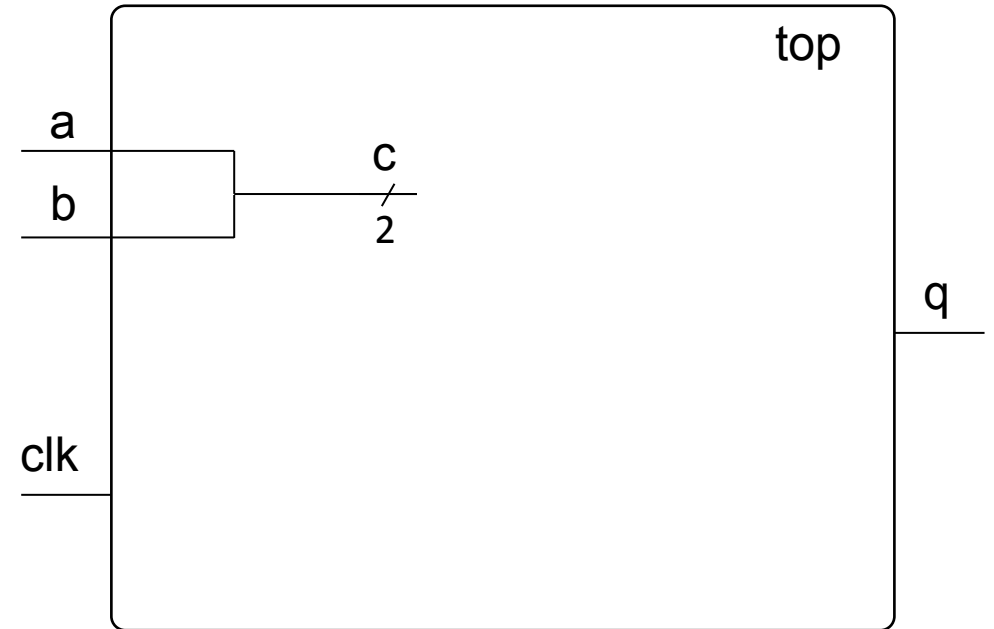
```
module top (  
    input      clk,  
    input      a,  
    input      b,  
    output     q  
);  
  
    wire [1:0] c; // Многобитный сигнал (шина)  
  
    assign c = {a,b}; // Конкатенация  
  
endmodule
```



Манипуляции с битами Verilog

HDL

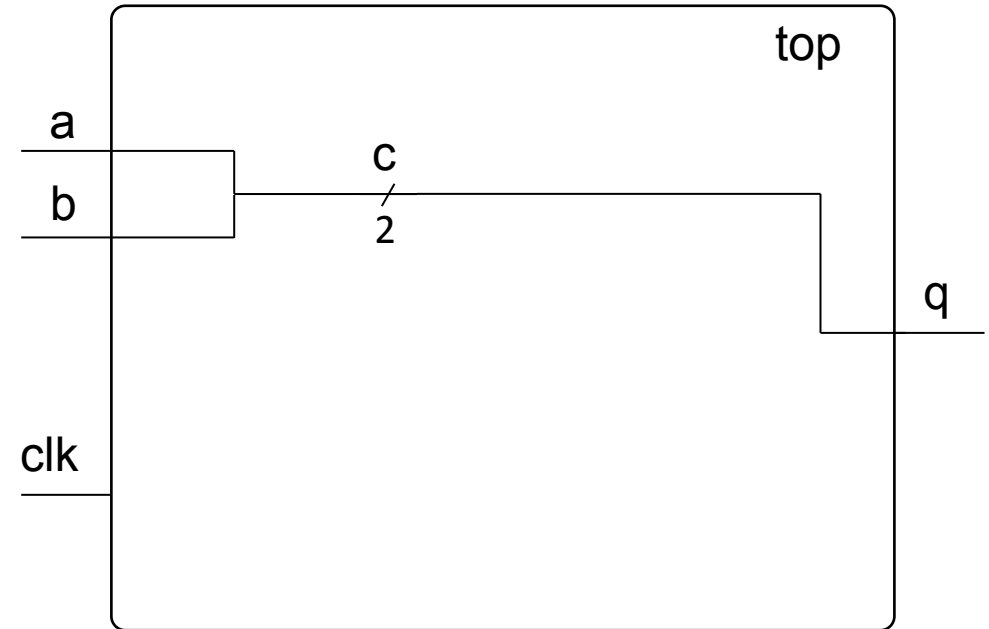
```
module top (  
    input      clk,  
    input      a,  
    input      b,  
    output     q  
);  
  
    wire [1:0] c; // Многобитный сигнал (шина)  
  
    assign c = {a,b}; // Конкатенация  
  
    assign q = c[0]; // Обращение к биту  
  
endmodule
```



Манипуляции с битами Verilog

HDL
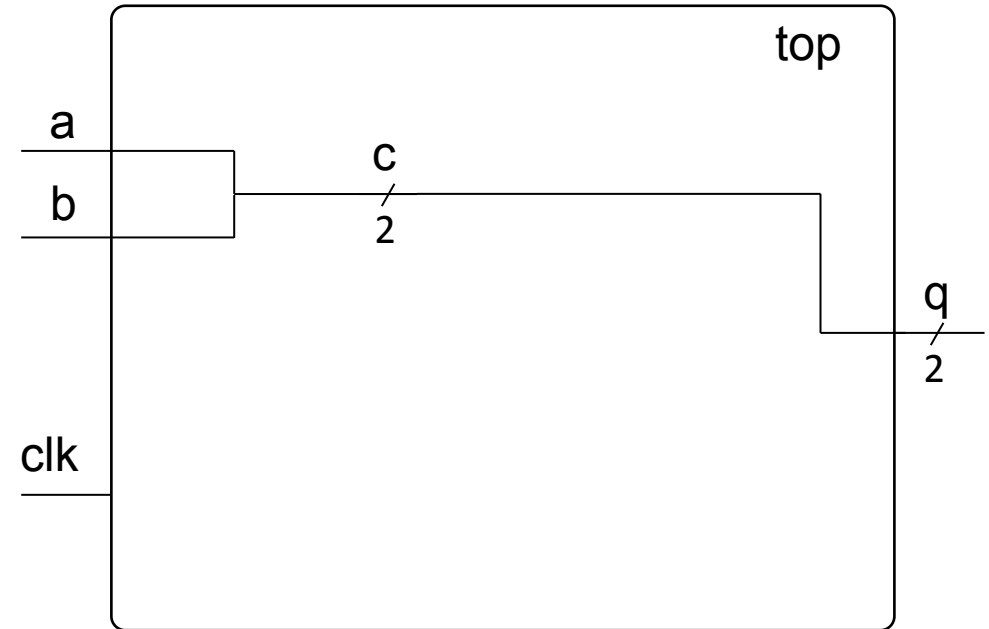
```
module top (  
    input      clk,  
    input      a,  
    input      b,  
    output     q  
);  
  
    wire [1:0] c; // Многобитный сигнал (шина)  
  
    assign c = {a,b}; // Конкатенация  
  
    assign q = c;  
  
endmodule
```



Verilog HDL. Сложение и вычитание

```
module simple_add_sub (  
    input  [7:0]  operandA, operandB //два входных 8-ми битных операнда  
    output [8:0]  out_sum, out_dif    // Выходы для арифметических операций имеют  
    дополнительный 9-й бит переполнения  
);  
//Максимальное 8-ми битное беззнаковое число 255. При сложении 255 + 255 получится 510 которое  
можно представить минимум 9-ю битами.  
assign out_sum = operandA + operandB;  
assign out_dif = operandA - operandB;  
//Если сделать выход сумматора 8-ми битным то случится переполнение и результат сложения 255 + 3  
будет равен 2.  
endmodule
```

Verilog HDL. Логические и арифметические СДВИГИ

```
module simple_add_sub (  
    input  [7:0]  operandA, operandB //два входных 8-ми битных операнда  
    output [7:0]  out_shl, out_shr, out_sar //Выходы для операций сдвига  
);  
  
//логический сдвиг влево на значение в operandB.  
assign out_shl = operandA << operandB;  
  
// пример: на сколько сдвигать определяется 3-мя битами второго операнда. Например operandA =  
8'b1010_1110 operandB = 8'b0000_0011 тогда out_shl = 8'b0001_0101  
assign out_shr = operandA >> operandB[2:0];  
//арифметический сдвиг вправо (сохранение знака числа) Например operandA = 8'b1111_1100 тогда  
out_shl = 8'b1111_1111  
assign out_sar = operandA >>> 3;  
  
endmodule
```

Verilog HDL. БИТОВЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

```
module simple_add_sub (  
    input  [7:0]  operandA, operandB //два входных 8-ми битных операнда  
    output [7:0]  out_bit_and , out_bit_or, out_bit_or, out_bit_not  
);  
  
assign out_bit_and = operandA & operandB; //8'b0011_1101 & 8'b1010_0110 = 8'b0010_0100  
assign out_bit_or  = operandA | operandB; //8'b0011_1101 | 8'b1010_0110 = 8'b1011_1111  
assign out_bit_or  = operandA ^ operandB; //8'b0011_1101 ^ 8'b1010_0110 = 8'b1001_1011  
assign out_bit_not = ~operandA;          // ~8'b0011_1101 = 8'b1100_0010  
  
endmodule
```

Verilog HDL. Булевыe логические операции



```
module simple_add_sub (  
    input  [7:0]  operandA, operandB //два входных 8-ми битных операнда  
    output          out_bool_and , out_bool_or , out_bool_not  
);  
  
assign out_bool_and = operandA && operandB; //8'b0011_1101 & 8'b1010_0110 = 1'b1  
assign out_bool_or  = operandA || operandB; //8'b0011_1101 | 8'b1010_0110 = 1'b1  
assign out_bool_not = !operandA;           // !8'b0011_1101 = 1'b0  
  
endmodule
```

Verilog HDL. Операции свертки

```
module simple_add_sub (  
    input  [7:0]  operandA,  
    output          out_reduction_and, out_reduction_or, out_reduction_xor  
);  
  
//Операции выполняются между битами внутри одной шины  
assign out_reduction_and = &operandA; //&8'b0011_1101 = 1'b0  
assign out_reduction_or  = |operandA; //|8'b0011_1101 = 1'b1  
assign out_reduction_xor = ^operandA; //^8'b0011_1101 = 1'b1  
  
endmodule
```

Мультиплексор Verilog HDL
  
```
module mul (  
    input    D0,  
    input    D1,  
    input    S,  
    output   Y  
);  
  
assign Y = S ? D1 : D0;  
  
endmodule
```



Verilog HDL. Операции сравнения

```
module simple_add_sub (  
    input  [7:0]  operandA, operandB  
    output          out_eq, out_ne, out_gt, out_lt, out_ge, out_le  
);
```

```
assign out_eq = operandA == operandB;  
assign out_ne = operandA != operandB;  
assign out_ge = operandA >= operandB;  
assign out_le = operandA <= operandB;  
assign out_gt = operandA > operandB;  
assign out_lt = operandA < operandB;
```

```
endmodule
```


Verilog HDL. Тип reg

```
module top (  
    input      clk,  
    input [8:0] a,  
    input      b,  
    output [3:0] q  
);
```

// reg используют при поведенческом (behavioral) описании схемы. Если регистру постоянно присваивается значение комбинаторной (логической) функции, то он ведет себя точно как провод (wire). Если же регистру присваивается значение в синхронной логике, например по фронту сигнала тактовой частоты, то ему, в конечном счете, будет соответствовать физический D-триггер или группа D-триггеров. D-триггер – это логический элемент способный запоминать один бит информации.

```
reg [3:0] c;
```

```
endmodule
```

Verilog HDL. Тип reg

```
module top (  
    input      clk,  
    input [8:0] a,  
    input      b,  
    output reg [3:0] q // выходные сигналы и шины можно объявлять как reg  
);  
  
endmodule
```

Verilog HDL. Блок always

```
module top (  
    input      clk,  
    input [8:0] a,  
    input      b,  
    output reg [3:0] q  
);
```

//Присвоение в блоке always возможно только для сигналов типа reg!!!!

```
always @(*) begin  
    q = !a[7:4];  
end
```

```
endmodule
```

Verilog HDL. Блок always

//Связанные между собой выражения превратятся в общую цепь комбинационной логики

```
wire [3:0] a, b, c, d, e;
```

```
reg [3:0] f, g, h, j;
```

```
always@(*) begin
```

```
f = a + b;
```

```
g = f & c;
```

```
h = g | d;
```

```
j = h - e;
```

```
end
```

Verilog HDL. Блок always

//Связанные между собой выражения превратятся в общую цепь комбинационной логики

```
wire [3:0] a, b, c, d, e;
```

```
reg [3:0] f, g, h, j;
```

```
always@(*) begin
```

```
j = (((a + b) & c) | d) - e;
```

```
end
```

Verilog HDL. If-else

//можно описывать мультиплексоры с помощью if-else а не тернарного оператора

```
reg [3:0] c;  
always @(a or b or d) begin  
    if (d) begin  
        c = a & b;  
    end else begin  
        c = a + b;  
    end  
end  
end
```


Verilog HDL. Case

//многовходовые мультиплексоры и дешифраторы можно описывать через case


```
reg [3:0] c;  
wire [1:0] option;  
wire [7:0] a, b, c, d;  
reg [7:0] e;  
always @(a or b or c or d or option) begin  
case (option)  
  0: e = a;  
  1: e = b;  
  2: e = c;  
  3: e = d;  
endcase  
end
```

Иерархия модулей Verilog HDL
 
```
module and_3 (  
    input  a, b, c,  
    output y  
);  
  
assign y = a & b & c;  
  
endmodule
```


 
```
module inv (  
    input  a  
    output y  
);  
  
assign y = ~a;  
  
endmodule
```



Иерархия модулей Verilog HDL


```
module top (  
    input  a, b, c,  
    output y  
);
```

```
wire n1;
```

```
and_3 andgate (  
    .a(a), .b(b),  
    .c(c), .y(n1)  
);
```

```
inv inverter (  
    .a(n1), .y(y)  
);
```

```
endmodule
```

 


Имя подключаемого модуля (and_3, inv)

Название примитива. Например, нам может понадобиться 3 копии модуля and_3. Тогда мы сможем подключить 3 экземпляра модуля and_3, используя различные наименования для прототипов (andgate_1, andgate_2 ...)

Символ **точка**, перед наименованием порта отсылает к реальному порту подключаемого модуля. **В скобках** обозначается , куда будут подключаться сигналы в top-модуле

Упражнение с логическими элементами

Altera Cyclone IV EP4CE6 FPGA

 

Вывод результатов логических операций над входными воздействиями с кнопок на светодиоды.

Упражнение с логическими элементами

```
module top
(
  ...
  input [3:0] key_sw,
  output [3:0] led,
  ...
);
...

// Exercise 1: Change the code below.
// Assign to led [2] the result of AND operation

assign led [2] = 1'b0;

endmodule
```

```
module top
(
  ...
  input [3:0] key_sw,
  output [3:0] led,
  ...
);
...

// Exercise 2: Change the code below.
// Assign to led [3] the result of XOR operation
// without using "^" operation.
// Use only operations "&", "|", "~" and parenthesis


assign led [3] = 1'b0;

endmodule
```


Упражнение с логическими элементами

1. Присвойте `led[2]` результат операции И (AND).
2. Присвойте `led[3]` результат операции исключающего ИЛИ (XOR) **без ИСПОЛЬЗОВАНИЯ** ее оператора.

Упражнение с логическими элементами

 


Семисегментный индикатор

 


Dec	4-bit шина				7-сегментный индикатор						
	3	2	1	0	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
2	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
4	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
5	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
7	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
9	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1

Семисегментный индикатор

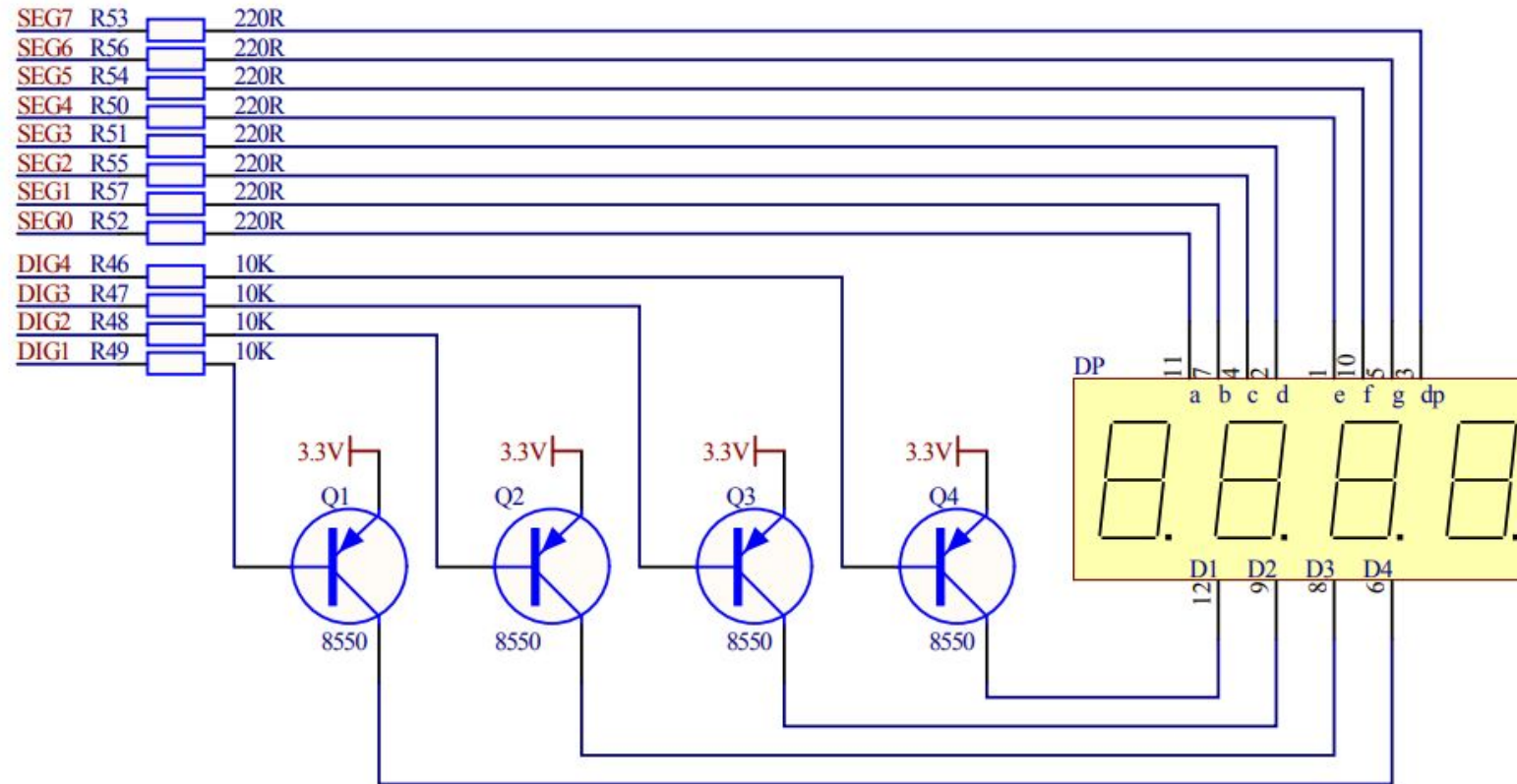

Семисегментный индикатор

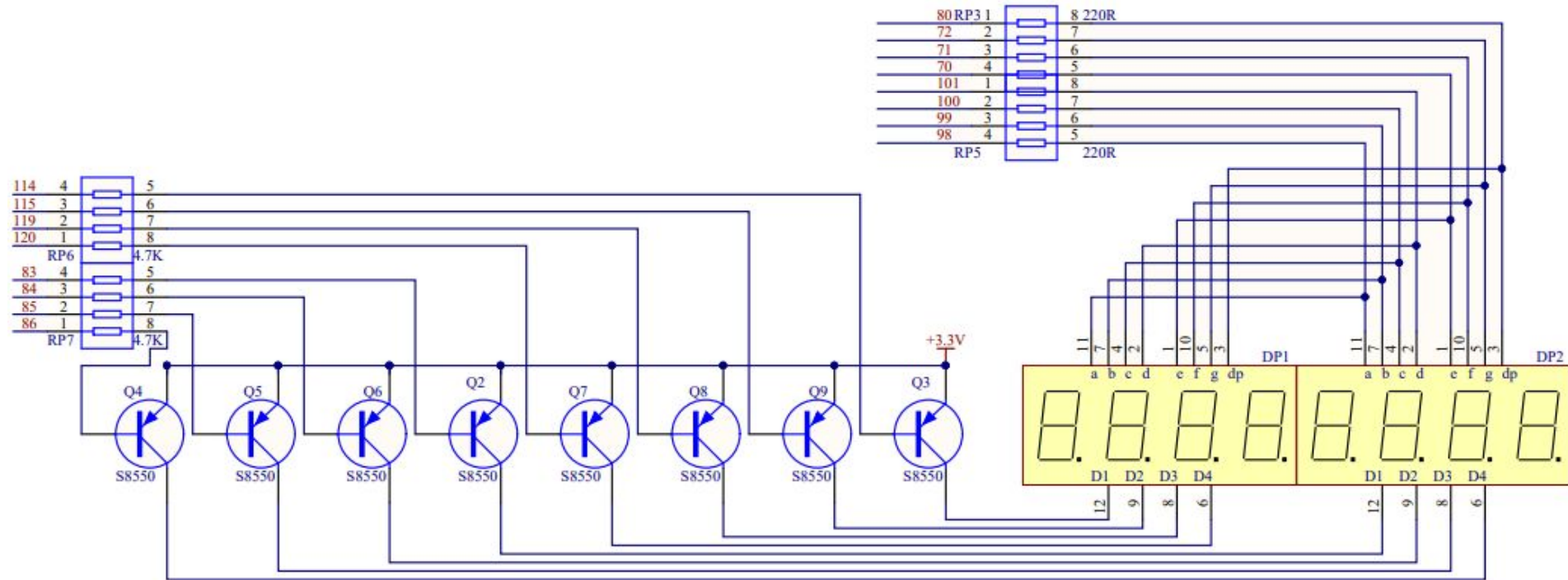

Упражнение с выводом буквы на семисегментный индикатор

```
module top
(
  ...
  input [3:0] key_sw,
  output [3:0] led,
  output [7:0] abcdefgh,
  output [3:0] digit,
  ...
);
...
// Exercise 1: Display the first letters
// of your first name and last name instead.
assign abcdefgh =
assign digit =
endmodule
```

```
module top
(
  ...
);
...
// Exercise 2: Display letters of a 4-character word
// using this code to display letter of ChIP as an example
reg [7:0] letter;
always @*
  case (key_sw)
    4'b0111: letter = C;
    ...
  endcase


assign abcdefgh = letter;

endmodule
```

Упражнение с выводом буквы на семисегментный индикатор

 1. Выведите первые буквы своего имени и фамилии на семисегментный индикатор.
2. Выведите слово CHIP на семисегментный индикатор.

Упражнение с выводом буквы на семисегментный индикатор



Спасибо за внимание.