



**ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский  
политехнический университет»**

---

## **Лекция № 3**

# **ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ**

---

# 1. Логические элементы цифровой автоматики






---

Основой систем цифровой автоматики являются логические элементы, принцип работы которых основан на законах науки, называемой *алгеброй логики*. Все входные параметры (сигналы элементов) по этим законам принимают за аргументы, а выходные параметры (сигналы элементов) принимают за функции.







Как аргументы, так и функции всегда дискретны и могут принимать только одно из двух значений «истинно» или «ложно». В системах автоматики значение «истинно» является «логической единицей», «ложно» – «логическим нулем»

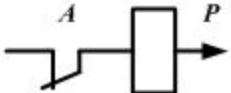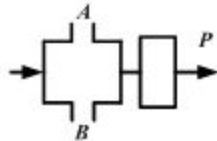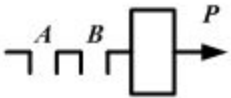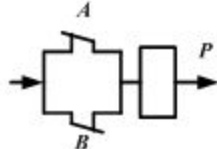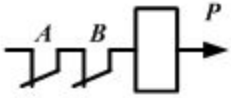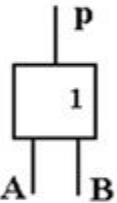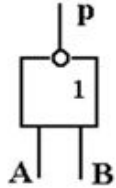

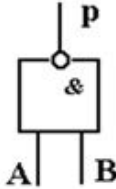
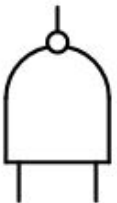
---

# Основные логические элементы, соответствующие им логические функции алгебры логики и релейные схемы

	Название логического элемента	Название логического закона, по которому работает элемент	Релейный эквивалент элемента
1	Элемент «НЕ»	Логической инверсии	
2	Элемент «ИЛИ»	Логического сложения	
3	Элемент «И»	Логического умножения	
4	Элемент «ИЛИ-НЕ»	Логического сложения с инверсией	
5	Элемент «И-НЕ»	Логического умножения с инверсией	

# Схемы основных логических элементов

Логический элемент	Стандарт РФ	Евростандарт															
Элемент «НЕ»	 <table border="1" data-bbox="521 542 627 656"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>P</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	A	P	0	1	1	0										
A	P																
0	1																
1	0																
Элемент «ИЛИ»	 <table border="1" data-bbox="511 763 666 949"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>P</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	A	B	P	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	
A	B	P															
0	0	0															
1	0	1															
0	1	1															
1	1	1															
Элемент «И»	 <table border="1" data-bbox="502 1013 656 1199"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>P</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	A	B	P	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	
A	B	P															
0	0	0															
1	0	0															
0	1	0															
1	1	1															


Элемент «ИЛИ-НЕ»	 <table border="1" data-bbox="1477 635 1622 806"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>P</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	A	B	P	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	
A	B	P															
0	0	1															
1	0	0															
0	1	0															
1	1	0															
Элемент «И-НЕ»	 <table border="1" data-bbox="1487 863 1632 1042"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>P</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	A	B	P	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	
A	B	P															
0	0	1															
1	0	1															
0	1	1															
1	1	0															

# 1. Запоминающие элементы цифровой автоматики



## 1.1. ТРИГГЕРЫ
 
### Статический RS-триггер


Статический  $RS$ -триггер может быть выполнен в двух вариантах: синхронном и асинхронном, на основе элементов И-НЕ.



*асинхронный*

  


*синхронный*

 


$S$  – информационный вход,  $R$  – вход обнуления триггера,  $C$  – синхронизирующий.
 
# Таблицы состояния асинхронного и синхронного триггеров



$S$	$R$	$Q$	$\bar{Q}$
1	0	1	0
0	1	0	1
0	0	1	1
1	1	запрет	


*асинхронный*

 


$C$	$S$	$R$	$Q$	$\bar{Q}$
0	1	0	0	1
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	0	1	1
1	1	1	запрет	

*синхронный*

## Динамический D-триггер

 

*Схема на элементах «И-НЕ»*

 

*Условное обозначение*

Триггер этого типа имеет вход тактового сигнала  $C$  и информационный вход  $D$ .

# Таблица состояния $D$ -триггера

---

$C$	$D$	$Q$	$\bar{Q}$
0	0	0	1
0	1	0	1
1	1	1	0
1	0	1	0
0	0	1	0
1	0	0	1
1	0	0	1

Переход с 0 на 1

Смена состояния

Пока на входе  $C$  сигнал за тактовый цикл не переходит с 0 на уровень 1, информационный вход  $D$  не влияет на состояние триггера этого типа и остается в нулевом состоянии.


---



## 1.2. Регистры памяти

Регистры, как и триггеры, относятся к энергозависимым элементам памяти.

### Параллельный регистр

 


---

Применяются для записи и считывания цифровых сигналов в параллельном коде. Это значит, что одновременно все разряды цифрового сигнала могут быть записаны в регистр или считаны с него по отдельным проводам шины данных. Основу этого регистра составляют триггеры *D*-типа, входы *C* которых одновременно подключены к шине сброса. Это позволяет при подаче единичного импульса сброса на эту шину одновременно обнулять все триггеры регистра. Входы *D* всех триггеров регистра соответственно соединены с выходами логических ключей «И», предназначенных для управления процессом записи цифровых сигналов в этот регистр.

---

# 1.2. Регистры памяти

## Последовательный регистр

 

## 1.2. Регистры памяти

---


Применяются для записи цифровых сигналов в последовательном коде. Это значит, что символы цифрового сигнала последовательно подаются на триггер младшего разряда, а затем так же последовательно сдвигаются за каждый такт передачи в сторону триггеров старших разрядов.

Основой последовательного регистра является *D*-триггер.


На входы *C* всех триггеров регистра одновременно подаются тактовые импульсы. В это же время на вход *D* триггера младшего разряда подается первый символ записываемого цифрового сигнала.

---

## 1.3. Двоичные счетчики

 

 Двоичный счетчик, выполнен на основе трех  $JK$ - триггеров.




При  $J = 1$  и  $K = 1$  триггер меняет свое состояние на противоположное в момент окончания каждого синхронизирующего сигнала.

## 1.3. Двоичные счетчики

На вход  $C$  первого триггера (триггера младшего разряда) последовательно подаются тактовые импульсы, количество которых необходимо подсчитать. Выход  $Q$  каждого предыдущего триггера соединен с входом  $C$  последующего триггера. Принцип работы этого счетчика можно проследить по записям логического состояния его триггеров.

такт	1		2		3		4		5		6		7		8		9	
$C$	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
$Q_1$	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1
$Q_2$	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
$Q_3$	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0

# 1.4. Шифраторы

 

Структура шифратора. а-на три входа; б-на семь входов

Выполнены на основе логических элементов «ИЛИ». Принцип работы простейшего из них приведен в таблице.

Номер входа канала			Код канала	
3	2	1	Вых.2	Вых.1
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	1	0
1	0	0	1	1

Таблица состояния шифратора на 3 входа

## 1.4. Шифраторы

---

**Таблица состояния шифратора на 7 входа**


Номер входа канала							Код канала		
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	0	1	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
0	0	0	0	0	0	1	1	1	1

При последовательной подаче единичных сигналов на выходе шифратора так же последовательно появляются двоичные числа от 001 до 111, что соответствует десятичным числам от 1 до 7.

---



## 1.5. Дешифраторы

 

Код выхода		Номер канала			
<i>B</i>	<i>A</i>	0	1	2	3
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1




### Структура дешифратора

Если входные каналы *A* и *B* одновременно обнулены (код входного сигнала 00), то оба входных инвертора одновременно подают единичные сигналы только на элемент И с выходом 0 (нулевой выходной канал). Поэтому только на этом канале появится единичный сигнал, а все остальные выходные каналы будут обнулены, так как на их элементах И будет присутствовать хотя бы по одному нулевому входному сигналу.
 
## 1.6. Мультиплексоры

**Мультиплексор** представляет собой логическую схему, которая принимает несколько цифровых сигналов, выбирает один из них и передает на выход. Передача требуемого сигнала на выход контролируется входами выбора данных.




### Структура мультиплексора

$D_i$  – каналы передачи данных;  $X_i$  – входа выбора входного канала;  $Y$  – выходной канал передачи данных

---
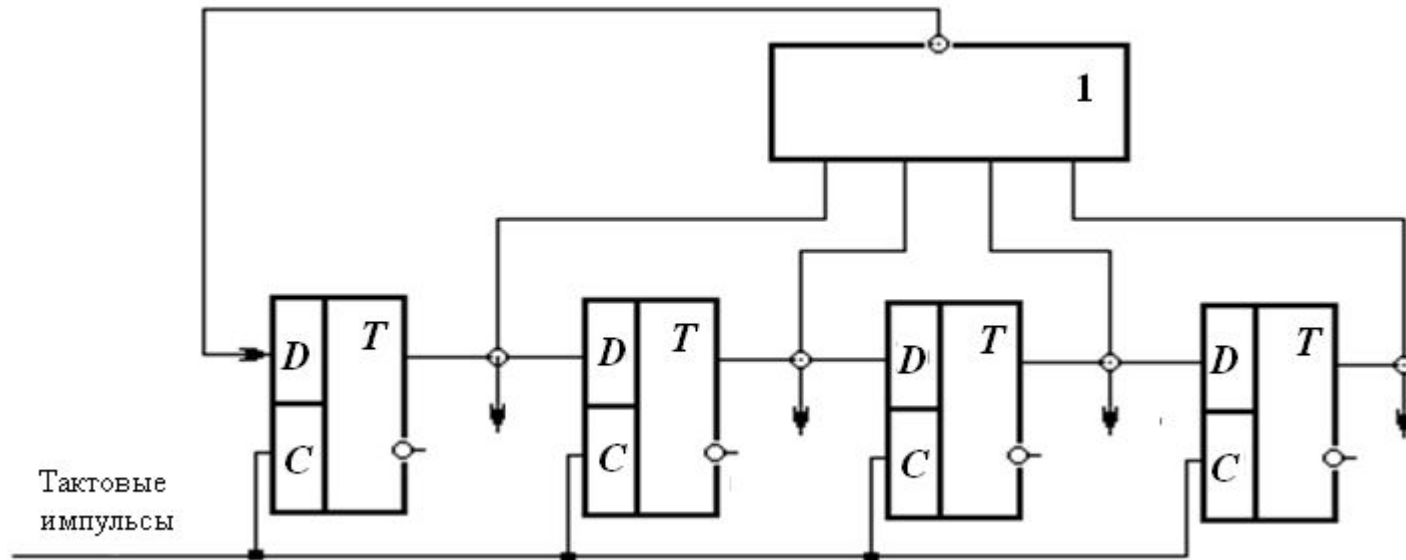
## 1.7. Распределители

**Распределители** последовательно активизируют свои выходы при каждом тактовом импульсе.




После первого тактового импульса триггер младшего разряда переходит в единичное состояние и его сигнал  $Q_1$  сразу же переводит элемент ИЛИ-НЕ в нулевое состояние, которое будет сохраняться до тех пор, пока регистр сдвига не обнулится снова. Последующие тактовые импульсы будут смещать единичный выход в сторону старших разрядов регистра, в то время как на их место будут становиться нулевые символы (сигналы).

---
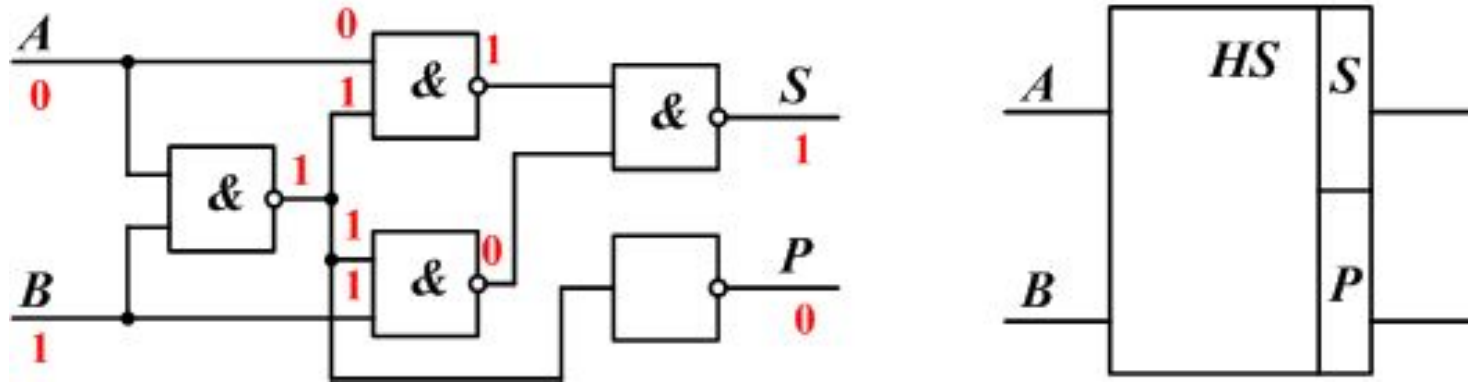
## 1.8. Сумматоры

**Сумматоры** применяют для выполнения любых арифметических действий над двоичными числами (цифровыми сигналами).




Структурная схема сумматора

$A$	$B$	$S$	$P$
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Таблица состояния сумматора

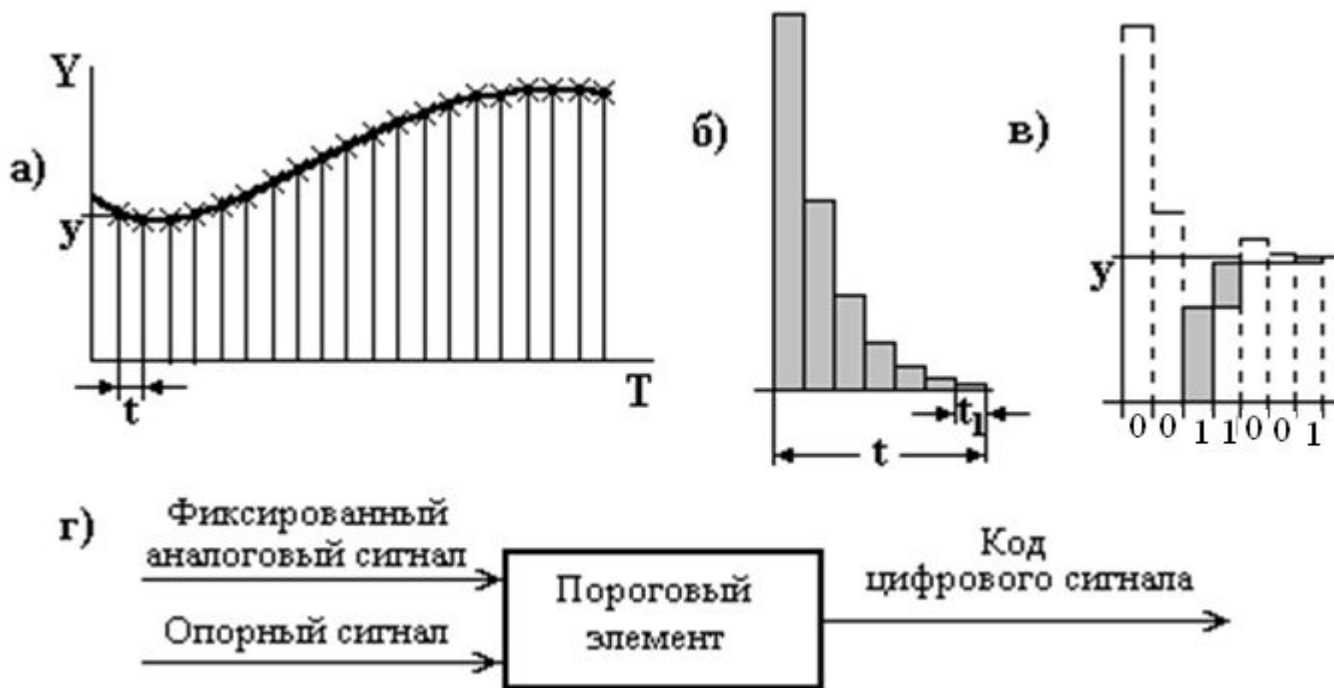
# 1.9. Аналогово-цифровой преобразователь (АЦП)

**АЦП** – устройство, преобразующее входной аналоговый сигнал в дискретный код (цифровой сигнал).



Структурная схема и принцип работы АЦП


 
# 1.9. Аналогово-цифровой преобразователь (АЦП)



Структурная схема и принцип работы АЦП

  
# 1.10. Цифроаналоговый преобразователь (ЦАП)

**ЦАП** – устройство обратного преобразования цифровых сигналов в аналоговую форму.



Структурная и принцип работы ЦАП
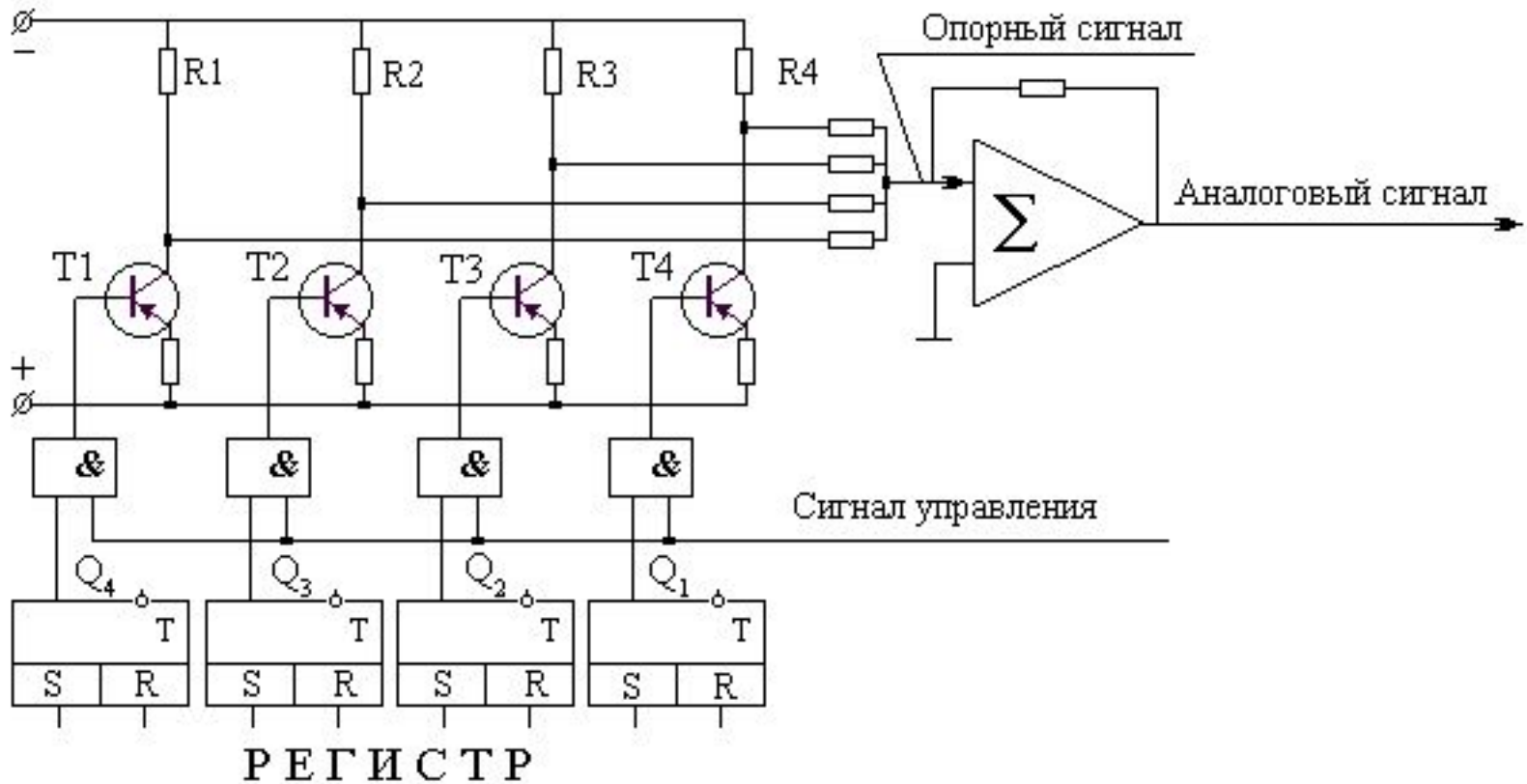
# 1.10. Цифроаналоговый преобразователь (ЦАП)



Структурная схема и принцип работы ЦАП