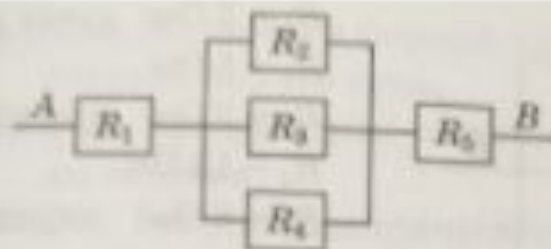


***Решение задач на расчет силы тока и
напряжения в электрических цепях***



$$R_1 = 4 \text{ Ом}$$

$$R_2 = 5 \text{ Ом}$$


$$R_3 = 10 \text{ Ом}$$

$$R_4 = 30 \text{ Ом}$$

$$R_5 = 3 \text{ Ом}$$

$$U_5 = 12 \text{ В}$$

I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	U_1	U_2	U_3	U_4	U_5	R	I	U
										-		

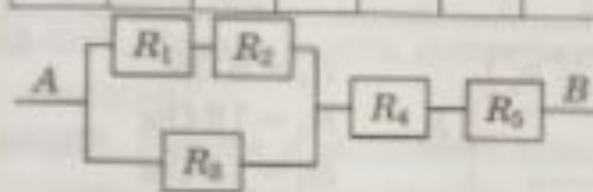

$$R_1 = 20 \text{ Ом}$$

$$R_2 = 30 \text{ Ом}$$


$$R_3 = 50 \text{ Ом}$$

$$R_4 = 15 \text{ Ом}$$

$$R_5 = 10 \text{ Ом}$$

$$I_2 = 5 \text{ А}$$

I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	U_1	U_2	U_3	U_4	U_5	R	I	U
	-											

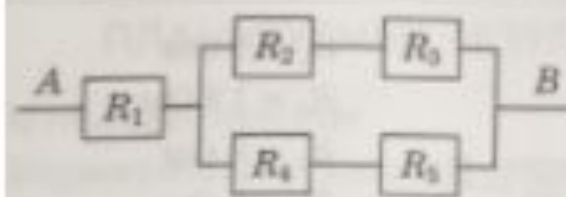

$$R_1 = 1 \text{ Ом}$$

$$R_2 = 6 \text{ Ом}$$

$$R_3 = 6 \text{ Ом}$$

$$R_4 = 5 \text{ Ом}$$

$$R_5 = 7 \text{ Ом}$$

$$U_3 = 18 \text{ В}$$

I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	U_1	U_2	U_3	U_4	U_5	R	I	U
										-		

