

A collection of various electronic components, including transistors, diodes, and integrated circuits, arranged on a brown background. The components include several small transistors with three leads, a diode with a black square body, a larger integrated circuit with a yellow label, and a large, cylindrical component with multiple leads.

Что такое транзистор?


слово «transistor» образовано путем соединения двух терминов: «transconductance» (активная межэлектродная проводимость) и «variable resistor» или «varistor» (переменное сопротивление, варистор)

полупроводниковый прибор, использующийся для усиления, генерирования и преобразования электрических колебаний, выполненный на основе монокристаллического полупроводника (преимущественно Si или Ge), содержащего не менее трех областей с различной - электронной (n) и дырочной (p) - проводимостью.

1948 году У.Шокли, У. Браттейном и Дж. Бардином.
Бывают: биполярные, униполярные

[


]

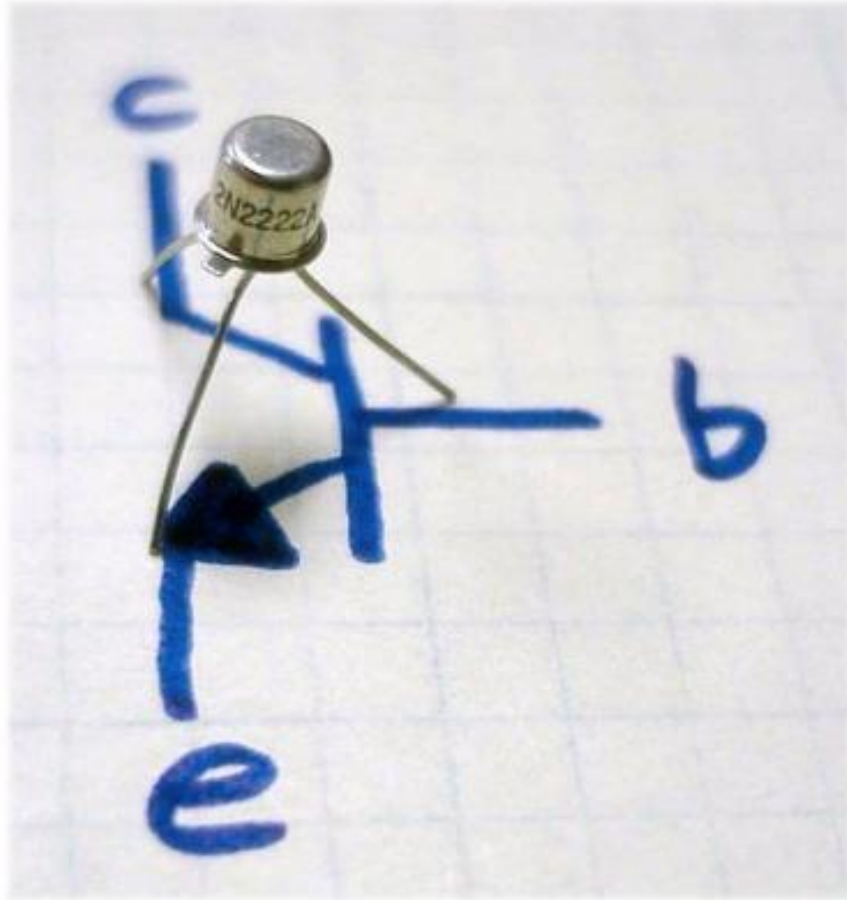

Как транзистор
обрабатывает информацию




Биполярные транзисторы.

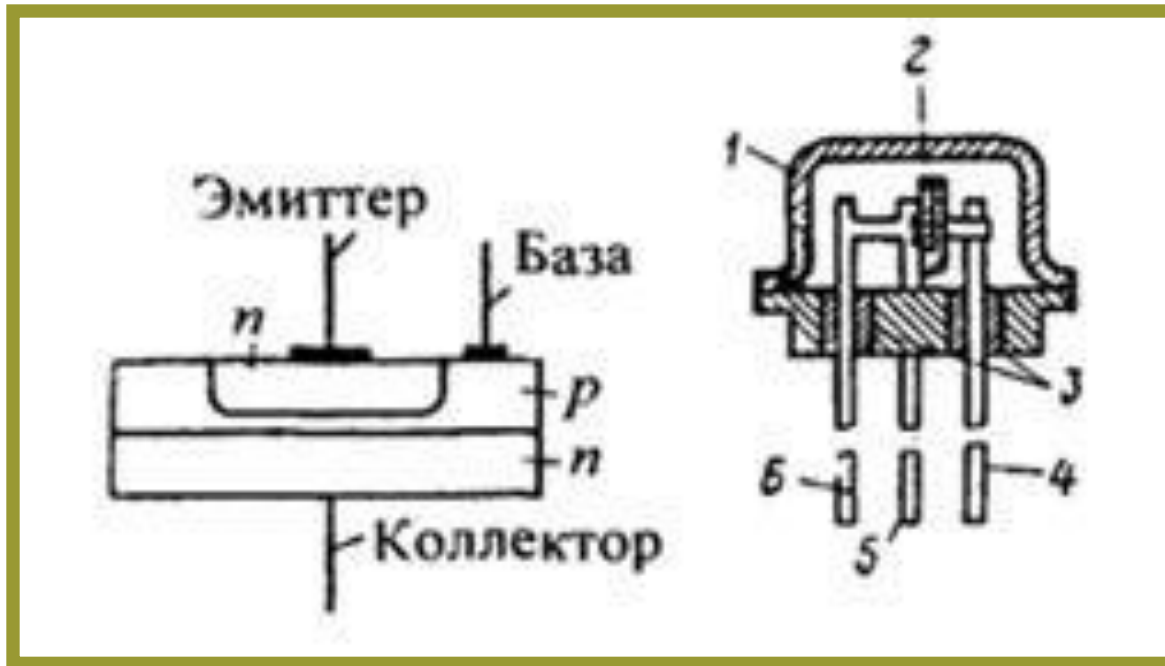

Структура и конструкция маломощного биполярного транзистора:

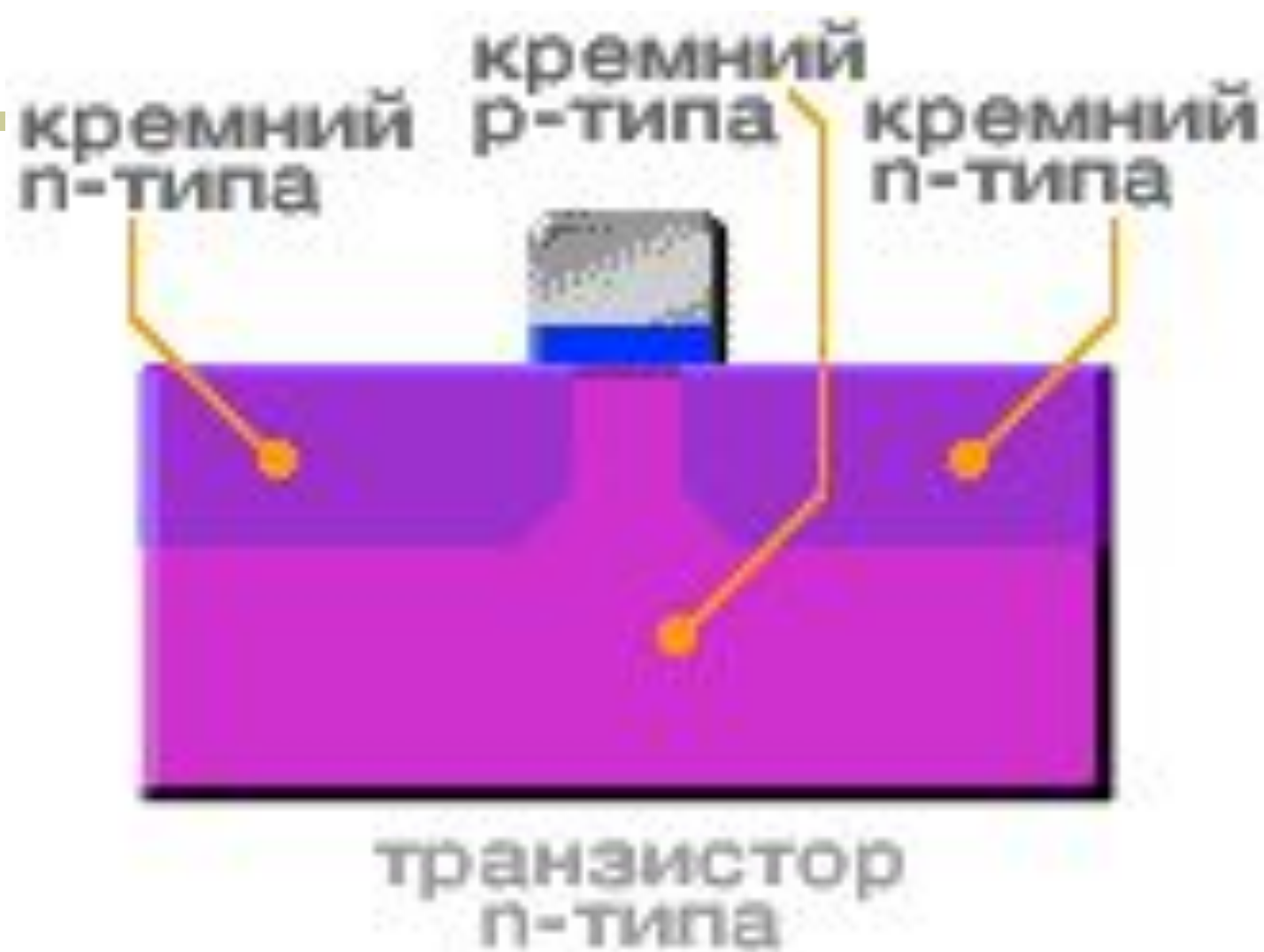
- 1 - металлический корпус;
- 2 - кристалл полупроводника;
- 3 - стеклянные изоляторы;
- 4, 5, 6 - выводы коллектора, базы и эмиттера.






Основные понятия

- *Эмиттер* – крайний слой с высокой концентрацией примесей (основных носителей зарядов). Создает ток транзистора.
- *Коллектор* – крайний слой с меньшей концентрацией примесей. Служит для приема носителей заряда, поступающего от эмиттера.
- *База* – тонкий слой полупроводника, обедненного носителями заряда, между эмиттером и коллектором. Осуществляет необходимое смещение обоих р-п переходов, через который существует сквозной ток от эмиттера к коллектору.


Биполярные транзисторы.

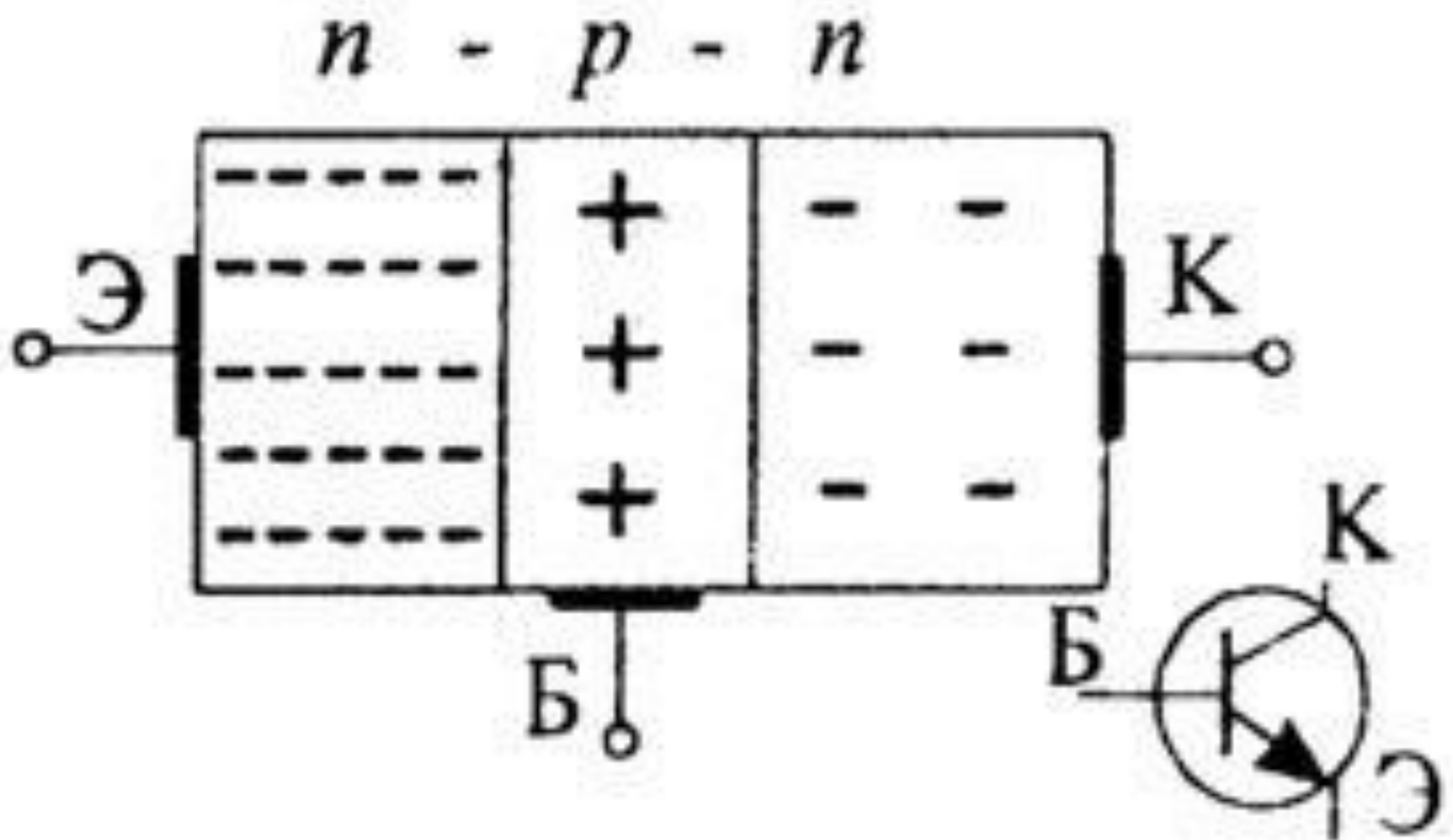


Схемы включения транзисторов

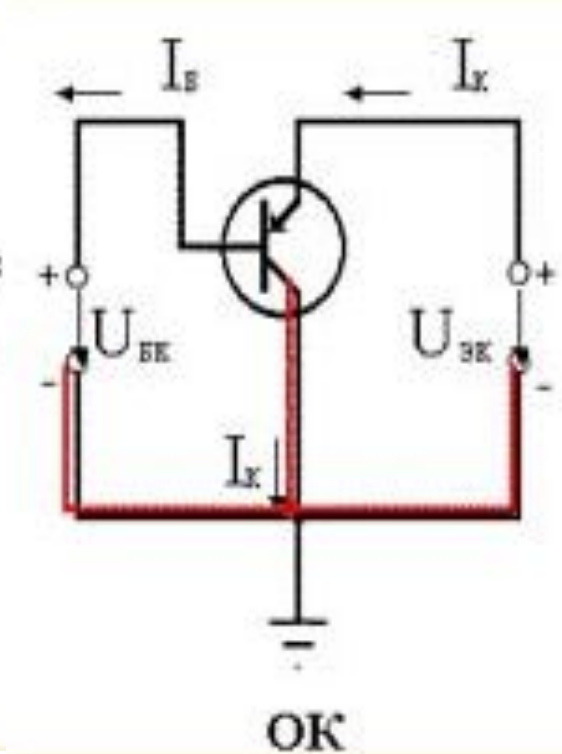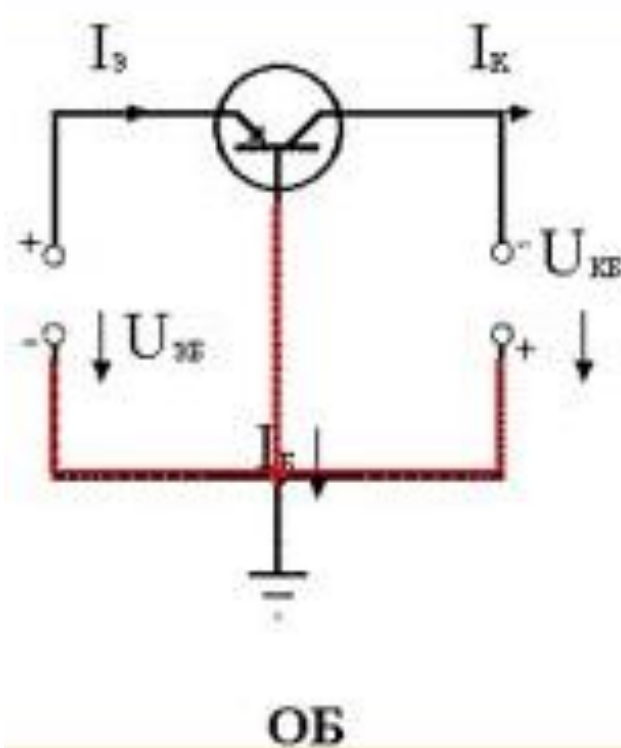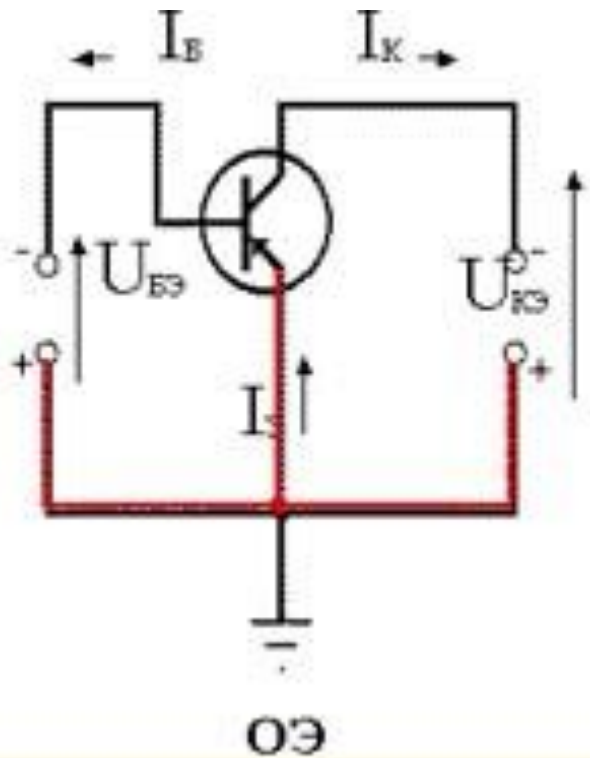

Полевые транзисторы

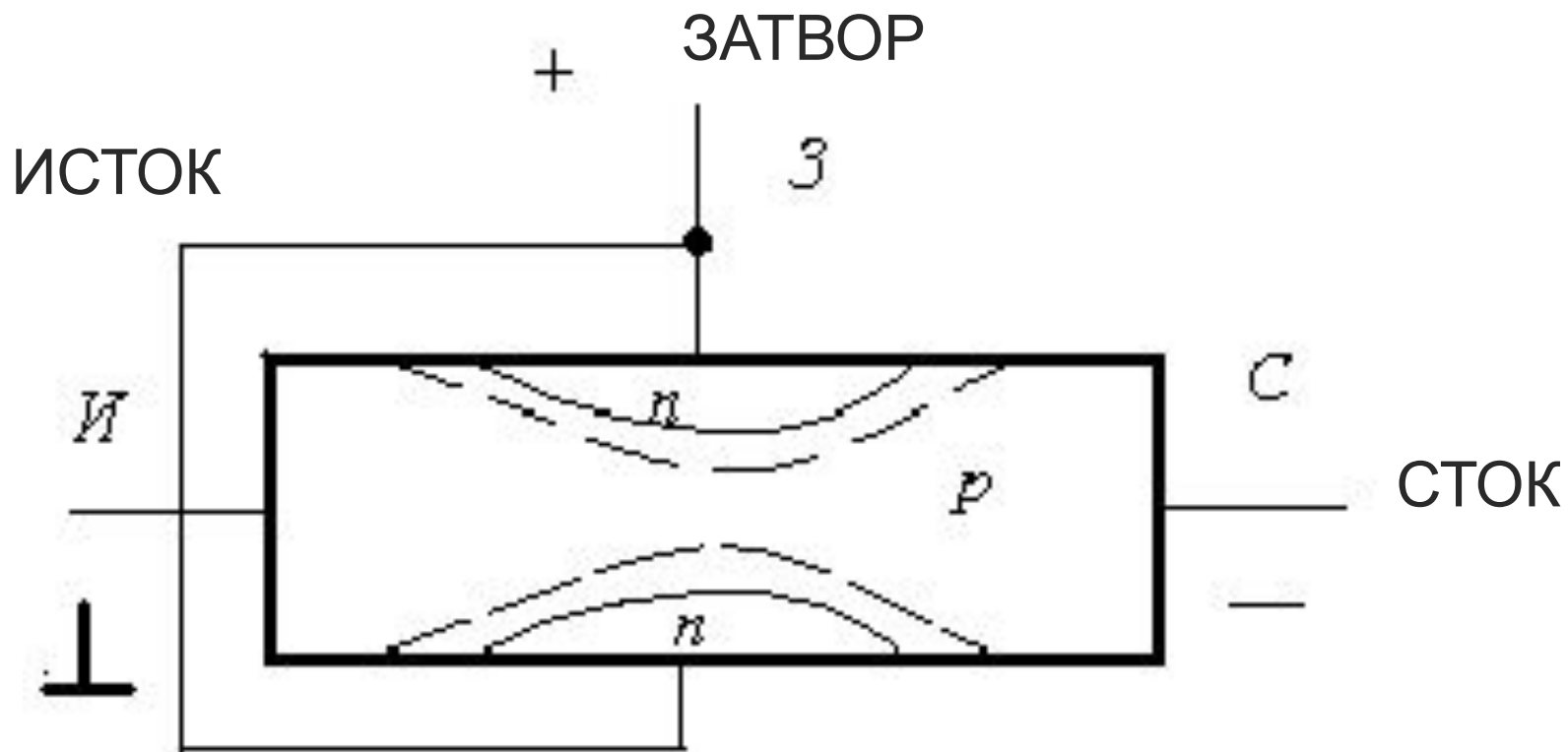

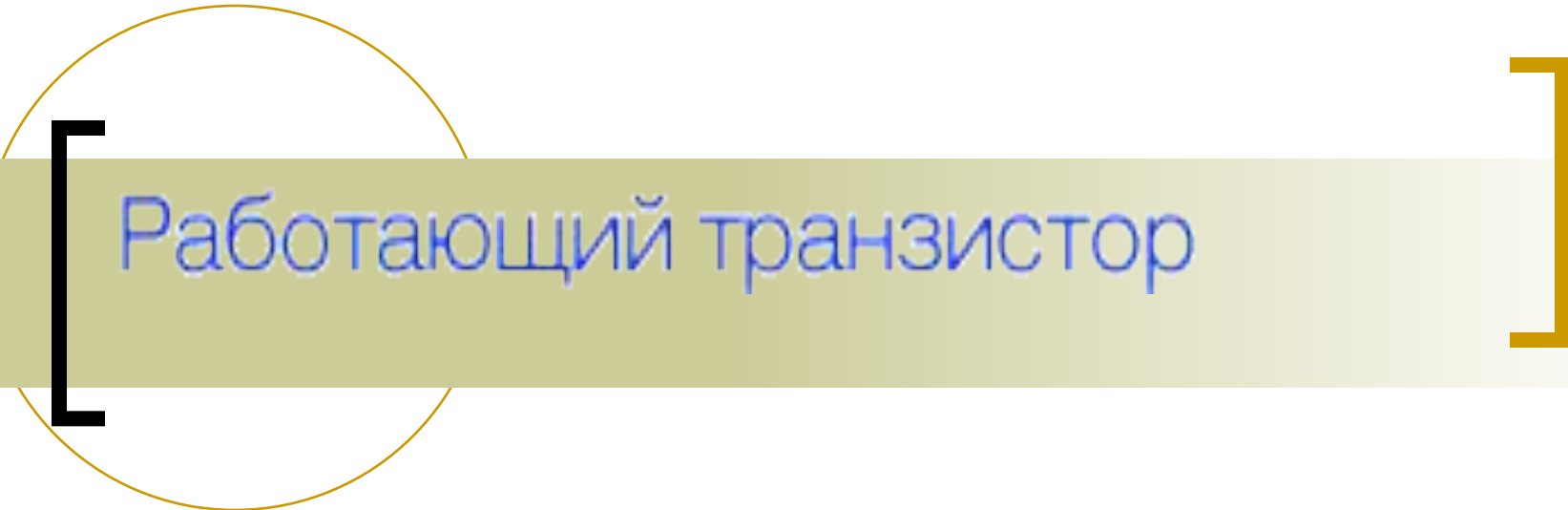

Работающий транзистор

Состояние транзистора


Шаг А










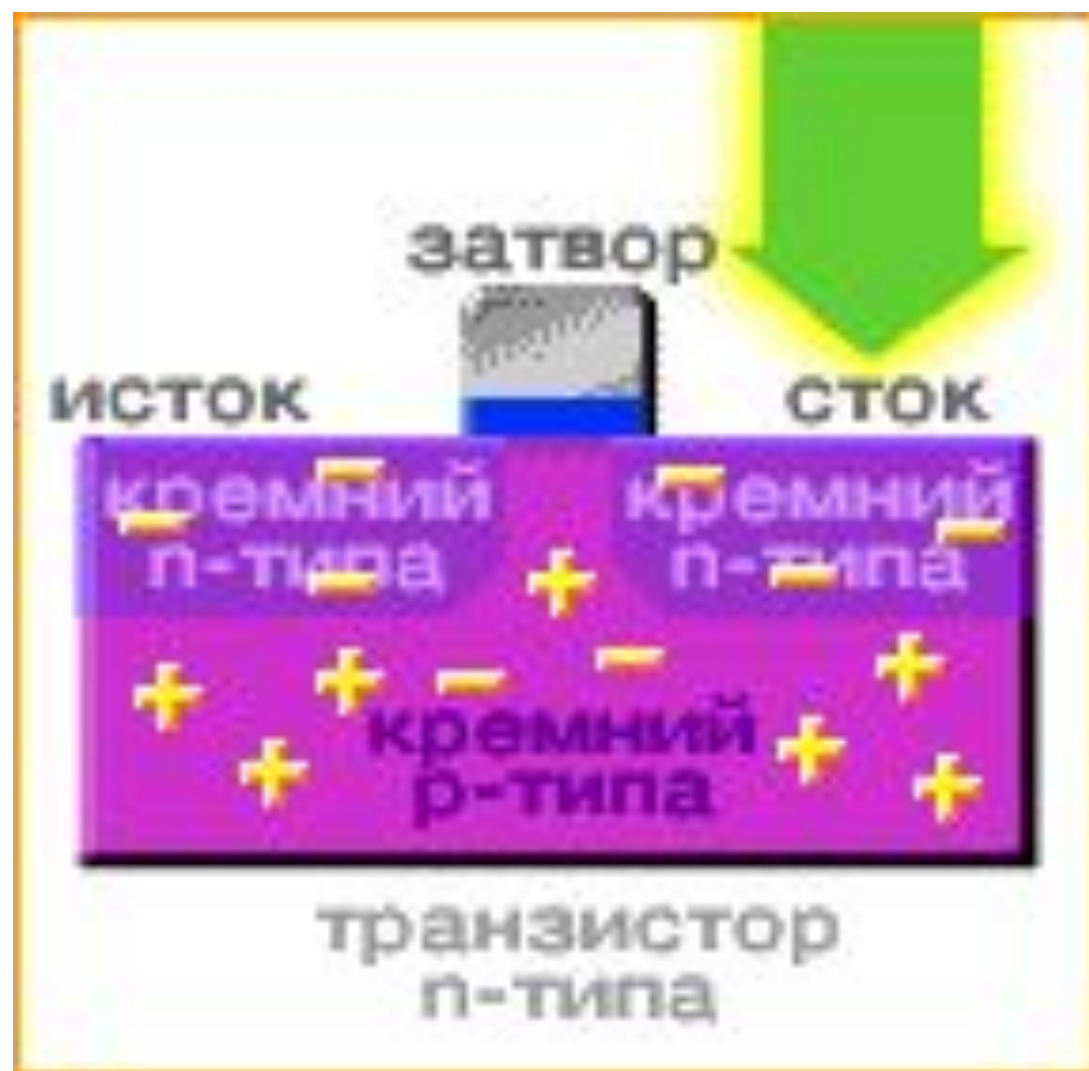


[

]

p-канал

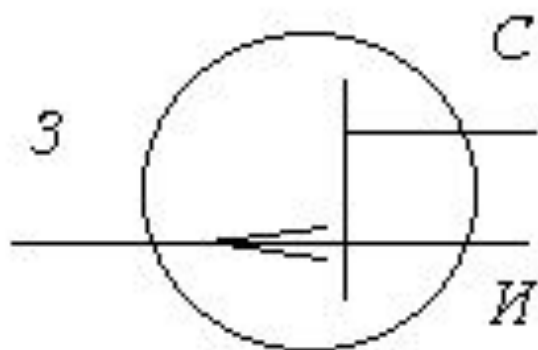

n-канал

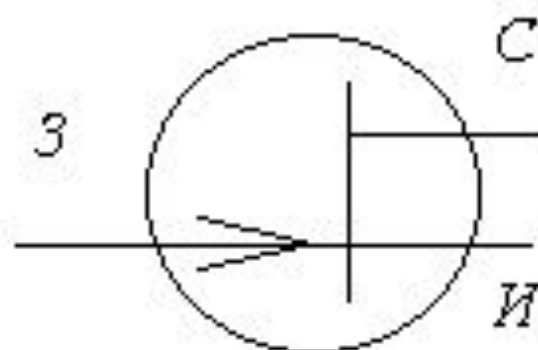

Домашнее задание

- Транзистор
- Какой кристалл используется при конструировании транзистора
- Эмиттер
- Коллектор
- База
- Обозначения биполярного транзистора
- Принцип действия биполярного транзистора
- Схемы включения транзистора: ОЭ, ОК, ОБ (схемы, пояснения)
- Принцип действия полевого транзистора
- Обозначения полевого транзистора