
М.А. Киселёв Курс «Атомные реакторы и ядерная энергетика»

Лекция 10

Каналы контроля мощности ИБР-2

ДУ, 3 декабря 2015

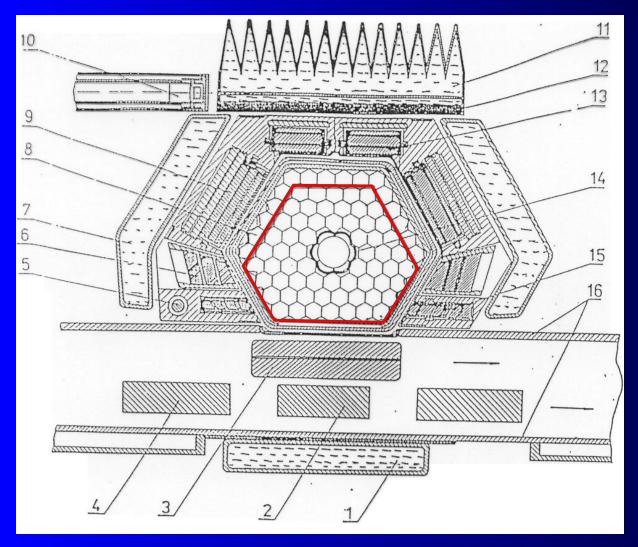
The central part of the IBR-2 reactor (lay-out)



- 1, 7 flat water moderators
- 2, 4 additional movable reflector
- 3 main movable reflector
- 5 automatic regulator
- 6 fast safety blocks
- 8 fuel assembly
- 9 compensating blocks
- 10 pneumatic rabbit tube
- 11 grooved water moderator
- 12 methane layer
- 13 slow safety blocks
- 14 active core
- 15 intermediate regulator
- 16 movable reflector jacket


Movable reflector (MR-1, 2, 2R)

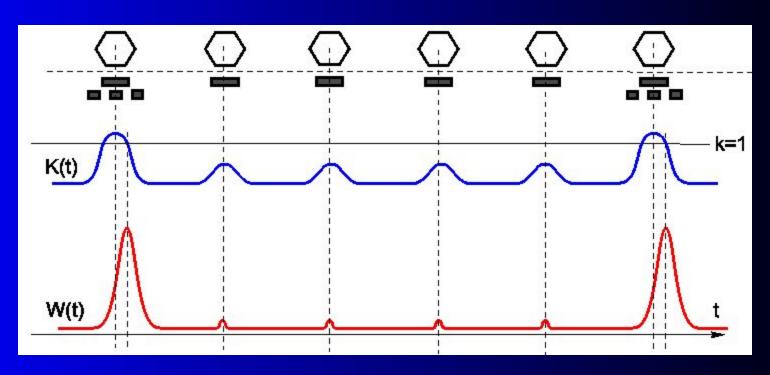 $N = 5 \text{ 1/c} (N_{MMR} = 1500 \text{ rev/min}, N_{AMR} = 300 \text{ rev/min})$



MR determines:

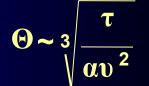- 1. Depth of reactivity modulation $W_{\phi} = \overline{W} \frac{\beta_{\vartheta}}{\Delta k^{\Phi} \epsilon_{m}}$
- 2. Amount and amplitude of the secondary pulses
- 3. Speed of a reactivity change by pulse generation



Каналы контроля мощности и ПО



Пусковой канал

1 вт=
$$3.1 \cdot 10^{10}$$
 дел/сек $\approx 6 \cdot 10^{10}$ н/сек

- 4 положения камер деления +верх
- Диапазон от уровня источника (10^{-2} вт) до 10^2 вт
- Режимы: критсборка, счет в воротах, счет между ворот (разрешающее время усилительной системы 0.2 мксек)
- Защита (MA3) срабатывает по периоду разгона и скорости счета.

$$10^{N(\partial e\kappa/MuH)} = e^{\frac{60}{T(ce\kappa)}}$$

$$T(ce\kappa) = \frac{26}{N(\partial e\kappa / \mu uh)}$$


Привода камер деления

- 3 камеры. 4 положения + «верх»
- Ручное дистанционное управление на перемещение вверх и вниз
- Автоматический подъем вверх до 5 положения при начале работы 2 из 3 ЛГУ
- Запрет на движение после взвода АЗ (логика)
- Блокировка предупредительных и аварийных сигналов при движении камер (логика)
- Сигнал на взвод АЗ при: соответствия положения 2 из 3 камер заданному, отсутствия сигнала окончания работы ПК, включения 2 из 3 блоков питания БП-30
- Сигнал движения камеры запрещает перемещение КО, ПР, АР.

Подъем мощности можно осуществлять после:

- Установки камер деления в заданное положение
- Наличии сигнала «Начало работы 2 из 3 пусковых каналов. Этот сигнал обеспечивает разрешение на взвод БАЗ и МАЗ
- Исправности пусковой аппаратуры. То есть отсутствии сигнала неисправности по 2 из 3 ПК
- Сигнал неисправности равнозначен сигналу уменьшения периода разгона. При неисправности 2 ПК подается сигнал на сброс МАЗ

Блок схема пускового канала

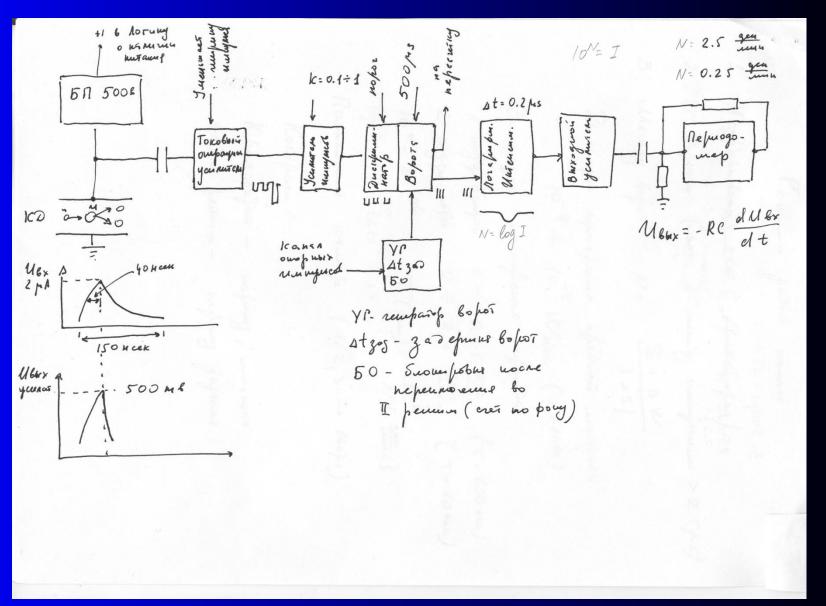

Характеристики пускового канала

- Эффективность камер деления RJ-200 равна 0.25 им/н/см²·сек
- Начало работы канала 5-20 имп/сек
- Разрешающее время усилительных систем 0.2 мксек. Граница для просчетов 2 мксек 5·10⁵ имп/сек
- В режиме критсборка защита по скорости счета и по периоду разгона.
- В импульсном режиме защита только по периоду разгона.
- При переключении из 1 режима (счет в воротах) во второй режим (счет по фону) триггер периода блокируется на 2 мин, при этом формируется сигнал неисправности
- При начале работы 2 из 3 логарифмических каналов формируется сигнал конец работы ПК, камеры вверх.


Логарифмический канал

- 3 положения ионизационных камер
- Диапазон от 1 вт до 10⁴ вт
- Измеряет скорость нарастания мощности от 0 до 2.5 дек/мин
- Измеряет скорость спада мощности от 0 до 0.5 дек/мин
- Работает с задатчиком мощности

Линейные каналы и канал АР

- 4 линейных канала + канал AP
- RWKJ-8, чувствительность 1.5·10⁻⁴ а/н/см²·сек
- Диапазон 40 квт-4Мвт
- Средняя амплитуда сигнала на входе 3в при сигнале разбаланса AP=0 и номинальной мощности
- Защита (БАЗ) при превышении амплитуды импульса на 100%, уменьшения на 50%
- Защита (МАЗ) при превышении средней мощности на 20%

Канал АР

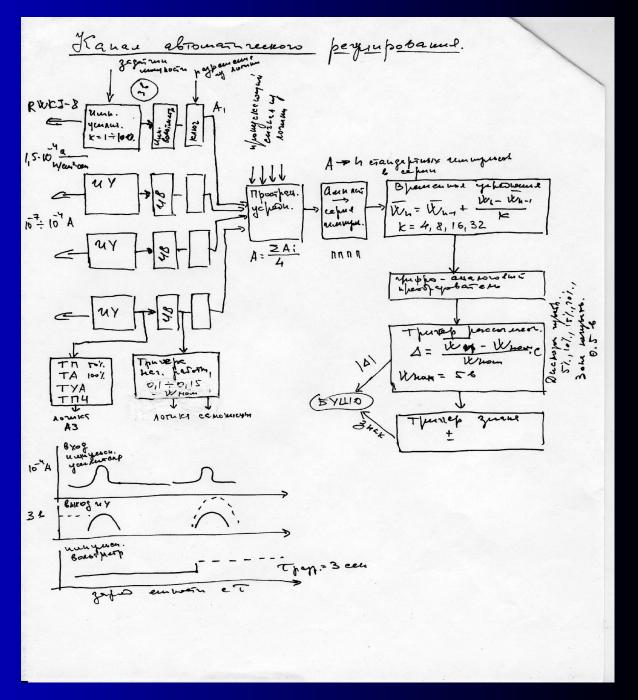

Принцип регулирования мощности - усреднение по импульсам во времени с весами

$$\overline{W_n} = \frac{W_n}{k} + \frac{W_{n-1}}{k} \cdot \left(1 - \frac{1}{k}\right) + \frac{W_{n-2}}{k} \cdot \left(1 - \frac{1}{k}\right)^2 + \frac{W_{n-3}}{k} \cdot \left(1 - \frac{1}{k}\right)^3 + \cdots$$

k = 4, 8, 16, 32 - 32 по выбору оператора

Флуктуации энергии импульса без обратных связей

$$\Delta^2 = \Delta^2 (\overline{W} = 0) + \frac{0.14}{\overline{W}}$$
 механические статистические

$$\Delta(\overline{W} = 0) = \begin{cases} 2 - 3\% \text{ при } 25 \text{ гц} \\ 6 - 7\% \text{ при } 5 \text{ гц} \end{cases}$$

Внезапно начавшиеся флуктуации вызывают разгон реактора

$$\frac{\varepsilon_{m0}}{\overline{\varepsilon}} \approx 1 + \frac{2B^2 - B/2 + 3/8}{2B - 1/2} \cdot \delta_{\varepsilon}^{2} \qquad B = \frac{\varepsilon_{m}^{3/2}}{\alpha^{1/2} \cdot v \cdot \tau} > 2$$

Наличие обратных связей увеличивает флуктуации вне зависимости от знака обратной связи

$$\Delta_{\text{BOC}}^2 = \frac{\Delta_{\text{OC}}^2}{1 + \chi^2}$$

χ - величина обратной связи, + или -

Отсюда следует, что Δ без обратных связей (БОС) меньше, чем Δ с обратными связями.

Обратная связь увеличивает вероятность появления больших импульсов мощности вне зависимости от её знака

Здание реактора ИБР-2

